
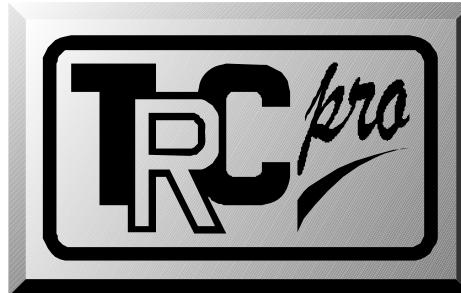



MERENJE MEHANIČKIH VELIČINA

- PRIMENA MERNIH TRAKA -

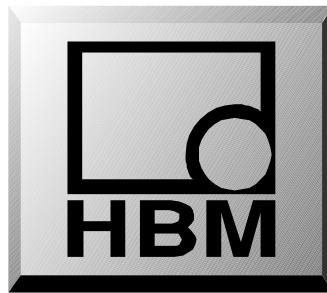

- Istorijski razvoj
- Primena mernih traka
- Veza napona i deformacije
- Fizikalni princip rada merne trake
- Kriterijumi za selekciju mernih traka
- Tehničke karakteristike mernih traka
- Postavljanje merne trake na objekat ispitivanja
- Wheatston-ov most
- Elementarni slučajevi opterećenja
- Eliminacija grešaka merenja
- Specijalni slučajevi opterećenja
- Davači na principu mernih traka
- Kalibracija mernih uređaja
- Merna pojačala, softvare za merenje i analizu, CATMAN


60-ti RODJENDAN

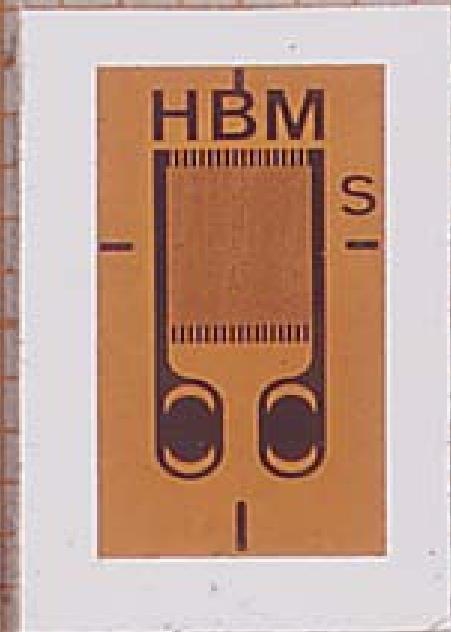

Merne trake

zastarelo?

?

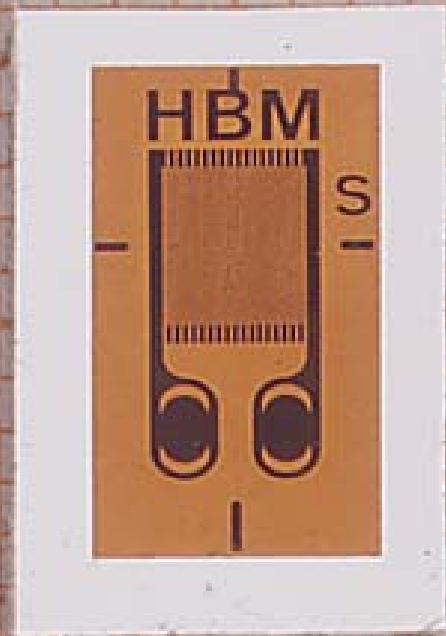



prevazidjeno?




ISTORIJSKI RAZVOJ

- **1856:** Lord William Thompson opisuje efekat proporcionalne promene Ohm-ovog otpora kod bakarnih provodnika pri izduženju (bez praktične primene)
- **1938:** **E.E. Simons**, Kalifornija, USA i **A.C. Ruge**, MIT, USA nezavisno otkrivaju mernu traku
- **1941:** Formirana firma Baldwin-Southwark Co., USA, za industrijsku proizvodnju žičanih mernih traka
- **1952:** Proizvodnja mernih traka kod HBM, Darmstadt
- **1963:** Proizvodnja folijskih mernih traka u HBM, DA

San Francisco 1909

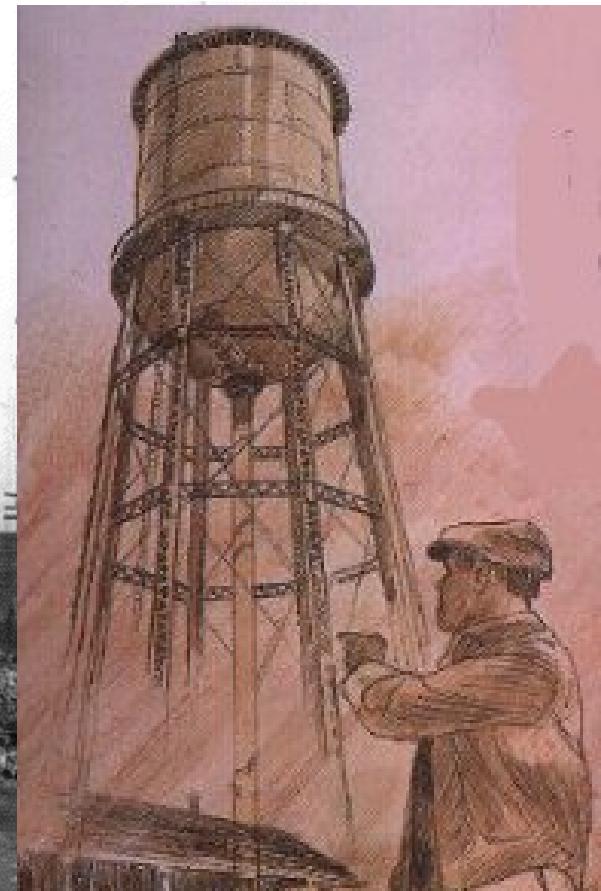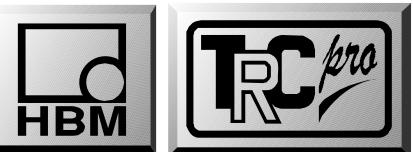

Rouge-ov Sensor dilatacija

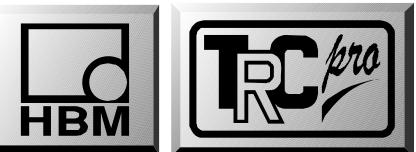


Problem 1:

- Kako konstruisati toranj za vodu, otporan na zemljotres?

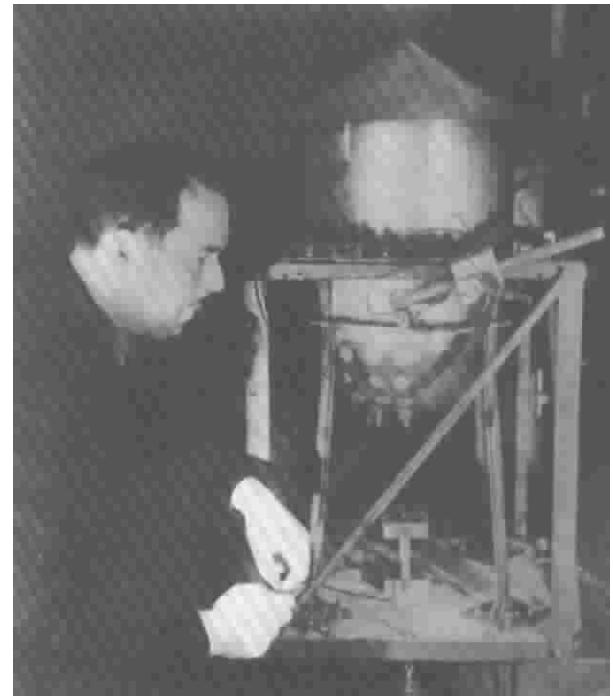
Problem 2:

- Kako meriti dinamicka naprezanja na platformi tornja koja vibrira?




Arthur Claude Rouge

Rouge-ov senzor dilatacija

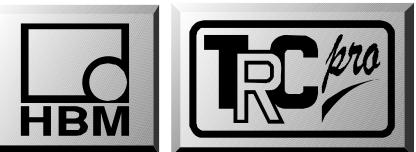


Upotrebio je veoma tanku zicu, zaleopio je u obliku meandra na komad papira i sve to zalepio na model koji je ispitivao

**To je bila prva
zičana merna
traka**

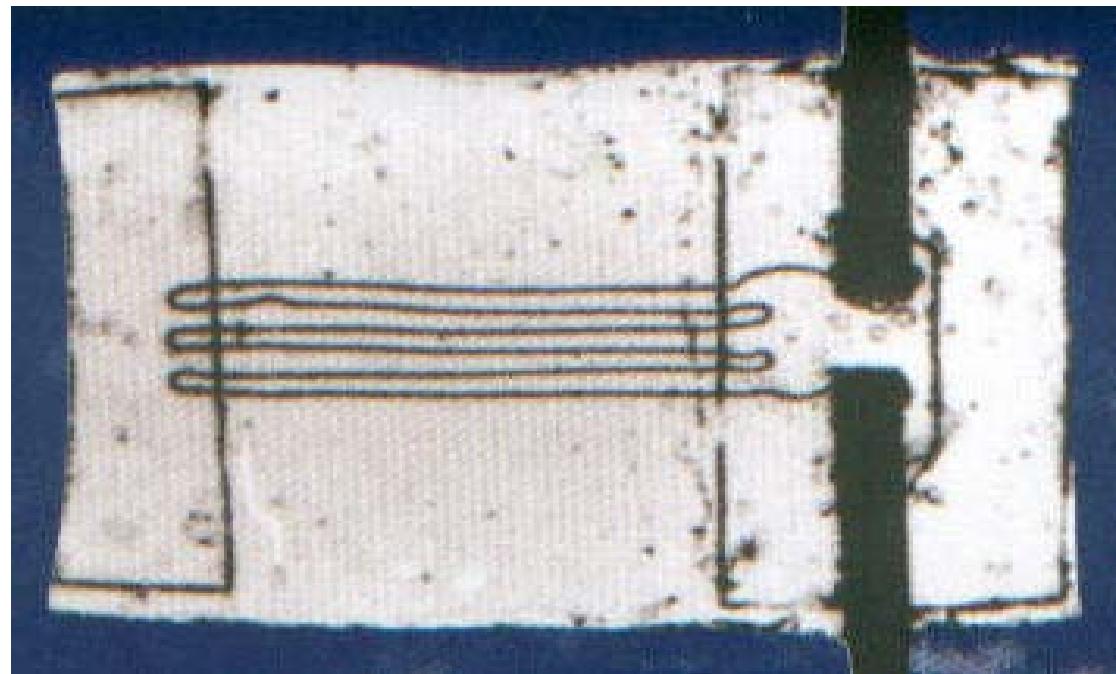

Rouge-ov senzor dilatacija

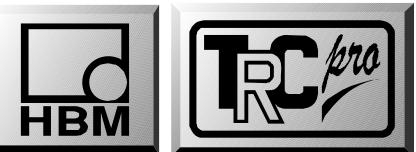


- Uspeo je u razvoju novog tornja za vodu
- Ponudio je završen senzor patentnom komitetu MIT-a radi prihvatanja
- MIT je procenio:

“we can see no commercial value in this device”!

Karl Hottinger radio je u to vreme na teoriji I konstrukciji pretvrača sa Prof. Rouge-om

Rouge-ov prvi standardni dilatometar

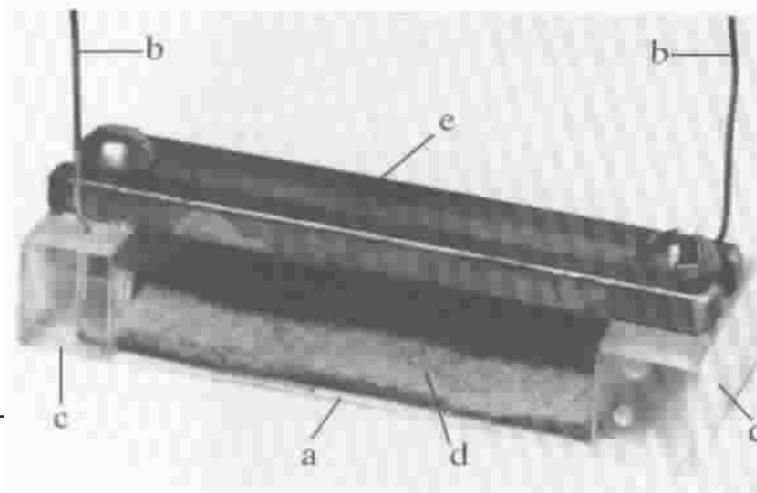

- a measuring grid bonded to paper with cellulose lacquer
- b connecting wires
- c insulating supports
- d felt cover for protecting the measuring grid
- e temporary bracket which is removed after application

Primena mernih traka

Istorija



Dear Professor Ruge:

The Patent Committee has considered your communication of February 20, 1939, relating to Resistance Strain Gages, Wire Type.

It appears that this work probably involves invention and that it comes within the category of our patent policy which applies to inventions arising from the programs of research in Institute laboratories.

It is the general policy of the Committee, however, to pay attention primarily to matters which may prove to be of major importance and, while this development is interesting, the Committee does not feel that the commercial use is likely to be of major importance.

Accordingly, the Committee has voted that any rights which the Institute may have in this invention should be waived in your favor. This leaves you free to treat the invention entirely as a personal matter.

Sincerely yours,

Odgovorni
iz komiteta
nisu
verovali u
praktičnu
primenu!!







OBLASTI PRIMENE MERNIH TRAKA

Analiza napona u konstrukcijama:

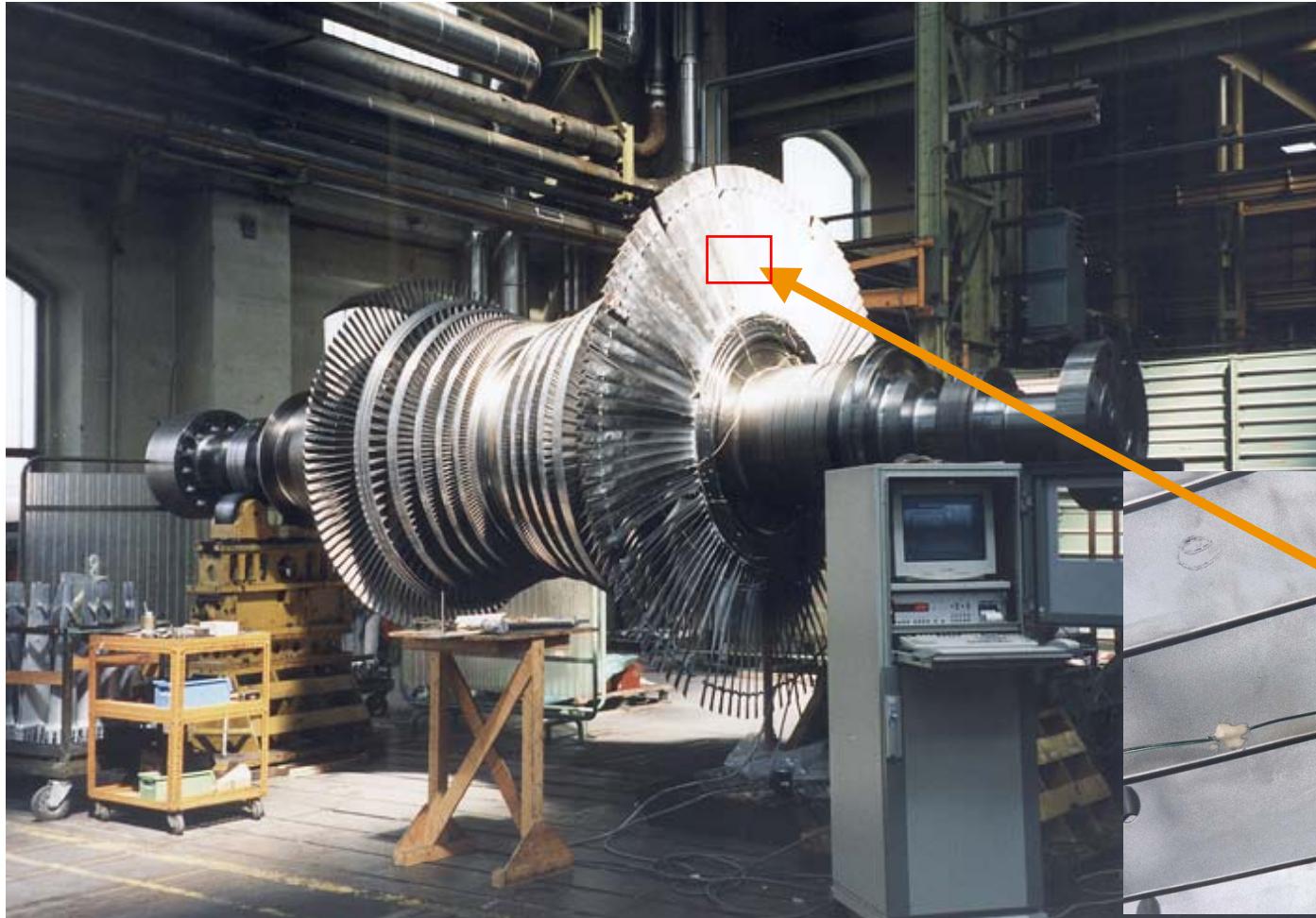- ***Jednoosno naponsko stanje***
- ***Ravansko naponsko stanje***
- ***Zaostali naponi***
- ***Termički naponi***
- ***Gradijenti napona***



Merenje napona na turbini

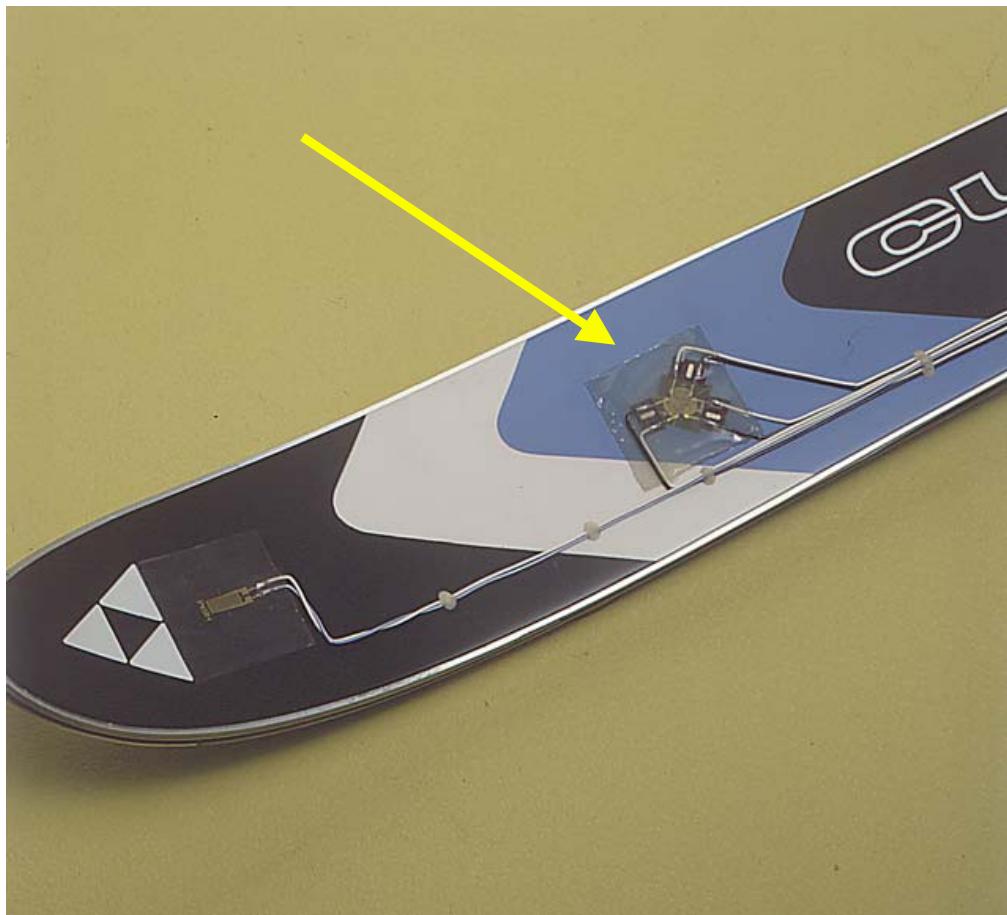

Merenje napona na skiji

Primena mernih traka

Primeri primene



Merenje zaostalih naponi na sudu pod pritiskom


Konstrukcija mernih pretvarača za merenje mehaničkih veličina, i to:

- *Merenje dilatacija i napona*
- *Merenje sile i mase*
- *Merenje obrtnog momenta*
- *Merenje pritiska*
- *Merenje pomeranja*
- *Merenje vibracije*

***Statička, kvazistatička i dinamička merenja na
konstrukcijama i delovima mašina.***

Primena mernih traka

Oblasti primene

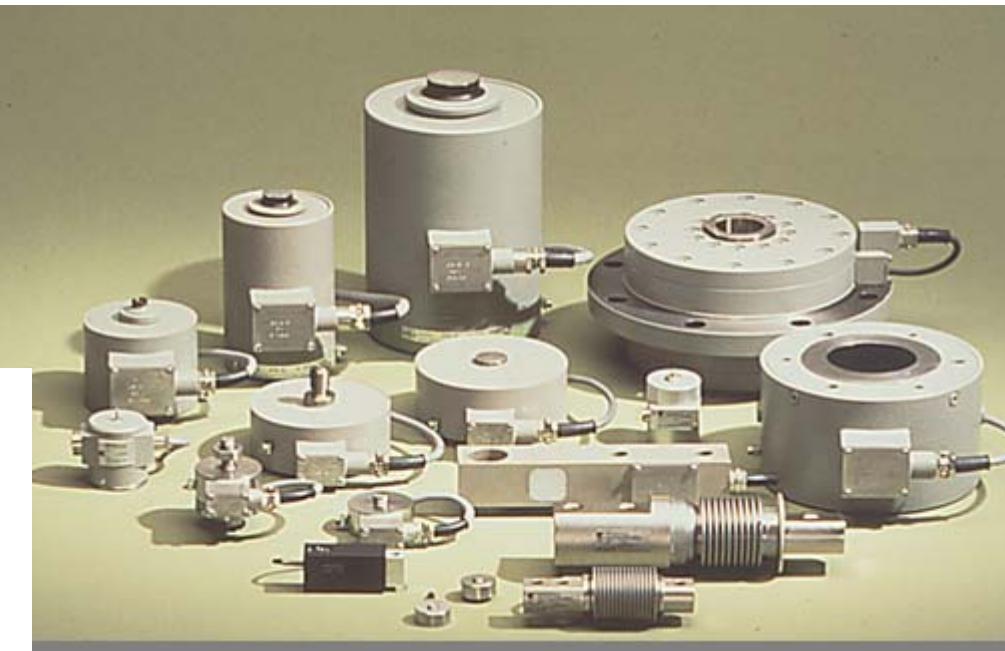

Pretvarači sile, mase, momenta i pritiska - HBM



MEHANIČKA NAPREZANJA U KOD ANALIZE ČVRSTOĆE

Naponi su posledica raznih uzroka:

...od mehaničkog
opterćenja



...zaostali napon

...termički indukovani



Rezultat: normalni - ili tangencijalni naponi u konstrukciji

- Sa aspekta analize čvrstoće vrsta naprezanja je nezavisna od uzroka koji do toga dovodi!
- Sa aspekta pravca delovanja razlikujemo sledeća naponska stanja:
 - .

- jednoosno

(x) →


- dvoosno (ravansko)

(x,y) ↗

- troosno (prostorno)

(x,y,z) ↗

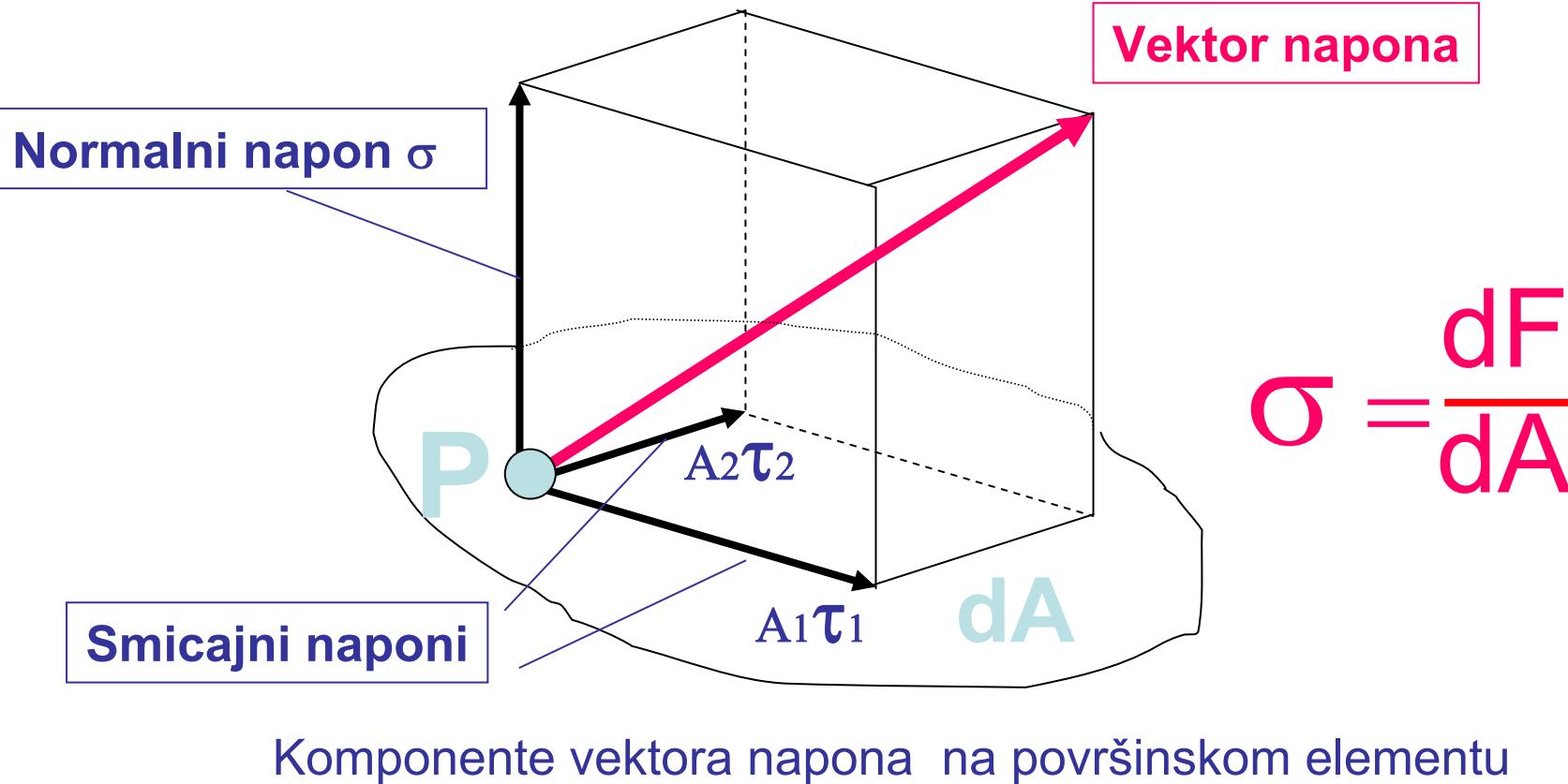Pojam mehaničkog naprezanja σ se definiše kao dejstvo sile na referentnoj površini



VEZA NAPONA I DEFORMACIJE


(...od dilatacije ka naponu!)

Jednoosno naponsko stanje*


* Javlja se samo kod štapova oprećenih na pritisak i/ili istezanje

Veza napon-deformacija


Jednoosno naponsko stanje

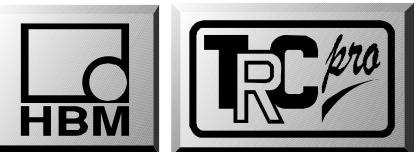

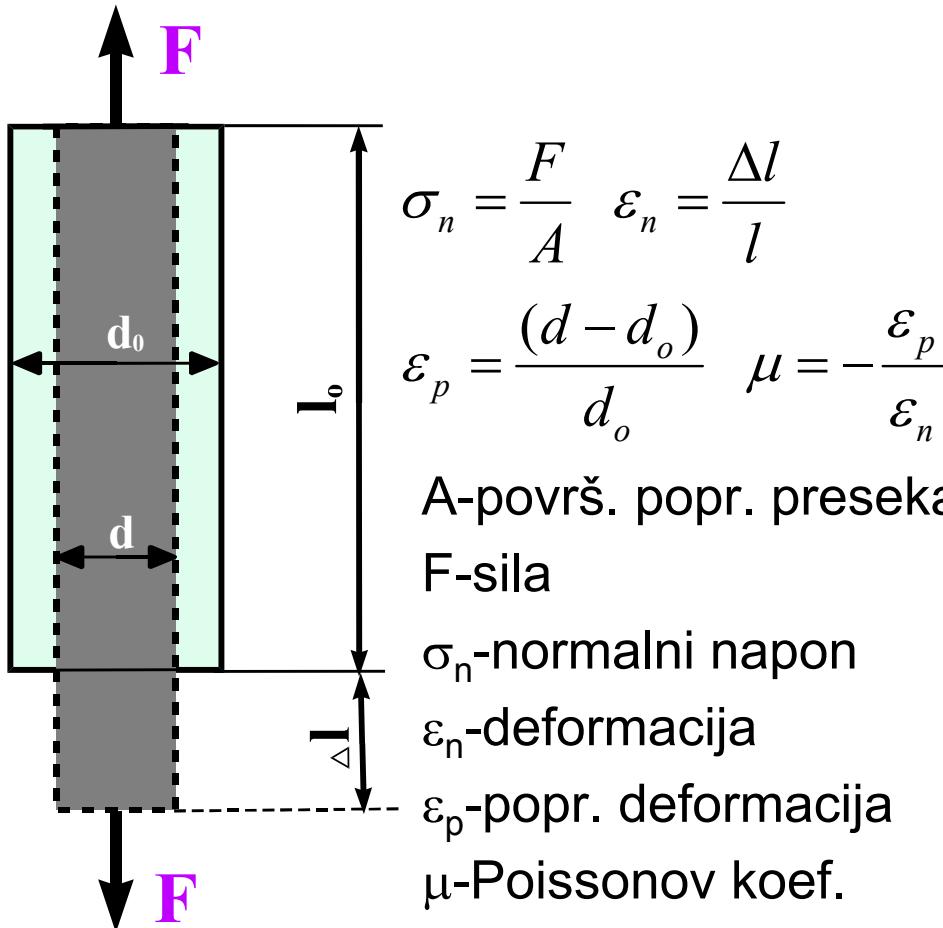Primer: Štap opterećen na istezanje-pritisak



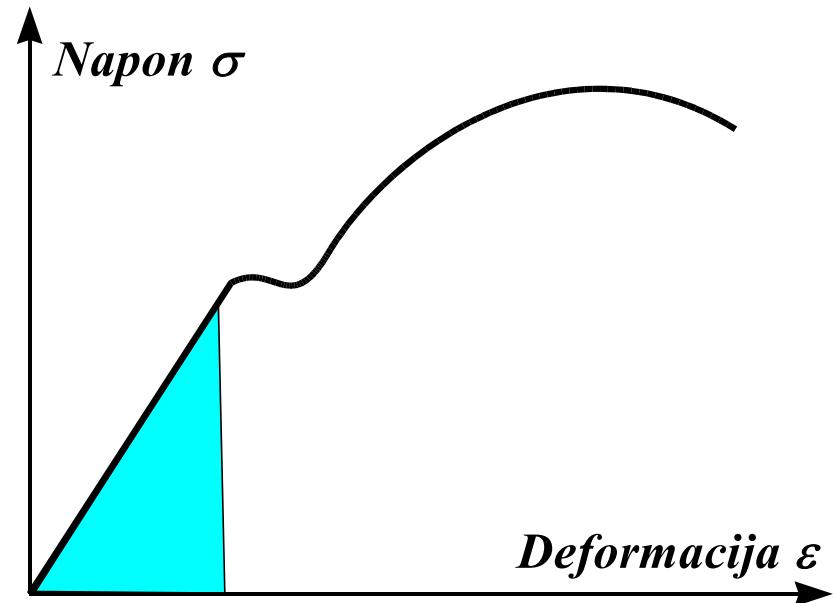
$$\sigma_n = \frac{F}{A} \quad \varepsilon_n = \frac{\Delta l}{l}$$
$$\varepsilon_p = \frac{(d - d_o)}{d_o} \quad \mu = -\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_n}$$



$$\sigma_n = E \cdot \varepsilon_n$$


E-moduo elastičnosti

Jednoosno naponsko stanje

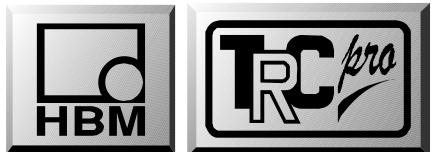


Primer: Štap opterećen na
istezanje/pritisak

Jednoosno naponsko stanje

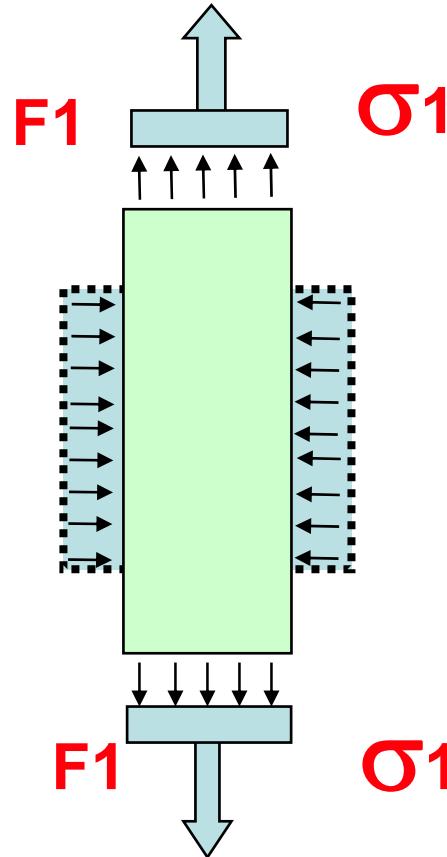

Maksimalan napona istezanja, odn.
pritiska javlja u pravcu dejstva sile.

šematski prikaz deformacije ploče.

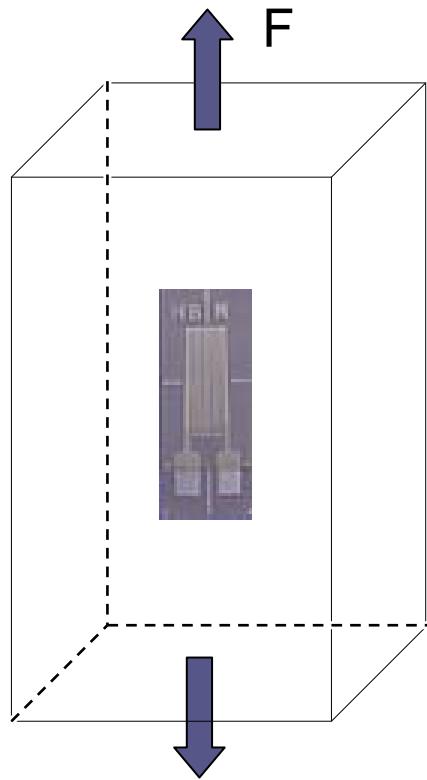

- poznato je: jednoosno stanje napona
- nepoznato je: Iznos (veličina) σ

Rešenje:

- Dilatacija ε se neri sa jednom Linearnom – Mernom trakom
- Proračun napona

$$\sigma = \varepsilon \cdot E$$

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

σ – mechaničko naprezanje

ε – mehanička dilatacija

F – Sila A – Poprečni presek

E – Modul elastičnosti

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$


Hook-ov zakon

(U prikazanoj formi važi samo za jednoosno stanje napona)


Jednoosno naponsko stanje



Diagram sila/dilatacija

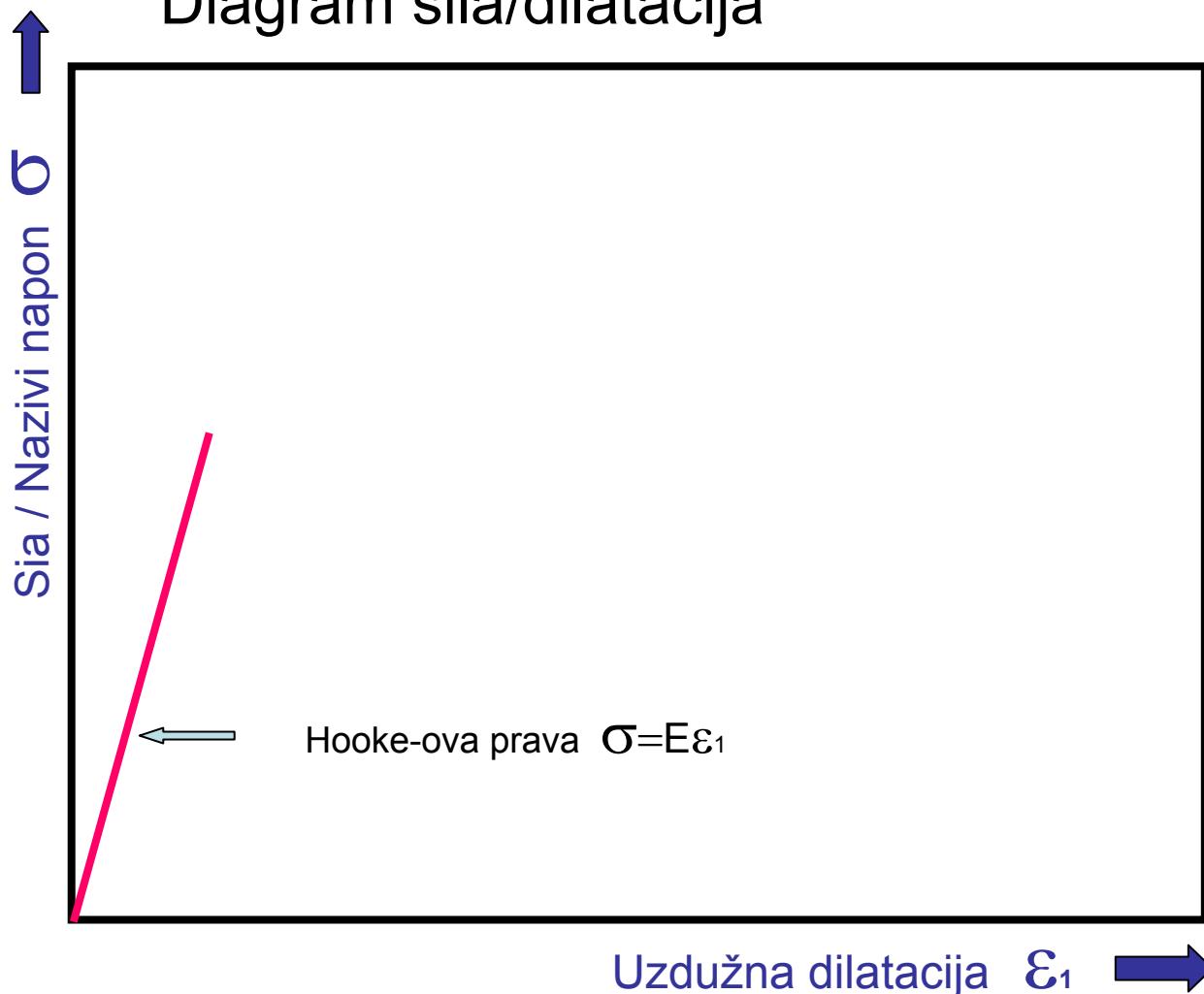


Uzorak

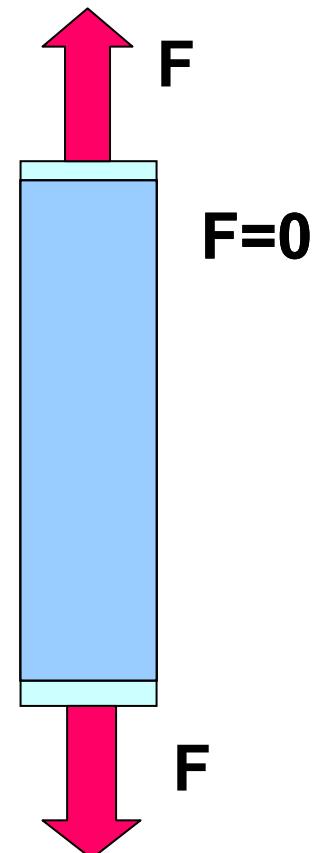


Jednoosno naponsko stanje



Diagram sila/dilatacija

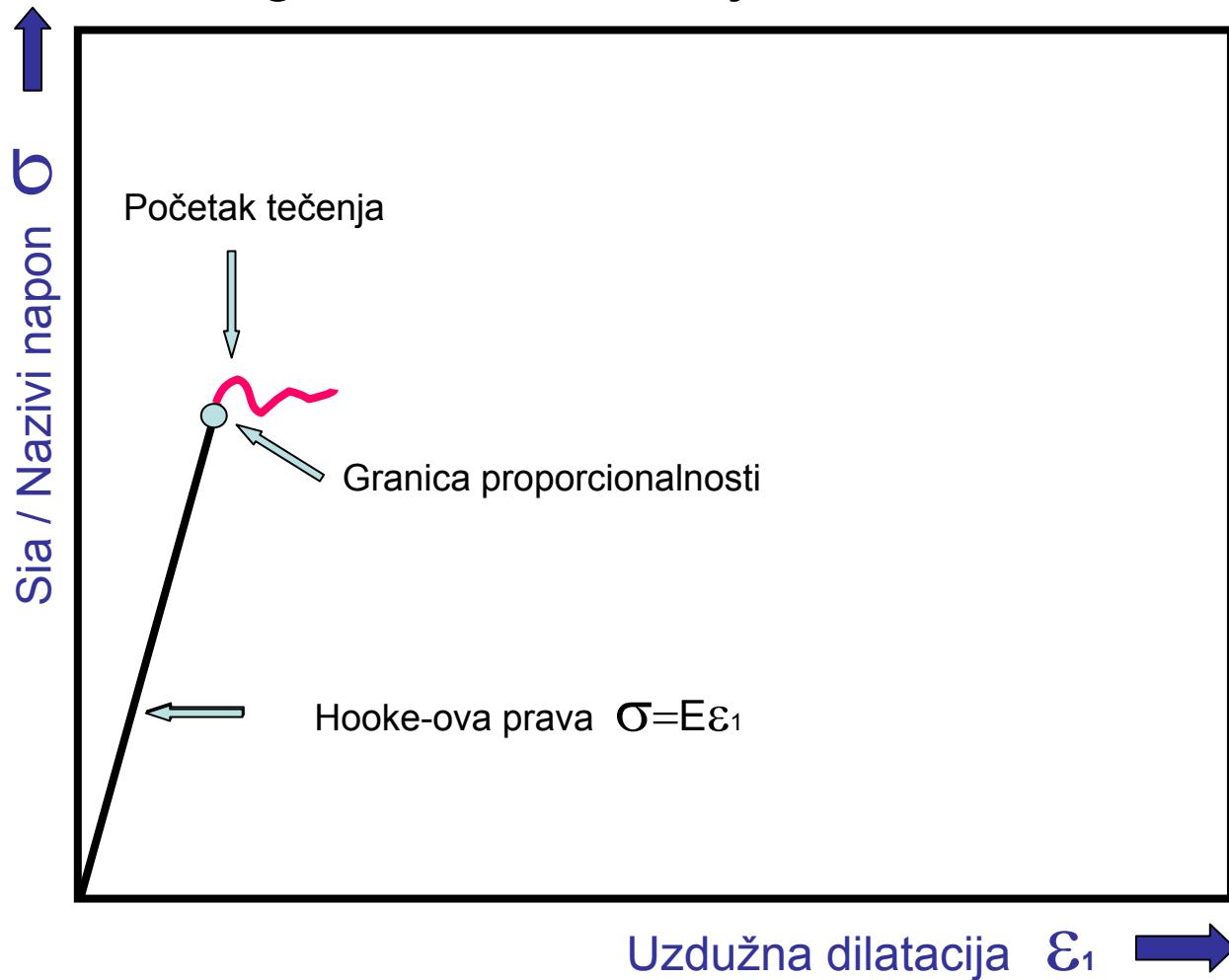



Uzorak

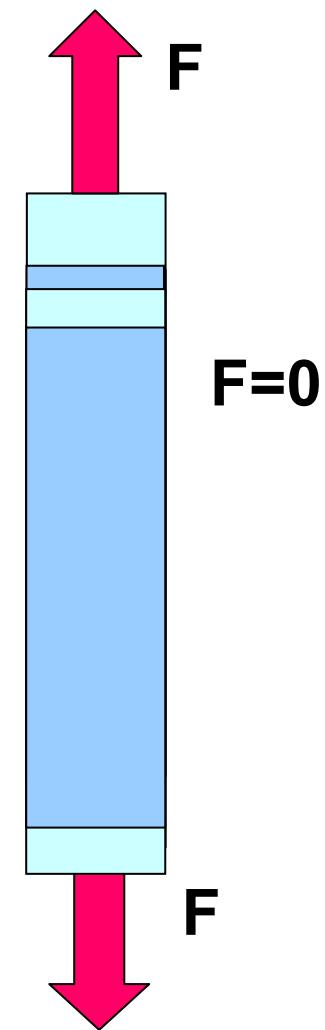


Jednoosno naponsko stanje



Diagram sila/dilatacija

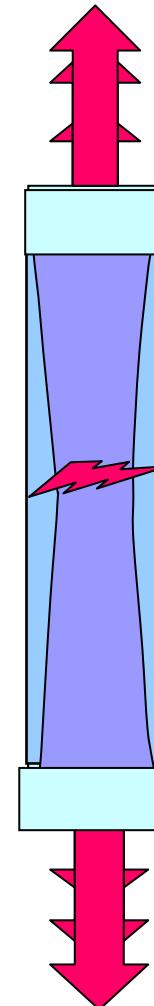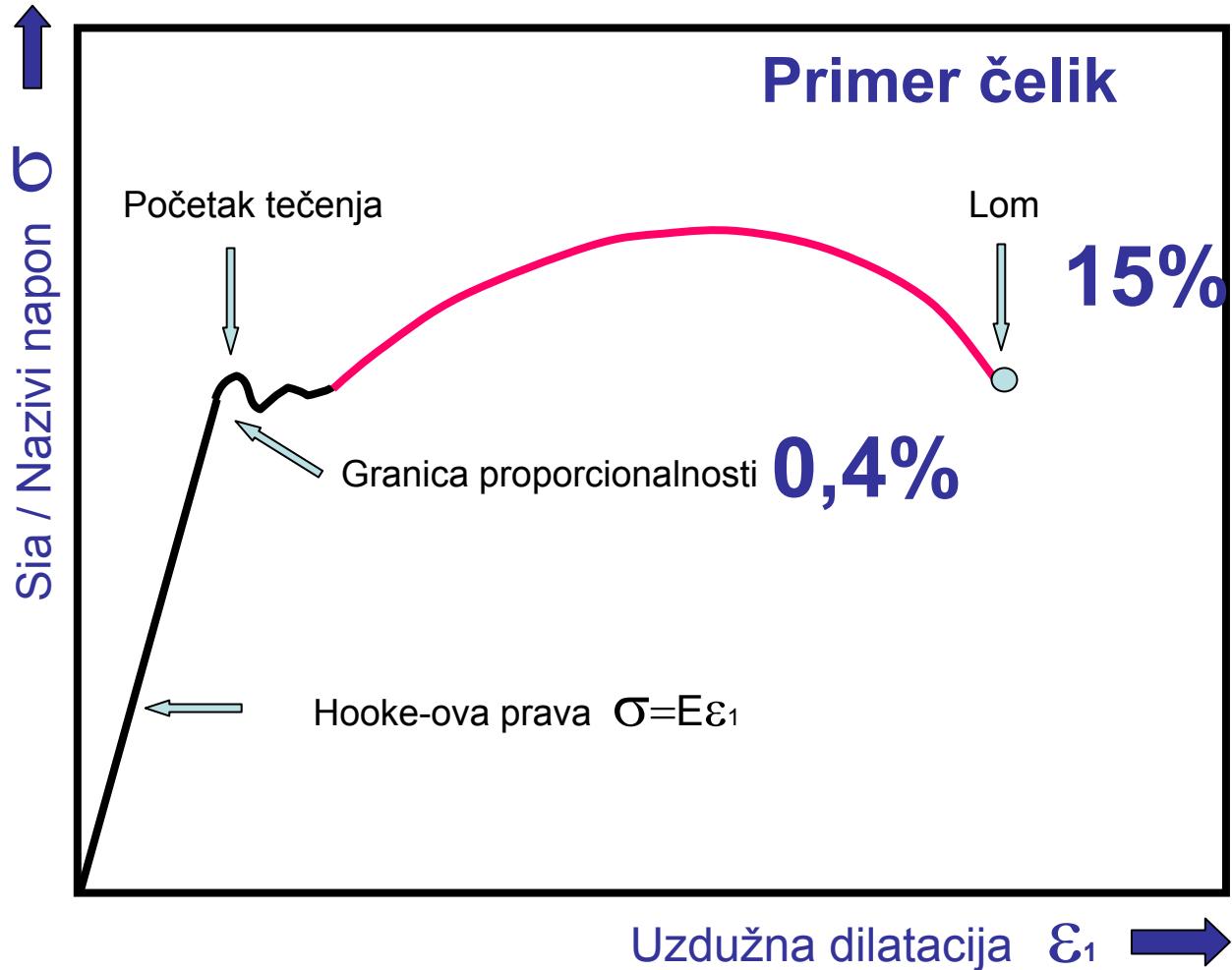

Jednoosno naponsko stanje

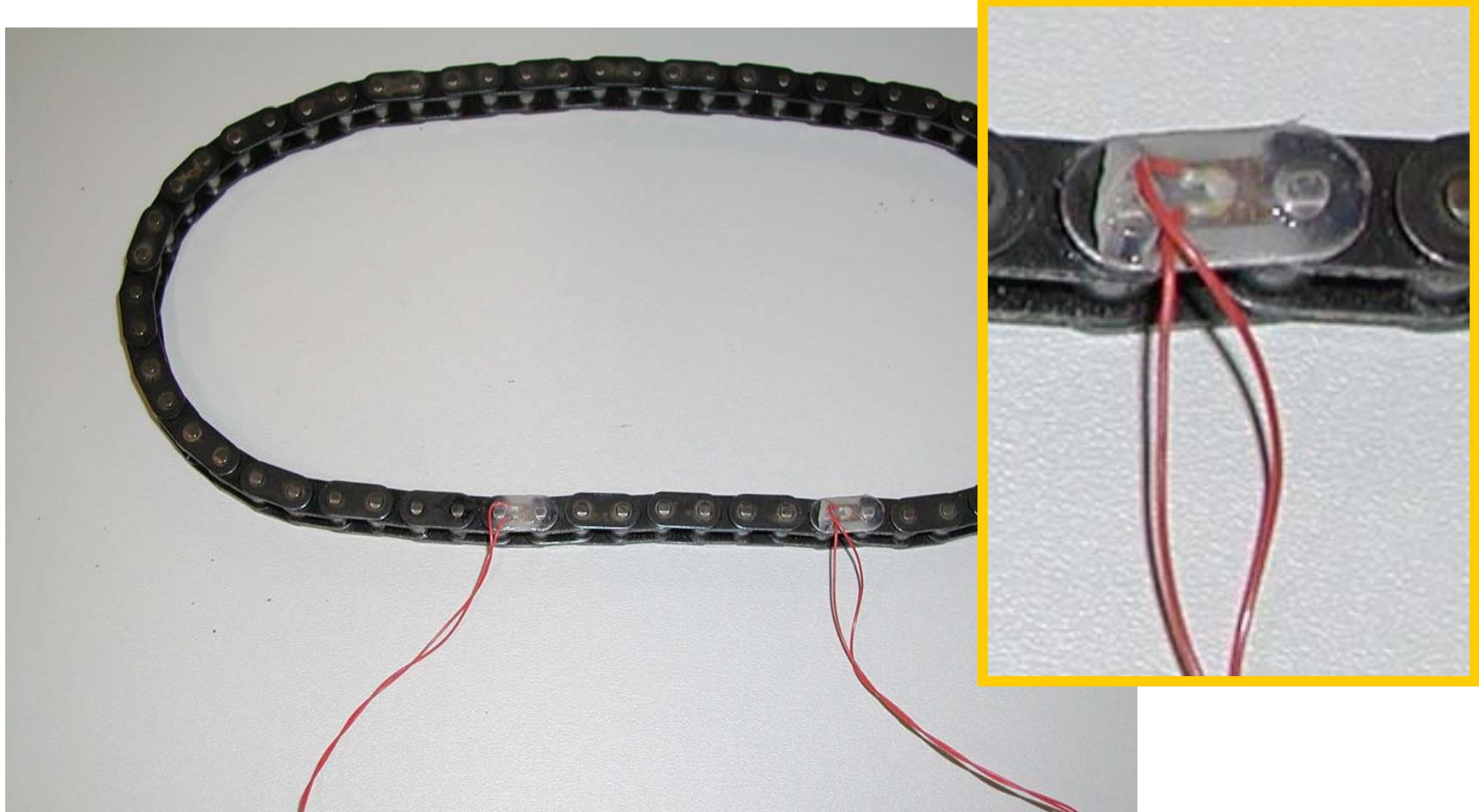


Priprema ispitivanja lanca / Linearne merne trake
Prenos signala telemetrijom

Veza napon-deformacija

Jednoosno naponsko stanje



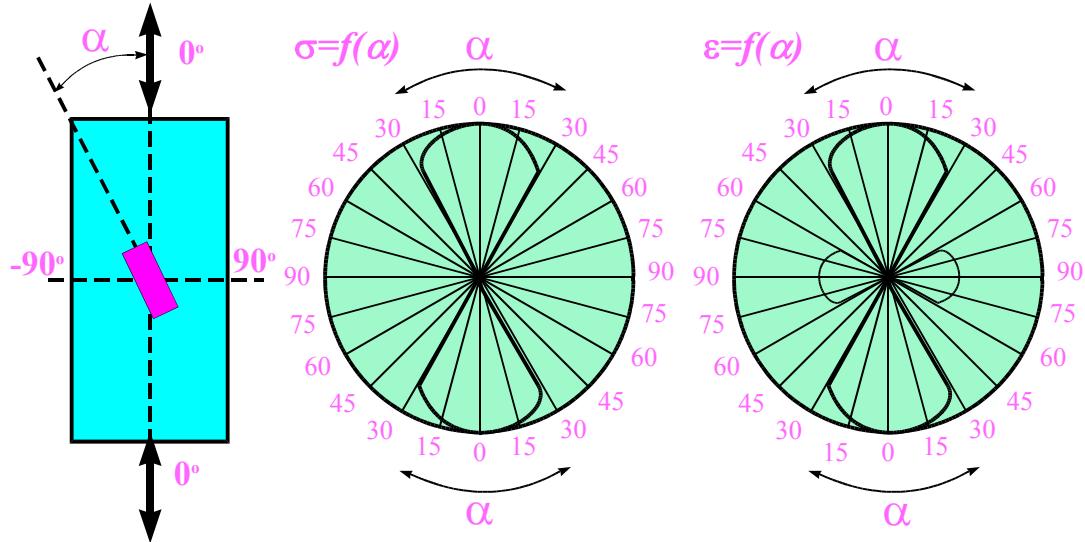Raspored napona i deformacija u aksijalno opterećenom štapu:




Zapaziti: Naponsko stanje je jednoosno, dok je stanje deformacija ravansko!

$$\varepsilon = f(\alpha) = \frac{1}{2} \varepsilon_o [1 - \mu + \cos \alpha \cdot (1 + \mu)]$$

$$\sigma = f(\alpha) = \sigma_{\max} (1 + \cos \alpha)$$


Naponi u materijalu moraju biti određeni iz izmerenih deformacija, korišćenjem Hooke-vog zakona, u slučaju da je napon meren u aktivnom pravcu sile.

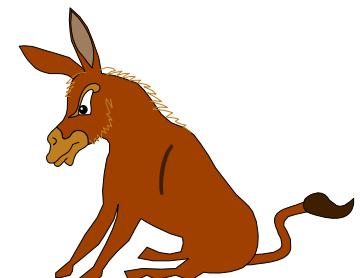U transverzalnom pravcu (90°) nema napona, uprkos merljivim deformacijama u tom pravcu.



Dvoosno naponsko stanje (ravansko) napansko stanje sa poznatim pravcima delovanja glavnih napona

Dvoosno naponsko stanje

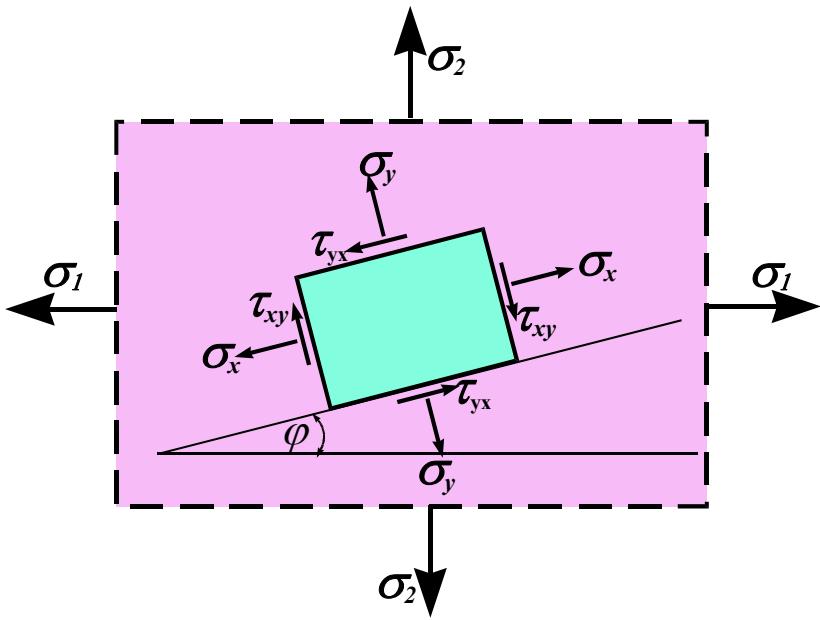


$$\sigma_x = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \cos 2\varphi$$

$$\sigma_y = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} - \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \cos 2\varphi$$

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \sin 2\varphi$$

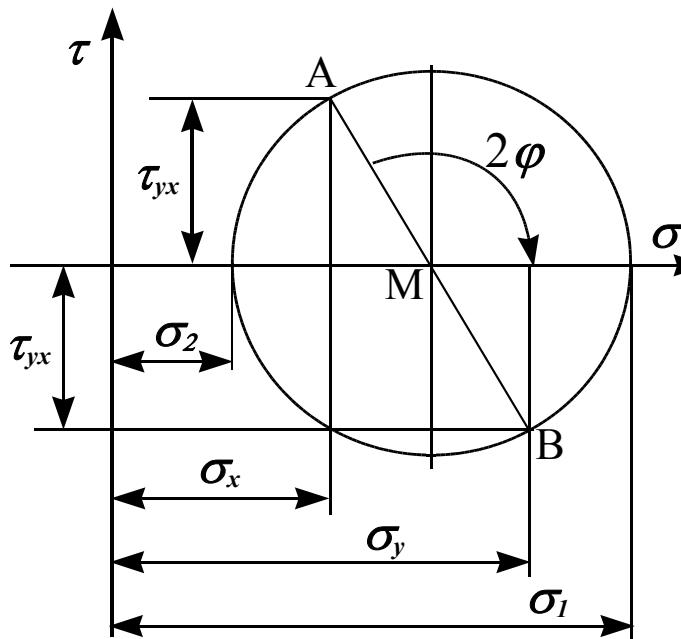U uslovima ravanskog stanja napona, ekstremni NORMALNI NAPONI σ_1 i σ_2 , se javljaju u međusobno upravnim pravcima 1 i 2. Ovi se naponi (σ_1 i σ_2) nazivaju GLAVNI NAPONI, a odgovarajući pravci (1 i 2) GLAVNI PRAVCI. U ovim pravcima SMICAJNI NAPONI su jednaki nuli ($\tau=0$).



Mohr-ov krug: grafički prikaz napona u σ - τ koordinatnom sistemu.


Veza napon-deformacija

Dvoosno naponsko stanje




Određivanje glavnih napona

Slučaj a: *Glavni pravci su poznati.*

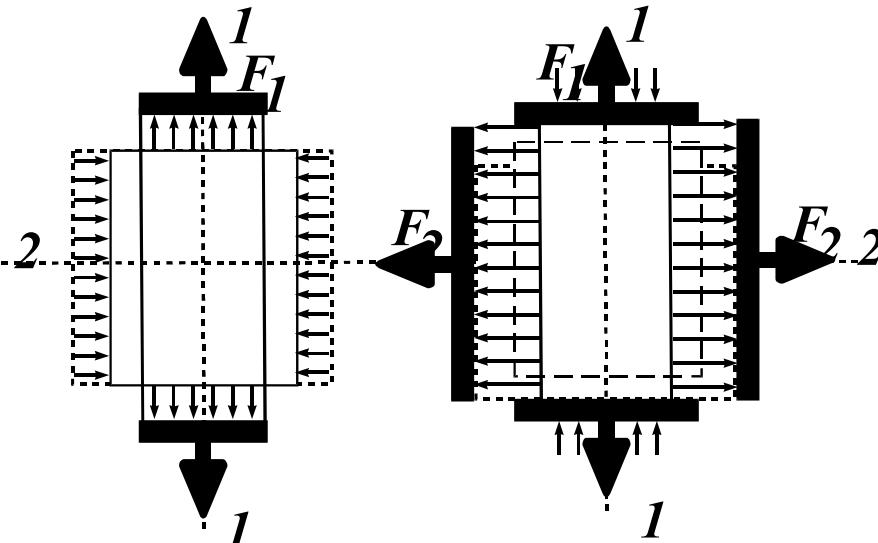

PRIMER: Sud pod pritiskom

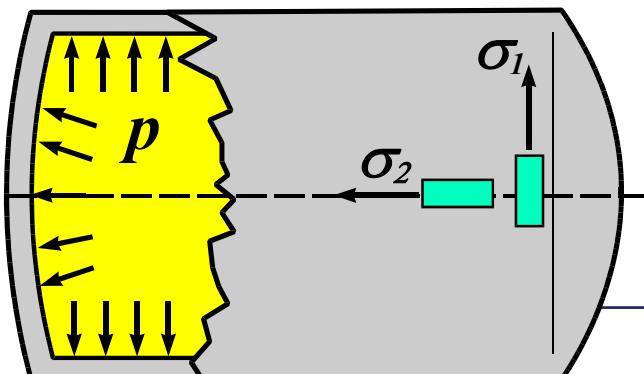


Na spoljašnjoj površini vlada ravansko naponsko stanje. Glavni naponi su sračunati primenom gornjih obrazaca.

Efekat TRANSVERZALNE DEFORMACIJE se sračunava primenom proši-rene verzije Hookeovog zakona:

$$\sigma_1 = \frac{E}{1 - \mu^2} \cdot (\varepsilon_1 + \mu \varepsilon_2)$$

$$\sigma_2 = \frac{E}{1 - \mu^2} \cdot (\varepsilon_2 + \mu \varepsilon_1)$$

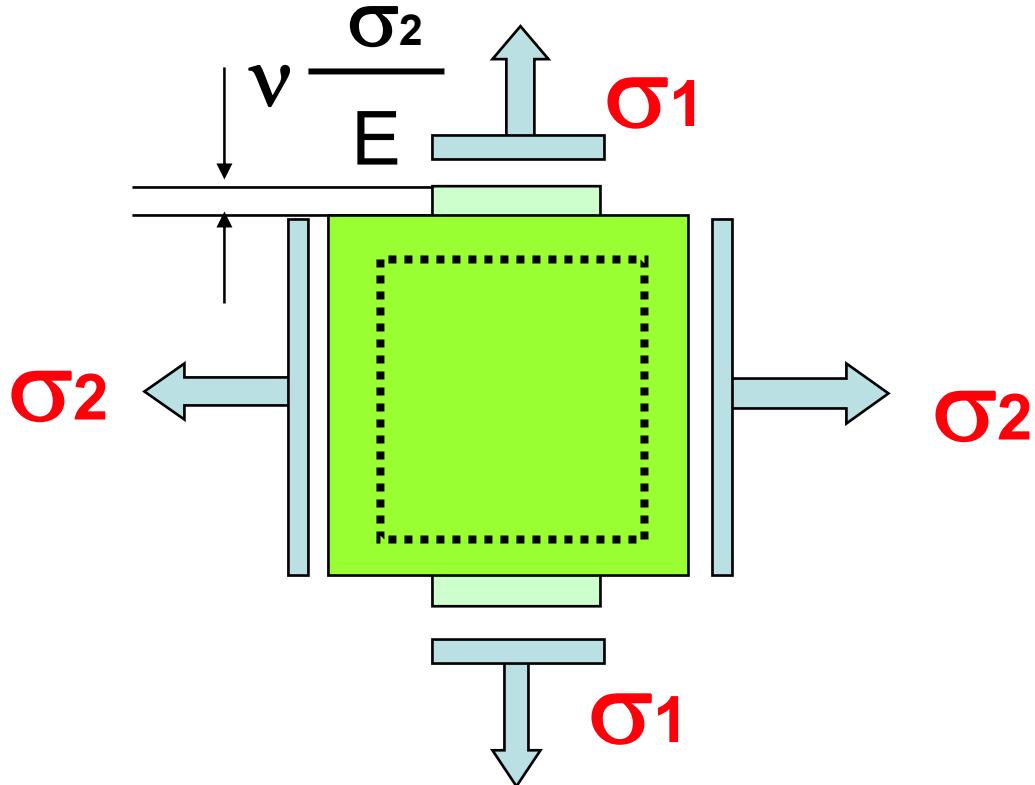
Dvoosno-ravansko stanje napona u slučaju poznatih pravaca delovanja glavnih napona



Sile koje dovode do napona, javljaju se u dve normalne ose (90° auf.)


šematski prikaz deformacije ploče

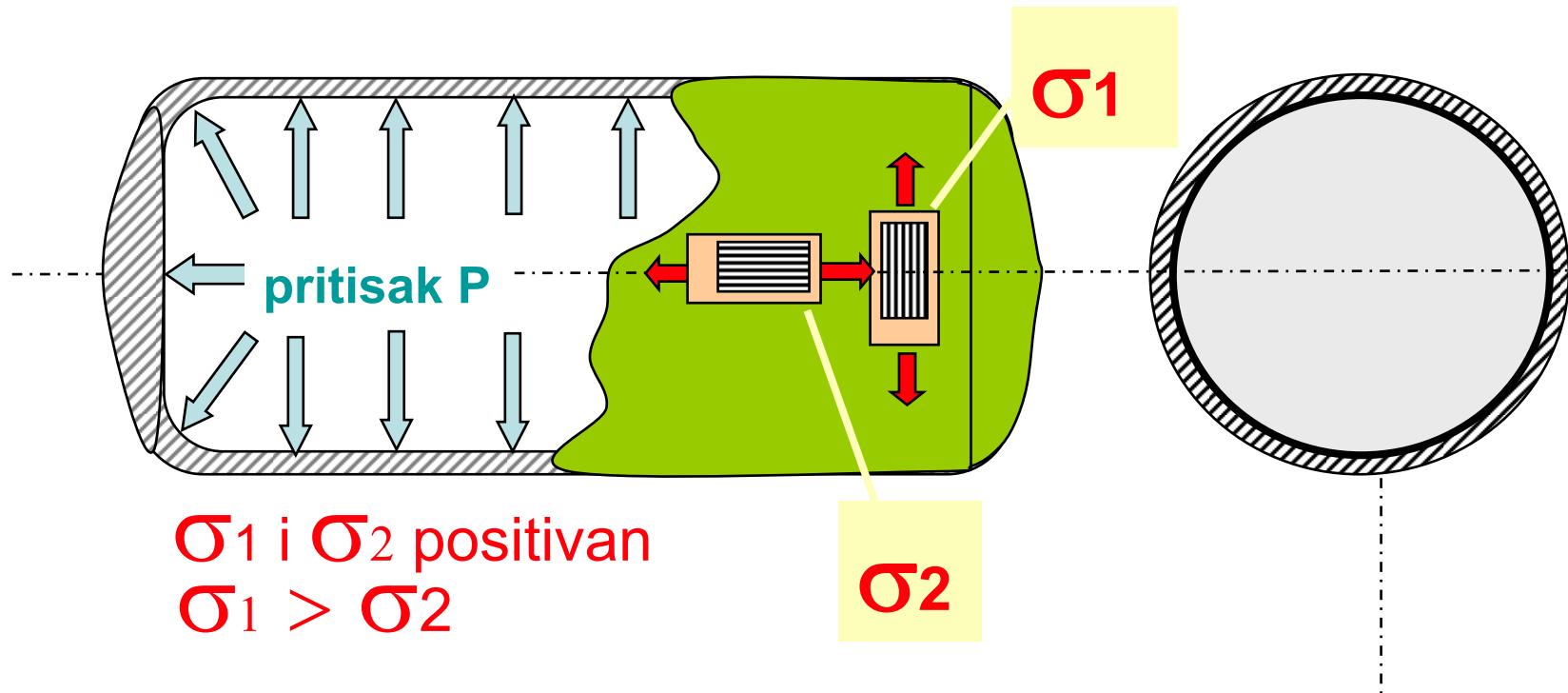Dvoosno-ravansko stanje napona u slučaju poznatih pravaca delovanja glavnih napona



Primer: posuda opterećena unutrašnjim pritiskom
kružnog poprečnog preseka

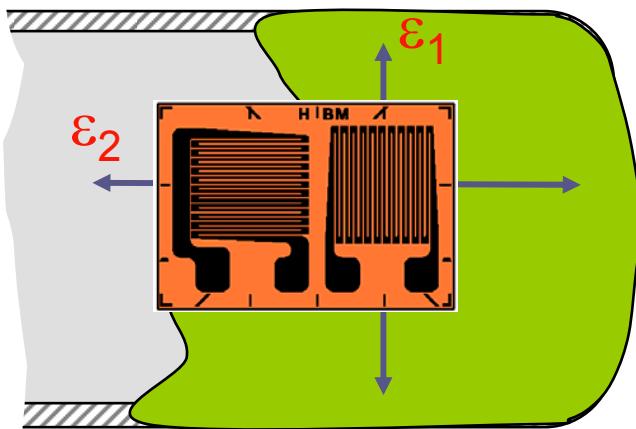Dvoosno-ravansko stanje napona u slučaju poznatih pravaca delovanja glavnih napona



Posuda pod pritskom

- poznato je: dvoosno stanje i pravci glavnih napona
- nepoznato je: Iznos σ_1 i σ_2

Rešenje:

$$\sigma_1 = \frac{E}{1-\nu^2} (\varepsilon_1 + \nu \varepsilon_2)$$


$$\sigma_2 = \frac{E}{1-\nu^2} (\varepsilon_2 + \nu \varepsilon_1)$$

Dvoosno-ravansko stanje napona u slučaju poznatih pravaca delovanja glavnih napona



Primeri mernih traka za
merenje dvoosnog stanja
napona kod poznatih
pravaca glavnih napona

XV 91
Kapslovana M.T.

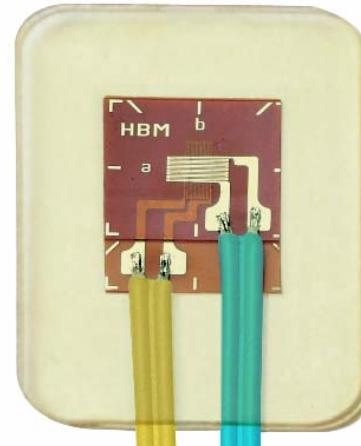


Dvoosno naponsko stanje (ravansko) napansko stanje sa **nepoznatim** pravcima delovanja glavnih napona


Određivanje glavnih napona

Slučaj b: Glavni pravci nisu poznati.

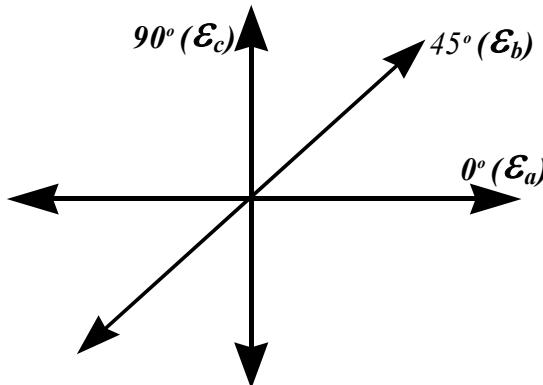*U slučaju da objekat merenja ima kompleksnu geometriju/opterećenje merenje deformacija se vrši u tri različita pravca za svaku mernu tačku (ε_a , ε_b , ε_c). Ovo se izvodi korišćenjem tzv. **ROZETA**.*


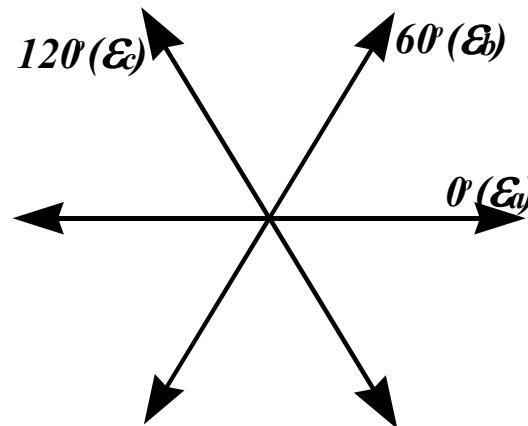
$$\sigma_{1,2} = \frac{E}{1-\mu} \cdot \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_b + \varepsilon_c}{2} \pm \\ \pm \frac{E}{\sqrt{2 \cdot (1+\mu)}} \cdot \sqrt{\left(\frac{2\varepsilon_a - \varepsilon_b - \varepsilon_c}{3}\right)^2 + \frac{1}{3}(\varepsilon_c - \varepsilon_b)^2}$$



$$\sigma_{1,2} = \frac{E}{1-\mu} \cdot \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_c}{2} \pm \\ \pm \frac{E}{\sqrt{2 \cdot (1+\mu)}} \cdot \sqrt{(\varepsilon_a - \varepsilon_b)^2 + (\varepsilon_c - \varepsilon_b)^2}$$

Veza napon-deformacija

Dvoosno naponsko stanje







Određivanje glavnih pravaca

Glavni pravci su oni pravci u kojima se javljaju glavni naponi σ_1 i σ_2 .

Sračunavanje pomoćnog ugla ψ :

Rozete $0^\circ/45^\circ/90^\circ$	Rozete $0^\circ/60^\circ/120^\circ$
$\tan \psi = \frac{2\varepsilon_b - \varepsilon_c - \varepsilon_a}{\varepsilon_a - \varepsilon_c} \left(\frac{N}{D} \right)$	$\tan \psi = \frac{2(\varepsilon_b - \varepsilon_c)}{2\varepsilon_a - \varepsilon_b - \varepsilon_c} \left(\frac{N}{D} \right)$

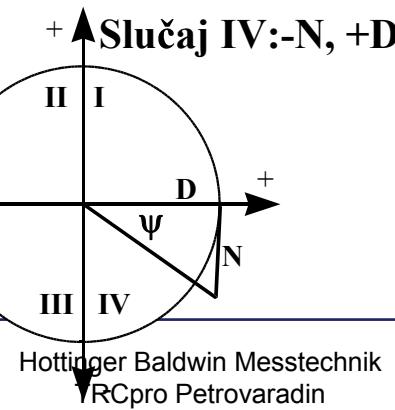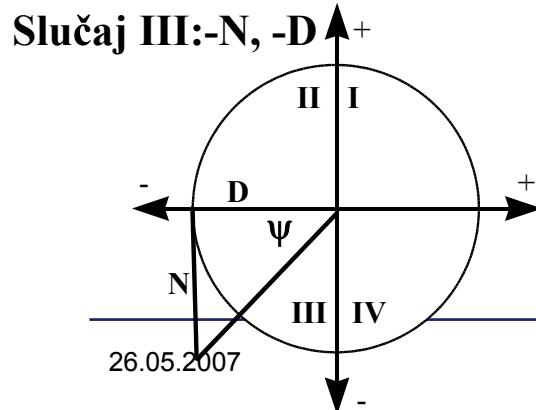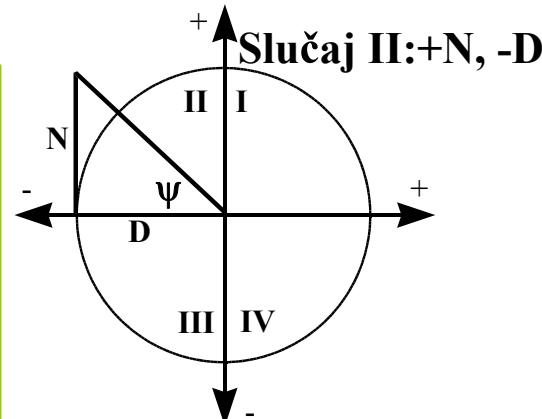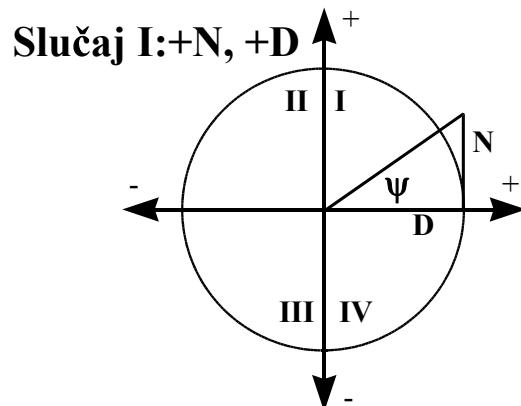


Zavisno od predznaka N i D dobijaju se četiri različita slučaja.

$$\psi = \arctan \left[\frac{N}{D} \right]$$

Sračunavanje ugla φ korišćenjem sledeće šeme:


N	$\geq 0 (+)$	$> 0 (+)$	$\leq 0 (-)$	$< 0 (-)$
D	$> 0 (+)$	$\leq 0 (-)$	$< 0 (-)$	$\geq 0 (+)$
I				
$\varphi =$	$\frac{1}{2}(0^\circ + \psi)$	$\frac{1}{2}(180^\circ - \psi)$	$\frac{1}{2}(180^\circ + \psi)$	$\frac{1}{2}(360^\circ - \psi)$
			ε_c	ε_b

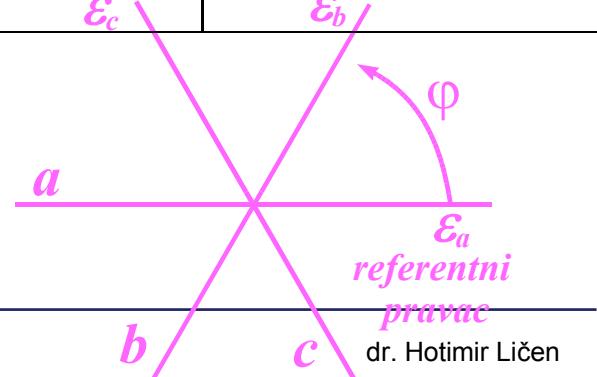Ugao φ mora biti definisan u odnosu na osu referentne merne trake (a) u matematički pozitivnom smeru.




Merenje se sprovodi putem rozeta

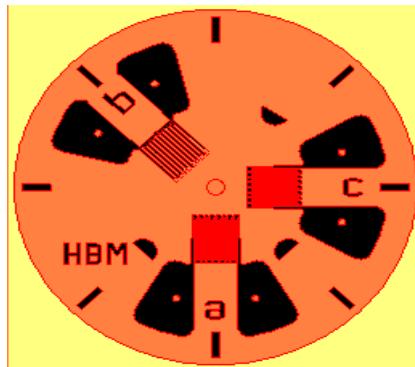M.T. za analizu dvoosnog stanjanapona kod nepoznatih glavnih pravaca (pravca delovanja glavnih napona)




-Serija Y-

na.pr.
Rozeta sa tri vlakna
RY3x-3/120

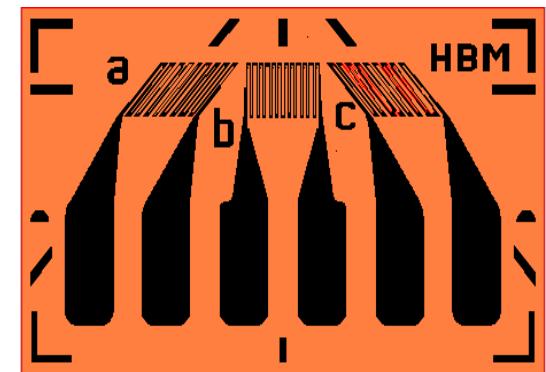


na. pr.
Miniaturna rozeta
RY81-0,6/120

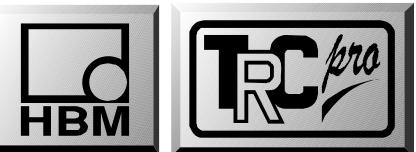Dvoosno naponsko stanje sa nepoznatim pravcima glavnih naponan




Applikacija rozete
na karoseriji
teretnog vozila

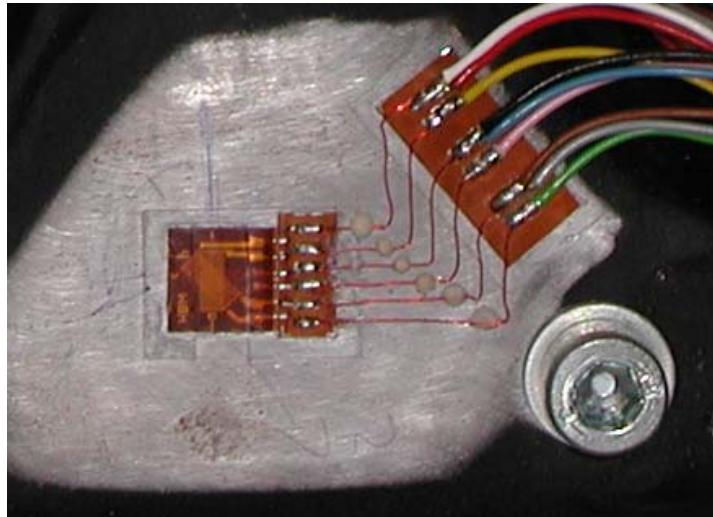
Dvoosno naponsko stanje sa **nepoznatim** pravcima glavnih naponan



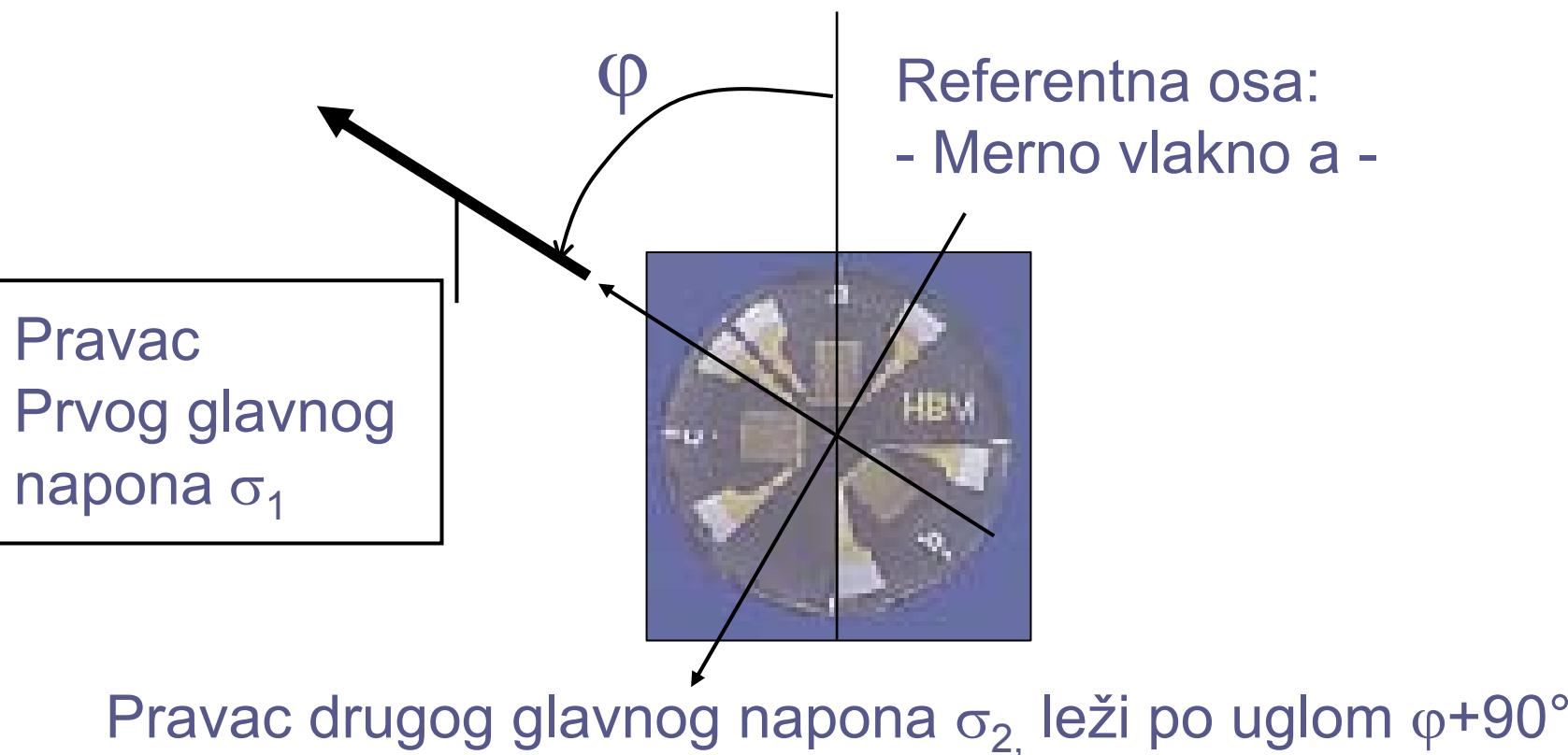Merenje sa rozetom $0^\circ/45^\circ/90^\circ$




Merenje rozetom 0°/45°/90 °

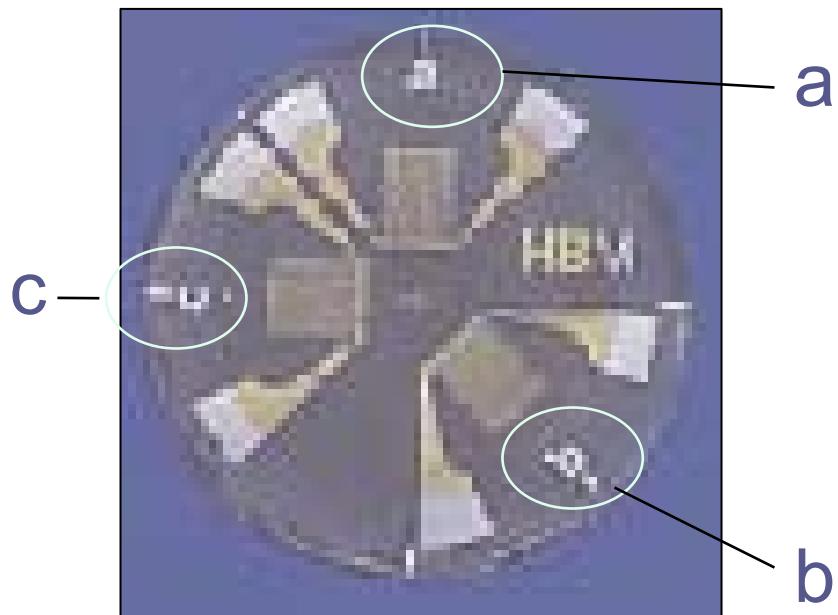

Merna vlakna se uvek povezuju kao tri nezavisna $\frac{1}{4}$ mosta !

$$\sigma_{1/2} = \frac{E}{1-\nu} \cdot \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_c}{2} \pm \frac{E}{\sqrt{2}(1+\nu)} \cdot \sqrt{(\varepsilon_a - \varepsilon_b)^2 + (\varepsilon_c - \varepsilon_b)^2}$$

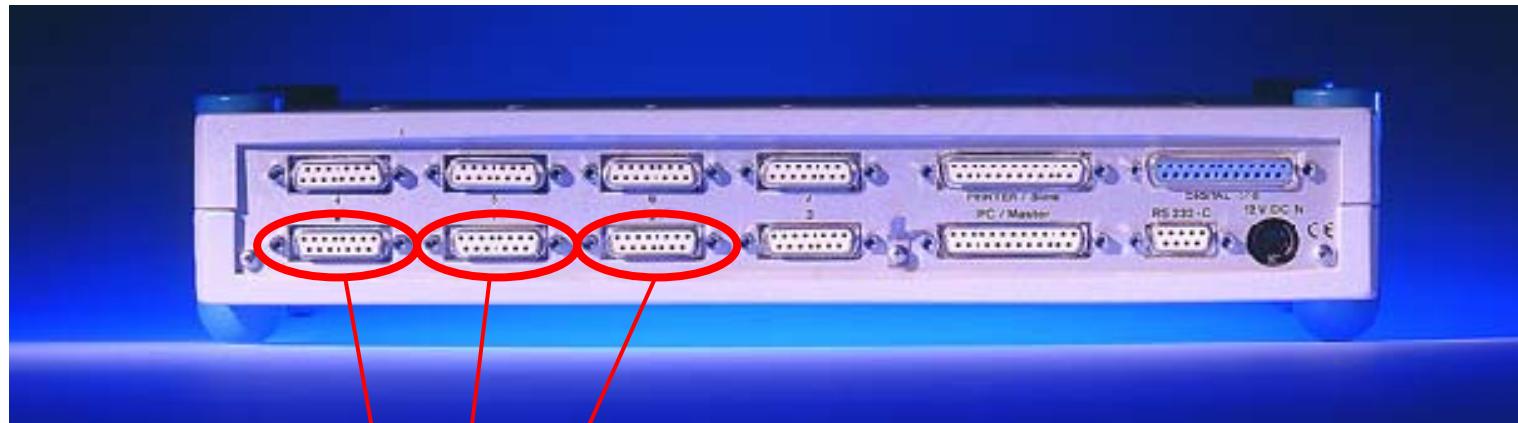Priklučak na merno pojačalo uvek kao tri
nezavisna $\frac{1}{4}$ mosta!



Merno vlakno a, b, c

na.pr. Spider8-30

Primer: Konzola opterećena na savijanje

Merene dilatacije:


$$\varepsilon_a: -47,1 \text{ } \mu\text{m/m}$$

$$\varepsilon_b: +74,1 \text{ } \mu\text{m/m}$$

$$\varepsilon_c: +175,7 \text{ } \mu\text{m/m}$$

Kako nastaju te vrednosti?

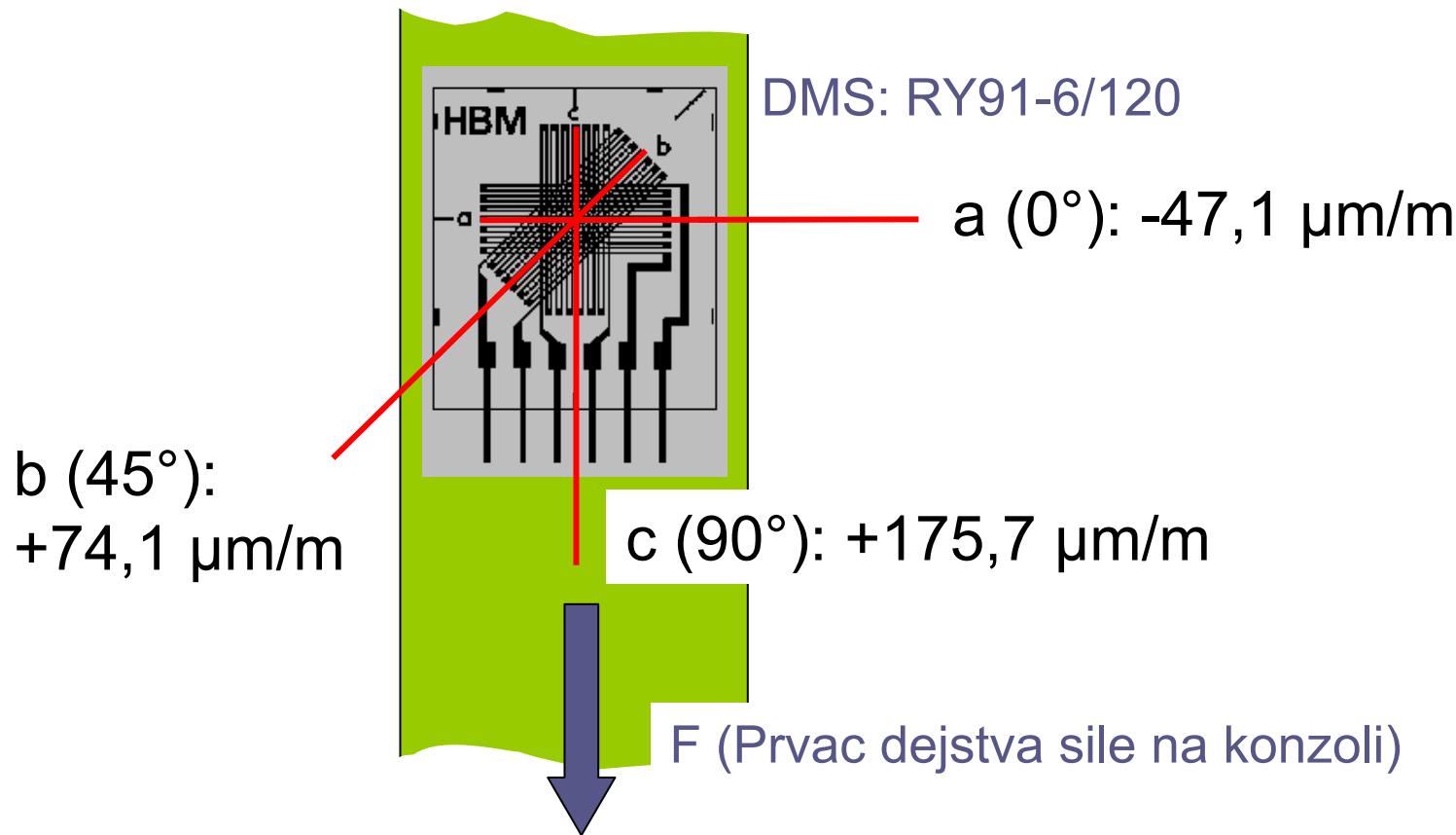Dvoosno naponsko stanje sa nepoznatim pravcima glavnih naponan



Dvoosno naponsko stanje sa **nepoznatim** pravcima glavnih naponan



$$\sigma_{1/2} = \frac{E}{1-\nu} \cdot \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_c}{2} \pm \frac{E}{\sqrt{2}(1+\nu)} \cdot \sqrt{(\varepsilon_a - \varepsilon_b)^2 + (\varepsilon_c - \varepsilon_b)^2}$$

$$\sigma_{1/2} = \frac{190000 \frac{N}{mm^2}}{1-0,25} \cdot \frac{-47,1 \cdot 10^{-6} + 175,7 \cdot 10^{-6}}{2} \pm \frac{190000 \frac{N}{mm^2}}{\sqrt{2}(1+0,25)} \cdot$$

$$\cdot \sqrt{(-47,1 \cdot 10^{-6} - 74,1 \cdot 10^{-6})^2 + (175,7 \cdot 10^{-6} - 74,1 \cdot 10^{-6})^2}$$

$$\underline{\underline{\sigma_1 = 33,2 \frac{N}{mm^2}}}$$

$$\underline{\underline{\sigma_2 = -0,7 \frac{N}{mm^2}}}$$

Dvoosno naponsko stanje sa **nepoznatim** pravcima glavnih naponan



$$\psi = \arctan \frac{2\epsilon_b - \epsilon_a - \epsilon_c}{\epsilon_a - \epsilon_c} \quad \left| \frac{Z}{N} \right.$$

Važi samo za $0^\circ/45^\circ/90^\circ$ - rozete!

$$\begin{array}{l} Z \geq 0 (+) \\ N > 0 (+) \end{array} \quad \left. \right\} \quad \boxed{\varphi = \frac{1}{2}(0^\circ + |\psi|)}$$

$$\begin{array}{l} Z > 0 (+) \\ N \leq 0 (-) \end{array} \quad \left. \right\} \quad \boxed{\varphi = \frac{1}{2}(180^\circ - |\psi|)}$$

$$\begin{array}{l} Z \leq 0 (-) \\ N < 0 (-) \end{array} \quad \left. \right\} \quad \boxed{\varphi = \frac{1}{2}(180^\circ + |\psi|)}$$

$$\begin{array}{l} Z < 0 (-) \\ N \geq 0 (+) \end{array} \quad \left. \right\} \quad \boxed{\varphi = \frac{1}{2}(360^\circ - |\psi|)}$$

Problem: Višeznačnost
tangensa!!

Dvoosno naponsko stanje sa **nepoznatim** pravcima glavnih naponan



$$\psi = \arctan \frac{2\epsilon_b - \epsilon_a - \epsilon_c}{\epsilon_a - \epsilon_c}$$

Ψ : Pomoćni ugao

$$\psi = \arctan \frac{2 \cdot 74,1 \cdot 10^{-6} - (-47,1 \cdot 10^{-6}) - 175,7 \cdot 10^{-6}}{-47,1 \cdot 10^{-6} - 175,7 \cdot 10^{-6}}$$

$$\psi = \arctan \frac{19,6 \cdot 10^{-6}}{-222,8 \cdot 10^{-6}}$$

> 0 (+)
 \leq 0 (-)

$$\psi = -5,03$$

Dvoosno naponsko stanje sa **nepoznatim** pravcima glavnih naponan


$$\left. \begin{array}{l} Z \geq 0 (+) \\ N > 0 (+) \end{array} \right\} \quad \varphi = \frac{1}{2} (0^\circ + |\psi|)$$

$$\boxed{\left. \begin{array}{l} Z > 0 (+) \\ N \leq 0 (-) \end{array} \right\} \quad \varphi = \frac{1}{2} (180^\circ - |\psi|)}$$

$$\left. \begin{array}{l} Z \leq 0 (-) \\ N < 0 (-) \end{array} \right\} \quad \varphi = \frac{1}{2} (180^\circ + |\psi|)$$

$$\left. \begin{array}{l} Z < 0 (-) \\ N \geq 0 (+) \end{array} \right\} \quad \varphi = \frac{1}{2} (360^\circ - |\psi|)$$

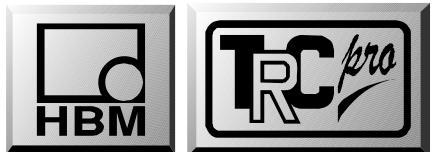Dvoosno naponsko stanje sa **nepoznatim** pravcima glavnih naponan



$$\left. \begin{array}{l} Z > 0 (+) \\ N \leq 0 (-) \end{array} \right\} \quad \varphi = \frac{1}{2} (180^\circ - |\psi|)$$

$$\varphi = \frac{1}{2} (180^\circ - |\psi|)$$

$$\varphi = \frac{1}{2} (180^\circ - 5,03^\circ)$$

$$\underline{\underline{\varphi \approx 87,5^\circ}}$$

Dvoosno naponsko stanje sa nepoznatim pravcima glavnih naponan




Referentna osa:
Merno vlakno a

Drugi glavni napon σ_2
ima ugao $\varphi + 90^\circ$.

Ugao φ
($87,5^\circ$)

Pravac prvog glavnog
napona σ_1

(90°)

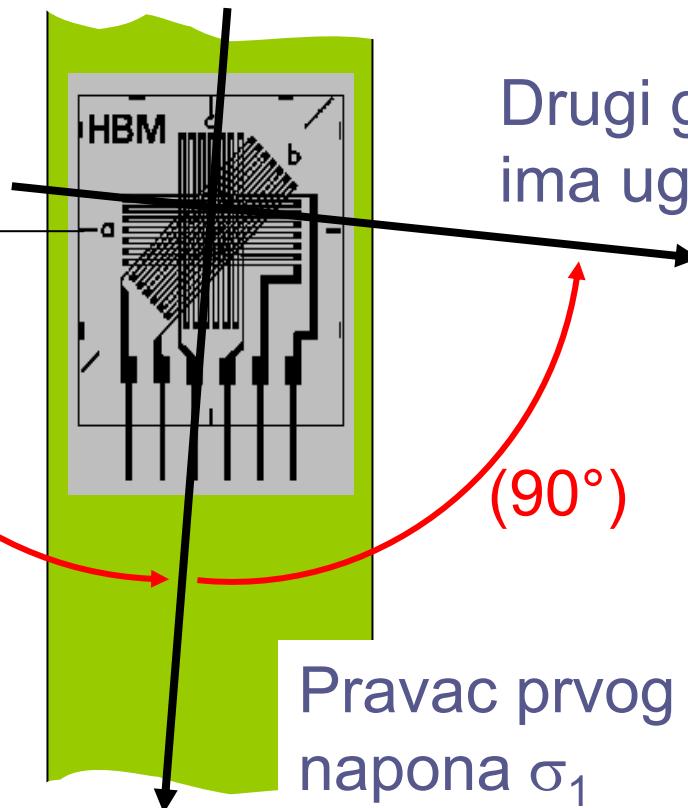


Merenje sa rozetom 0°/60°/120°

$$\sigma_{1/2} = \frac{E}{1-\nu} \cdot \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_b + \varepsilon_c}{3} \pm \frac{E}{1+\nu} \cdot \sqrt{\left(\frac{2\varepsilon_a - \varepsilon_b - \varepsilon_c}{3}\right)^2 + \frac{1}{3}(\varepsilon_b - \varepsilon_c)^2}$$

$$\psi = \arctan \frac{\sqrt{3}(\varepsilon_b - \varepsilon_c)}{2\varepsilon_a - \varepsilon_b - \varepsilon_c} \quad \frac{Z}{N}$$

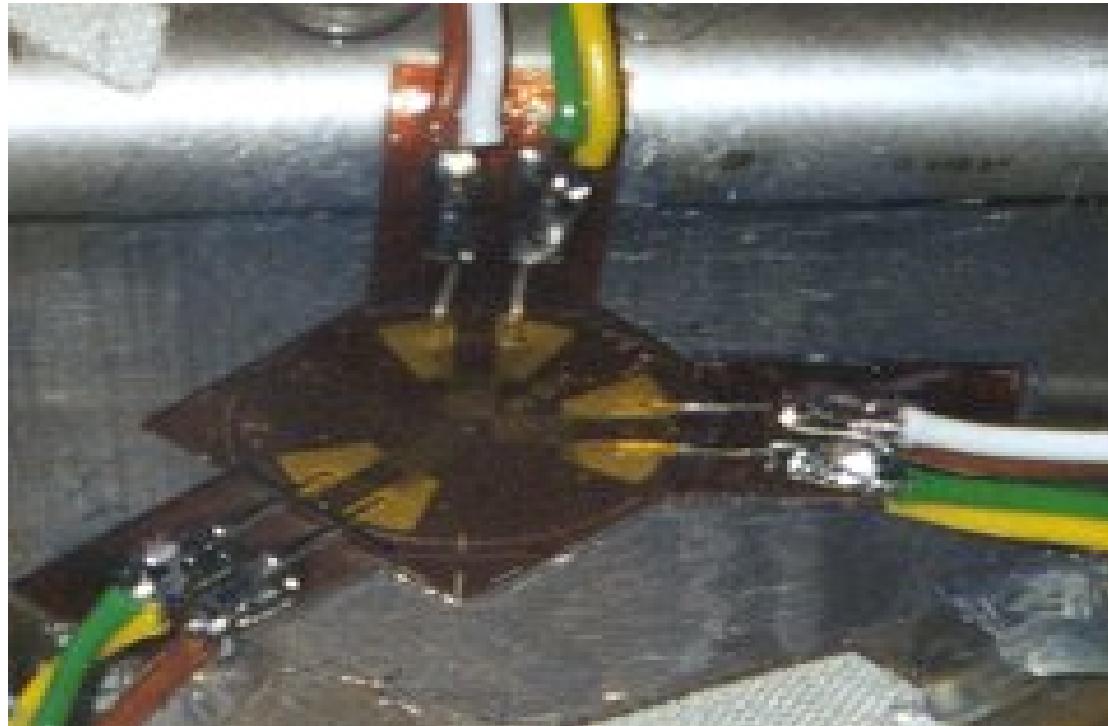
Dvoosno naponsko stanje sa nepoznatim pravcima glavnih naponan



Tip za instalaciju:


Postavljanje rozete
(vlakno a) paralno ili
normalno prema
markantnim delovima
(ivice, granice, ili sl.)

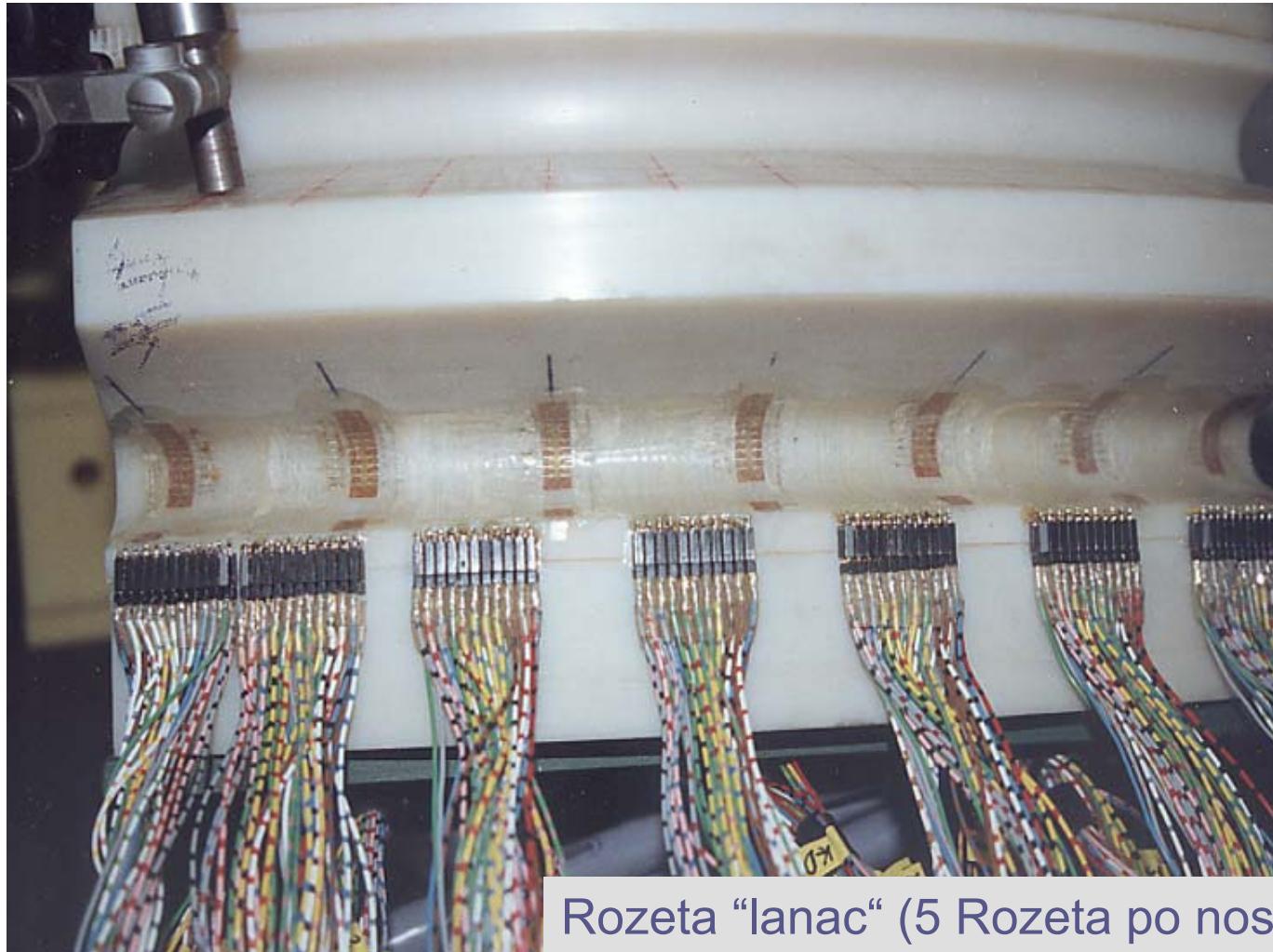Dvoosno naponsko stanje sa **nepoznatim** pravcima glavnih naponan




Rozeta "lanac" (5 Rozeta po nosaču):
Ko da to računa "ručno"?

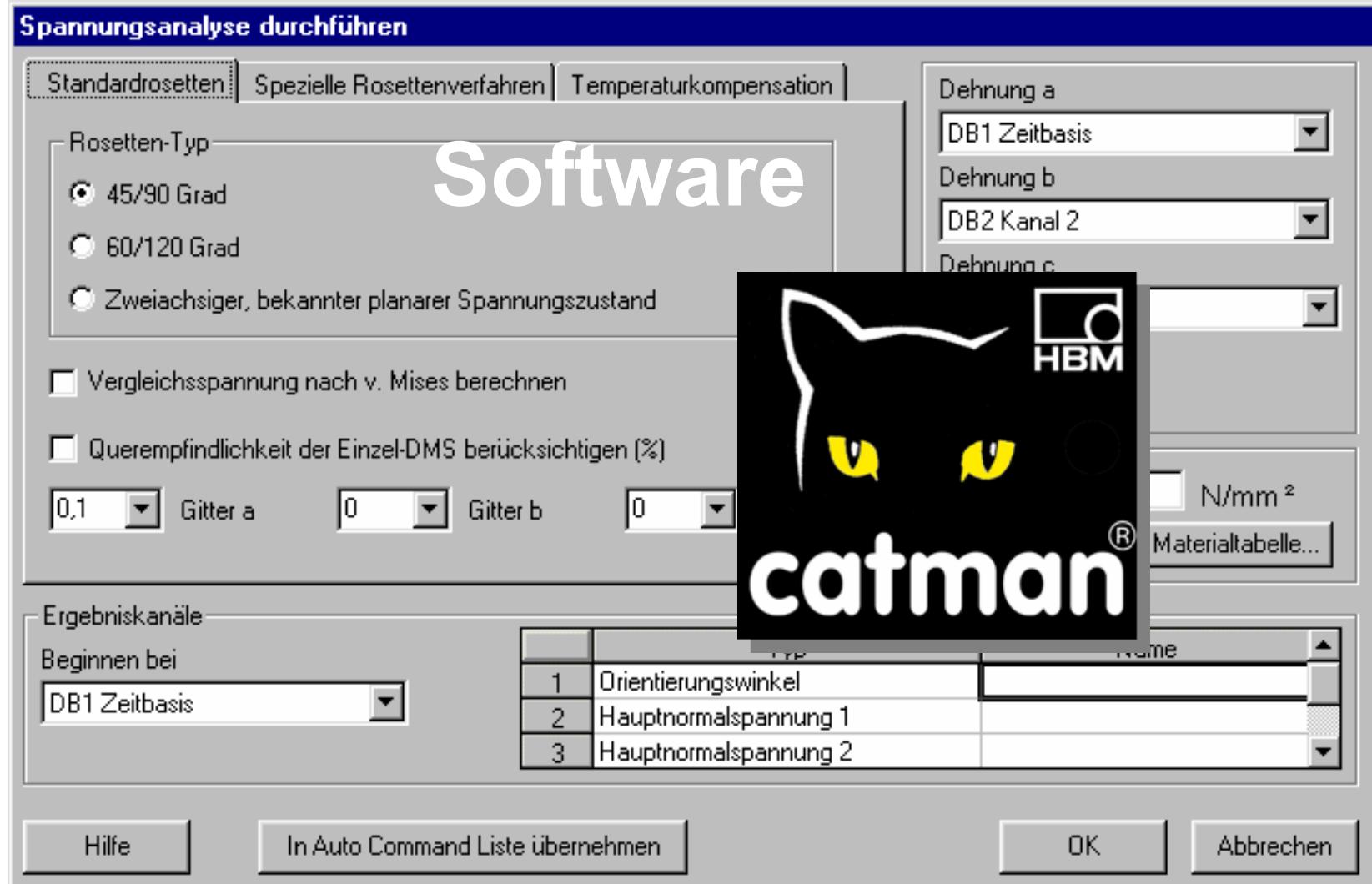Dvoosno naponsko stanje sa nepoznatim pravcima glavnih naponan



Simulacija opterećenja

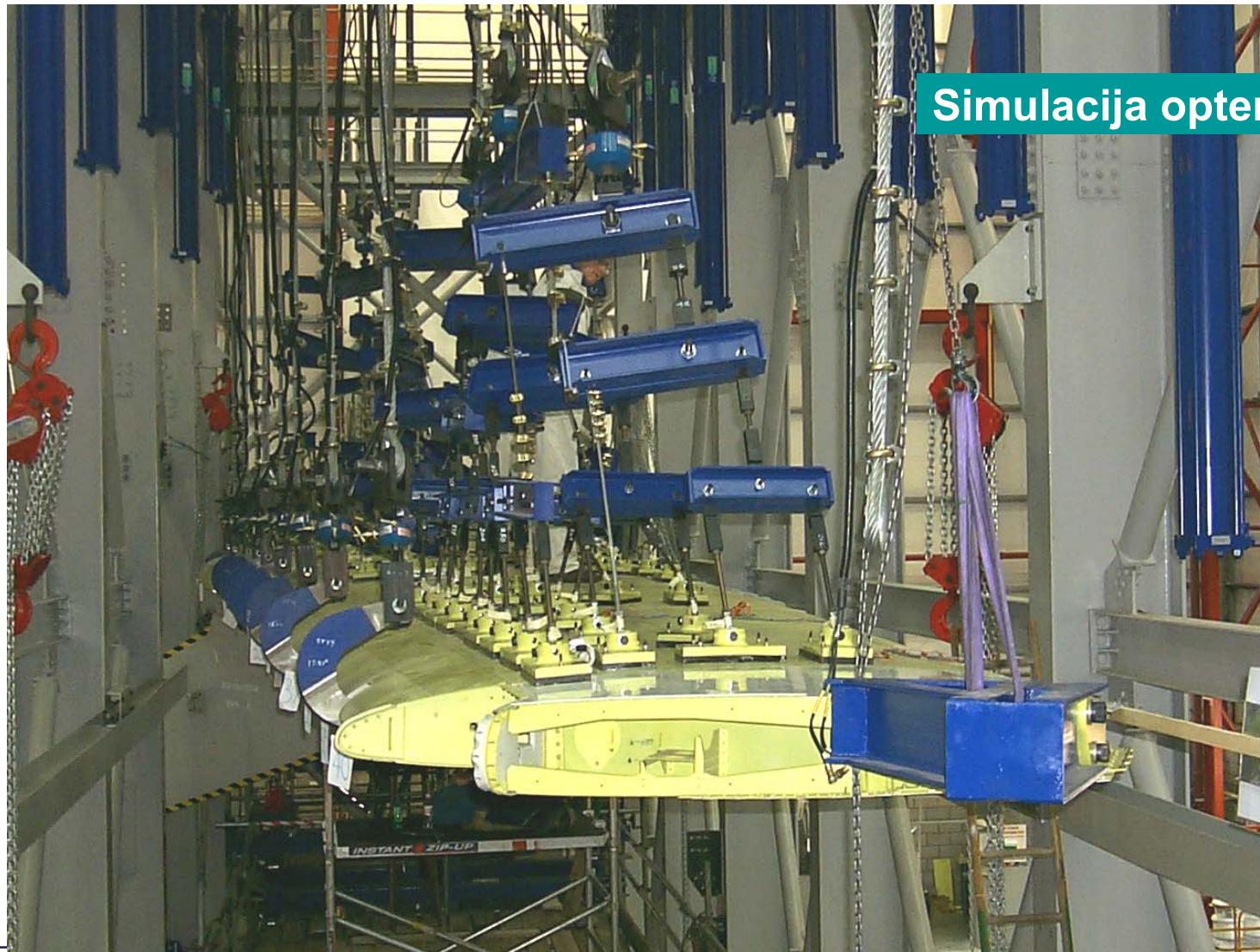




1000 Mernih kanala

800 mernih traka

28 davača sile

52 induktivnih davača hoda

davači temperature

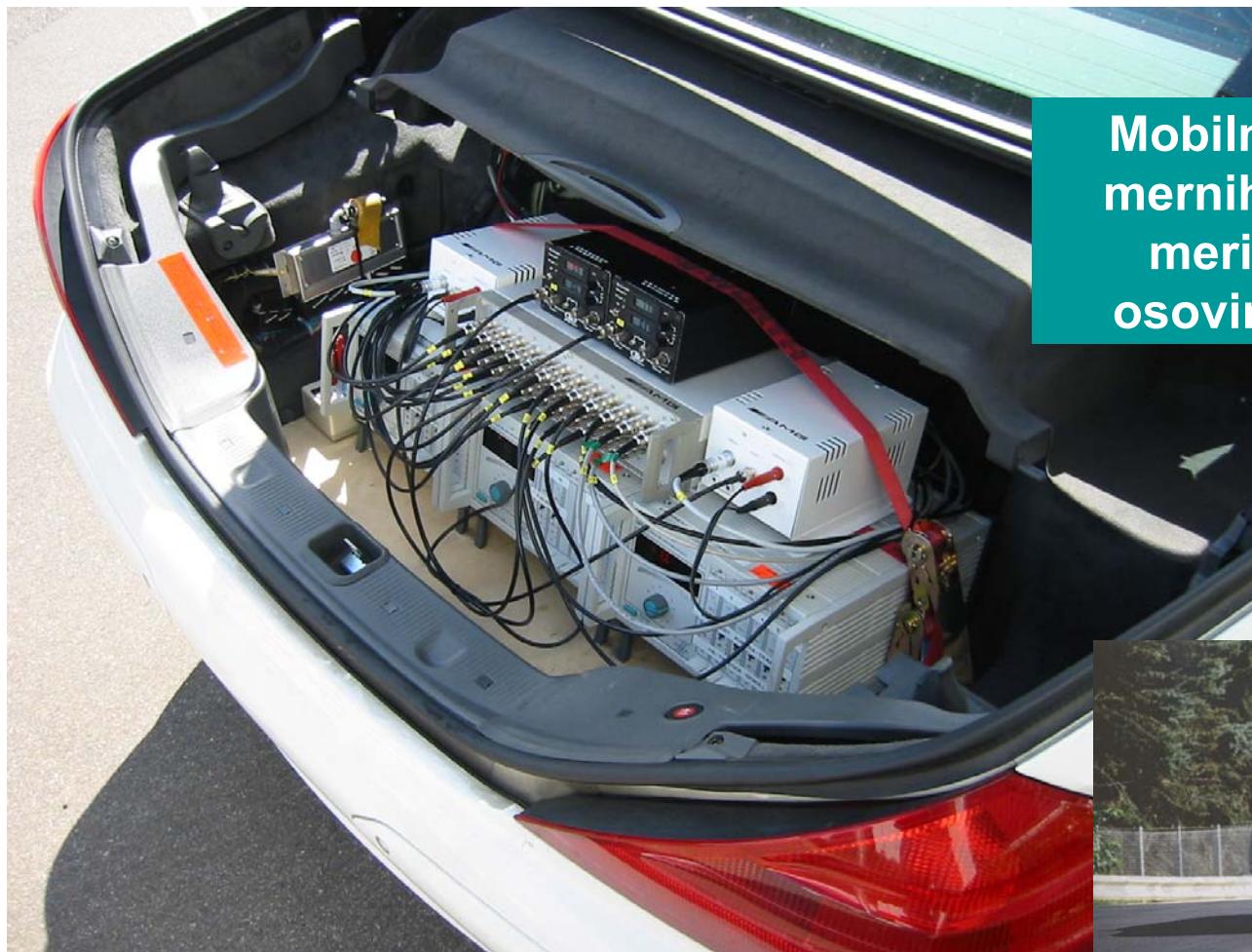

**Mobilna akvizicija
mernih veličina sa
merih traka na
osovinama vozila**






Troosno (prostorno) naponsko stanje


Nedostatak: Merne trake ne mogu meriti napone u materijalu...
ALI....

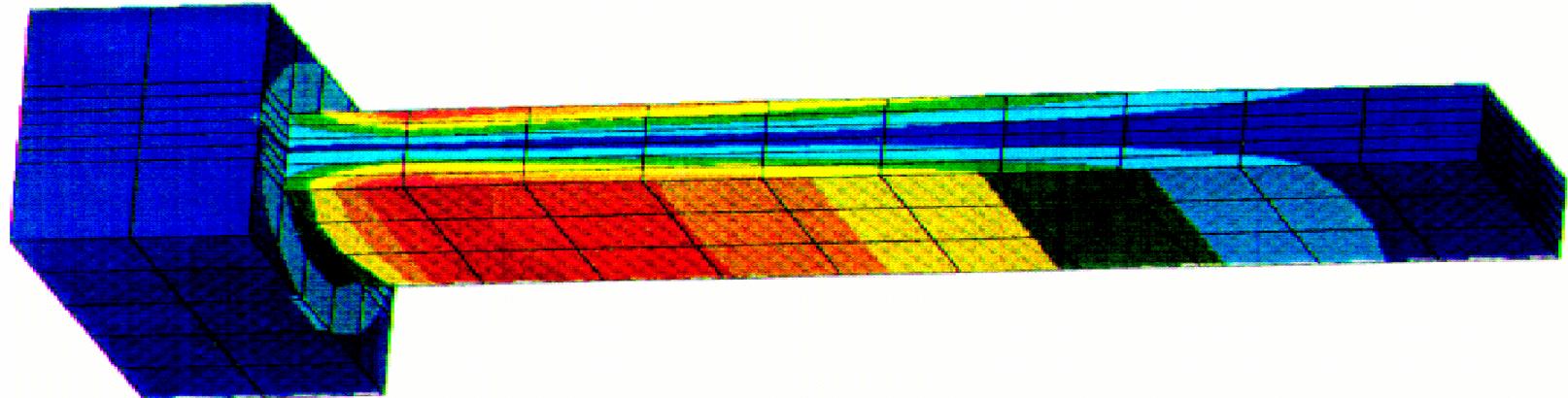U trodimenzionalnom - prosornom telu pod opterećenjem, maksimalni naponi (oni koji su sa aspekta konstrukcije najznačajniji) uvek pojavljuju na površini tela.




Nedostatak nije relevantan



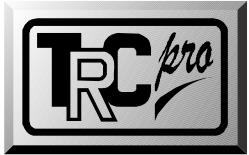

Zaostali naponi Temperaturni naponi

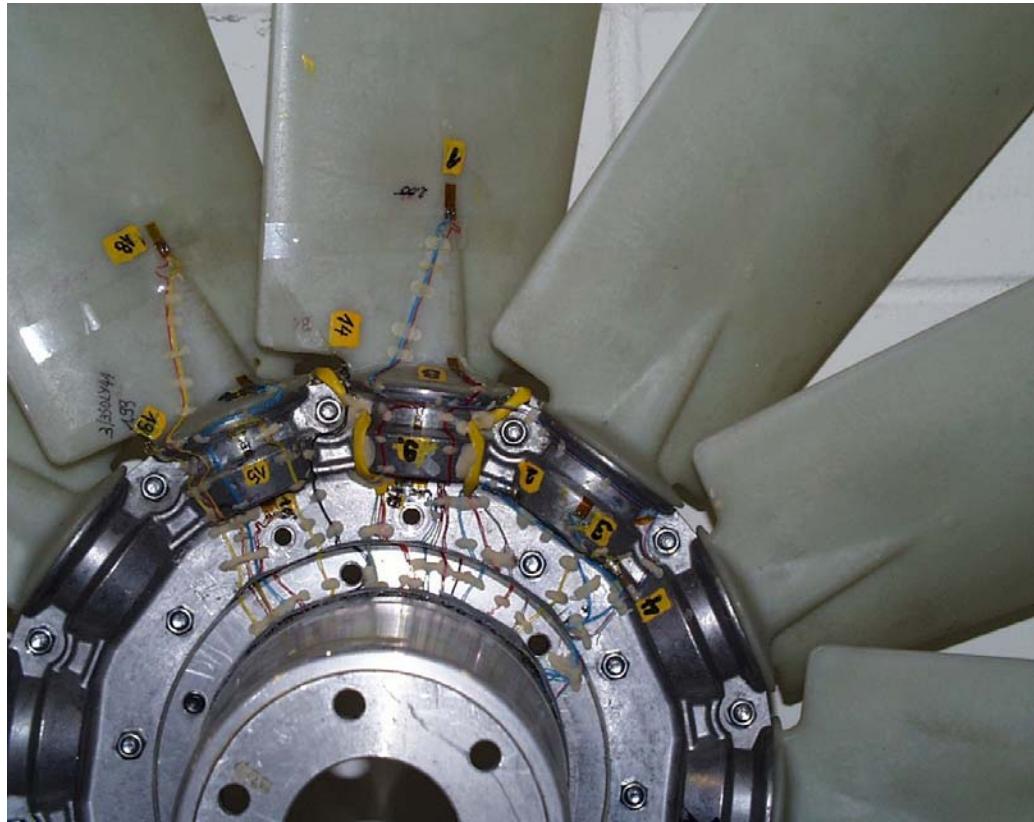

DMS-Instalacija na ventilatoru Fa. MAN – teretni program

26.05.2007


Hottinger Baldwin Messtechnik
TRCpro Petrovaradin


dr. Hotimir Ličen




Merenje opterećenja na pedali vozila

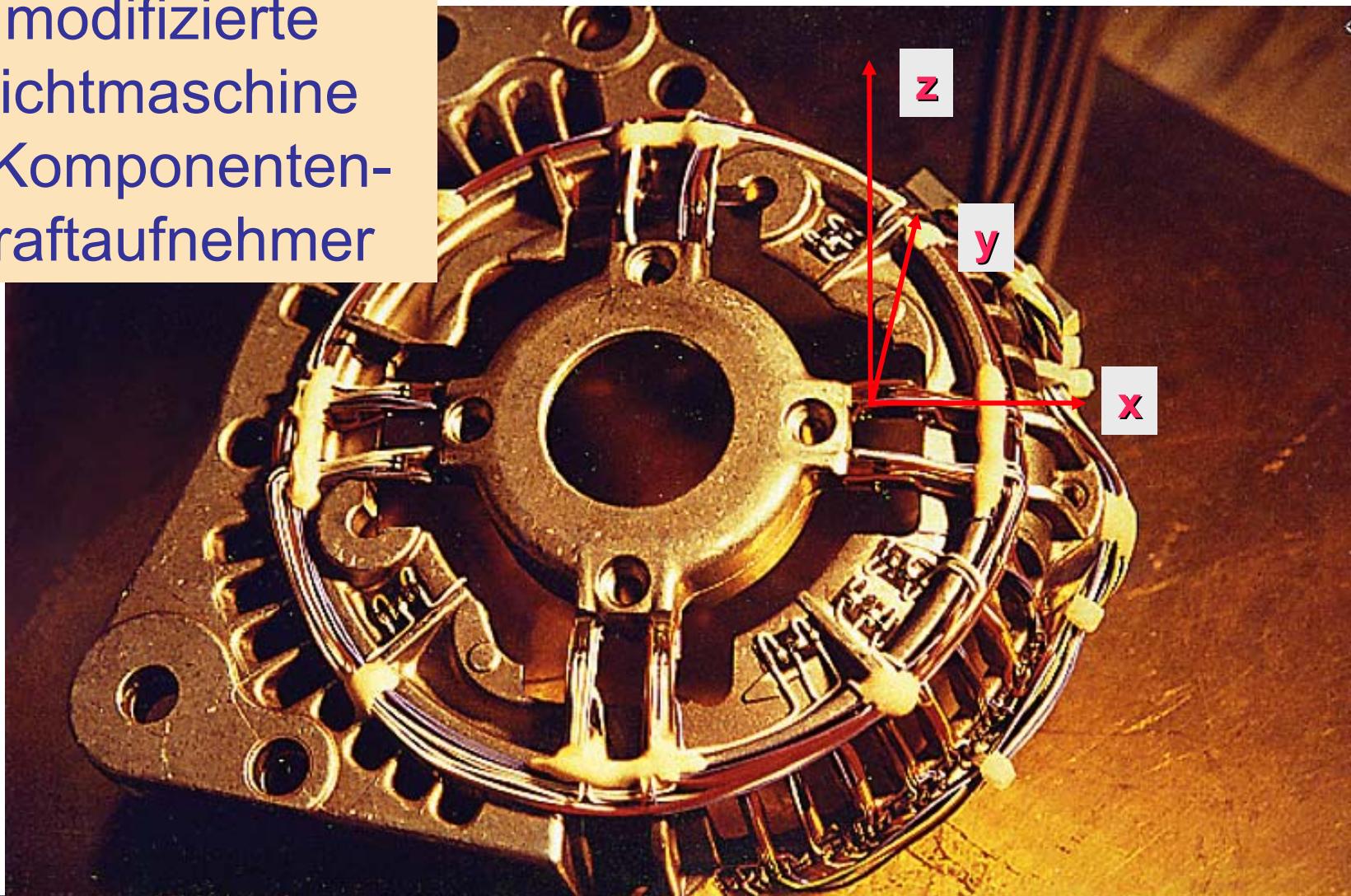modifizierte Lichtmaschine 3-Komponenten- Kraftaufnehmer



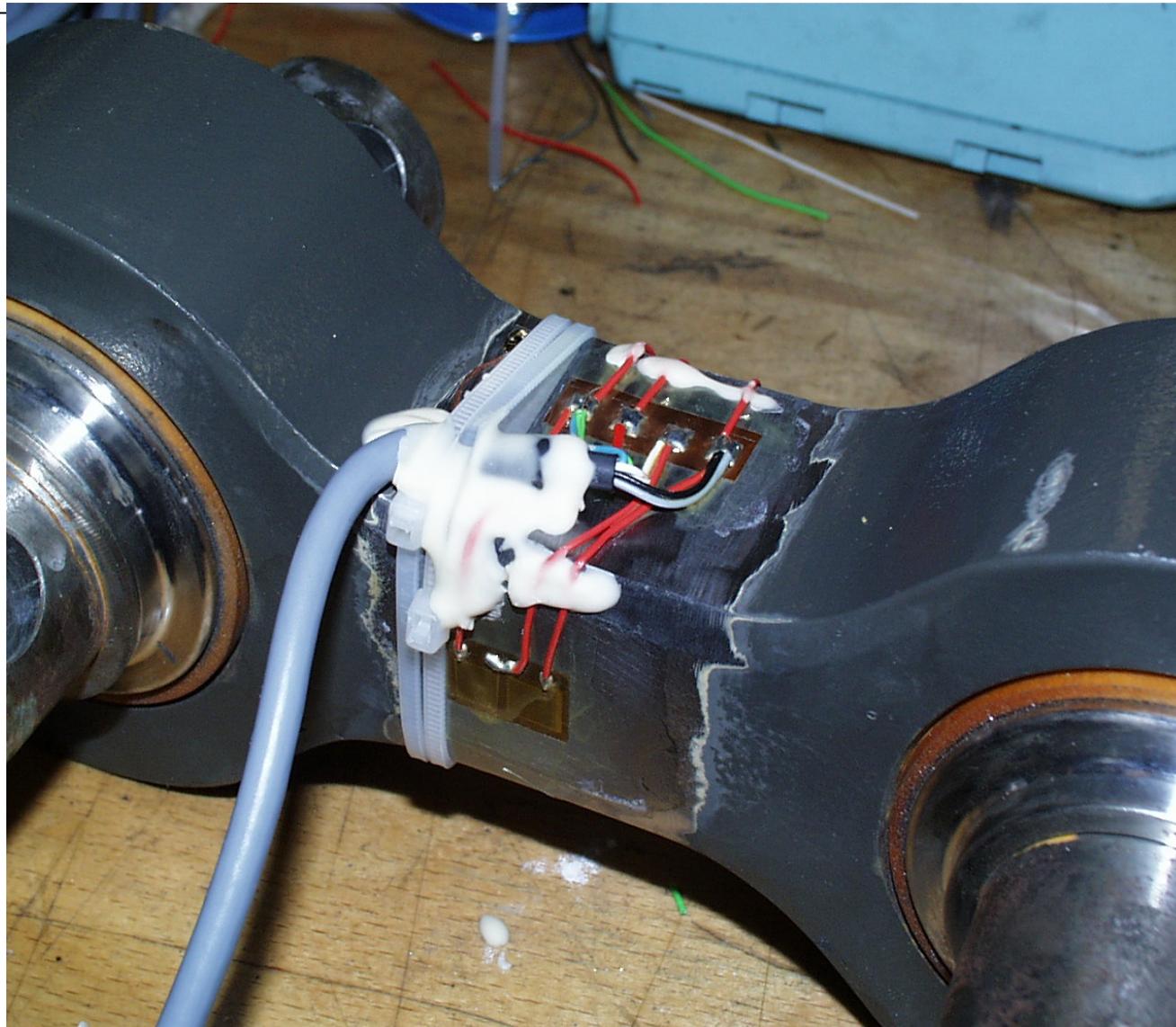

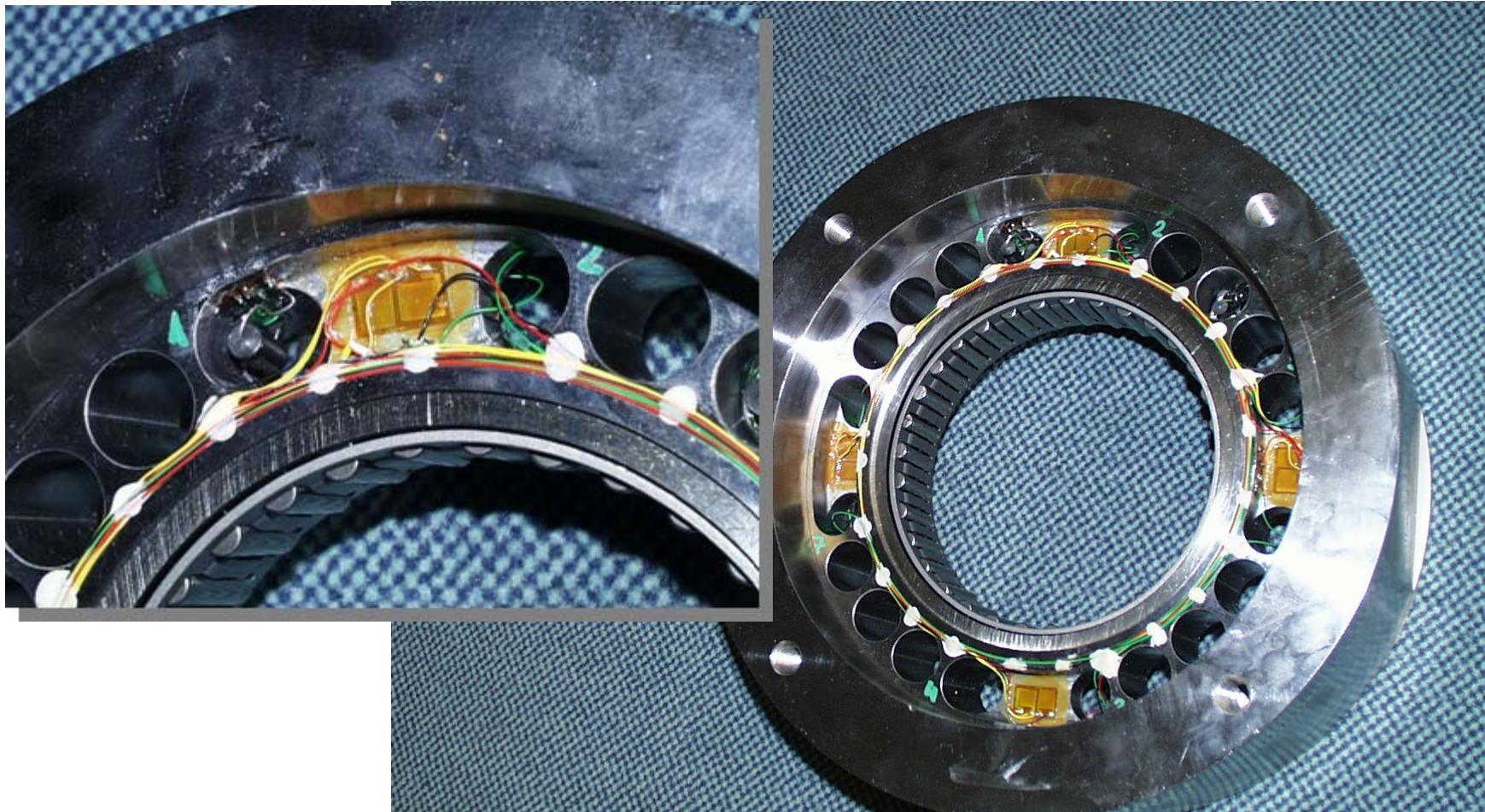**Applikacija na
elementima za
vođenje kod
šinskog vozila**




Merenje sila uležištenja kod kotrljajnog ležaja

ZAOSTALI NAPONI

Nastaju kao posledica **delovanja unutrašnjih sila**
u materijalu (bez dejstva spoljašnjih sila)

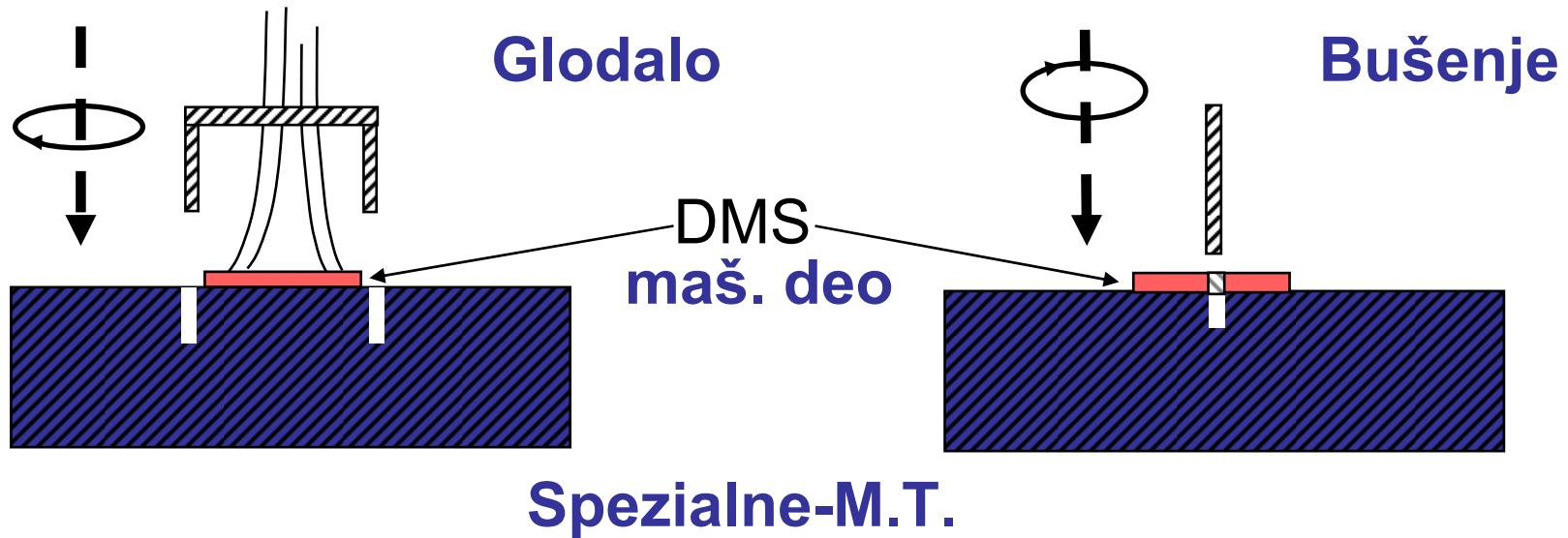- Neravnomerno hlađenje odlivaka
- Na zavarima
- Od mehaničke obrade (kovanje, provlačenje...)
- Rezultat: Pojava normalnih- i tangencijalnih napona u materijalu




Postupak glodanja žljeba
~ 4 ... 5 mm dubina

Metoda zabušivanja
~8 mm dubina

Posmak glodanja odn. bušenja u 1/100mm-koracima

Glodanje žljeba

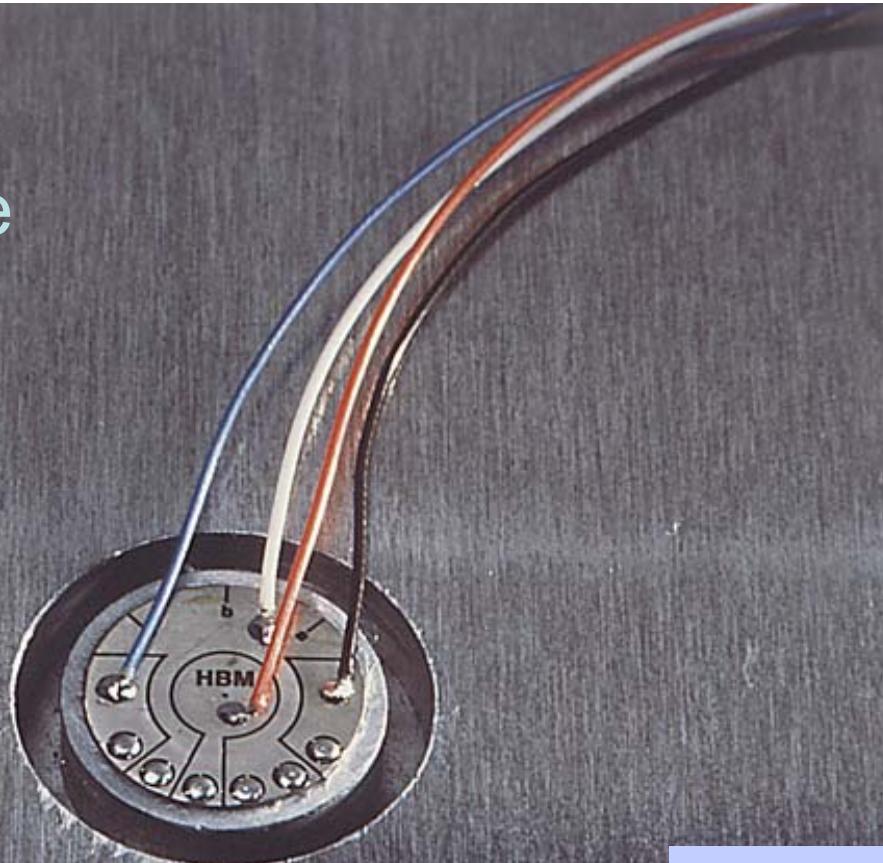

Određivanje
zaostalih napona

Određivanje zaostalih napona






FIZIKALNI PRINCIP DELOVANJA MERNE TRAKE

Princip rada merne trake



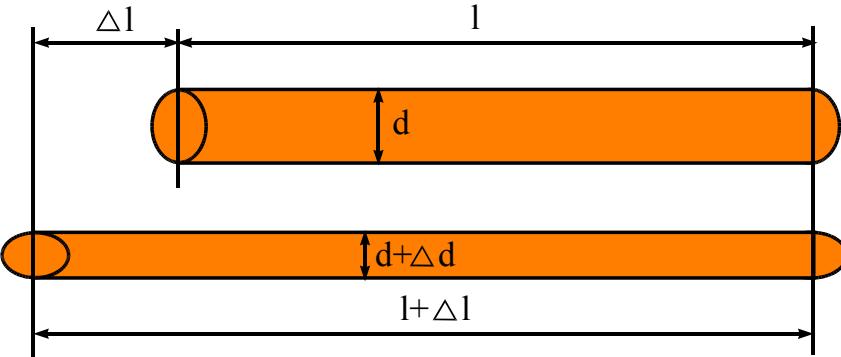Merna traka je provodnik definisane otpornost koji je pričvršćen za površinu mernog objekta. Svaka deformacija mernog objekta usled njegovog opterećenja izaziva odgovarajuću deformaciju merne trake što sve zajedno omogućuje merenje promene otpora merne trake.



U neopterećenom stanju: el. otpor R_o

U opterećenom stanju: el. otpor $R_o + \Delta R$

R-Električni otpor

F-Površina poprečnog preseka

V-Zapremina otpornika

R_o -Početni el. otpor

$\Delta l/l$ -Deformacija: ε

$$R_o = \frac{\rho l}{F} = \frac{\rho l 4}{\pi d^2} = \frac{\rho l 2}{V}$$


Promena otpora usled deformacije i promena u mikrostrukturi je data kao:

$$\frac{dR}{R_o} = \varepsilon(1 + \mu) + \frac{d\rho}{\rho}$$

I mikrostruktura
II geometrija

Pojam dilatacije ε

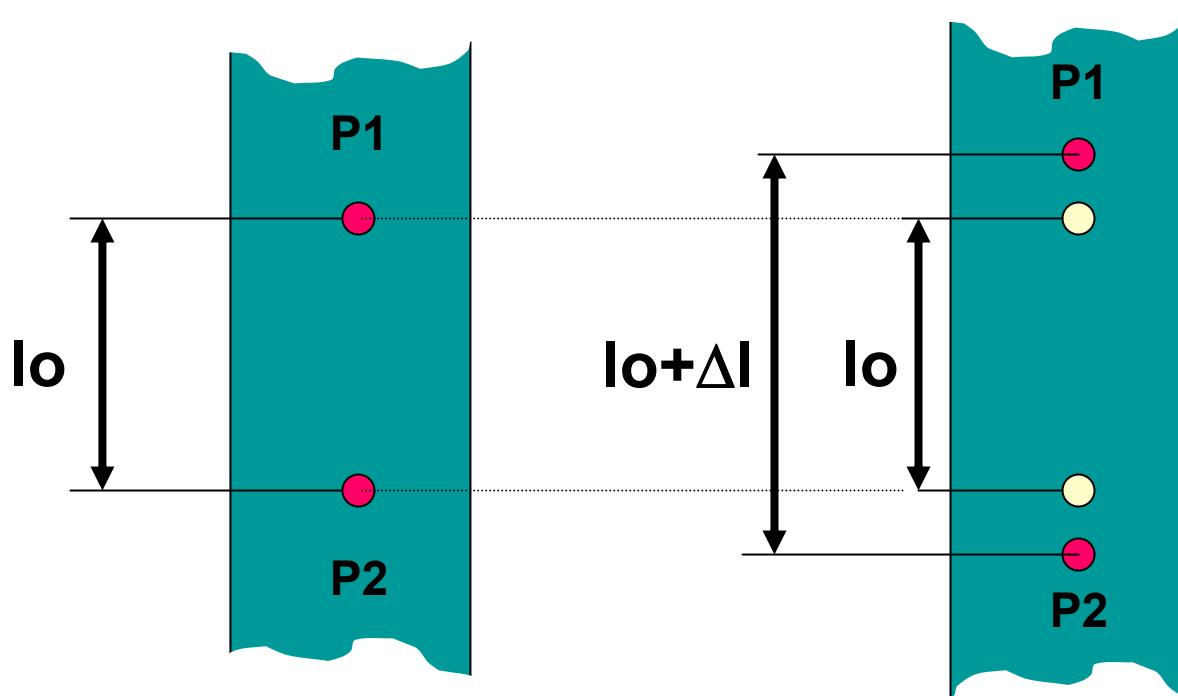Opisuje translatornu promenu oblika materije






$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$$

Merna jedinica: u "dnevnom govoru" %
bolje: mm/m ili μm/m


Razlozi:

- mehaničko opterećenje
- temperaturne promene
- oslobođeni zaostali naponi

Šematski prikaz !

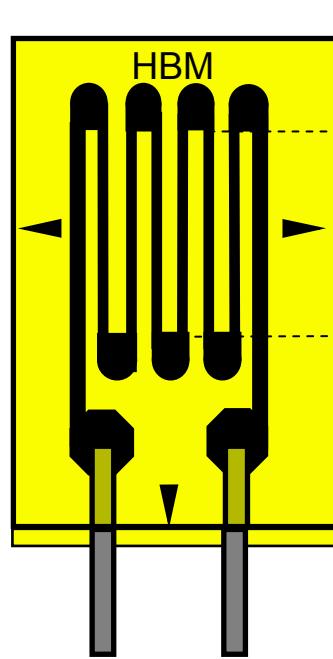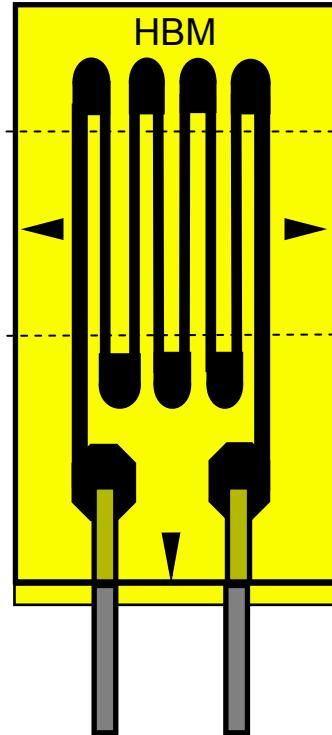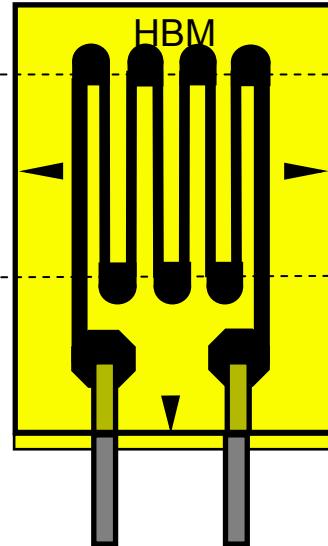 R_0  $R_0 + \Delta R$  $R_0 - \Delta R$


Princip rada merne trake

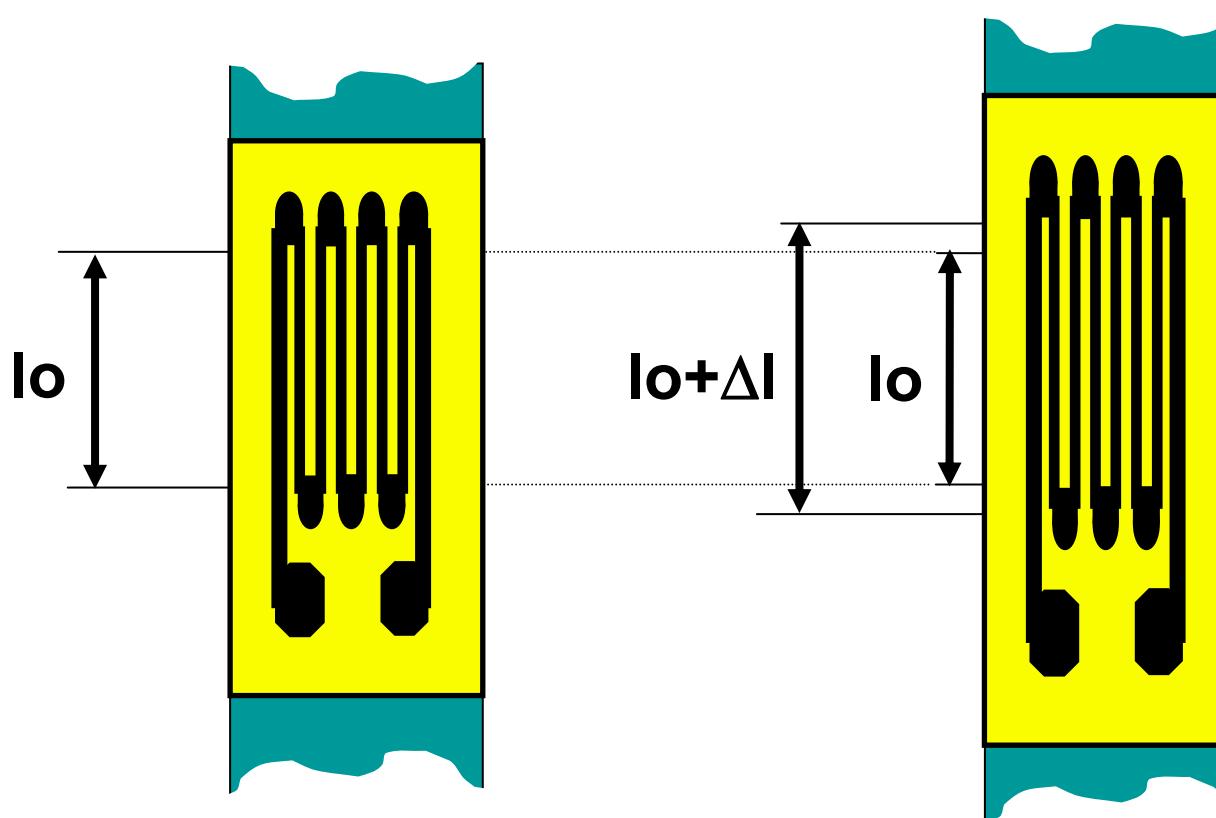

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta R/R_0}{k}$$

Princip rada merne trake

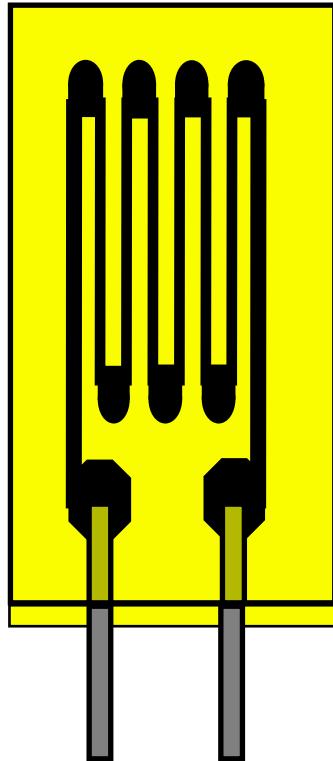

$R_0 + \Delta R$

$$\varepsilon = \frac{\Delta R/R_0}{k}$$

$$\Delta R/R_0 = \Delta \rho/\rho_0 + \Delta l/l_0 - \Delta A/A_0$$


Specifična promena otpornosti
usled promene volumena

Spezifična promena otpornosti
usled promene geometrije

Fizikalni principi mernih traka

- *Mehaničke merne trake (DMS)*
- *Optičke merne trake (DMS)*
- *Kapazitivne merne trake (DMS) (primena kod visokih temperatura, ...)*
- *Piezoelektrične merne trake (DMS)*
- *Naparene merne trake (DMS) (tankoslojne)*

Princip rada merne trake

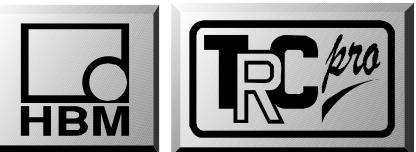

- **Poluprovodničke M.T.**
- **Visok izlazni signal**
- **($k \sim 180$)**
- Loša linearost
- Visoka greška od temperature
- Komplikovano rukovanje
- Mali izbor tipova
-

- **Metalfolijske M.T.**
- **Mali izlazni signal ($k \sim 2$)**
- **(*pridanašnjim pojačivačima ne predstavlja više nedostatak*)**
- **PREDNOSTI....!**




KRITERIJI ZA SELEKCIJU MERNIH TRAKA

Kriteriji za selekciju mernih traka




Žičane merne trake

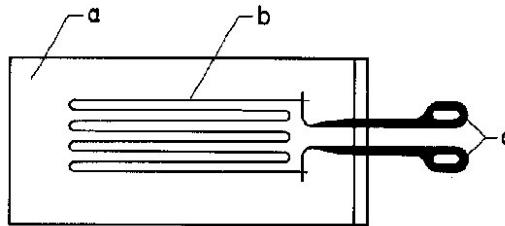


debljina žice: 15-25 μ

Konstrukcija M. t. sa met. folijom

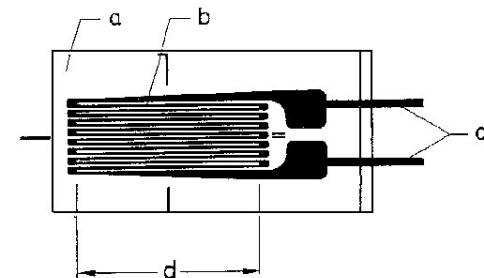



debljina folije: 3-5 μ
Oblik i veličina

Poluprovodničke m. t.

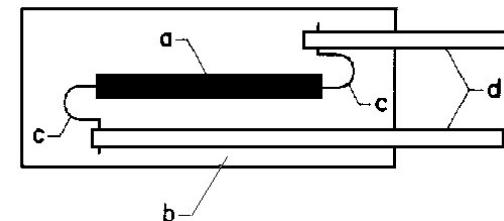


Linearne merne trake

(merenje deformacije u jednom pravcu)

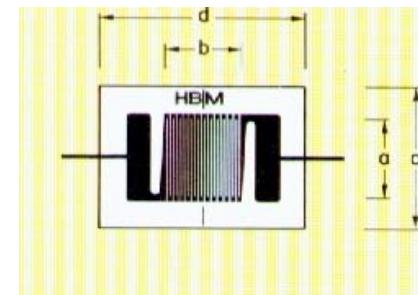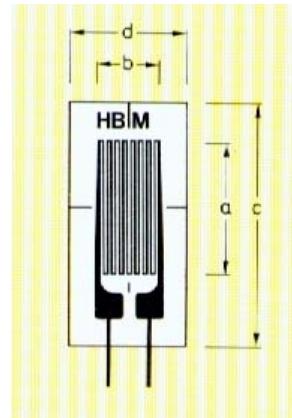

Rozete

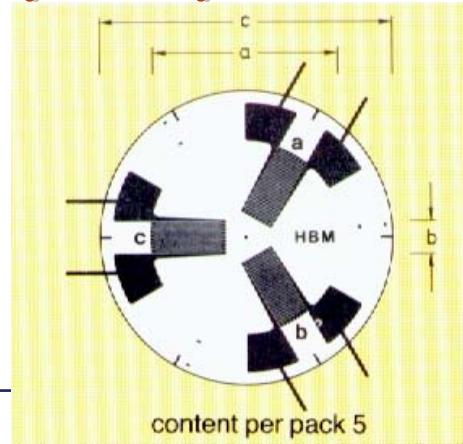(merenje deformacije u dva ili tri pravca)




Kriteriji za selekciju mernih traka




Oblik i veličina

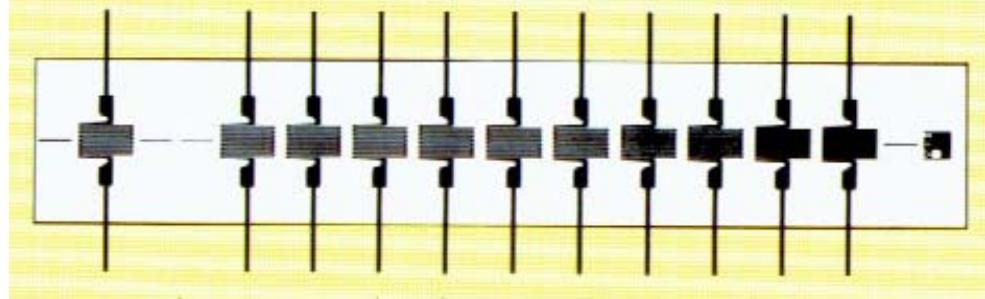
*Lanac mernih traka
(za određivanje gradijenata napona)*



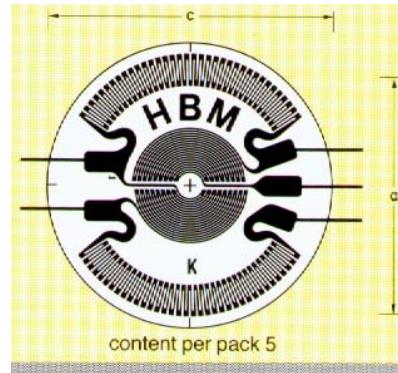*Membranske rozete
(za merenje napona u membranama)*



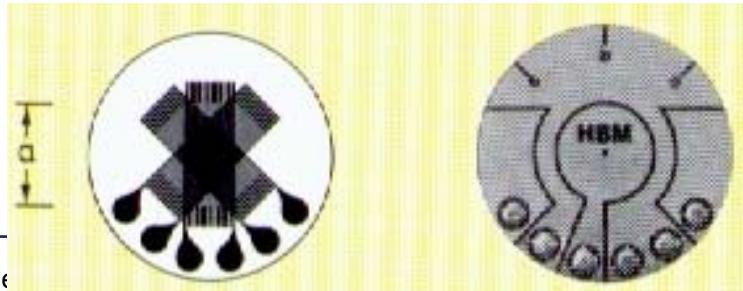*Rezidualne naponske rozete
(za određivanje rezidualnih napona)*







TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MERNIH TRAKA

Tehničke karakteristike m. t.

Osetljivost merne trake (k-faktor)

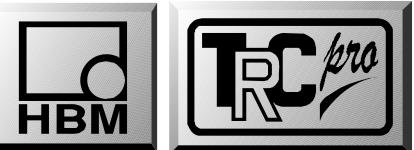

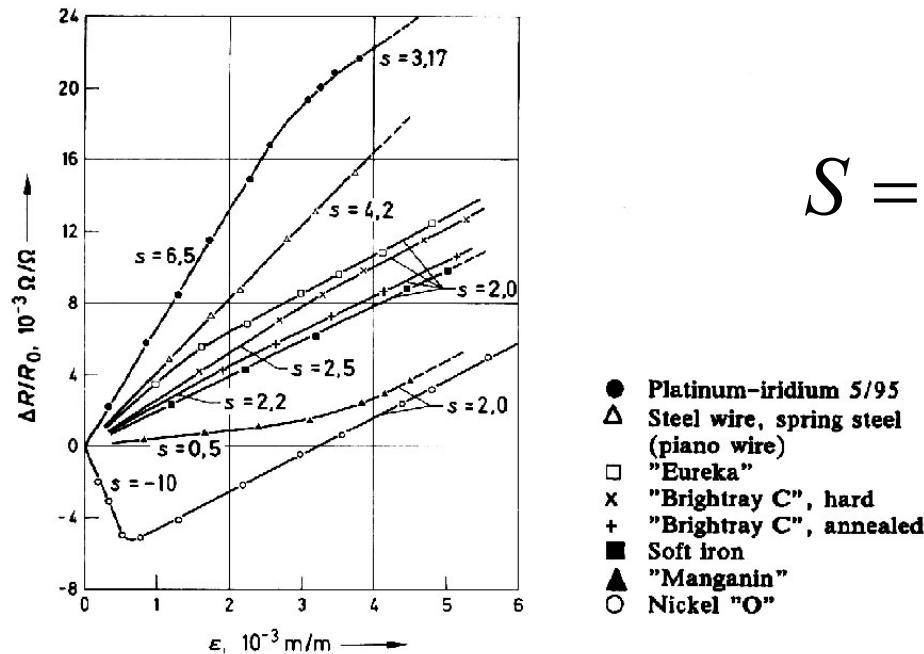Zavisnost između mehaničke deformacije i promene otpora za različite provodničke materijale:



$$S = \frac{\Delta R/R}{\Delta l/l}$$

Osetljivost merne trake se izražava kao

$$k = \frac{\Delta R/R_0}{\Delta l/l_0} = \frac{\Delta R/R_0}{\varepsilon}$$

k-faktor

Tehničke karakteristike m. t. Osetljivost merne trake (k-faktor)



***K - faktor različitih legura koje se koriste za
proizvodnju vlakna u mernoj traci:***

<i>Materijal mreže u mernoj traci (komercijalna imena)</i>	<i>% učešće u leguri</i>	<i>k-faktor</i>
Constantan	57 Cu, 43 Ni	2.05
Karma	73 Ni, 20 Cr, ostalo Fe+Al	2.1
Nichrom V	80 Ni, 20 Cr.	2.2
Platina-Volfram	92 Pt, 8 W	4

Za merne trake od konstantana nelinerarna karakteristika se javlja u oblasti velikih deformacija iznad $150000 \mu\text{m}/\text{m} = 15 \text{ cm}/\text{m}$.



➤ Merna traka bi trebala da menja otpor samo usled naprezanja u aktivnom pravcu (pravac u kome se vrši merenje).

➤ Ako je merna traka opterećena u svom aktivnom pravcu, tada je k-faktor definisan kao

➤ Ako je merna traka opterećena u poprečnom pravcu, tada je odgovarajući k-faktor definisan kao

$$k_l = \frac{\Delta R / R_0}{\varepsilon_l}$$
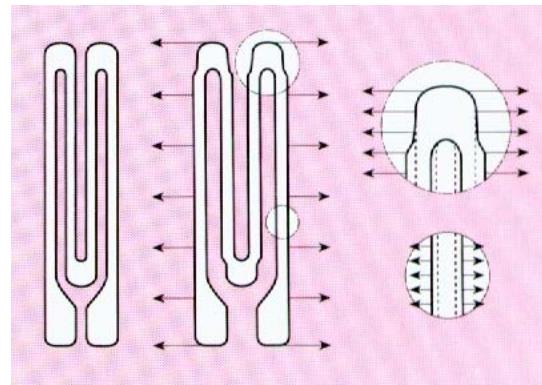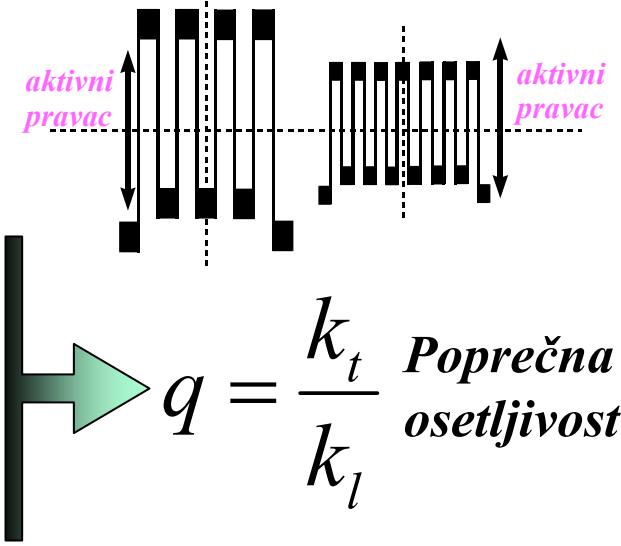
$$k_t = \frac{\Delta R / R_0}{\varepsilon_t}$$



Ovaj se efekat redukuje promenom folijskih mernih traka sa transverzalnim podebljanjima mreže.

Zavisno od tipa merne trake i dužine mreže merne trake, poprečna osetljivost je $q < 0.01-0.02$.

Faktori koji utiču na temperaturni odziv ε_θ

Termičko širenje materijala komponente α_c


Termičko širenje samog vlakna merne trake α_M

Temperaturna promena el. otpora materijala vlakna merne trake α_R

Temperaturni odziv merne trake se računa kao

$$\varepsilon_\theta = \left(\frac{\alpha_R}{k} + \alpha_c - \alpha_M \right) \cdot \Delta\theta$$

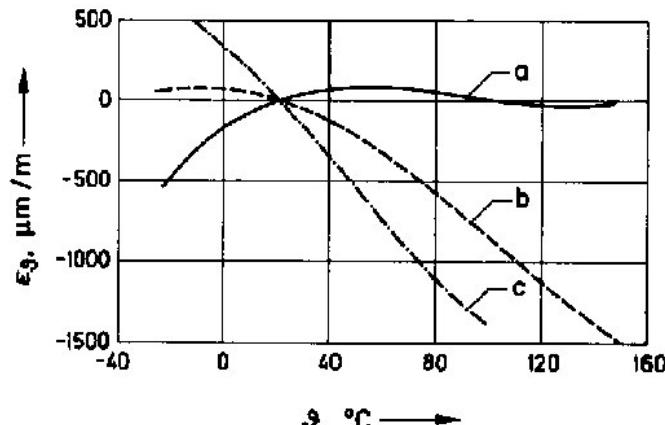Ako su merne trake sa identičnim parametrima postavljene na merne objekte koji imaju različite α_c , tada se dobijaju različite krive ε_θ :



a) Aluminijum $\alpha_c=23 \cdot 10^{-6} /K$

b) Čelik $\alpha_c=12 \cdot 10^{-6} /K$


c) Kvarc $\alpha_c=0.5 \cdot 10^{-6} /K$

Korišćenjem specijalnih tehnologija moguće je menjati temperaturni koeficijent električne otpornosti materijala vlakna merne trake.

Koeficijent α_R mora biti prilagođen tako da važi sledeće:

$$\alpha_R = (\alpha_M - \alpha_C) \cdot k$$

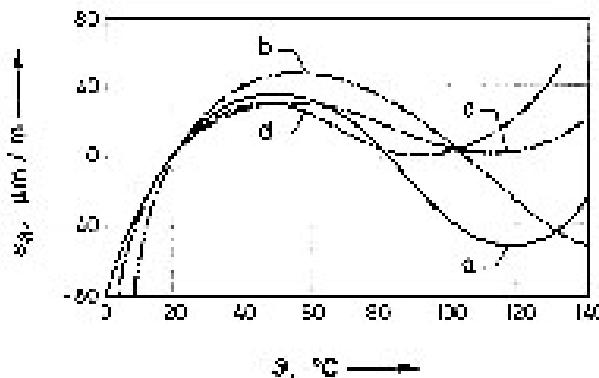Potpuna kompenzacija nije ostvarljiva usled prisustva nelinearnih članova, tako da se dobija



Materijal	α_C
Titanijum Ti6Al4V	$8.5 \cdot 10^{-6} / K$
Feritni čelik	$12 \cdot 10^{-6} / K$
Austenitni čelik	$16 \cdot 10^{-6} / K$
Aluminijum AlCuMg ₂	$23 \cdot 10^{-6} / K$

Ovaj vid kompenzacije uvek odgovara specifičnom materijalu i odgovarajućem temperaturnom rangu (naznačeno na pakovanju mernih traka).

Granična frekvencija



Merne trake pokazuju odlične karakteristike pri različitim dinamičkim merenjima.

- 👉 ***Veoma mala masa, nepostojanje inercijalni sila,***
- 👉 ***Ne utiču na objekat ispitivanja,***
- 👉 ***U pogledu gornje granične frekvencije ne postoje ograničenja, što znači da merne trake, u slučaju da su ispravno postavljene, prate sve dinamičke promene na objektu ispitivanja.***

Karakteristike vezane za ispitivanje na zamor

► Merne trake su se pokazale kao veoma pogodne za dugotrajna, dinamička ispitivanja kod velikog broja ciklusa.

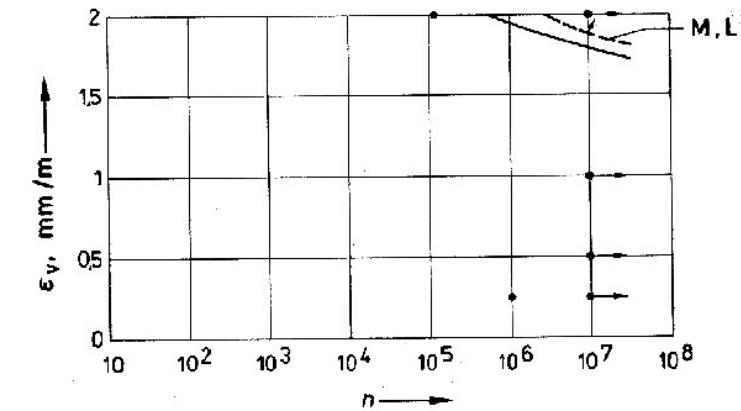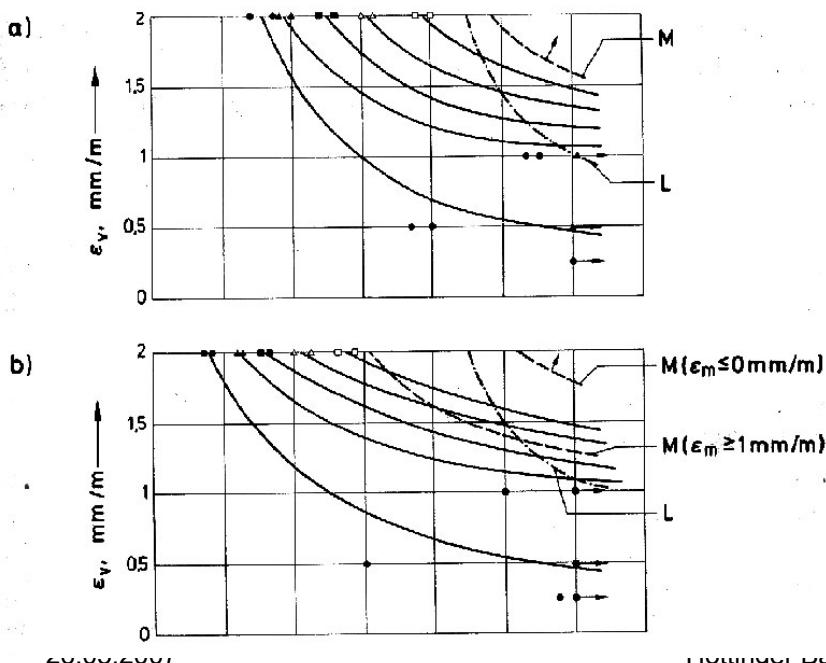► Vibracije doprinose povećanju električne otpornost merne trake što je vidljivo kao dinamičko “driftovanje” nule.




- Δε_m [μm/m]
- = 10
 - ▲ = 30
 - = 100
 - △ = 300
 - = 1000

- fatigue curves:
- M — (measuring grid)
 - L — (leads)

Tehničke karakteristike m. t.

Električno opterećenje

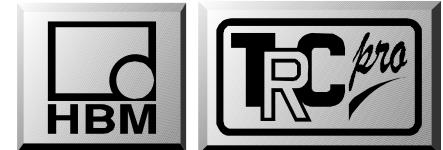


Merna traka dužine 6 mm, čija mreža ima električni otpor 120Ω koja je priključena na simetrično mosno kolo daje struju od 20.8 mA.

Ova struja usled ekstremno malog poprečnog preseka merne trake pro-izvodi električno polje gustine 46 A/mm^2 .

Ovo dovodi do samozagrevanja merne trake, a proizvedena toplotna energija se dalje prenosi na okruženje merne trake. Sledеći parametri imaju najveći uticaj:

- ☞ *Napajanje mosta,*
- ☞ *Električni otpor mreže merne trake,*
- ☞ *Veličina i geometrija mreže merne trake,*
- ☞ *Temperatura okruženja,*
- ☞ *Toplotna provodljivost materijala mernog objekta,*
- ☞ *Toplotni kapacitet materijala mernog objekta.*

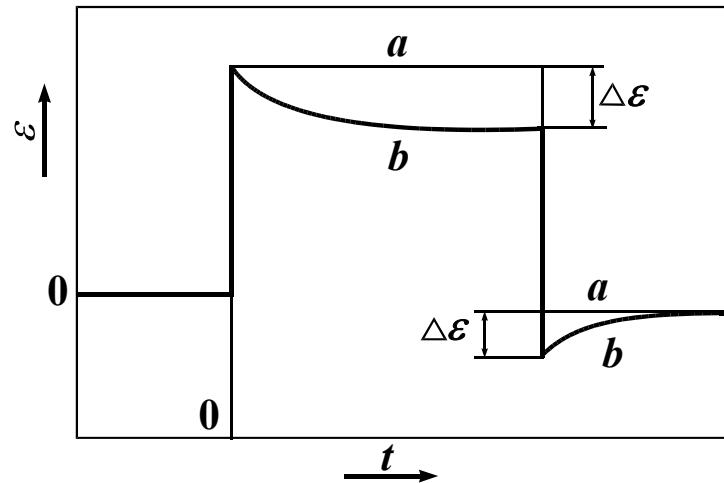Ako je mernoj traci pridružena staticka deformacija, tada se njen električni otpor menja, usprkos konstantnoj deformaciji objekta. Uzrok ove pojave treba tražiti u reološkim karakteristikama vezivnog sloja i mreže merne trake. Puzanje se javlja usled smicajnih napona i najizraženije je na krajevima merne trake.




Folijske merne trake poseduju bolja svojstva pri puzanju usled svojih širokih završetaka.

Tehničke karakteristike m. t. Puzanje



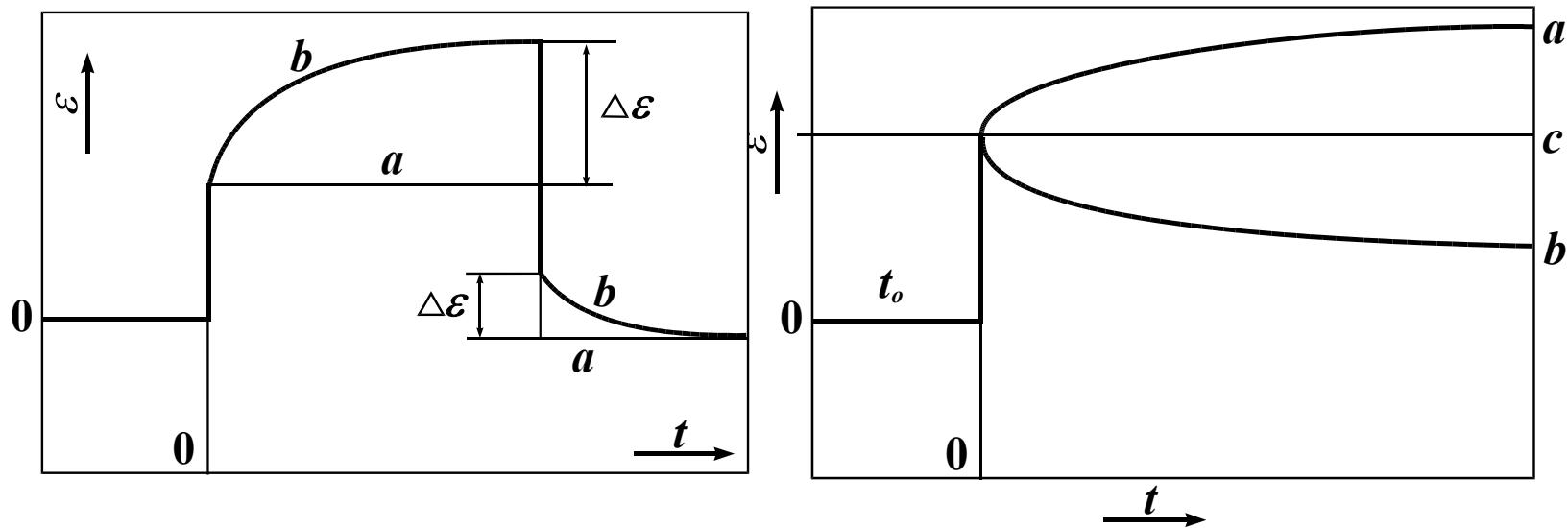Visoko precizni merni pretvarači, bazirani na mernim trakama, koriste puzanje mernih traka radi kompenzacije tzv. "post-elastičnog" efekta.





a- "Post-elastični" efekat za materijal mernog objekta

b-Puzanje merne trake

c-Izmereni signal

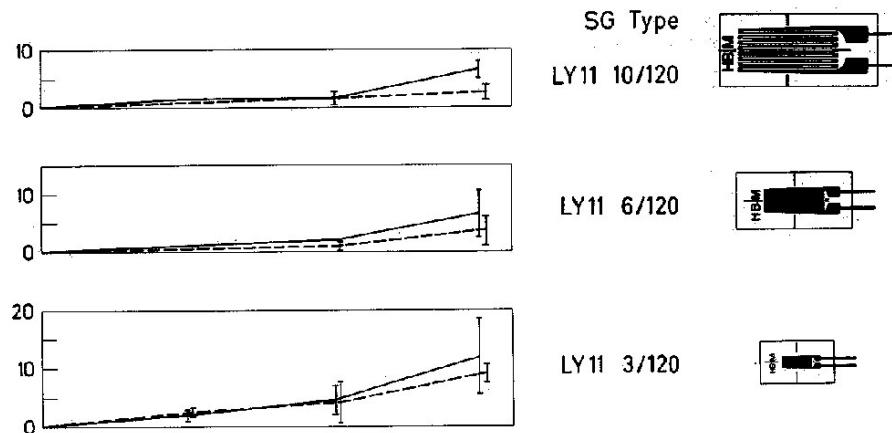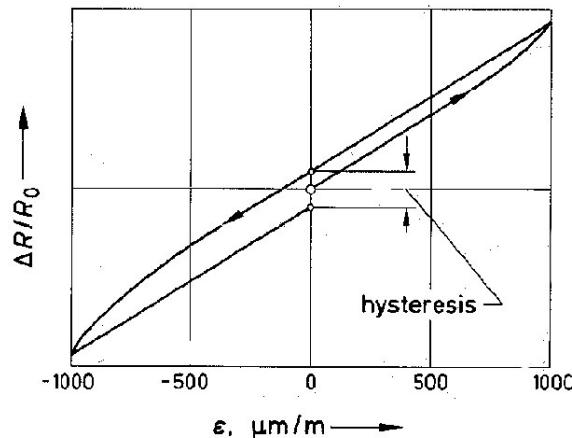Mehanička histereza: do 0.1% pri $3000 \mu\text{m}/\text{m}$ uključujući i vezivni materijal, zavisno od vezivnog materijala i od tipa, konstrukcije i veličine merne trake.



Vlažnost: Zaštita od vlage zahteva poštovanje odgovarajućih preporuka proizvođača merne opreme.

Hidrostatički pritisak: Merne trake su u stanju da izdrže hidrostatički pritisak do 10000 bara.

Vakum: Odgovarajući testovi sa mernim trakama su bez problema vršeni do 10^{-7} mbara.




APLIKACIJA

Postavljanje merne trake na objekat ispitivanja



Vezivanje merne trake na merni objekat koje se izvodi lepljenjem, uz upotrebu različitih vezivnih materijala, zahteva maksimalnu pažnju.

PRIMER:

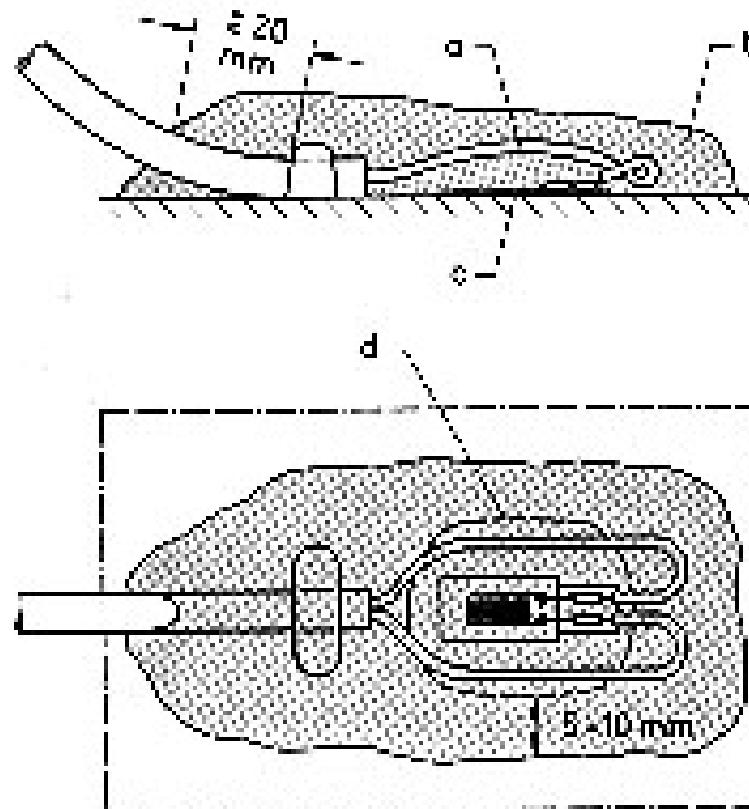



Postavljanje merne trake uključuje:

- **Čišćenje (mehaničko, hemijsko)**
- **Vezivanje (različitim lepkovima)**
- **Lemljenje (kontrola temperture pomoću terminala za lemljenje)**
- **Provera (vizuelna, otpor izolacije)**
- **Zaštita (mehanička, hemijska)**



ELEKTRIČNO POVEZIVANJE MERNIH TRAKA

Wheatston-ov most


Wheatston-ov most može biti upotrebljen za merenje električnog otpora:

- *za merenje apsolutnog iznosa otpora, poređenjem sa poznatim otporom*
- *za merenje relativne promene električnog otpora*

Omogućava merenje promene otpora u grani-cama 10^{-4} do $10^7 \Omega/\Omega$ sa odličnom tačnošću.

Četiri grane mosta se formiraju od otpornika R_1 do R_4 .

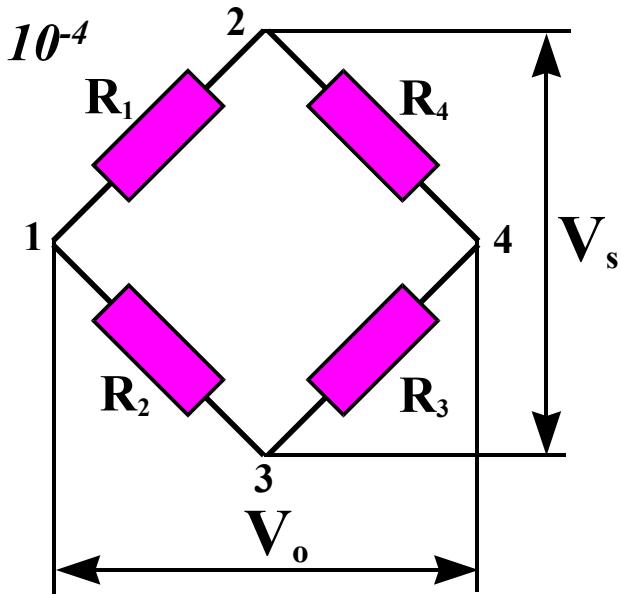U tačkama 2 i 3 se spajaju grane za napajanje mosta V_s jednosmernim ili naizmeničnim naponom.




U tačkama 1 i 4 se skida izlazni napon V_o koji predstavlja merni signal.

Wheatston-ov most

Princip rada



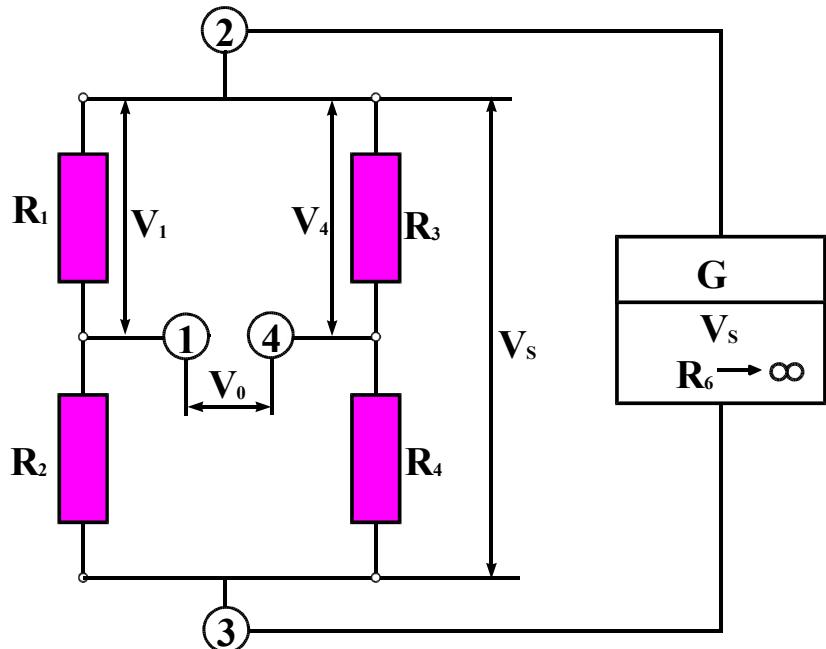Teorija koja sledi, prepostavlja da je otpor R_g izvora napona zanemaljiv i da je unutrašnji otpor instrumenta za izlazni napon veoma veliki.



$$V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_S \quad V_4 = \frac{R_4}{R_4 + R_3} \cdot V_S$$

Razlika ova dva napona predstavlja izlazni napon V_0 .

$$V_0 = V_S \cdot \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_4 + R_3} \right) = V_S \cdot (V_1 - V_4)$$

Ako je neizbalansiranost mosta definisana kao relativni izlazni napon V_0/V_S dobija se:

$$\frac{V_0}{V_S} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_4 + R_3}$$

Wheatston-ov most

Uslov izbalansiranosti mosta



Postoje dva slučaja kada važi $V_0=0$:

a) Otpori otpornika u mostu su jednaki: $R_1=R_2=R_3=R_4$

b) Odnos otpora u dve polovine mosta je isti: $\frac{R_1}{R_2}=\frac{R_4}{R_3}$

U oba ova slučaja je $V_0/V_S=0$, most je “izbalansiran”. Ako otpori u mostu $R_1\dots R_4$ menjaju svoje vrednosti za odgovarajuće ΔR , most je “u debalansu” i javlja se odgovarajući izlazni napon V_0 .

$$\frac{V_0}{V_S} = \frac{1}{4} \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2 + \Delta R_2} - \frac{R_4 + \Delta R_4}{R_4 + \Delta R_4 + R_3 + \Delta R_3} \right)$$

Zbog činjenice $\Delta R_i \ll R_i$ može se pisati sledeće:

$$\frac{V_0}{V_S} = \frac{1}{4} \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} - \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right)$$

Korišćenjem $\frac{\Delta R}{R} = k \cdot \varepsilon$ sledi:

$$\frac{V_0}{V_S} = \frac{k}{4} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4)$$

Wheatston-ov most



Izlazni signal sa mosta V_o je funkcija:

- Napona napajanja mosta V_S
- k -faktora merne trake
- Deformacija ili promena napona u granama mosta $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_2$

$$\frac{V_o}{V_S} = \frac{k}{4} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4)$$

Ako su deformacije u susednim granama istoga znaka, one se oduzimaju.

One se sabiraju, ako su suprotnog znaka.

Zahvaljujući tome, postavljanjem mernih traka u odgovarajuće grane mosta vrši se eliminacija raznih uticaja.

Da bi se od mernih traka napravio Wheatston-ov most koriste se:


- Aktivne merne trake aplicirane na objekat ispitivanja ili merni pretvarač
- Kompenzacione merne trake (pasivni elementi koji služe za kompenzaciju uticaja temperature ili drugih efekata)
- Metalni (folijski) otpornici velike tačnosti i stabilnosti.

Wheatston-ov most




U primeni Wheatston-ovog mosta za eksperimentalnu analizu naponskog stanja, samo pojedine grane mosta sadrže aktivne trake, dok ostale trake služe samo za kompletiranje mosta:


1/4

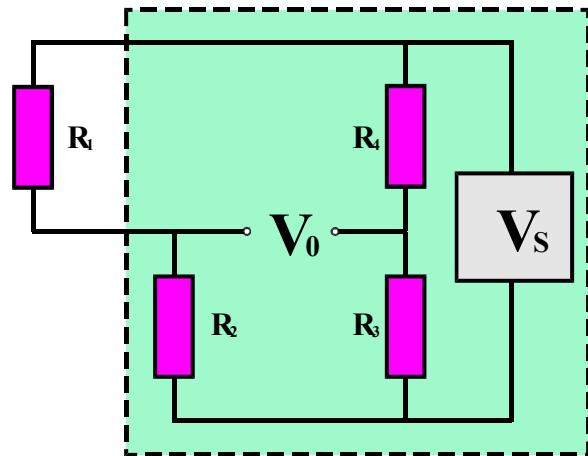


1/2

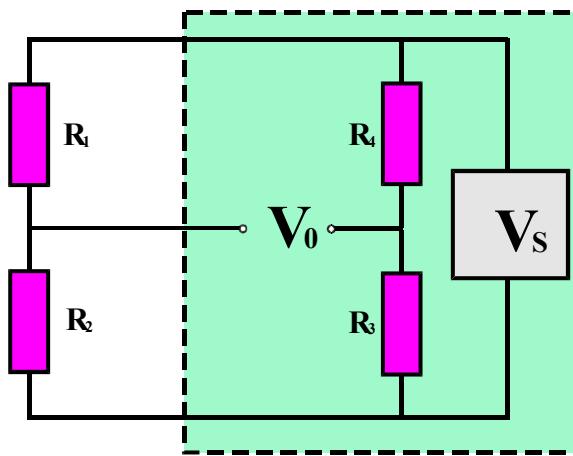


2/4

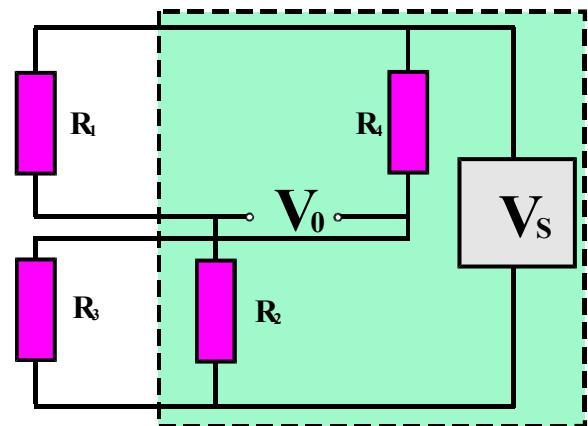

1/1

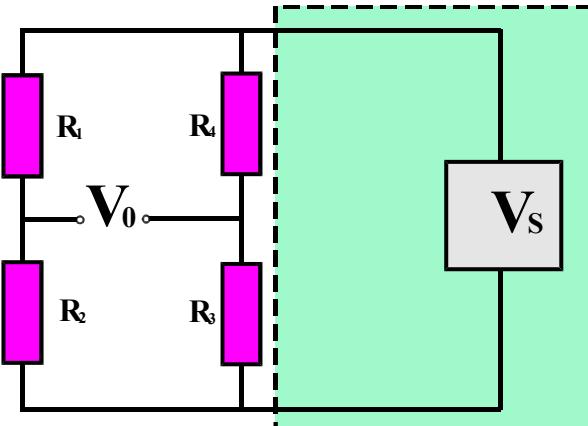


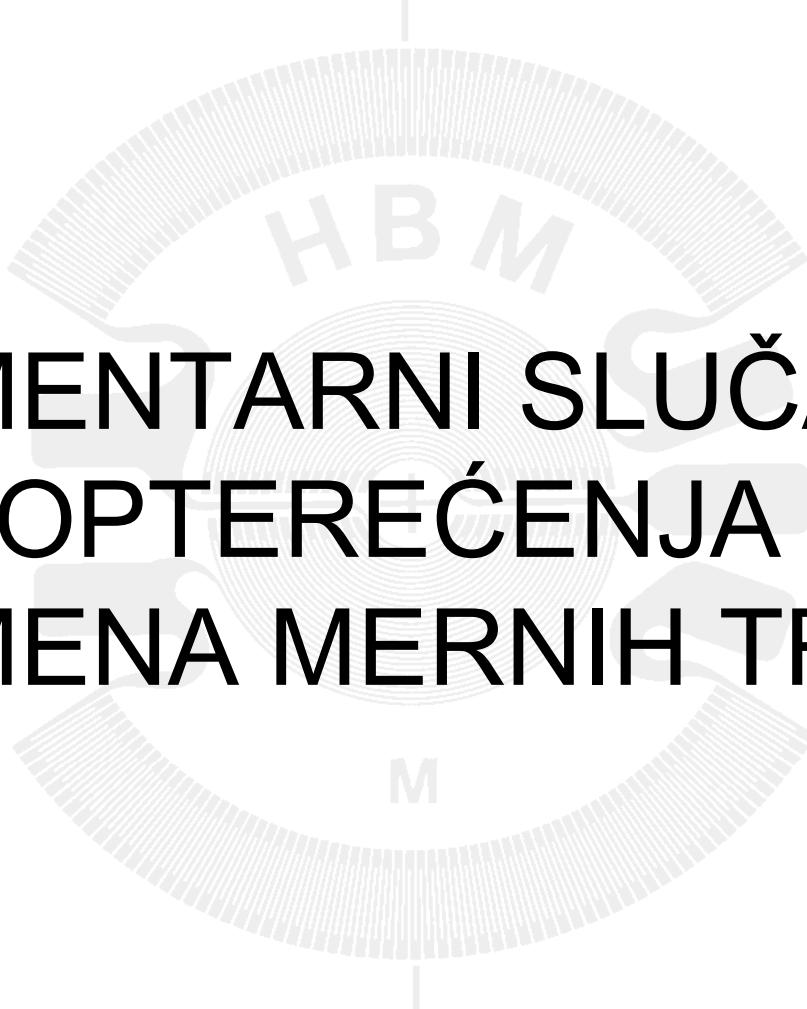


ELEMENTARNI SLUČAJEVI OPTEREĆENJA i PRIMENA MERNIH TRAKA

Elementarni slučajevi opterećenja

Aksijalno opterećenje

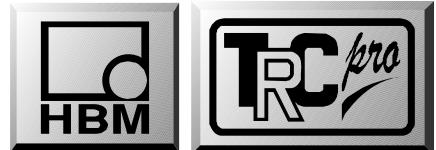

Veza u 1/4 most

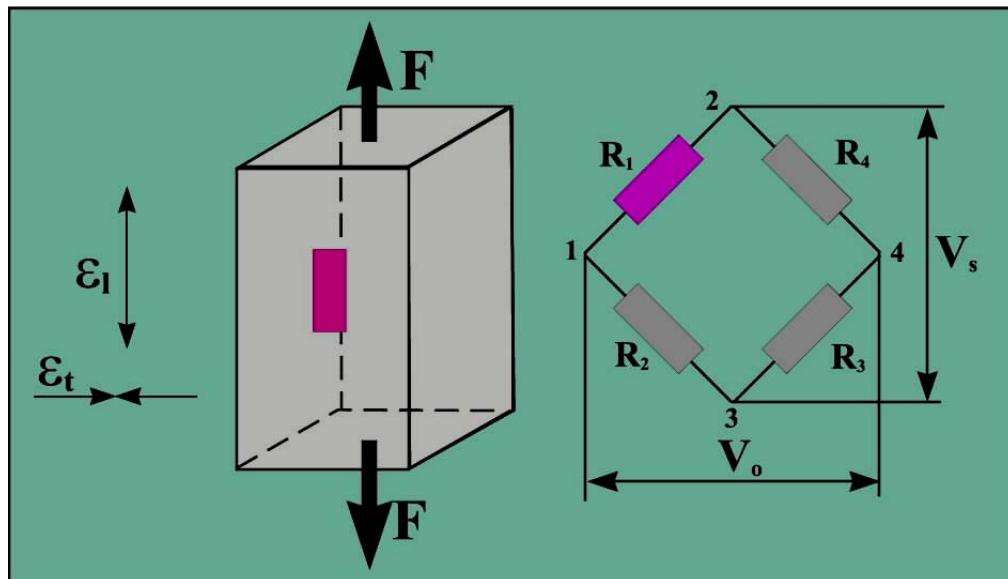

Karakteristike 1/4 mosta:

- Merni signal V_0 je proporcionalan deformaciji ε_l
- Ne postoji mogućnost kompenzacije termičkog širenja objekta ispitivanja (potrebno koristiti temperaturno kompenzujuće merne trake)
- Ako se javi i opterećenje na savijanje, ono će biti sadržano u mernom signalu (greška)

Uzdužna deformacija:

$$\varepsilon_l = \frac{F}{A \cdot E}$$

Poprečna deformacija:


$$\varepsilon_t = -\mu \cdot \varepsilon_l = -\mu \cdot \frac{F}{A \cdot E}$$

Izlazni napon sa mosta:


$$V_0 = \frac{k}{4} \cdot \varepsilon_l \cdot V_s = \frac{k}{4} \cdot \frac{F}{A \cdot E} \cdot V_s$$

Elementarni slučajevi opterećenja

Aksijalno opterećenje

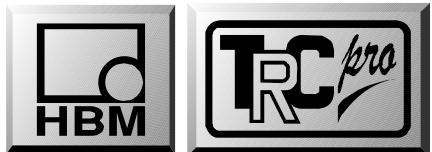

Veza u 2/4 most

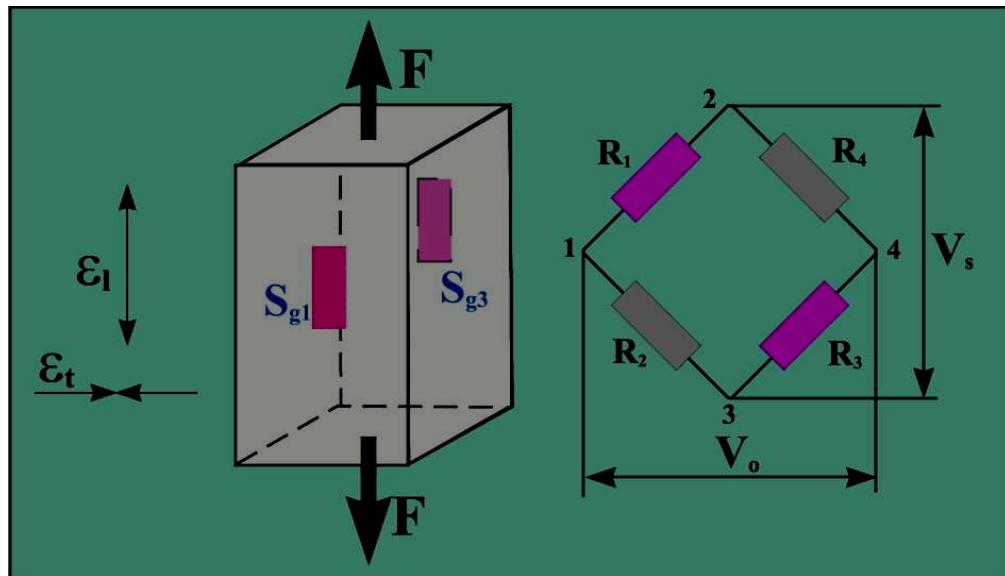

Karakteristike 2/4 mosta:

- Merni signal V_o je uvećan za faktor 2 (u odnosu na 1/4 most)
- Ne postoji mogućnost kompenzacije termičkog širenja objekta ispitiva-nja (potrebno je koristiti temperaturno kompenzujuće merne trake)
- Ako se javi i opterećenje na savijanje, ono će biti kompenzovano i na taj način ne učestvuje u mernom signalu.

R_1 - merna traka 1,

R_3 - merna traka 2,

R_2, R_4 - otpornici

Izlazni napon V_0 :

$$V_0 = \frac{k}{4} \cdot (\varepsilon_l + \varepsilon_t) \cdot V_s = \frac{k}{2} \cdot \varepsilon_l \cdot V_s$$


$$V_0 = \frac{k}{2} \cdot \frac{F}{E \cdot A} \cdot V_s$$

Elementarni slučajevi opterećenja

Aksijalno opterećenje



Veza u 1/2 most

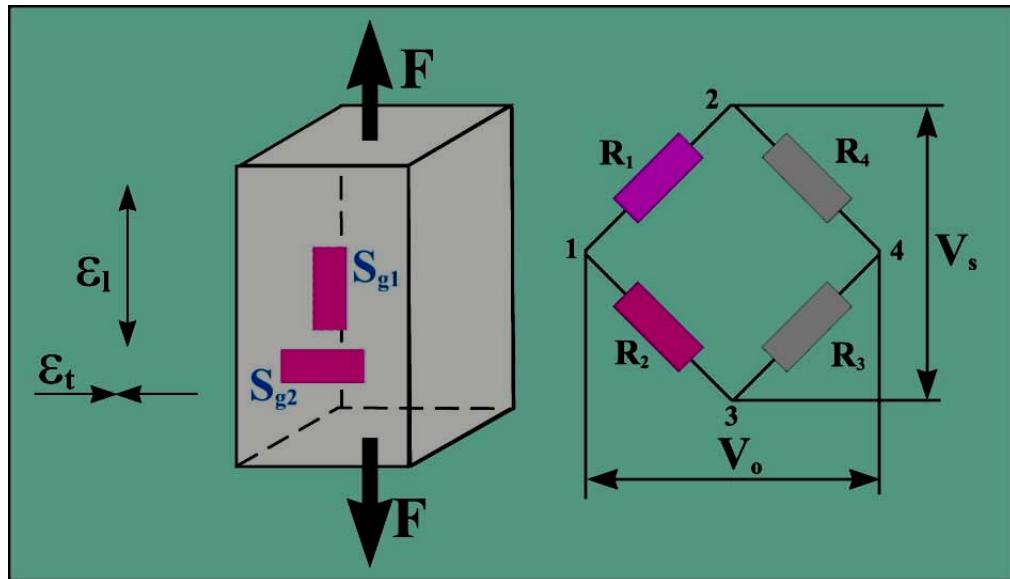

Karakteristike 1/2 mosta:

- *Merni signal V_0 je uvećan za 30% (u odnosu na 1/4 most)*
- *Postoji mogućnost kompenzacije termičkog širenja objekta ispitivanja*
- *Ako se javi i opterećenje na savijanje, ono će biti sadržano u mernom signalu*

R_1 - merna traka 1,

R_2 - merna traka 2,


R_3, R_4 - otpornici

Izlazni napon V_0 :

$$V_0 = \frac{k}{4} \cdot (\varepsilon_l - \varepsilon_t) \cdot V_s = \frac{k}{4} \cdot (\varepsilon_l + \mu \cdot \varepsilon_l) \cdot V_s$$

$$V_0 = \frac{1.3 \cdot k}{4} \cdot \varepsilon_l \cdot V_s = \frac{1.3 \cdot k}{4} \cdot \frac{F}{A \cdot E} \cdot V_s$$

Veza u pun most

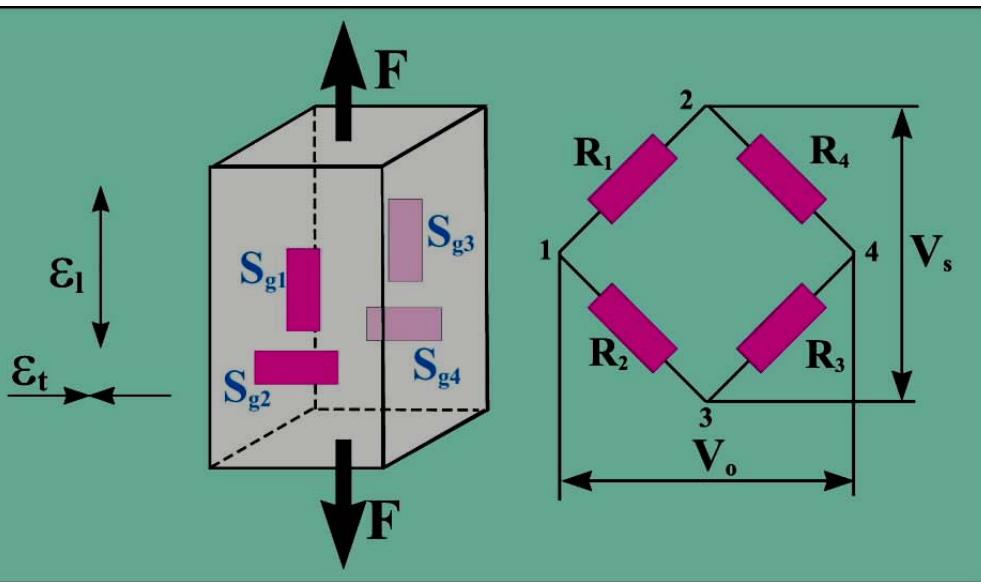

Karakteristike punog mosta:

- Merni signal V_0 je uvećan za faktor 2.6 (u odnosu na 1/4 most)
- Postoji mogućnost kompenzacije termičkog širenja objekta ispitivanja
- Uticaj savijanja se kompenzuje
- Greške nastale usled raznih nesimetričnosti su iskompenzovane.

R_1, R_2, R_3, R_4 - merne trake


Izlazni napon V_0 :

$$V_0 = \frac{k}{4} \cdot (\varepsilon_l - \varepsilon_t + \varepsilon_l - \varepsilon_t) \cdot V_s$$

$$= \frac{k}{4} \cdot (\varepsilon_l + \mu \cdot \varepsilon_l + \varepsilon_l + \mu \cdot \varepsilon_l) \cdot V_s$$

$$V_0 = \frac{2.6 \cdot k}{4} \cdot \varepsilon_l \cdot V_s = \frac{2.6 \cdot k}{4} \cdot \frac{F}{A \cdot E} \cdot V_s$$

Veza u 1/4 most

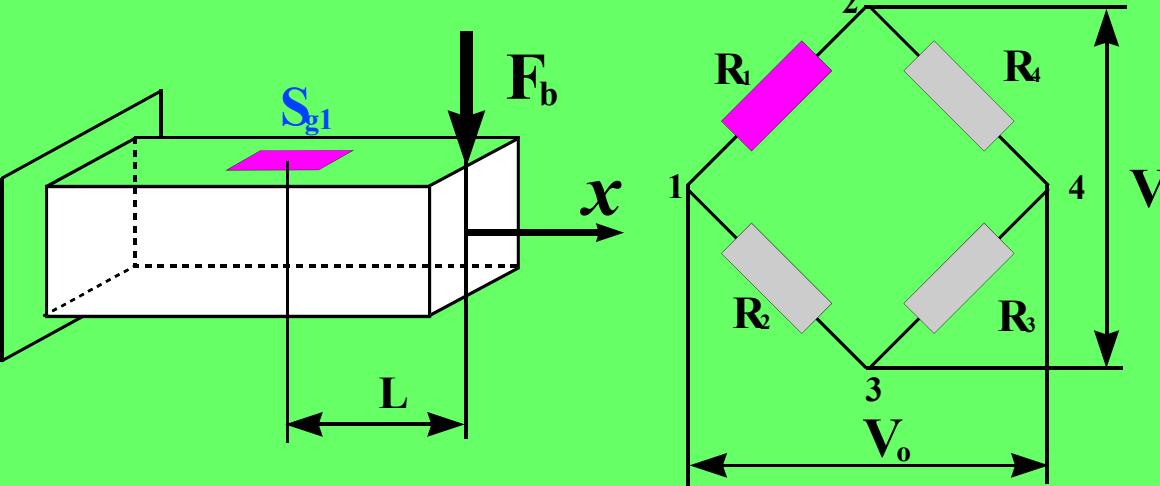

Osnovne karakteristike:

- *Merni signal V_0 je proporcionalan momentu savijanja*
- *Nepostojanje temperaturne kompenzacije*
- *Ako se javi i aksijalno opterećenje, ono će biti sadržano u mernom signalu*

R_1 - merna traka 1,

R_2, R_3, R_4 - otpornici

Uzdužna def. merne trake:

$$\varepsilon_{xl} = \frac{\sigma_x}{E} = \frac{M_b}{W_b \cdot E} = \frac{F \cdot L}{W_b \cdot E}$$

Poprečna def. merne trake:


$$\varepsilon_{xq} = -\mu \cdot \varepsilon_{xl}$$

Izlazni napon V_0 :

$$V_0 = \frac{V_s}{4} \cdot k \cdot \varepsilon_{xl}$$

$$= M_b \cdot \frac{V_s \cdot k}{4 \cdot W_b \cdot E}$$

Veza u 1/2 most

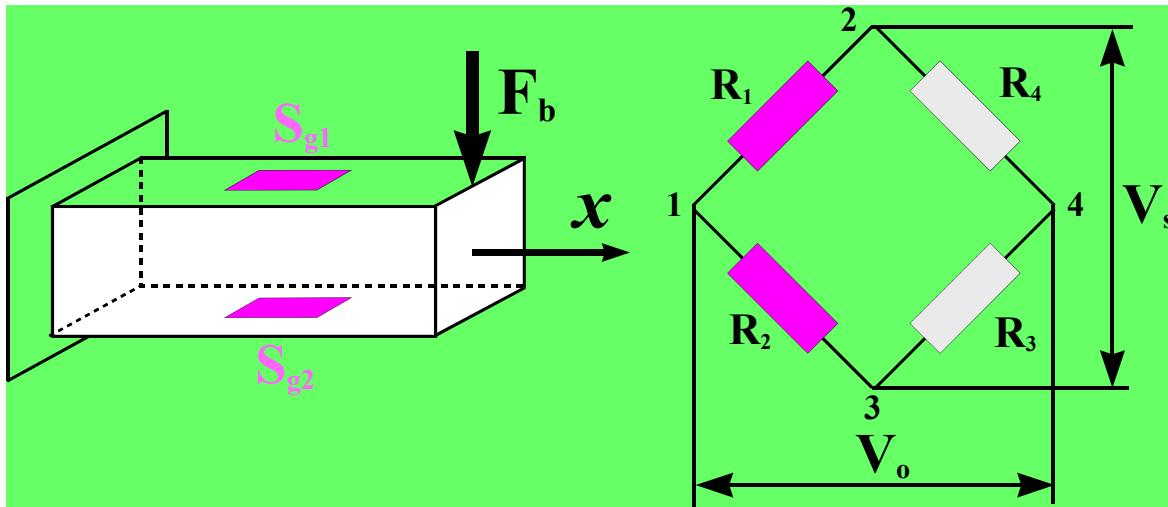

Osnovne karakteristike:

- Merni signal V_0 je dvostruko veći nego u slučaju 1/4 mosta
- Temperaturna kompenzacija
- Ako se javi i aksijalno opterećenje, ono će biti kompenzirano

R_1 - merna traka 1,

R_2 - merna traka 2,


R_3, R_4 - otpornici

Izlazni napon V_0 :

$$V_0 = \frac{V_s}{4} \cdot k \cdot (\varepsilon_x + \varepsilon_x)$$

$$= M_b \cdot \frac{V_s \cdot k}{2 \cdot W_b \cdot E}$$

Veza u pun most

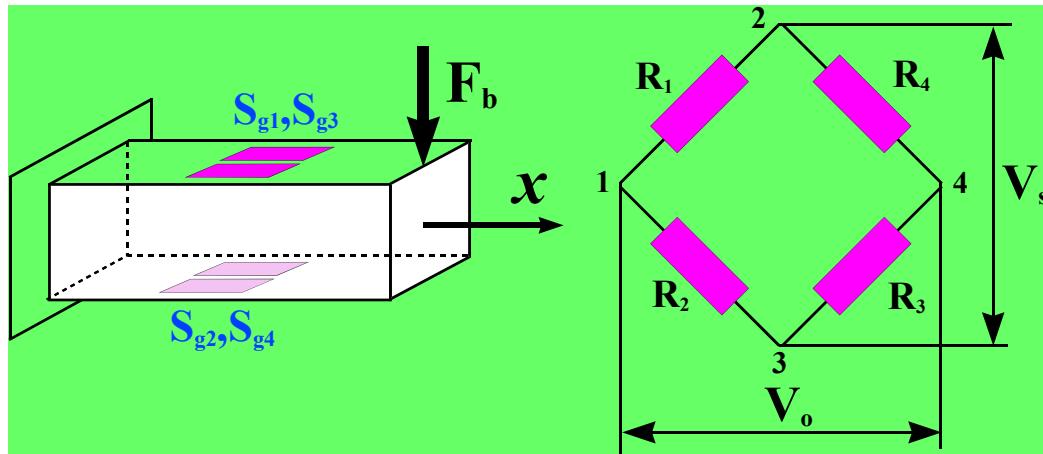

R_1, R_2, R_3, R_4 - merne trake


Izlazni napon V_0 :

$$V_0 = \frac{V_s}{4} \cdot k \cdot (\varepsilon_x + \varepsilon_x + \varepsilon_x + \varepsilon_x)$$
$$= M_b \frac{V_s \cdot k}{W_b \cdot E}$$

Osnovne karakteristike:

- Merni signal V_0 je 4 puta veći nego u slučaju 1/4 mosta
- Postojanje temperaturne kompenzacije
- Mogućnost kompenzacije normalnog napona od aksijalnog opterećenja

Konzolni nosač

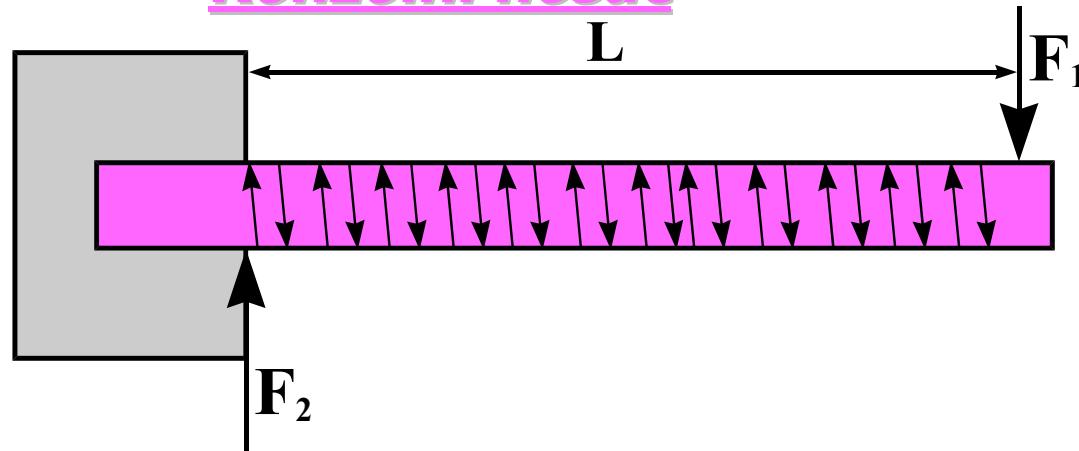


Tangencijalni napon τ i ugao klizanja γ (mera deformacije pri smicanju) se ne mogu direktno meriti pomoću mernih traka.

Normalni naponi na $\pm 45^\circ$ imaju svoje maksimalne vrednosti (glavni naponi).

$$\varepsilon_{45} = \frac{\tau}{2G} = \frac{1}{2} \cdot \gamma \quad \longrightarrow \quad \tau = \gamma \cdot G = 2 \cdot \varepsilon_{45} \cdot G$$

Veza u 1/4 most

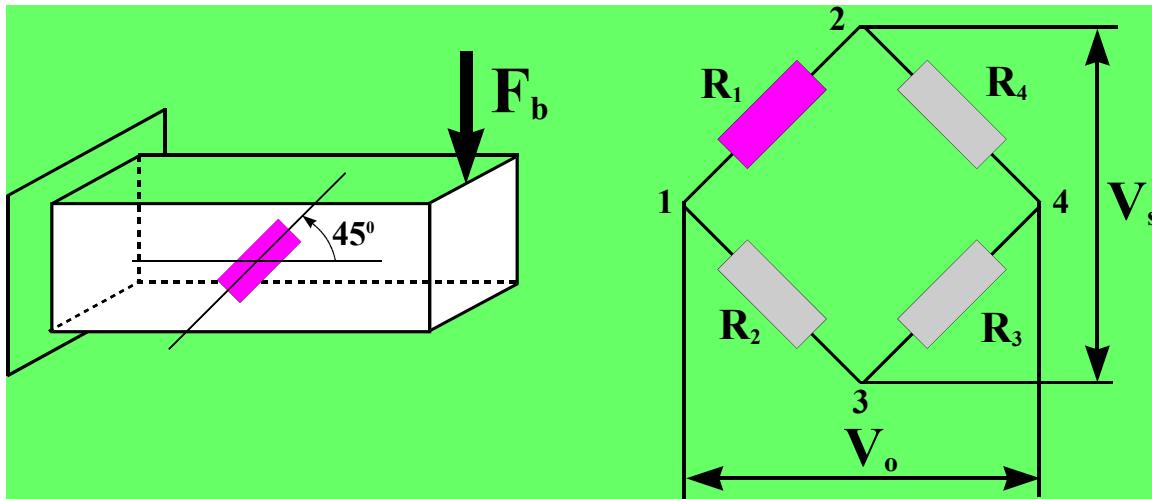

Izlazni napon V_0 :



$$V_0 = \frac{V_S}{4} \cdot k \cdot \varepsilon_{45}$$

$$= \frac{V_S}{4} \cdot k \cdot \frac{\tau}{2 \cdot G}$$

Osnovne karakteristike:

- *Merni signal V_0 je proporcionalan smicajnom naponu*
- *Nepostojanje temperaturne kompenzacije*
- *Nemogućnost kompenzovanja normalnog napona*

Veza u 1/2 most

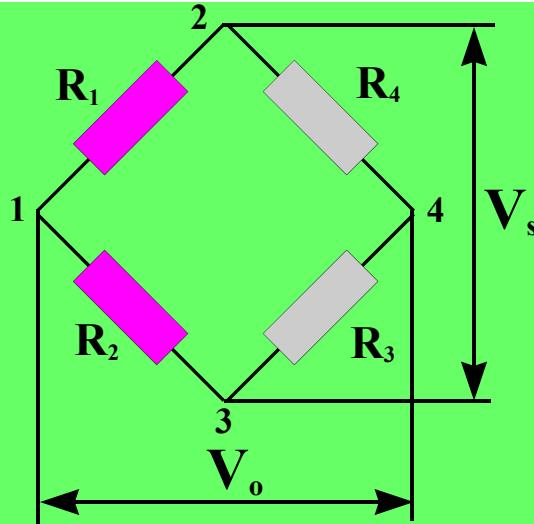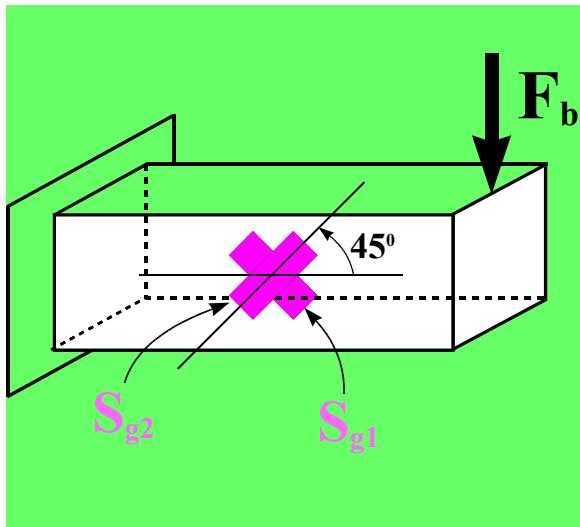

Izlazni napon V_0 :


$$V_0 = \frac{V_S}{4} \cdot k \cdot (\varepsilon_{45} + \varepsilon_{45})$$

$$= \frac{V_S}{2} \cdot k \cdot \frac{\tau}{2 \cdot G}$$

Osnovne karakteristike:

- Merni signal V_0 je proporcionalan smicajnom naponu
- Postojanje temperaturne kompenzacije
- Kompenzacija normalnog naponu


Veza u pun most

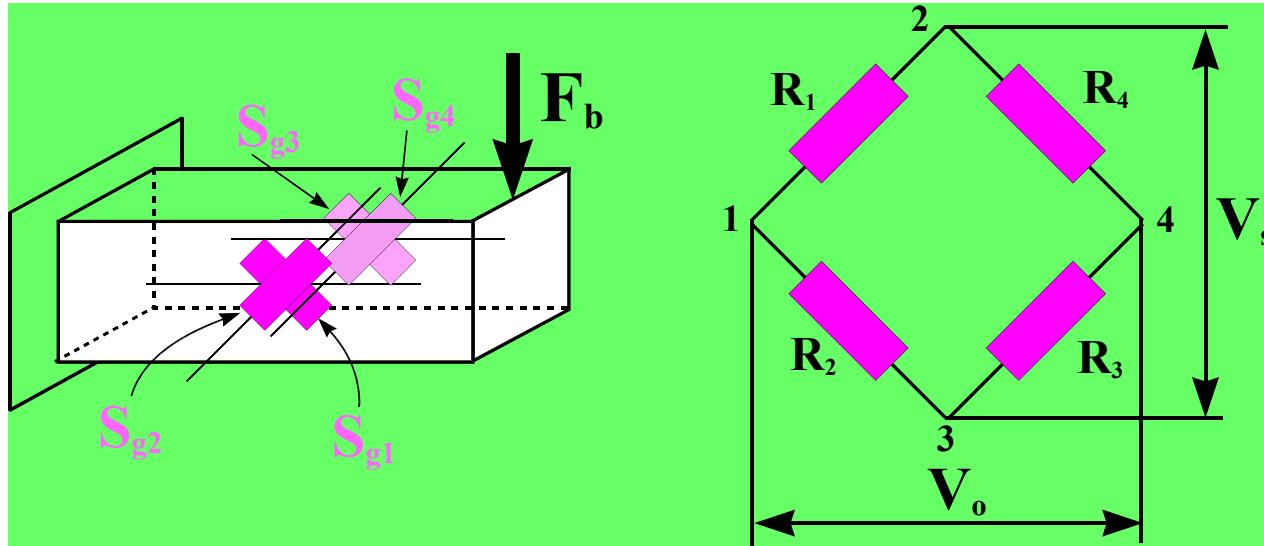

Izlazni napon V_0 :

$$V_0 = \frac{V_S}{4} \cdot k \cdot (\varepsilon_{45} + \varepsilon_{45} + \varepsilon_{45} + \varepsilon_{45}) = V_S \cdot k \cdot \frac{\tau}{2 \cdot G}$$

Veza u 1/2 most

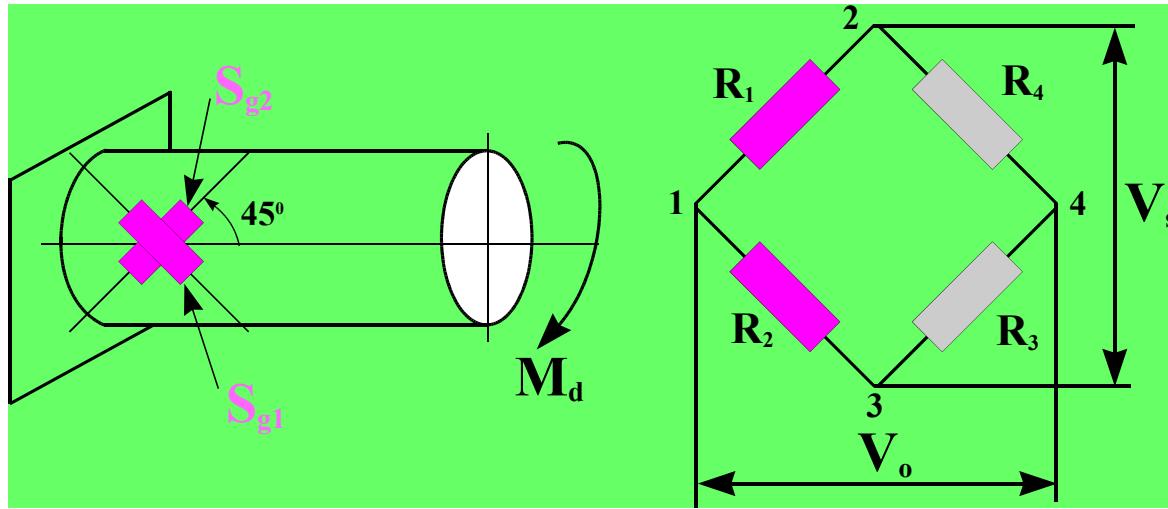

Osnovne karakteristike:

- *Merni signal V_0 je proporcionalan momentu torzije*
- *Postojanje temperaturne kompenzacije*
- *Smicajni naponi i normalni naponi od aksijalnog opterećenja su iskompenzovani*
- *Normalni napon od savijanja je takođe kompenzovan*

Osnovne relacije:

$$\tau_{\max} = 2 \cdot \varepsilon_{45} \cdot G$$


$$M_d = \tau_{\max} \cdot S_p = 2\varepsilon_{45} \cdot G \cdot S_p$$

Izlazni napon V_0 :

$$V_0 = \frac{V_S}{4} \cdot k \cdot (\varepsilon_{45} + \varepsilon_{45})$$

$$= \frac{V_S}{2} \cdot k \cdot \frac{\tau_{\max}}{2 \cdot G}$$

Veza u pun most

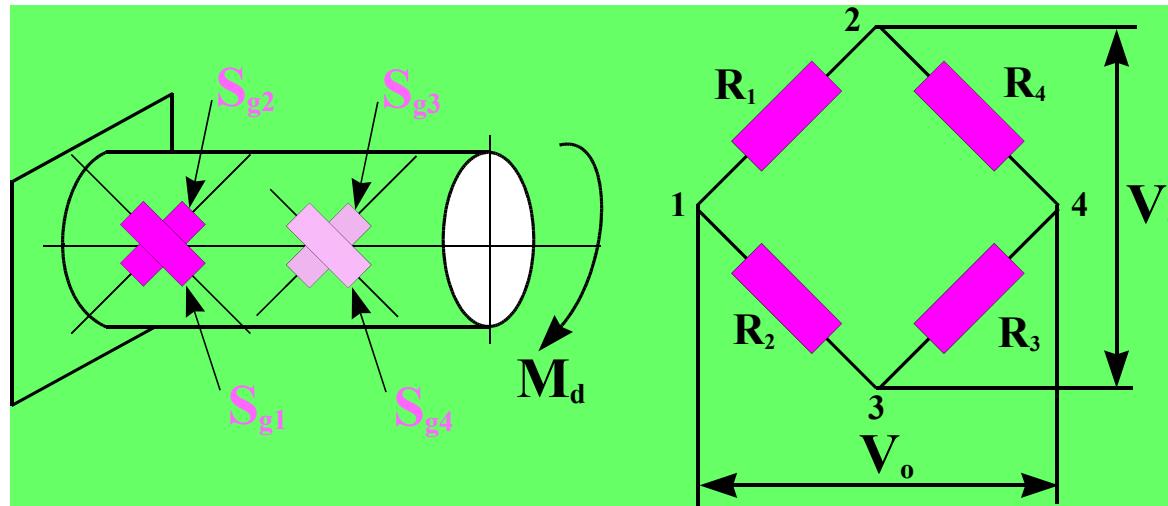

Izlazni napon V_0 :

$$V_0 = \frac{V_s}{4} \cdot k \cdot (\varepsilon_{45} + \varepsilon_{45} + \varepsilon_{45} + \varepsilon_{45}) = V_s \cdot k \cdot \frac{\tau_{\max}}{2 \cdot G}$$

Osnovne karakteristike:

- Merni signal V_0 je proporcionalan momentu torzije
- Postojanje temperaturne kompenzacije
- Smicajni naponi i normalni naponi od aksijalnog opterećenja ili savijanja su iskompenzovani



A large, semi-transparent graphic of a dial gauge is centered behind the title text. The gauge has a circular scale with markings and labels. The letters 'HBM' are visible at the top of the scale, and the letter 'M' is visible near the bottom center. The gauge has a light gray background with darker gray radial lines.

GREŠKE MERENJA I NJIHOVA REDUKCIJA

Montiranje:

- tip merne trake
- metoda vezivanja mernih traka
- zaštita, lemljenje, izolacija

Mehaničko opterećenje:

- udar
- zamor

Temperatura:

- nivo
- promena,
- gradijent

Efekti vezani za provodnike:

- el. otpor,
- kapacitet,
- simetrija

Izvori grešaka

Hemijski efekti:

- vlažnost,
- uticaj raznih hemikalija,
- gasovi

Polja radijacije:

- neutron,
- gama zračenje
- el. i magnetna polja

Pneumatika, hidraulika:

- pritisak
- vakum

Osobine obj. ispitivanja

- anizotropija
- nehomogenost


Temperaturna kompenzacija



Temperaturni odziv se javlja samo u slučaju da se temperatura objekta ispitivanja, provodnika ili merne opreme menja tokom merenja.

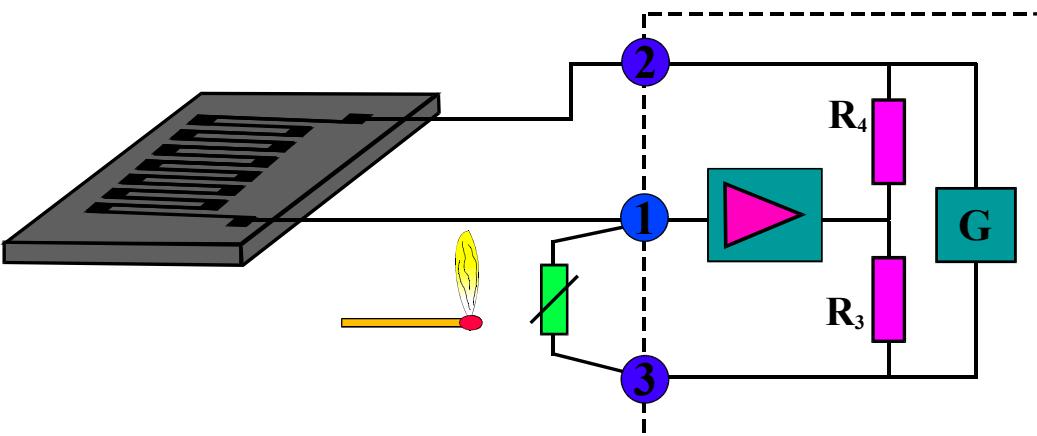a) Uticaj temperature kod primene 1/4 mosta

- Primjenjuje se u eksperimentalnoj analizi napona
- Primena temperturno kompenzirane merne trake



Temp. odziv usled zagrev. provodnika

$$\varepsilon_{ia} = \frac{\rho \times l/A \times \alpha_{rl} \times \Delta\theta}{k \times (R_{sg} + \rho \times l/A)} \times 10^6 \text{ } (\mu\text{m/m})$$

ρ - Spec. provodnost materijala provodn.

α_{rl} - Temperatura provodnika

$\Delta\theta$ - Promena temperature

l - Dužina provodnika


A - Površina popreč. preseka provodn.

R_{sg} - El. otpor merne trake

k - k faktor merne trake

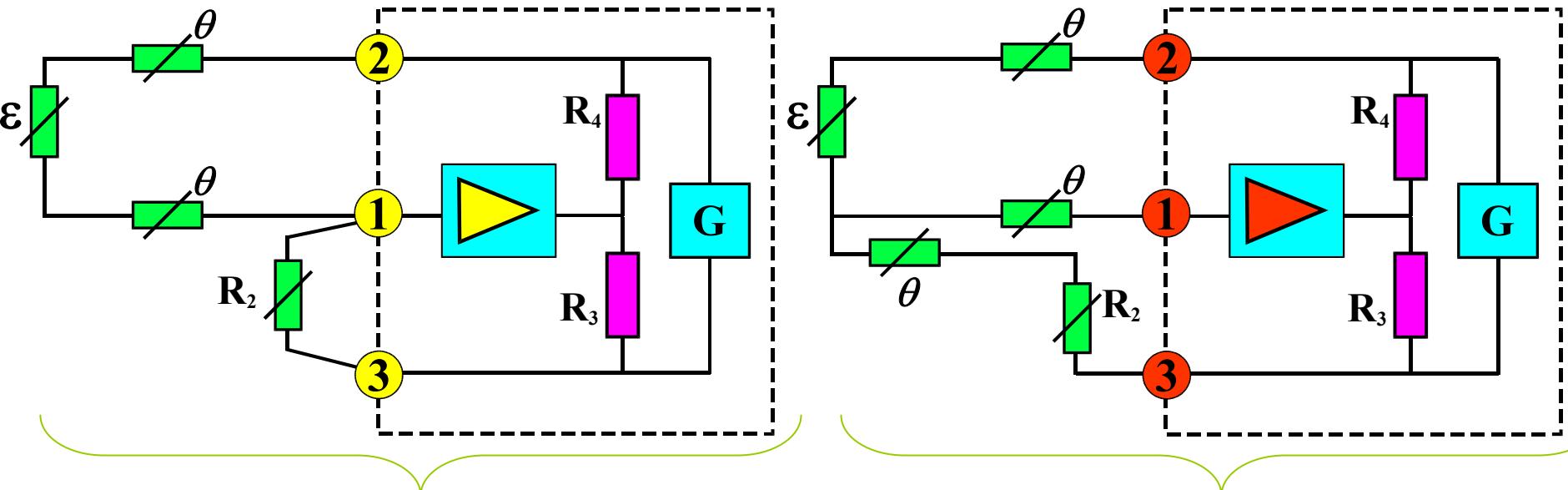b) Temp. komp. primenom "trožilnog" 1/4 mosta

Kompenzacija temp. odziva provodnika povezivanjem susednih grana mosta.




Dvožilna veza: spoljni i povratni provodnik su vezani sa mernom trakom.

Trožilna veza: spoljni provodnik u vezi sa m.t, povratni provodnik u vezi sa kompenzatorskim otpornikom R_2 .

U cilju potpune kompenzacije, spoljni i povratni provodnici moraju imati identične fizičke karakteristike tj. dužinu, poprečni presek, temp. koeficijent i istu temperaturu.

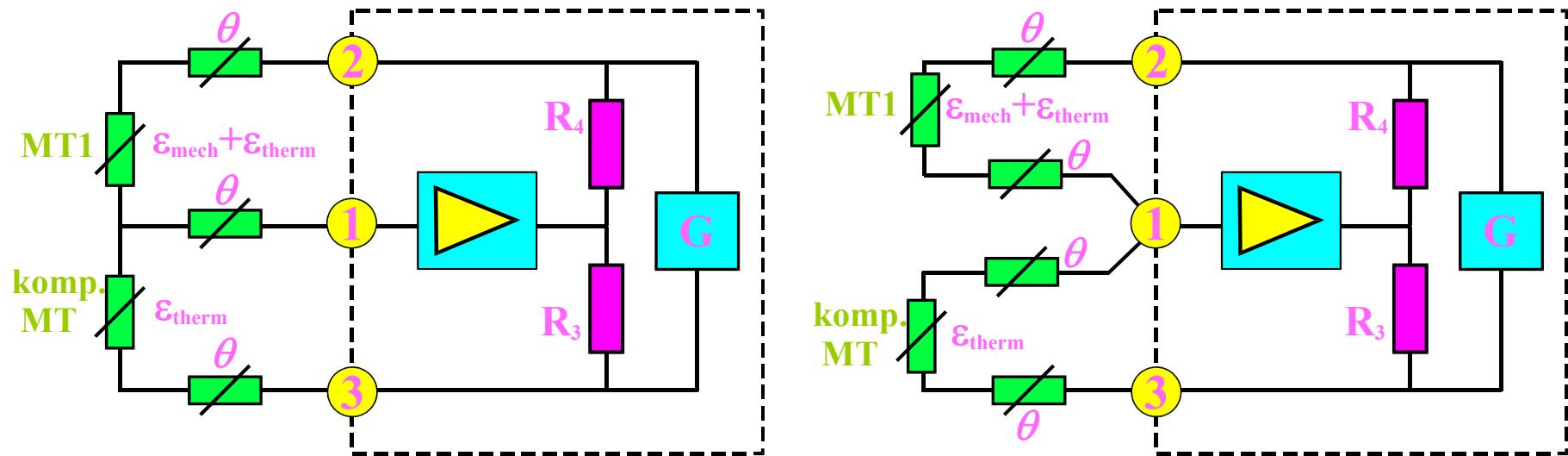b) Temp. komp. primenom 1/4 mosta sa kompenzacionim mernim trakama



Kompenzacija se postiže korišćenjem kompenzacione merne trake sa istim karakteristikama kao i aktivna m.t. koja je postavljena u neopterećenu zonu strukture.

Deform. koju registruje MT1: $\varepsilon_1 = \varepsilon_{\text{mech}} + \varepsilon_{\text{therm}}$

Deform. koju registruje komp. MT1: $\varepsilon_2 = \varepsilon_{\text{therm}}$


$$\varepsilon_1 = (\varepsilon_{\text{mech}} + \varepsilon_{\text{therm}}) - (\varepsilon_{\text{therm}})$$

Uticaj otpora vodova



- Otpor vodova može da dovede do debalansa mosta i čak da onemogući balansiranje mosta.
- Otpor vodova smanjuje el. signal proizveden od strane mernih traka (napajanje mosta) i pri tome predstavlja izvor gresaka merenja.

a) 1/4 most

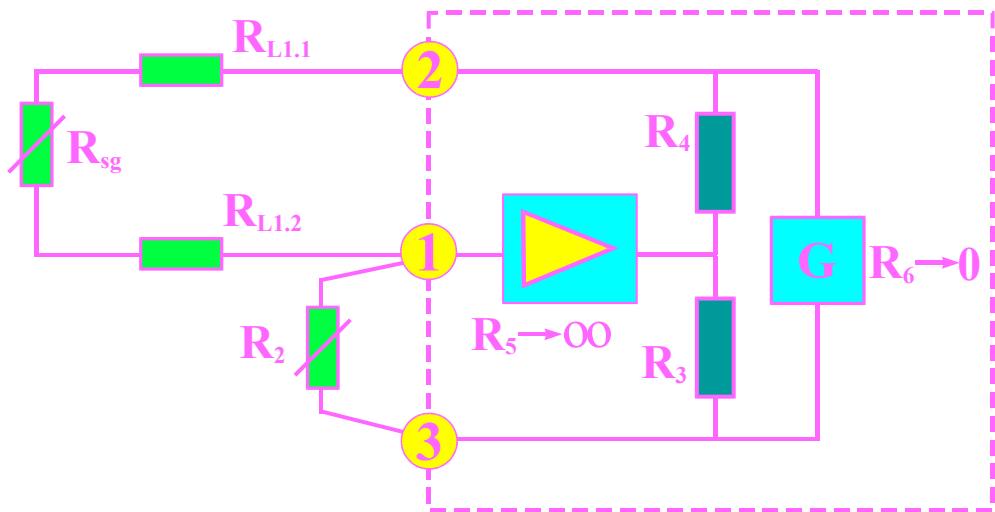

U slučaju da postoji otpor vodova:

$$\frac{\Delta R_{sg}}{R_{L1,1} + R_{sg} + R_{L1,2}} < \varepsilon \cdot k$$

Jednačina mosta daje:

$$\frac{V_0}{V_S} = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{\Delta R_{sg}}{R_{sg}} \right)$$

$$\frac{\Delta R_{sg}}{R_{sg}} = \varepsilon \cdot k$$



Izlazni signal sa mosta je isuviše mali !

PRIMER:

Provodnik dužine 100 m (2 bakarna jezgra, po 100 m svako) sa pop-rečnim presekom jezgra 0.5 mm^2 u četvrt mostu, tj. otpori provodnika su u serijskoj vezi sa otporima mernih traka, daje grešku od:

- *5.8% sa otporom merne trake od 120Ω ,*
- *1.8% sa otporom merne trake od 350Ω ,*
- *1.2% sa otporom merne trake od 600Ω .*


Sa poprečnim presekom jezgra od 0.14 mm^2 , greške merenja iznose:

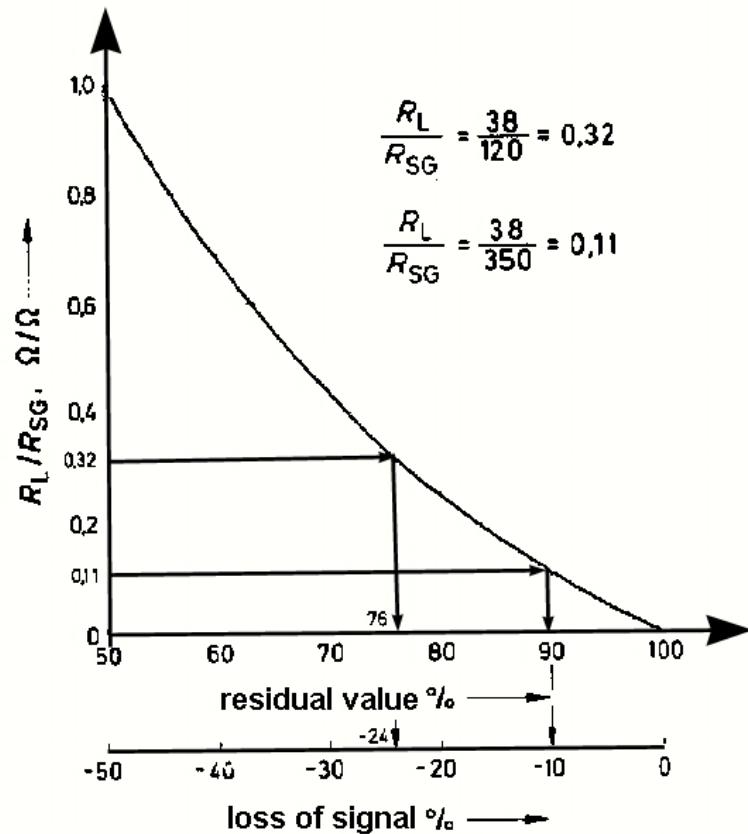- *17.5% sa otporom merne trake od 120Ω ,*
- *6.8% sa otporom merne trake od 350Ω ,*
- *3.7% sa otporom merne trake od 600Ω .*

Uticaj otpora vodova



Korekcija izmerene greške se izvodi uz odgovarajući dijagram, a korišćenjem sledeće formule:




$$\varepsilon = \varepsilon_i \cdot \frac{100\%}{pokaz.otp.\%}$$

ε - tačna vrednost

ε_i - pokazana vrednost

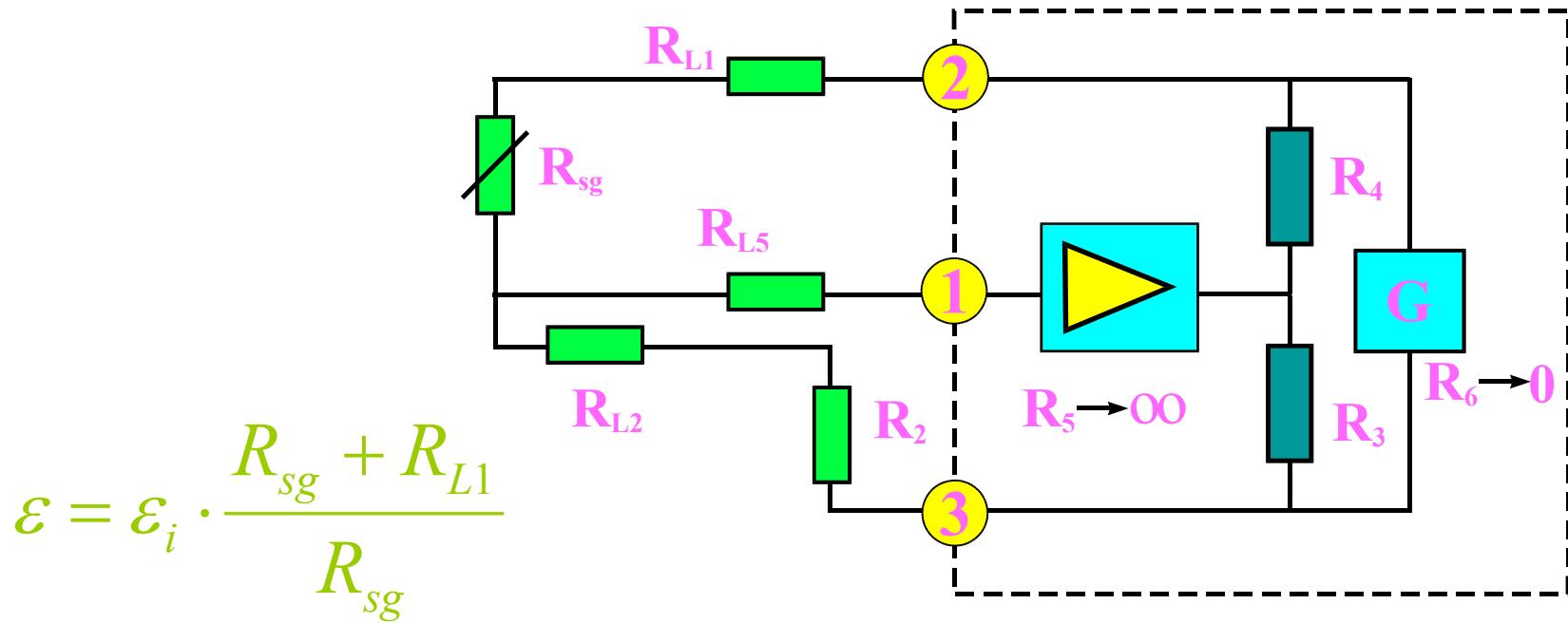
b) 1/4 most u "trožilnoj" vezi

Sa 1/4 mostom u "trožilnoj" vezi, jedino je izlazni provodnik u rednoj vezi sa mernom trakom:




Povratni otpor R_{L2} je lociran u pasivnoj grani mosta, tako da nema uticaja na rezultate merenja.

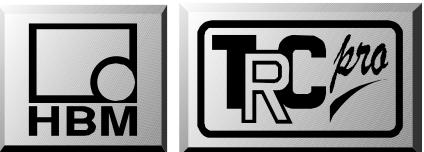Eliminacija efekata kablova primenom specijalnih kola



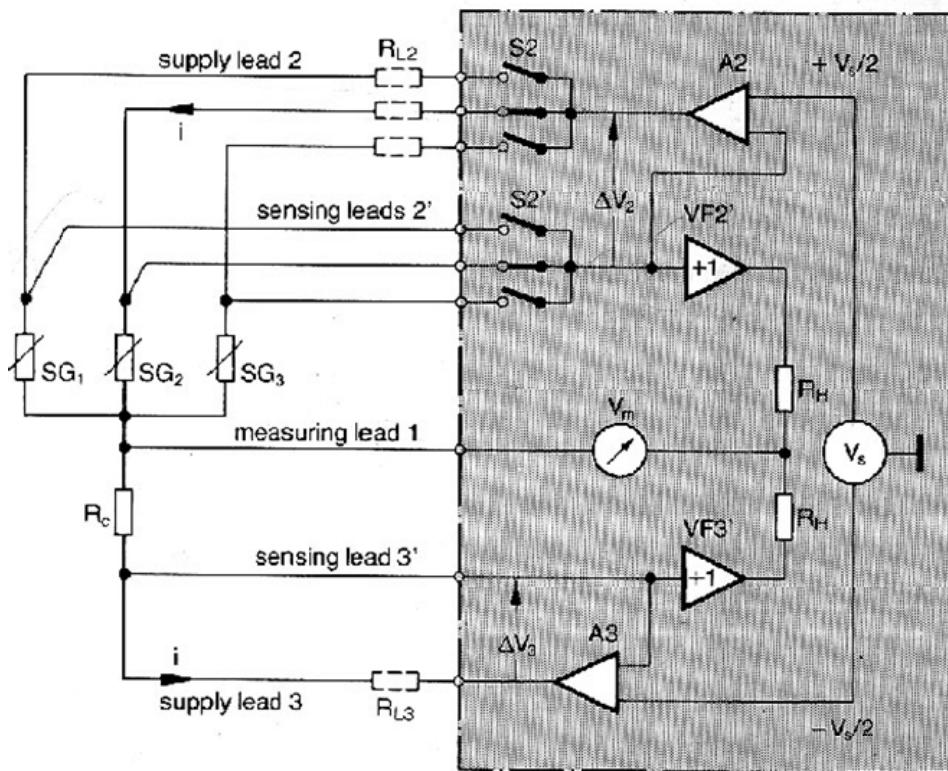U cilju eliminacije efekata kablova, HBM je razvio tzv. "KREUZER-ovo KOLO" i "PROŠIRENO KREUZER-ovo KOLO".



Napon napajanja mosta V_s predstavlja referentni napon za pojačala A_2 i A_3 koji koriguje njihov izlaz sve dok napon pada. Kompenzacija se vrši kroz kontrolne linije ΔV_2 i ΔV_3 . Na taj način, se most u svakom trenutku napaja tačnim naponom V_s .


Ovo se kolo može koristiti za:


- četvrt-most
- polu-most
- pun most

Eliminacija efekata kablova primenom specijalnih kola



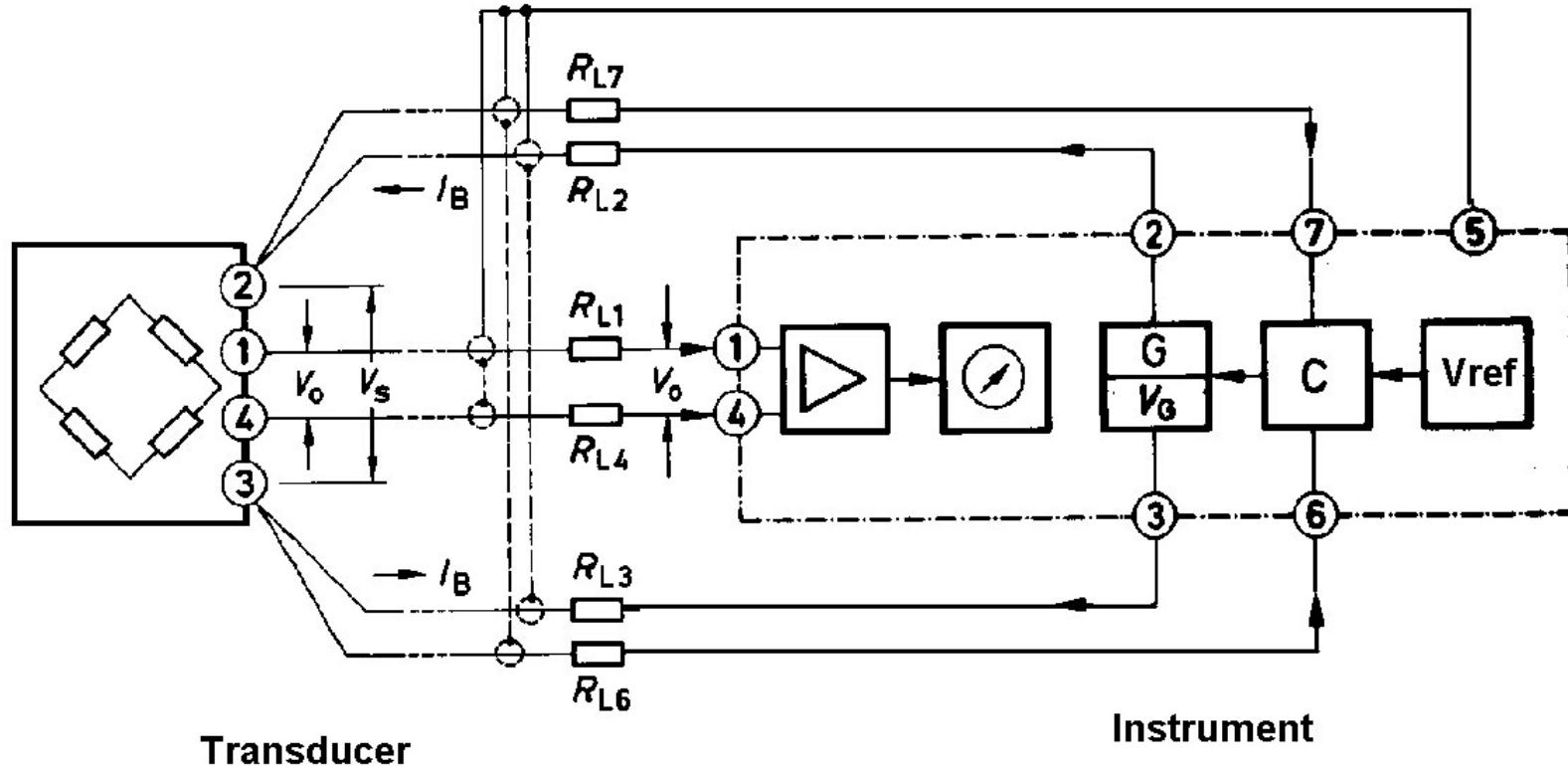Drugi vid eliminacije efekata kablova je korišćenje ŠESTOŽILNE VEZE kod primene punog mosta:



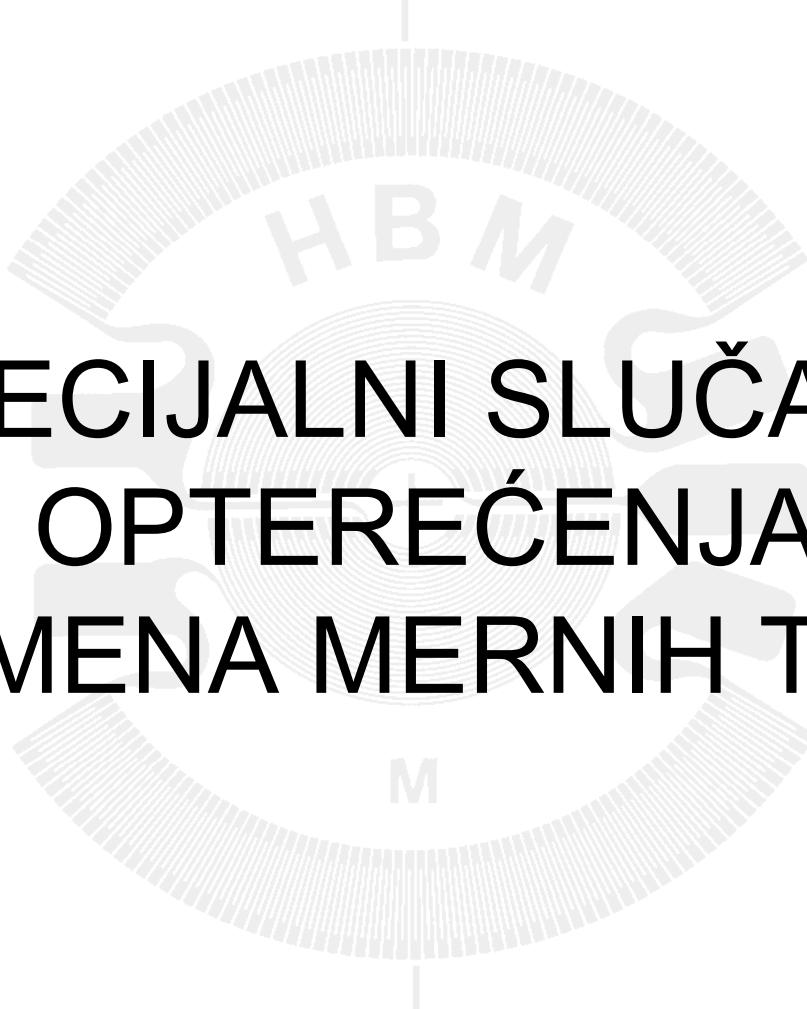



SPECIJALNI SLUČAJEVI OPTEREĆENJA i PRIMENA MERNIH TRAKA

Specijalni slučajevi opterećenja



Nehomogeno polje naponu



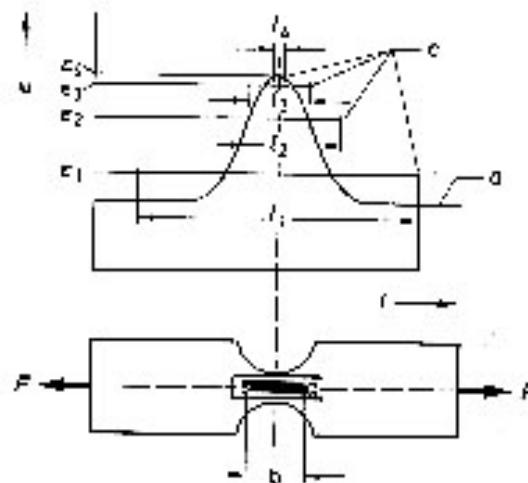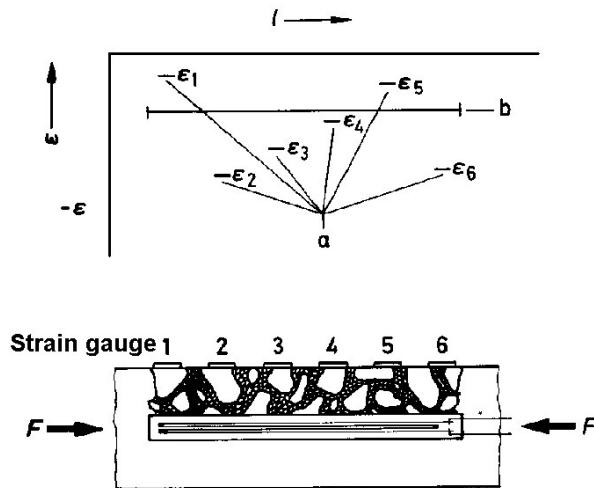Nehomogeno polje napon/deformacija se javlja pri postojanju koncentracija naponu, merenja na drvetu, betonu, kompozitnim materijalima itd.



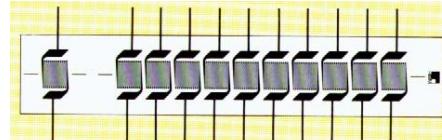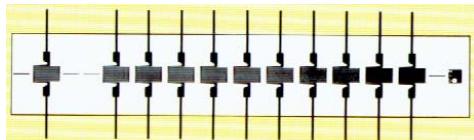- M.t. pokazuje osrednjenu vrednost zavisno od dužine vlakna
- Vršne vrednosti se dobijaju korišćenjem ekstremno kratkih m.t.
- Za određivanje gradijenata naponu koriste se lanci mernih traka








Specijalni slučajevi opterećenja

Ravansko stanje napona




Slučaj a: glavni pravci su poznati:

➤ Koriste se $0^\circ/90^\circ$ rozete

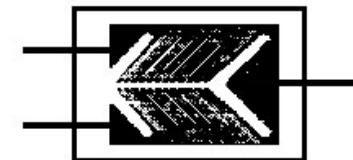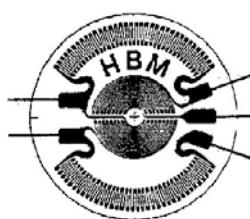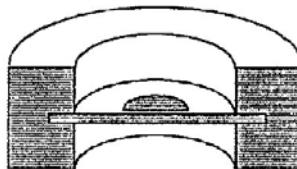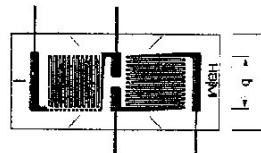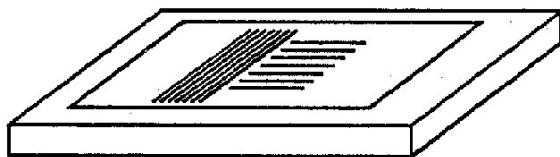

Slučaj b: glavni pravci su nepoznati:

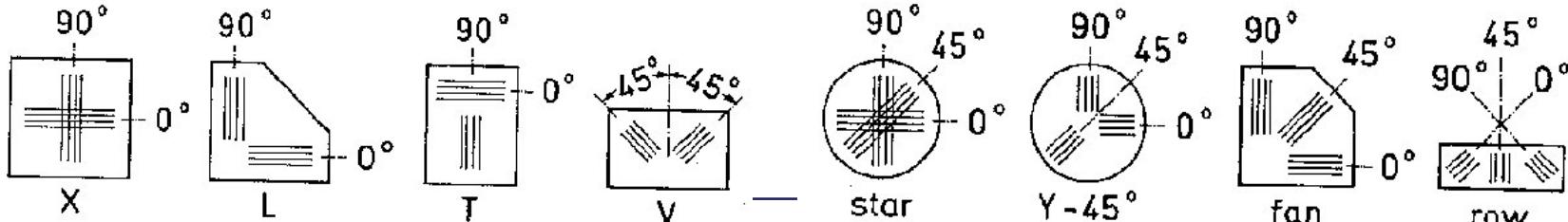➤ Koriste se $0^\circ/45^\circ/90^\circ$ ili rozete $0^\circ/60^\circ/120^\circ$




Specijalni slučajevi opterećenja

Određivanje zaostalih napona



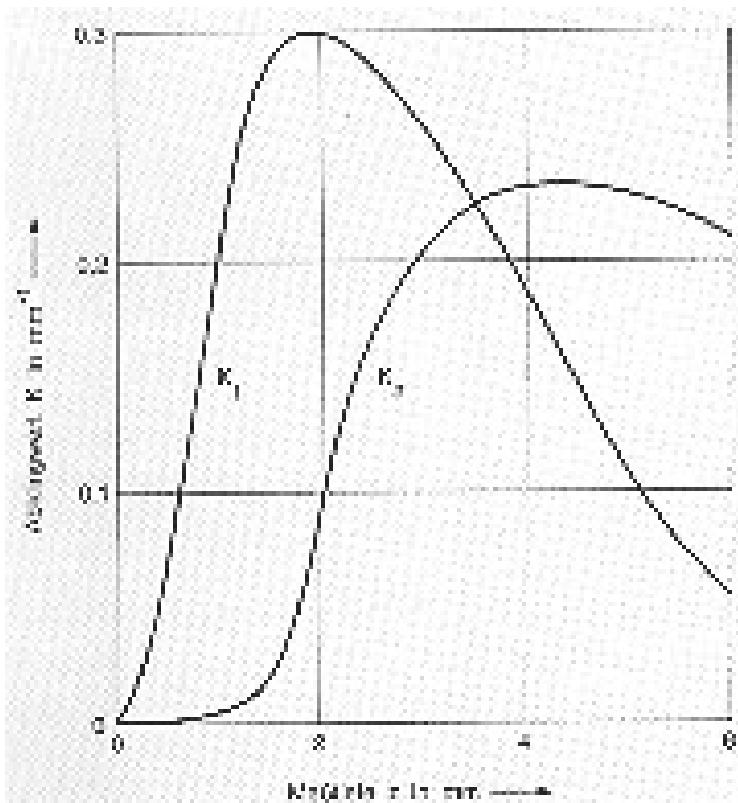Ova metoda daje informaciju o iznosu zaostalih napona ispod površine objekta ispitivanja. Da bi se oni i odredili, potrebno je poznavati relaksacione funkcije k_1 i k_2 koje su funkcije od dubine izbušenog prstena.




Specijalni slučajevi opterećenja

Određivanje zaostalih napona



b: Metod prsten-jezgro

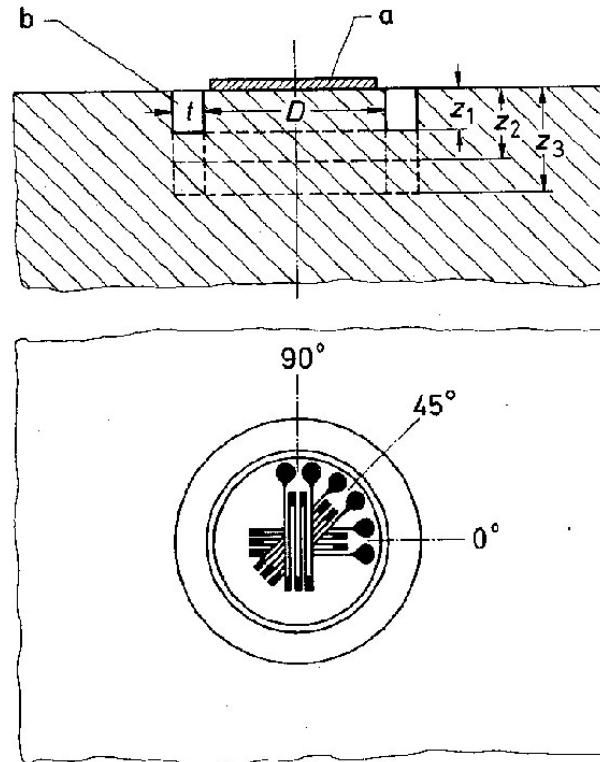


Pri ovoj metodi se na površini objekta, gde određuju zaostali naponi, urezuje žljeba određene dubine (z). Na taj se način izaziva relaksacija zaostalih napona.

Specijalni slučajevi opterećenja

Određivanje zaostalih napona



a: Metod bušenja otvora

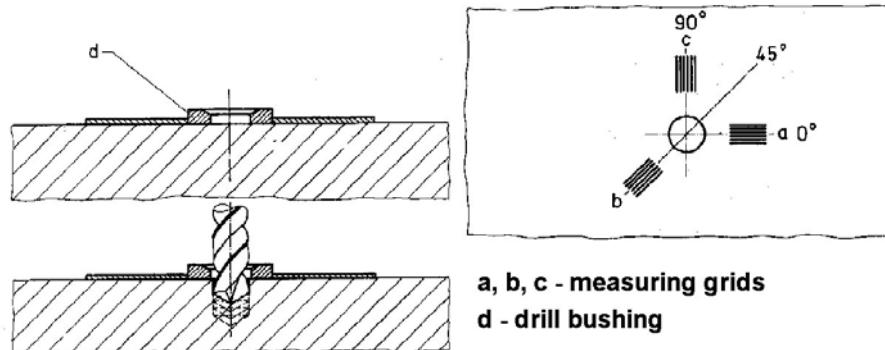

- Izbušeni otvor prekida tok sila na površini, i tako dovodi do relaksaci-je materijala oko otvora.
- Odgovarajuća rozeta $0^\circ/45^\circ/90^\circ$ je pozicionirana na mernoj tačci i registruje referentne vrednosti ε_r ($\varepsilon_a \varepsilon_b \varepsilon_c$)

Nakon što se otvor izbuši, mere odgovarajuće vrednost deformacija, u oznaci ε_d . Razlika deformacija pre i posle bušenja otvora predstavlja deformaciju relaksacije:

$$\Delta\varepsilon = \varepsilon_d - \varepsilon_r$$

Specijalni slučajevi opterećenja



Određivanje zaostalih napona



Glavni normalni naponi se tada određuju kao:



$$\sigma_{1,2} = -\frac{E}{4 \cdot A} \cdot (\Delta \varepsilon_a + \Delta \varepsilon_c) \pm \frac{E}{4 \cdot B} \cdot \sqrt{(\Delta \varepsilon_a - \Delta \varepsilon_c)^2 + (\Delta \varepsilon_a + \Delta \varepsilon_c - \Delta \varepsilon_b)^2}$$

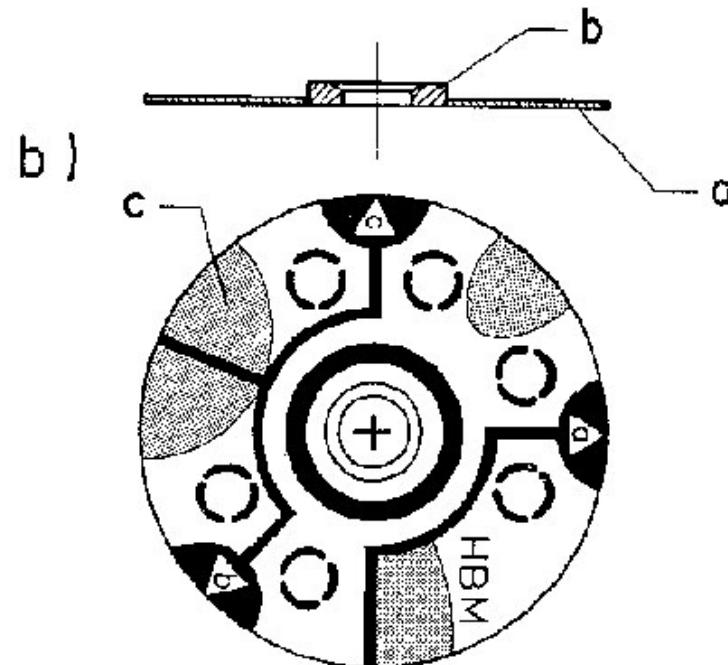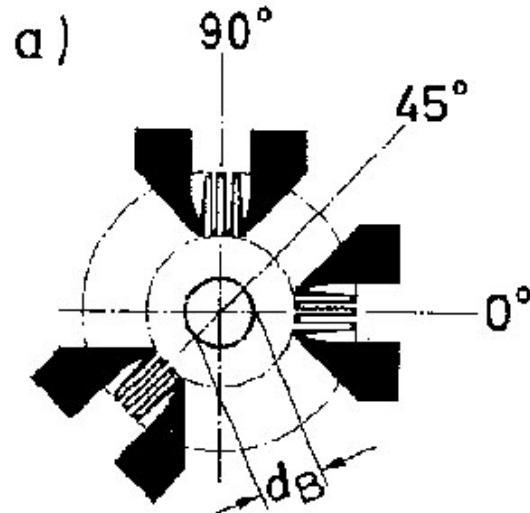A i B su konstante koje zavise od veličine primjenjene rozete.



Specijalni slučajevi opterećenja


Određivanje zaostalih napona

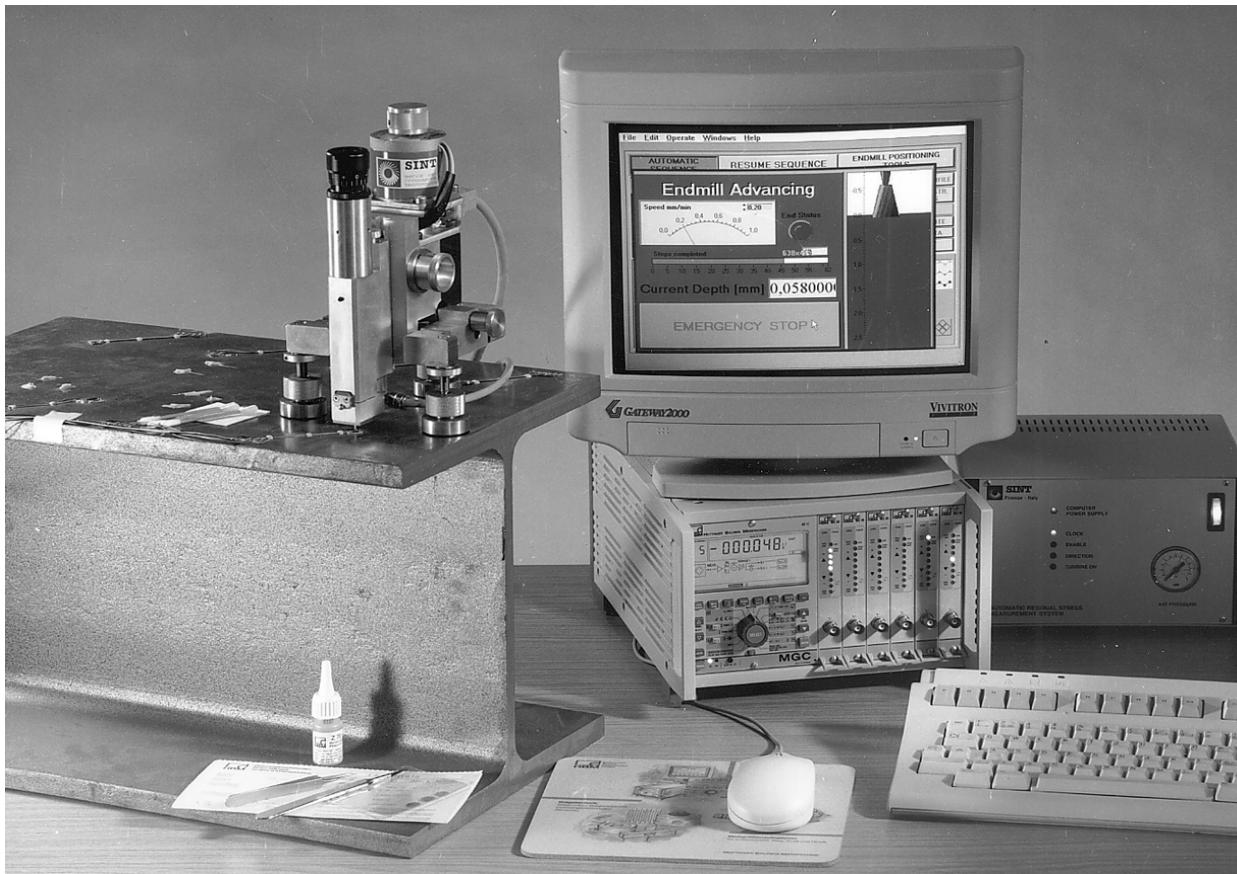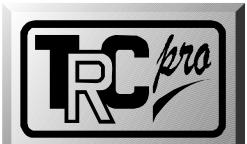

Aparatura za određivanje zaostalih napona MTS3000

Specijalni slučajevi opterećenja

Određivanje zaostalih napona

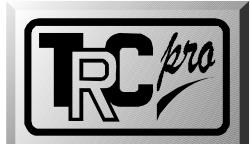

Određivanje zaostalih napona na sudu pod pritiskom



IZRADA PRETVARAČA ZA MERENJE MEHANIČKIH VELIČINA

Fizikalna veličina (masa, sila, pritisak...) koja se meri deluje na element. Merna traka koja je primenjena na površinu elementa i vezana u Wheatston-ov most transformiše deformaciju elementa u električni signal.

Prednosti


- *Odlična linearnost, histereza i mogućnost kompenzacije merne trake u okviru Wheatston-ovog mosta.*
- *Zanemarljiva masa i veličina merne trake dozvoljava praćenje procesa koji se odigravaju sa visokim frekvencijama*
- *Mogućnosti merenja kako statickih, tako i dinamičkih veličina,*
- *Odlični preduslovi za kompenzaciju temperaturnih efekata,*
- *Jednostavna konsrukcija,*
- *Dugotrajnost davača, odlične karakteristike pri ispitivanju na zamor.*

Mane

- *Oblast primene: obično do 200°C (merni pretvarači za specijalne namene idu do 350°C)*
- *Relativno slab izlazni signal (k=2). Primena samo u stabilnim uslovima,*
- *Osetljivost na tzv. parazitska opterećenja,*
- *Zahtevaju hermetičku zaštitu, kako bi se izolovali od efekata vlage.*


Davači sile

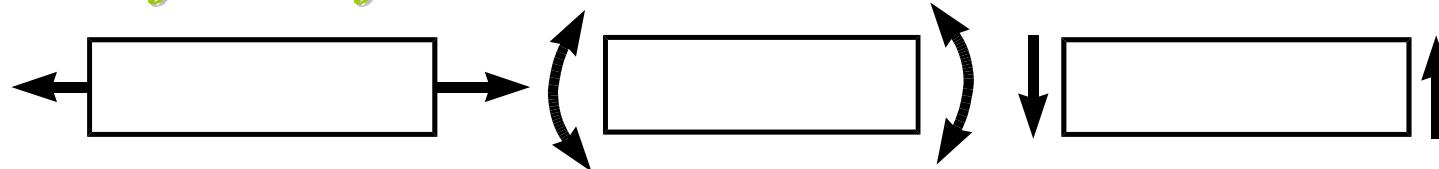Sa čisto mehaničkog stanovišta, “elastični element” je najkritičniji. Relacija sila-deformacija mora biti linearna.




- Visoka sopstvena frekvencija (velika krutost, mala masa)
 - Izlazni signal nivoa $2mV/V$ tj. $1000\mu\text{m}/\text{m}$ deformacije
 - Uniformna raspodela deformacije u na mernoj traci
 - Isti nivo izl. signala u svim mernim trakama
 - Maksimalna deformacija se javlja u okviru merne trake
 - Jednodelna konstrukcija
- Jednostavna instalacija mernih traka
 - Jednostavna geometrija (dobra tehnološkost)
 - Zaštita od preopterećenja
 - Neosetljivost na promenu napadne tačke opterećenja
 - Mala pomeranja nakon opterećivanja (geometrijska nelinearnost)
 - Uniformni raspored temperatuere unutar elastičnog elementa


Savojni elementi

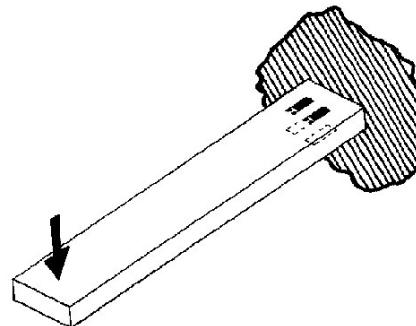

a)

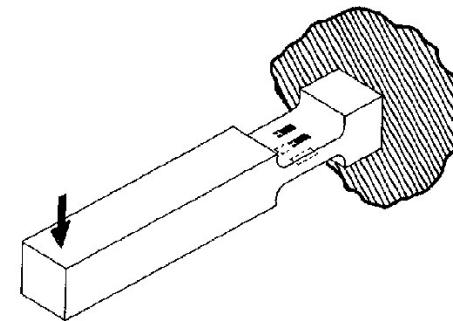


b)

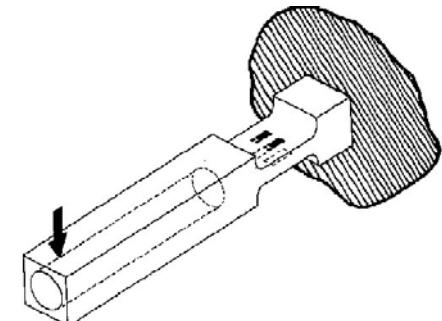

c)

Slika a) prikazuje konzolno oslonjeni davač sile. Slika b) prikazuje usavršenu konstrukciju davača (koncentracija napona u zoni mernih traka, izvršena je redukcija pomeranja davača, a nivo deformacija je ostao nepromenjen). U izvedbi c) je postignuto smanjenje mase davača tj. povećana mu je sopstvena frekvencija.

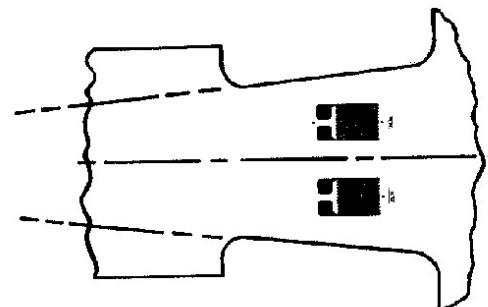
Variranjem širine nosača postignuta je uniformna raspodela deformacija.



Rezultat:

- Konstrukcija davača je komplikovana (u odnosu na početnu varijantu: slika a),
- Pojedini poželjni atributi davača i dalje nedostaju.



Kompleksni savojni elementi

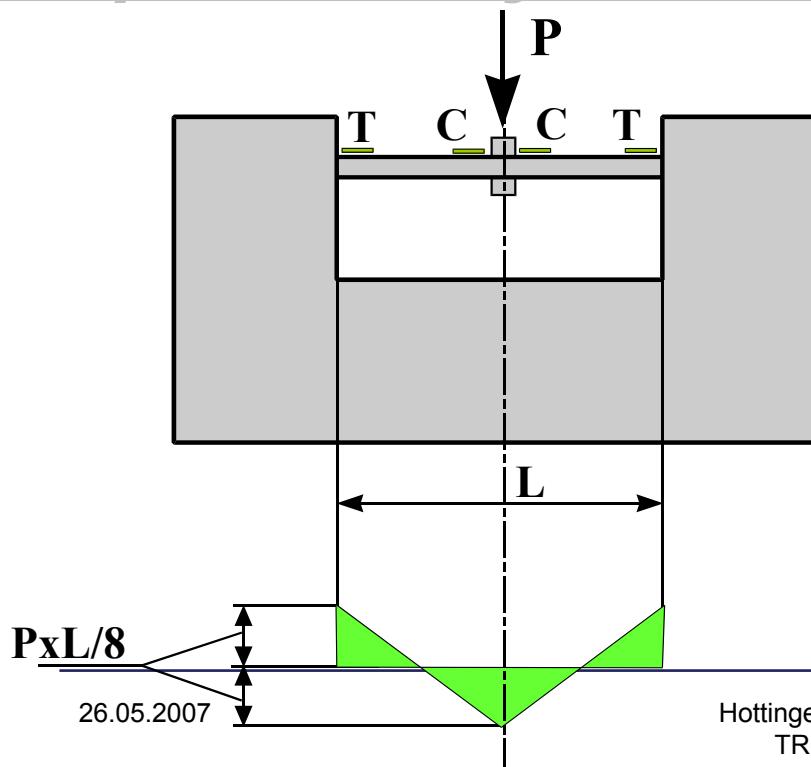


- Visoka krutost davača,
- Pravolinijska putanja napadne tačke opterećenja,
- Postojanje membrane uzrokuje nelinearnost.

Davači na principu mernih traka

Analiza konstrukcija davača

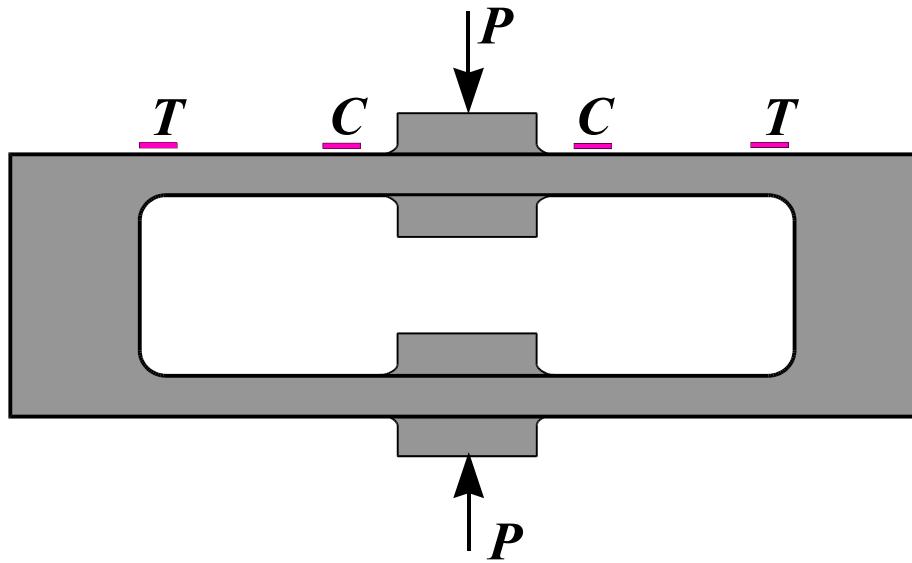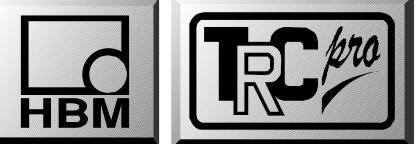

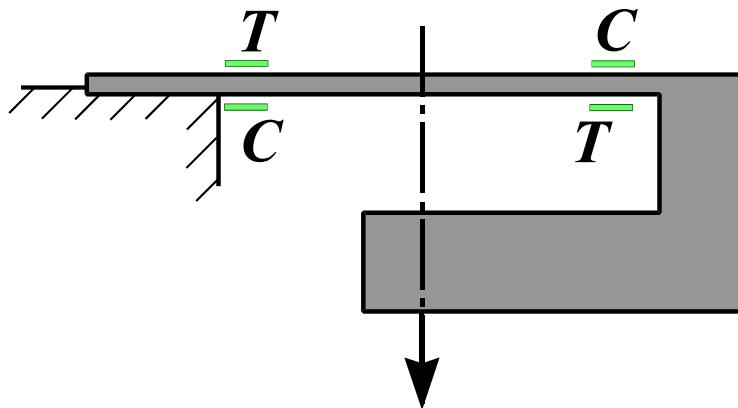
- *Eliminacija membranskog napona,*
- *Zaštita od preopterećenja.*



- *Princip dvostrukog savijanja,*
- *Znatna osetljivost na položaj napadne tačke opterećenja i njegov smer.*


Davaci na principu mernih traka

Analiza konstrukcija davača

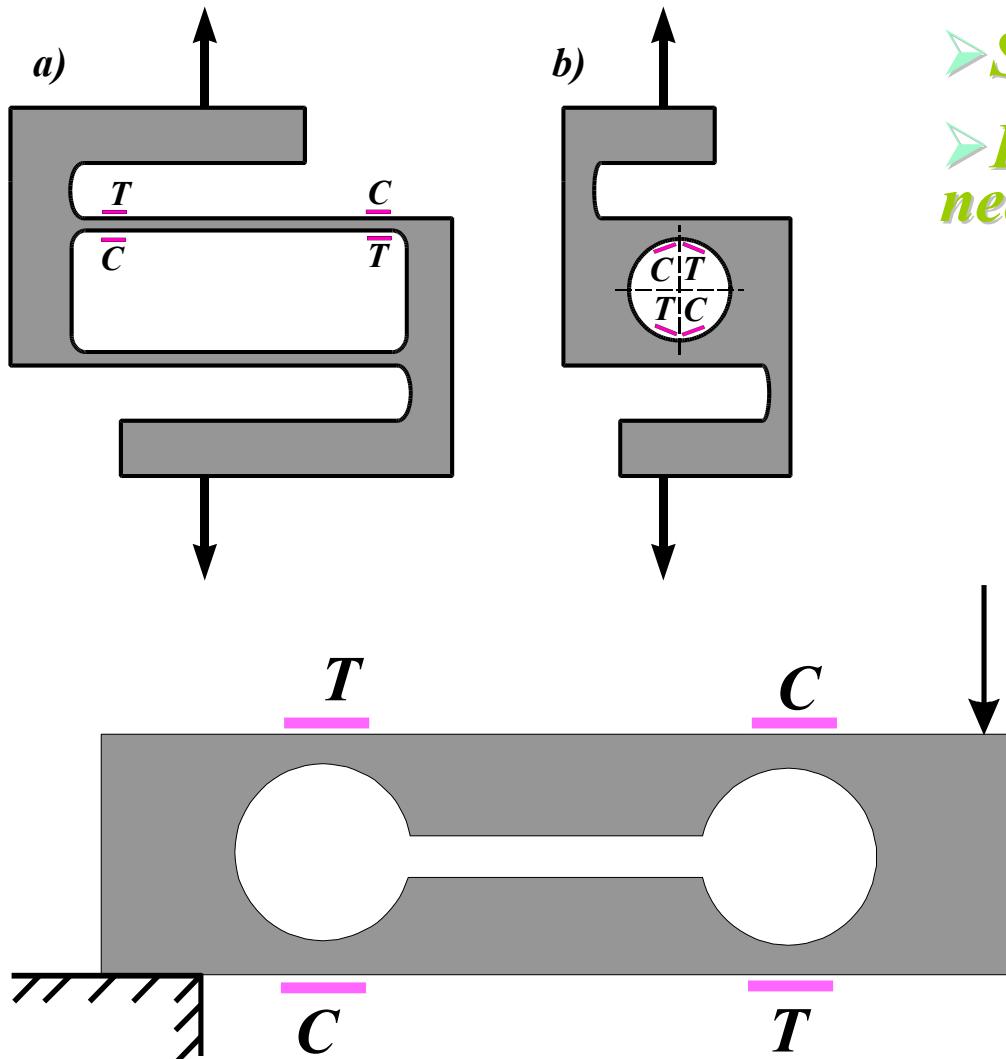


➤ Simetričnost konstrukcije,
➤ Eliminisan je uticaj svih neaksijalnih opterećenja.

➤ “Biokularni” elastični element

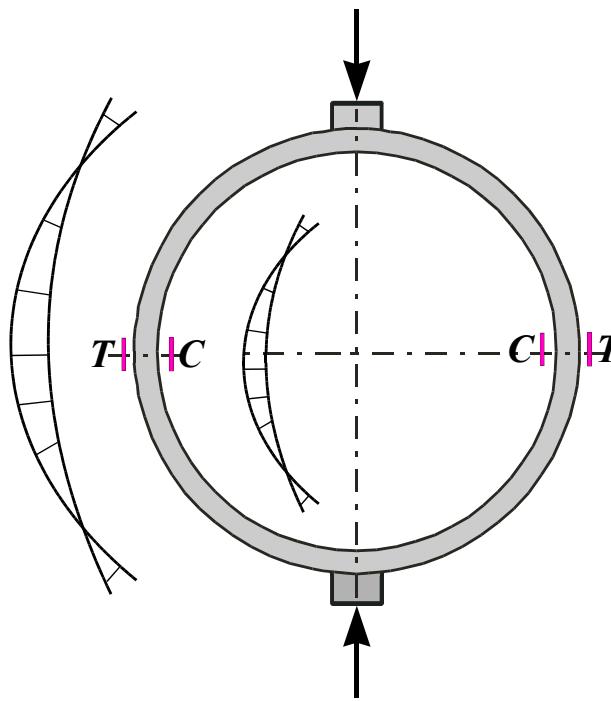

Davači u obliku prstena daju uniformnu raspodelu deformacija u oblasti merne trake.

Prstenovi

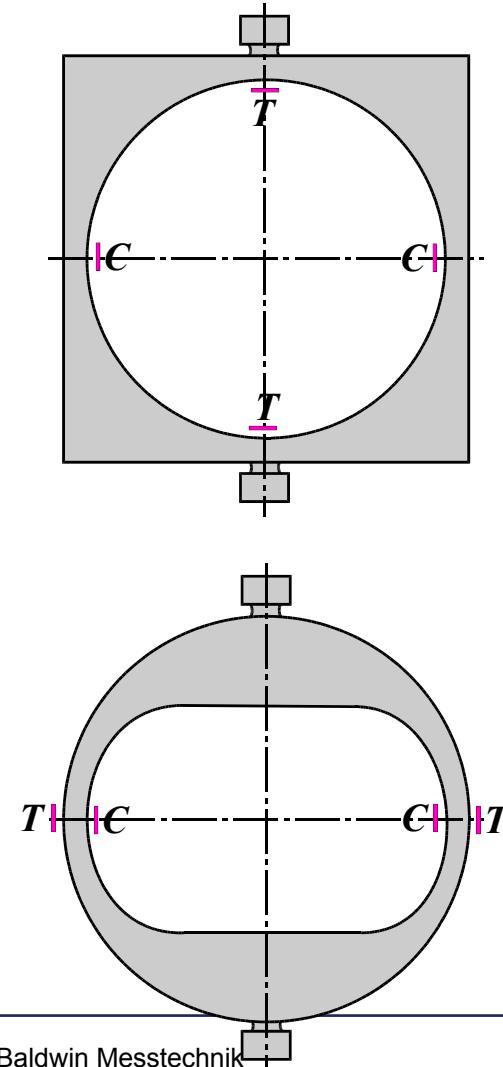


Modifikacija 1


- Jednaostavna izrada
- Poboljšana linearnost

Davači na principu mernih traka


Analiza konstrukcija davača

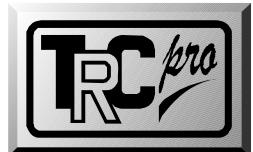

Modifikacija 2

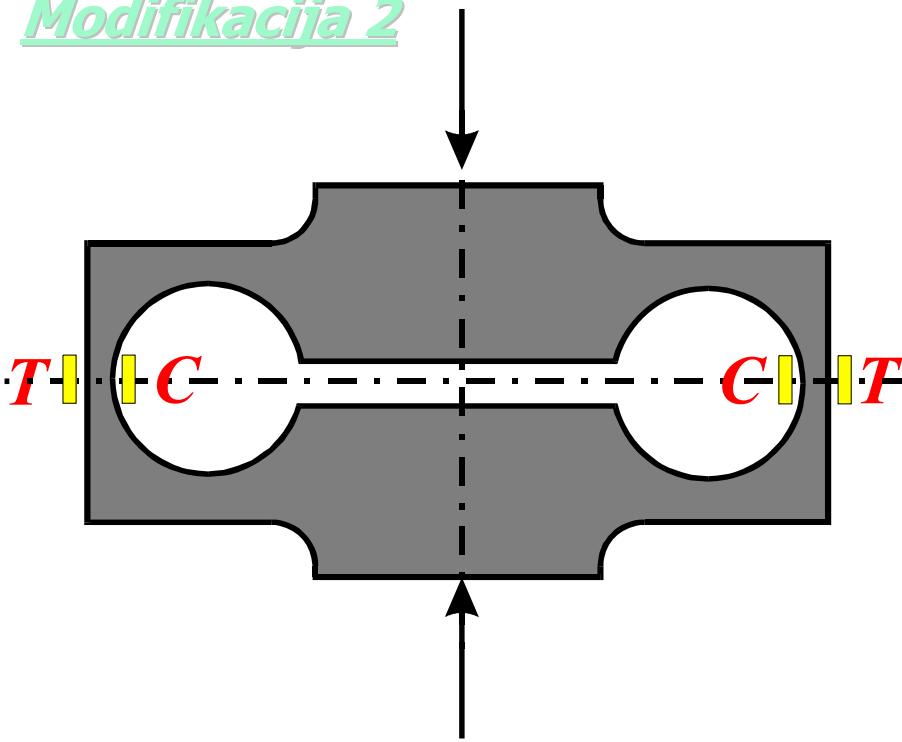

Modifikacija 3

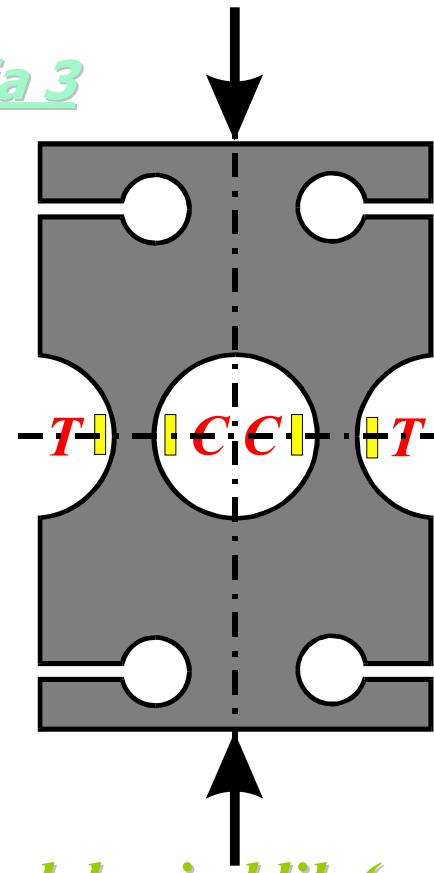

- Deformacija usled aksijalno opterećenja i savijanja,
- Zaštita od preopterećenja.


- Kompleksni oblik (problem u proizvodnji),
- Smanjena osetljivost na neaksijalna opterećenja..

Smicajne merne čelije

Prednosti:

➤ Mala pomeranja, odlična linearnost

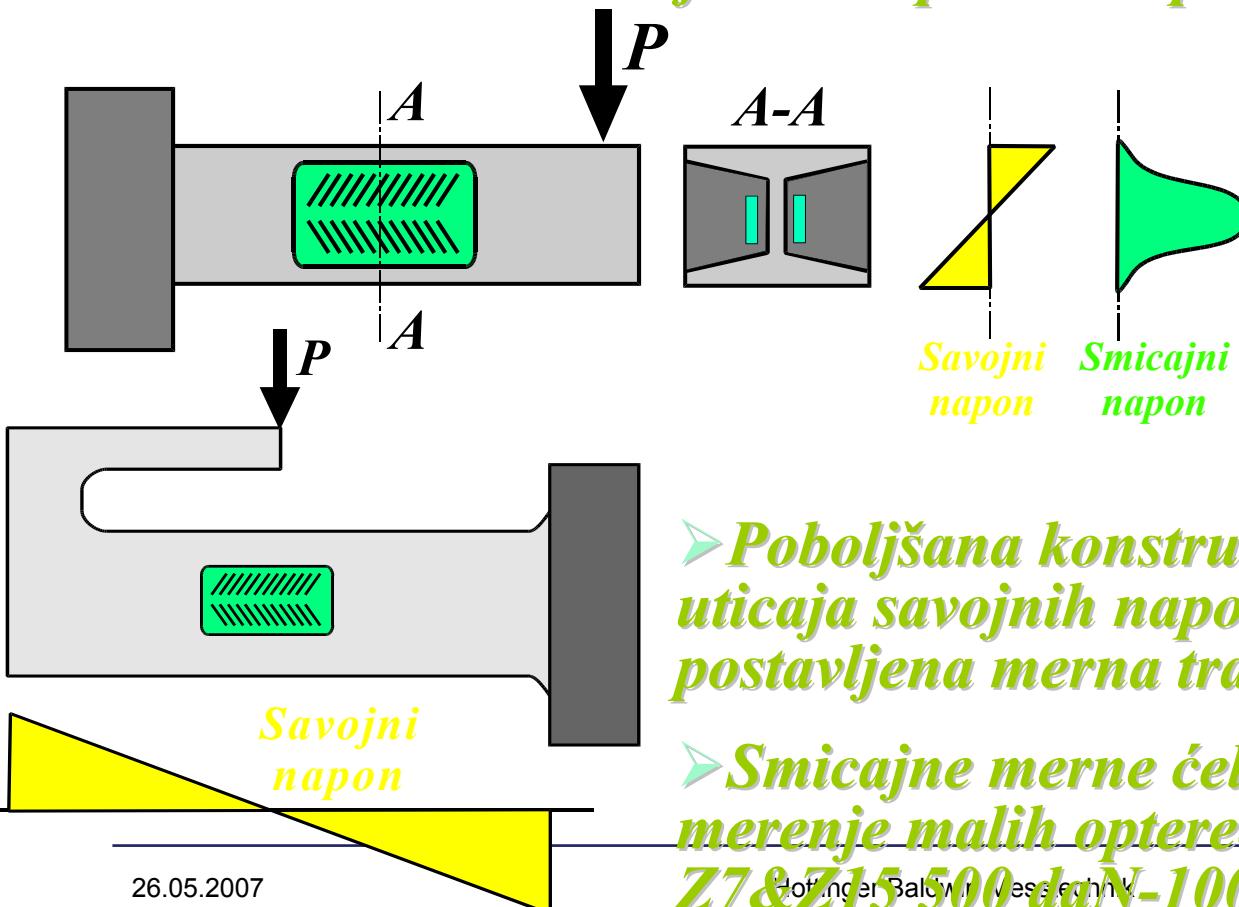➤ Mala osetljivost na promenu položaja opterećenja




➤ Redukcija uticaja savijanja pomoći odabira profila sa velikom savojnom krutošću (I-profil)

➤ Poboljšana konstrukcija putem eliminacije uticaja savojnih napona u oblasti gde je postavljena merna traka



➤ Smicajne merne čelije nisu pogodne za merenje malih opterećenja. Tip HBM Z7&Z15 500 daN-1000 kN.

Aksijalno opterećene čelije

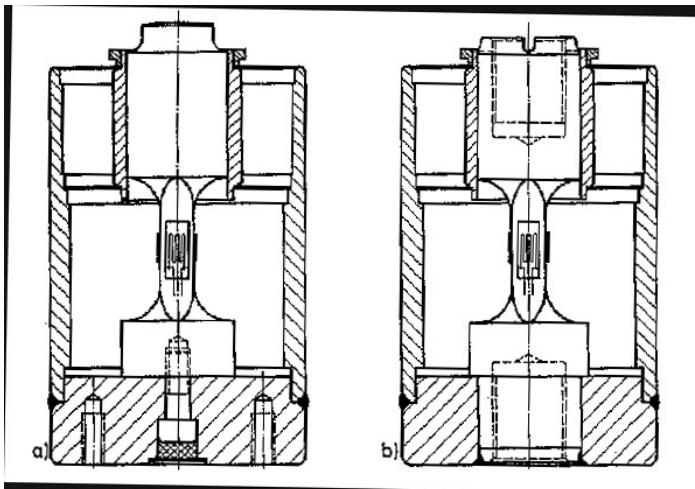


- Jednostavna konstrukcija,
- Pogodne za velika opterećenja.

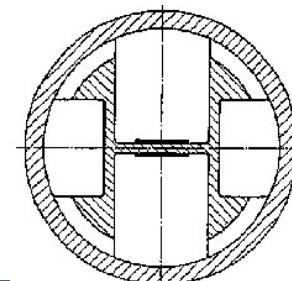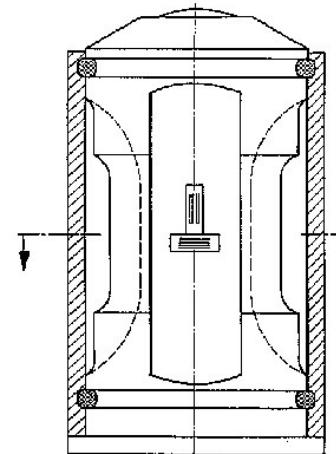Da bi se redukovali efekti prouzrokovani usled uticaja savojnih napona, koriste se davači u obliku tankozidnih cilindara, sa poprečnim presekom H oblika.




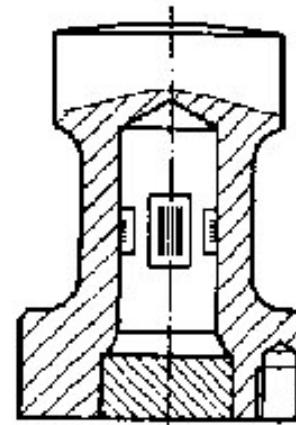
Hottinger Baldwin Messtechnik
TRCpro Petrovaradin



otimir Ličen


Davaci na principu mernih traka

Proračun davača - MKE (ANSYS 5.3)

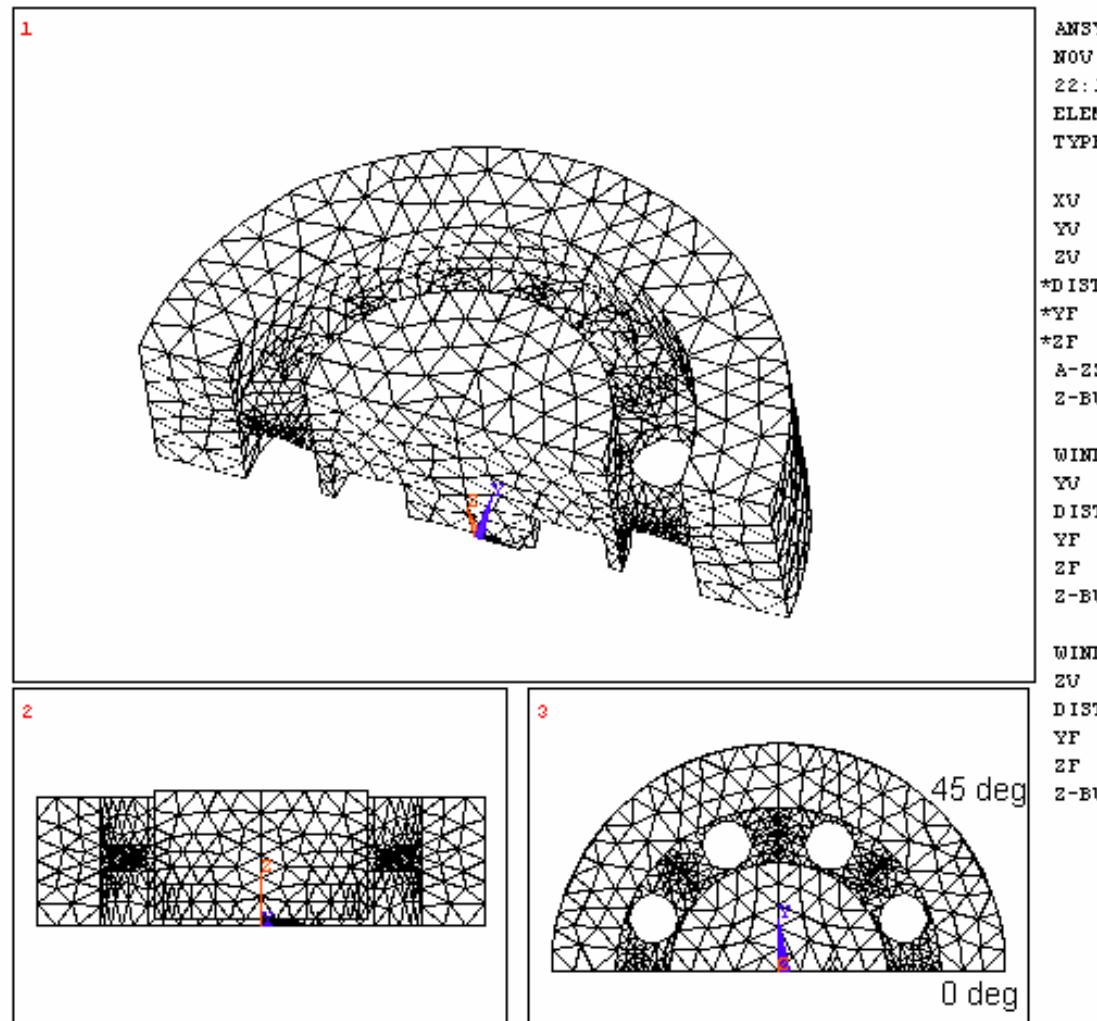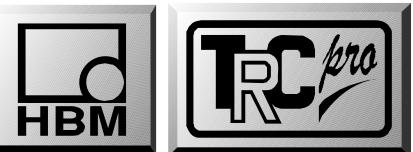


Davači na principu mernih traka

Proračun davača - MKE (ANSYS 5.3)

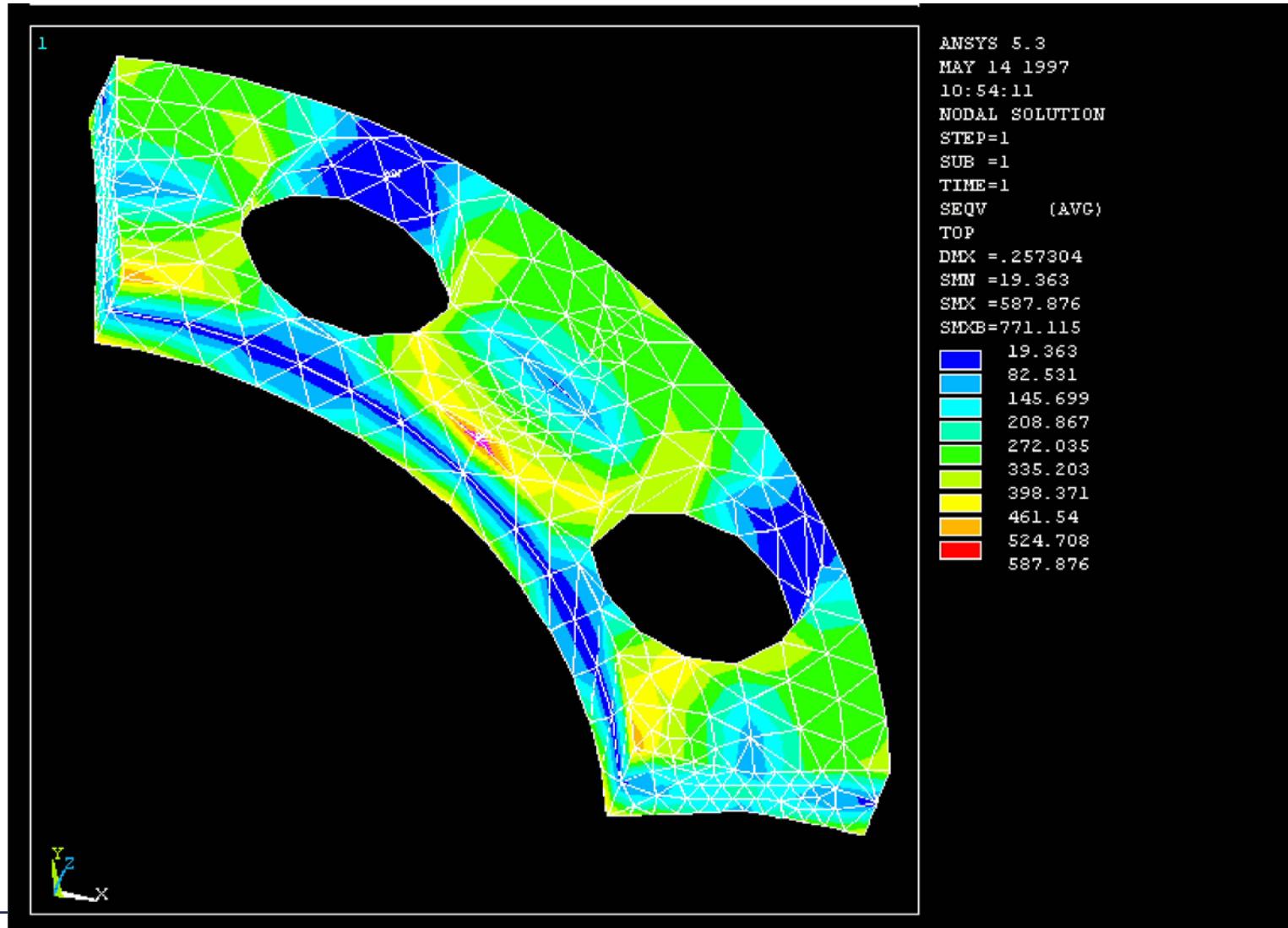


Davači na principu mernih traka

Proračun davača - MKE (ANSYS 5.3)

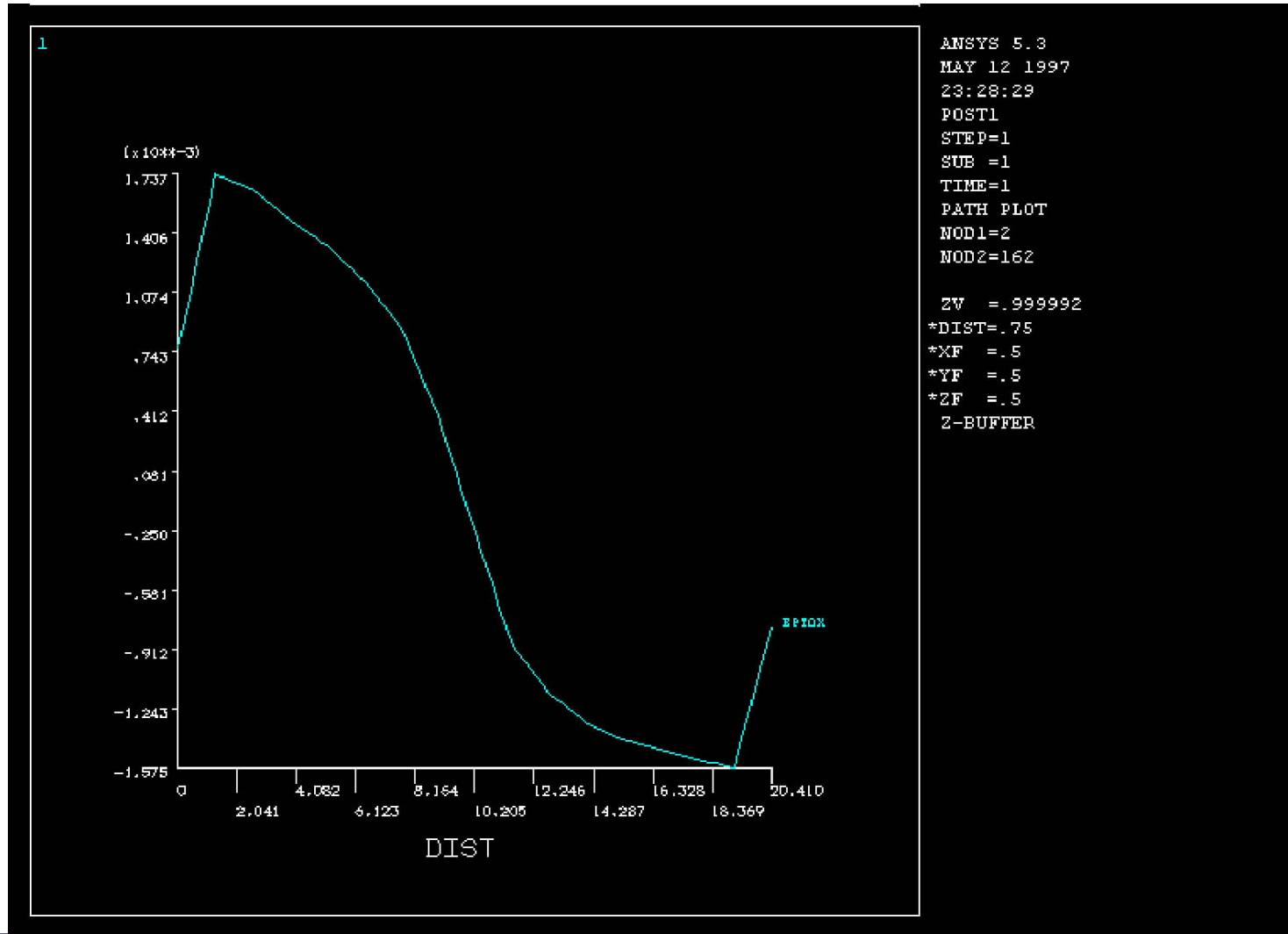

Davači momenta

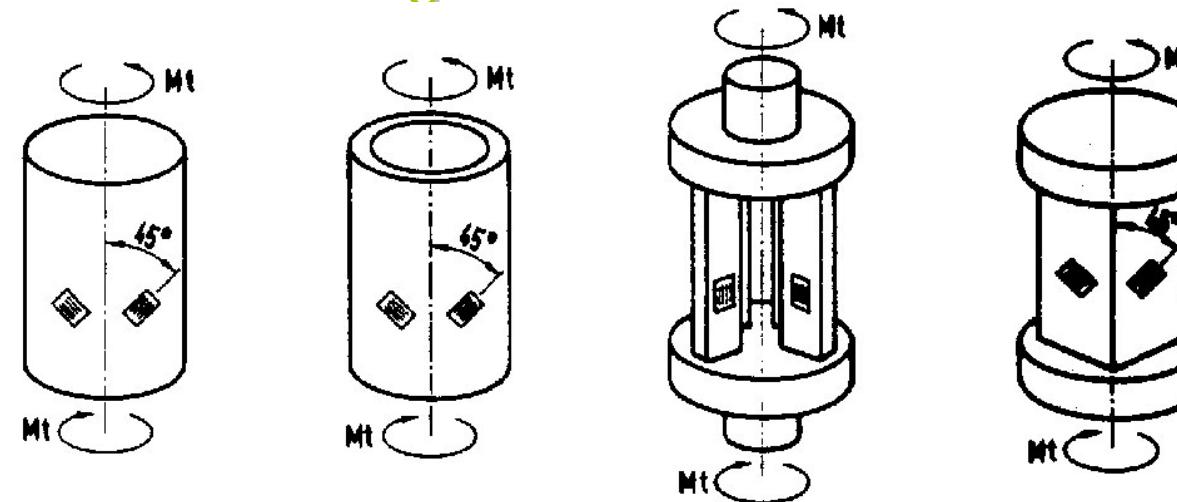Davači momenta na bazi mernih traka služe za merenje glavnih deformacija nastalih usled obrtnog momenta.



- Davači momenta u obliku punog vratila služe za merenje velikih momenata.
- Davači u izvedbi tankozidnih vratila imaju veće savojne krutosti u odnosu na puna vratila.
- Za merenje malih momenata, tankozidni davači "krstastog" poprečnog preseka daju visok nivo deformacija i visoku savojnu krutost.


Davaci na principu mernih traka

Analiza konstrukcija davača




Davaci na principu mernih traka

Analiza konstrukcija davača

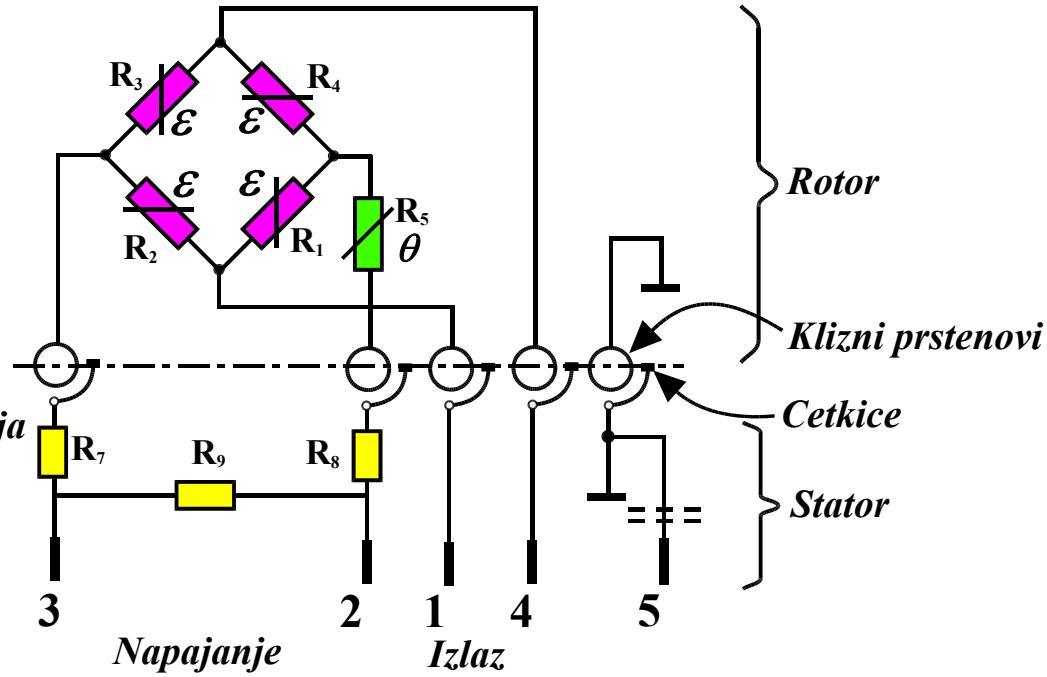

Sistem
transmisiije
signala

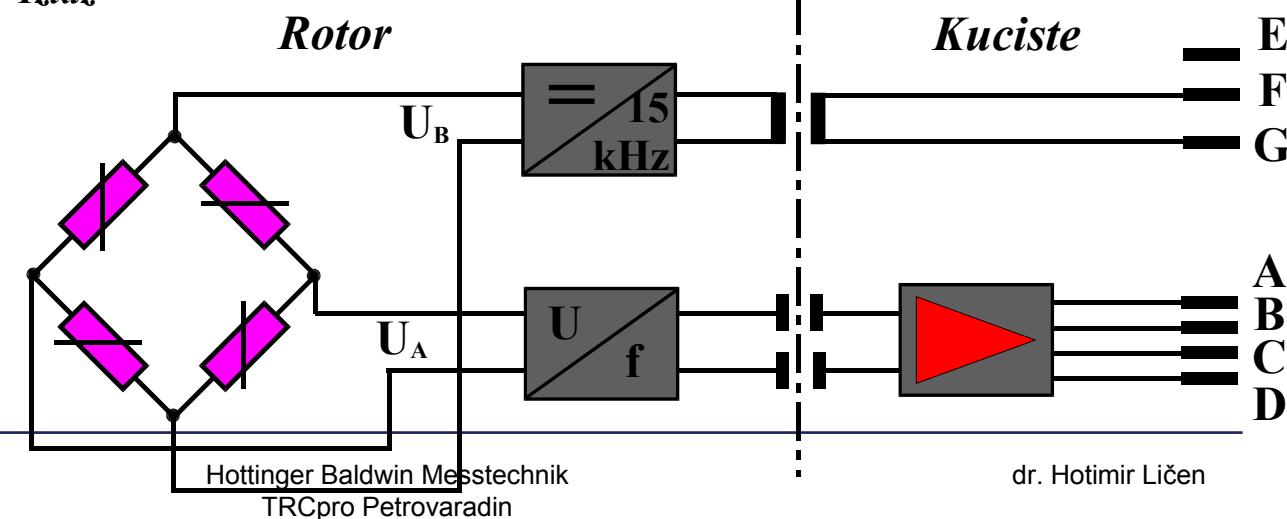

Davači na principu mernih traka


Analiza konstrukcija davača



Davači pritiska

Davači pritiska koriste dva tipa elastičnih elemenata:


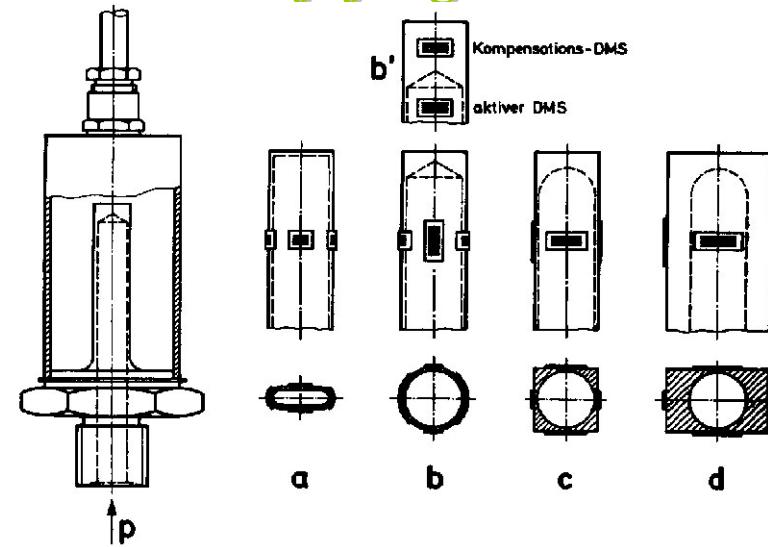
- Cevastu formu el. elementa,
- Elast. elemente oblika dijafragme



I tangencijalni i aksijalni naponi su pozitivni, mada različitog nivoa i tako dajući mali izlazni signal.

26.05.2009.

Hottinger Baldwin Me
TRCpro Petrovaradin

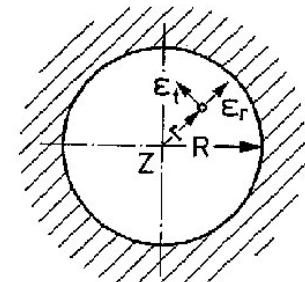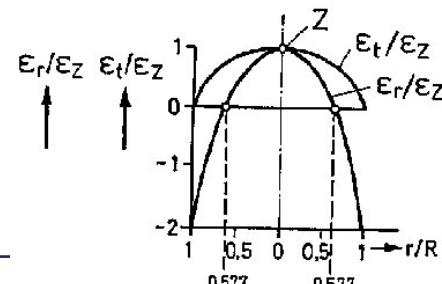


Izbor materijala davača

Osnovni zahtevi:

- *Sitnozrna, homogena struktura,*
- *Visoka elastična deformabilnost, linearost i tačka tečenja,*
- *Malo puzanje, tj. nepostojanje promene deformacije čak i za dugotrajna opterećenja (“prilagođavanje puzanju”),*
- *Mala histerezis,*
- *Dobra temperaturna provodljivost,*
- *Mali temperaturni koeficijent Young-ovog modula elastičnosti,*
- *Dobra obradivost*

Davaci na principu mernih traka

Analiza konstrukcija davača

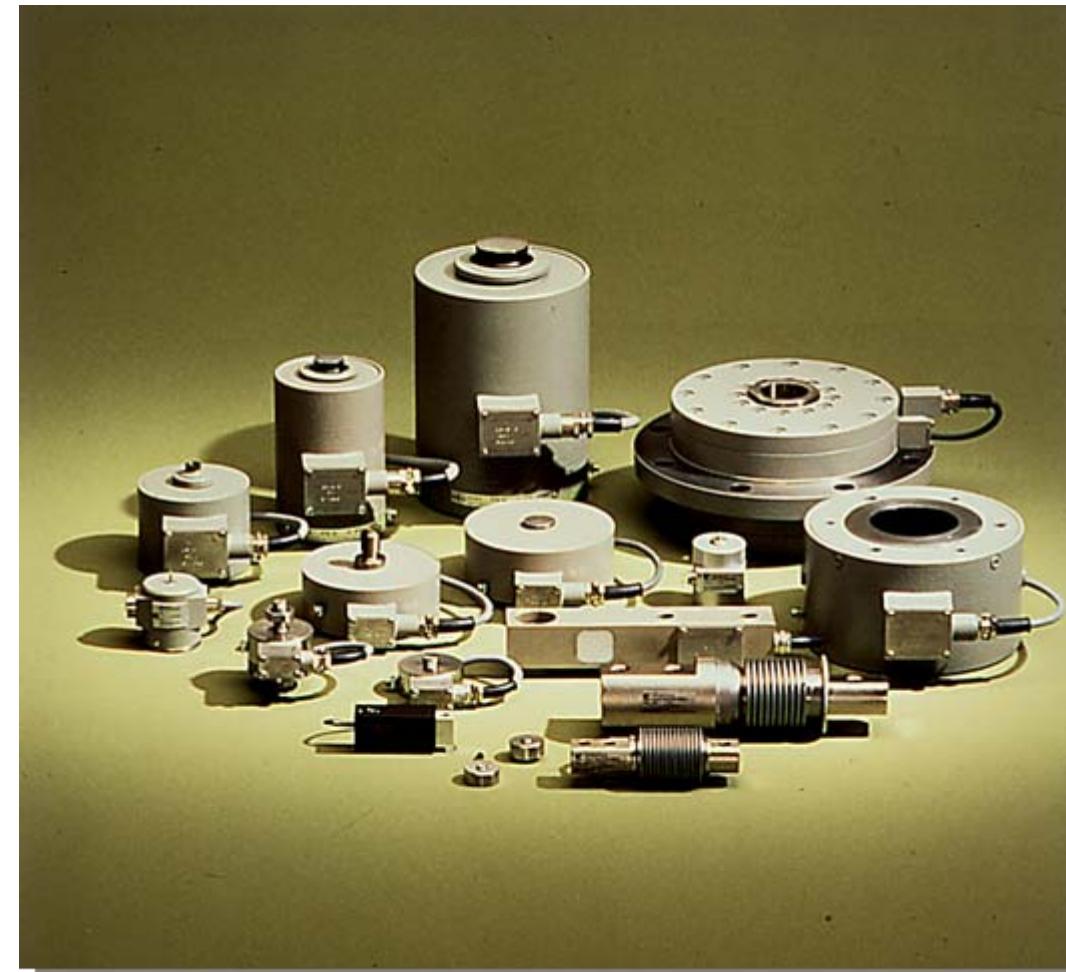

Davaci na principu mernih traka

Analiza konstrukcija davača




U tabeli koja sledi, dat je pregled uobičajno korišćenih materijala za proizvodnju elastičnih elemenata, kao i njihove karakteristike. Nemetalni materijali u ovom kontekstu nisu bitni te tako nisu ni navedeni u tabeli.

	Oznaka	Broj materijala	Moduo elastičnosti (N/mm ²)	Temper. koeficijent modula elastičnosti	Koeficijent termičkog širenja	Napomene
Čelik za opruge	51 CrV4	1,2241	210000	-26	11	Korodira
Čelik za opruge	X5CrNiCu Nb1744	1,4584	207000	-19	11	Nerđajući čelik
Bakar-Berilijum	CuBe	2,1247	130000	-35	17	-
Aluminijum	AlCuMg ₂	3,1355	73000	-58	23	-

Konstrukcija kola

Električno kolo u davaču mora da iskompenzuje sledeće uticaje:

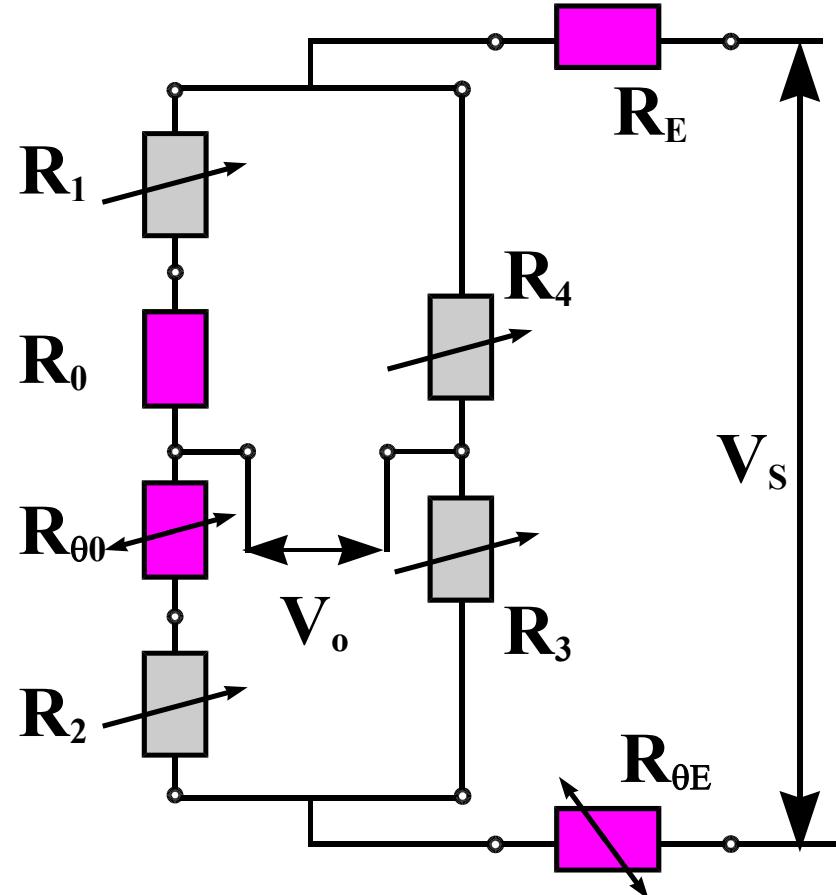- *pomeranje nule usled promene temperature (TC_o)*
- *početni debalans mosta*
- *zavisnost osetljivosti davača od temperature (TC_c)*
- *podešavanje osetljivosti i nominalne vrednosti davača.*




Sve se ovo postiže primenom uvođenjem tzv. fiksnih ili temperaturno osetljivih otpornika u Wheatston-ov most.

Kompenzacija pomeranja nule usled promene temperature

- Pojava pomeranja nule nastaje usled nesimetrije komponenti temperaturno osetljivih otpornika unutar mosta (priključni terminali, temperaturne karakteristike mernih traka itd)
- Kompenzacija se ostvaruje uvođenjem dodatnog temperaturno osetljivog otpornika u granu most, obično od bakra ili nikla)
- Otpornik obično mora imati istu zavisnost od temperature kao i asimetrija koja dovodi do pojave zavisnosti nula signala od temperature.

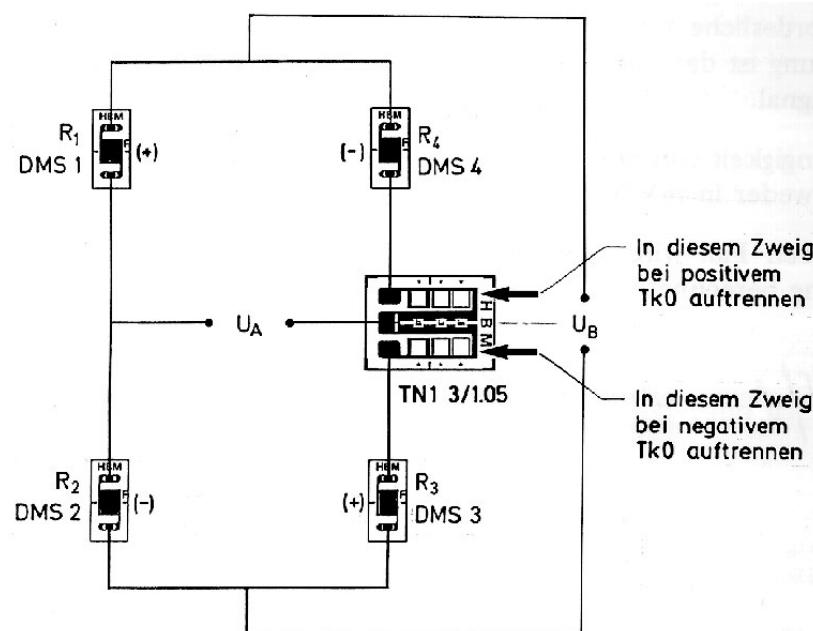Sračunavanje otpora za kompenzaciju "drift"-a nule:



$$R_{TN1} = 2 \cdot \frac{\varepsilon \cdot R_{sg}}{\Delta t \cdot TC_{TN1}}$$

TC_{TN1} -temperaturni koeficijent kompenzatorskog otpornika


Davači na principu mernih traka

Analiza konstrukcija davača



Kompenzacija početnog debalansa mosta

- Početni debalans mora biti uklonjen,
- Debalans je prouzrokovан zbog asimetrije nastale
 - usled povezivanja na priključne terminalne,
 - usled nejednakosti karakteristika mernih traka,
 - usled nesimetrije nastale postavljanjem otpornika za kompenzaciju "drifta" nule usled promene temperature
- Korekcija se vrši umetanjem temperaturno neosetljivog otpornika (ili otpornika sa istim temperaturnim koeficijentom kao i merna traka, npr. konstantan)

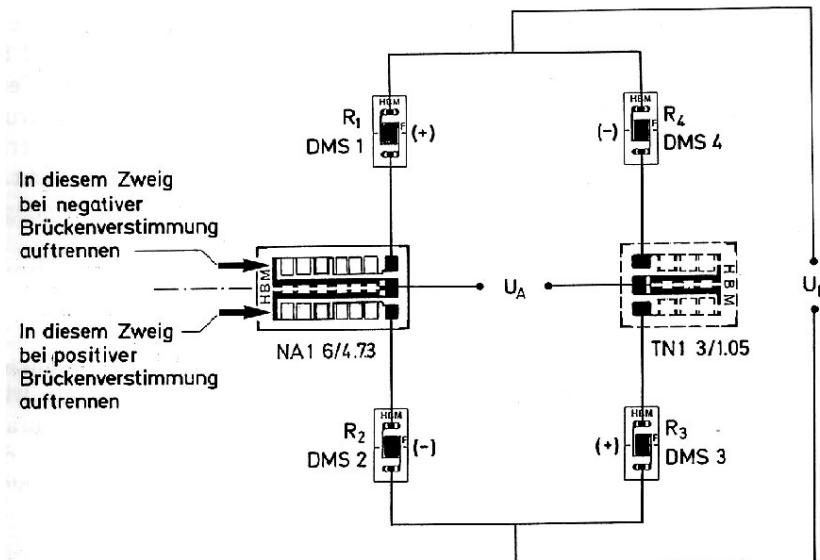


$$R_{NA1} = 2 \cdot \varepsilon \cdot R_{sg}$$

R_{sg} -otpor merne trake

Kompenzacija zavisnosti osetljivost davača od temperature

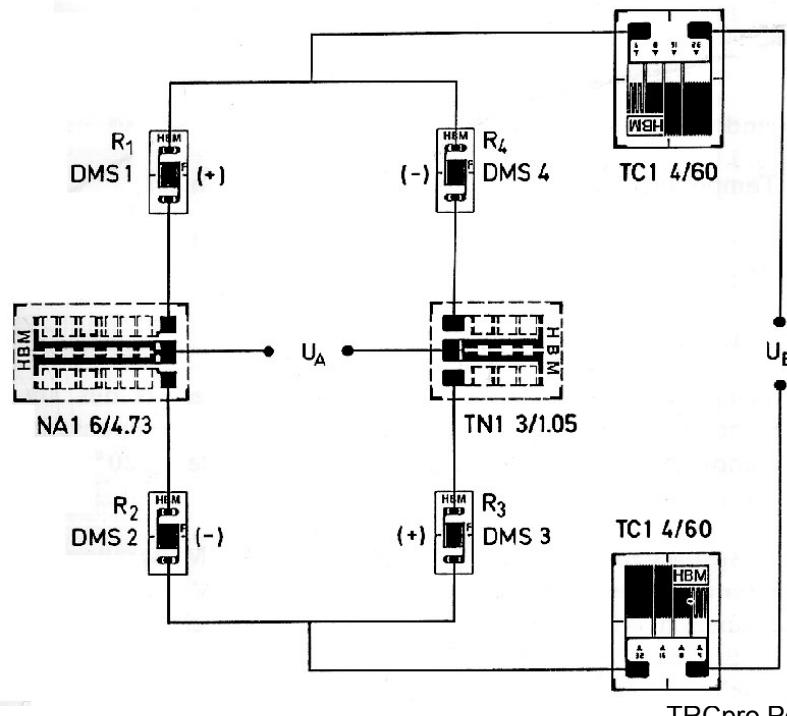- Temperaturna zavisnost nastaje zbog
 - Zbog temperaturne zavisnosti Young-ovog modula elastičnog elementa
 - Temperaturne zavisnosti k-faktora merne trake
- Kompenzacija se postiže umetanjem temperaturno osetljivog otpornika u uvodne vodove mosta.
- Napajanje mosta se smanjuje sa povećanjem temperature.



$$R_{TC1} = \frac{\Delta R_\theta}{TK_{TC1} \cdot \Delta \theta}$$

ΔR - temperaturno zavisna promena otpora

TK_{TC1} - temperaturni koeficijent kompenzatorskog otpora

Podešavanje osetljivosti davača

- Davači su obično tako konstruisani da proizvode $2mV/V$ izlaznog signala pri nominalnom opterećenju ($\approx 1000\mu\text{m}/\text{m}$ deformacije objekta ispitivanja).
- Elastični element bi trebao biti tako dimenzionisan da u neizbalansirom stanju pod nominalnim opterećenjem proizvodi signal veći od $2mV/V$, npr. $2.4mV/V$).
- Izlazni signal se doteruje umetanjem **fiksnog otpornika sa niskim temperaturnim koeficijentom** u izlazne vodove.

$$R_E = R_B \cdot \left(\frac{K_1}{K_2} - 1 \right)$$

R_E -Zahtevani otpor za balansiranje


R_B - otpor mosta

K_1 -Osetljivost davača pre balansiranja





KALIBRACIJA MERNOG SISTEMA SA MERNIM TRAKAMA

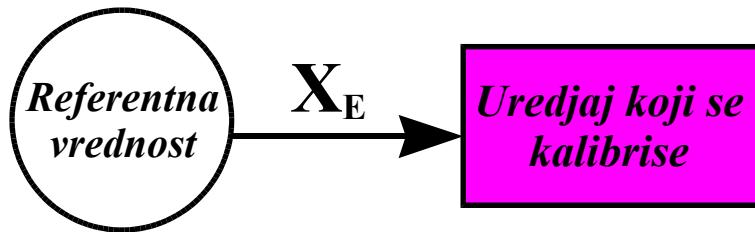Eliminacija sistematske greške se postiže postupkom kalibracije. Za razliku od slučajne greške, sistematska greška ima definisan znak i ponovljiv karakter. Kalibracija se izvodi:



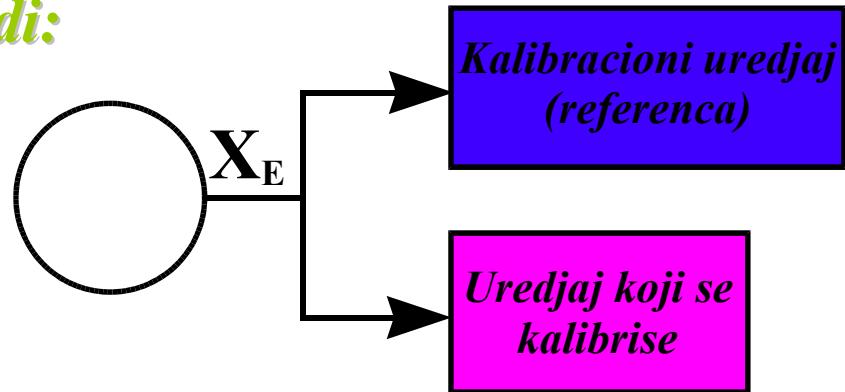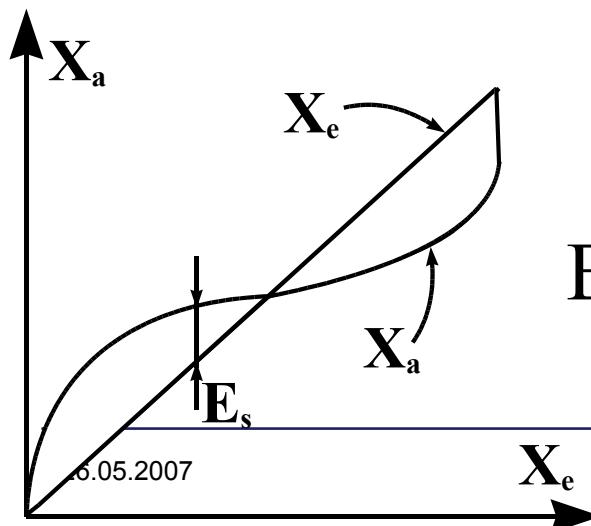*korišćenjem poznate,
referentne vrednosti*




*korišćenjem uređaja
za kalibraciju*

Kalibracija, po pravilu mora da obuhvati kompletan merni opseg uređaja. Takođe, ona mora biti izvedena samo po određenim uslovima okoline.

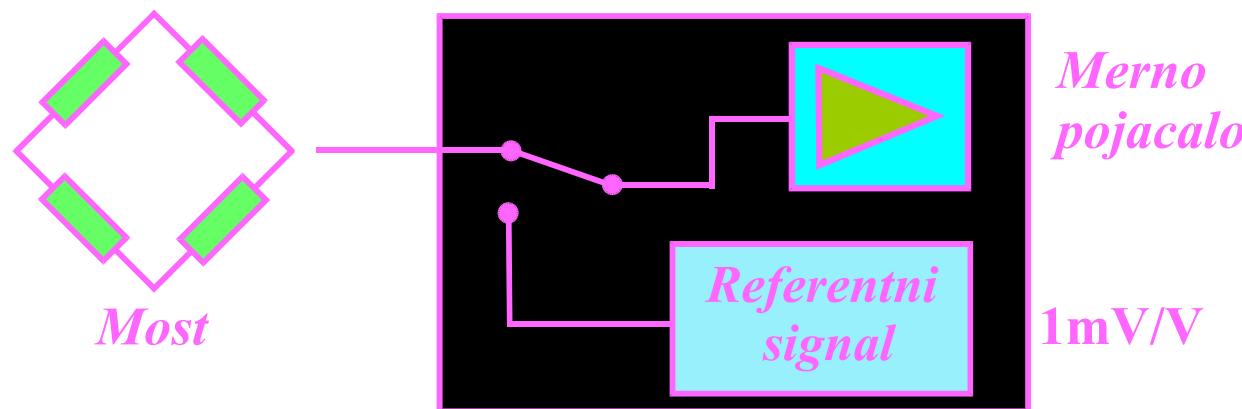a) Kalibracija primenom internog kalibracionog signala iz mernog pojačala

Merno kolo se napaja sa prethodno definisanim signalom.




Bitno: $1 \text{ mV/V} = Z_6 / 10t = 5t$

Osnovne karakteristike:

- nepostojanje kompenzacije gubitka osetljivosti usled provodnika
- prilagođavanje pojačanja A

b) Shunt kalibracija

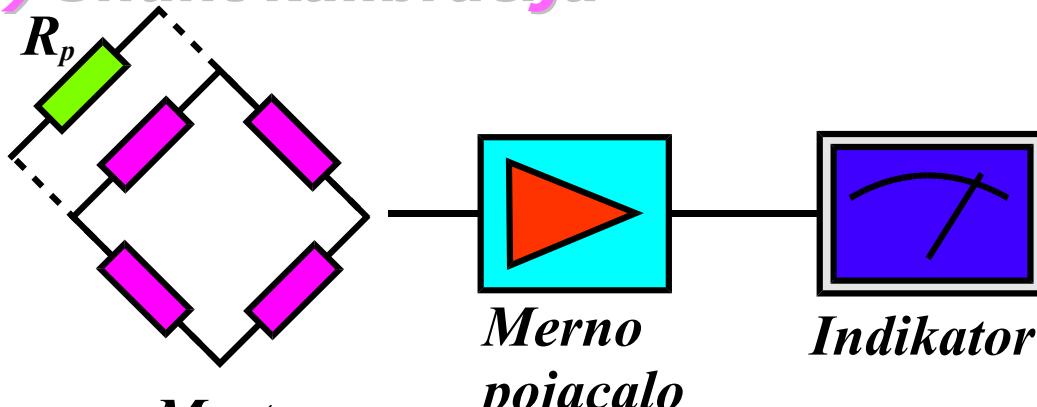

Most

Merno
pojacalo

Indikator

$$\frac{V_0}{V_S} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1}, \quad R_r = \frac{R \cdot R_p}{R + R_p} \rightarrow \frac{V_0}{V_S} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\Delta R}{R} = \frac{1}{4} \cdot \frac{R_r - R}{R} = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{R_p}{R + R_p} - 1 \right)$$

$$R_p \gg R \rightarrow \varepsilon^* = \frac{1}{k} \left(\frac{R_p}{R + R_p} - 1 \right) \cdot 10^6$$

Za npr. $R=120\Omega$, $R_p=120k\Omega$, $k=2$

R_p - paralelni otpor

R - otpor merne trake

R_r - ukupan otpor

$$\varepsilon^* = \frac{1}{2} \left(\frac{120000}{120 + 120000} - 1 \right) \cdot 10^6 \approx -500 \mu\text{m/m}$$

Ovom metodom su uzete u obzir sve veličine kalibracije. Nisu uzete u obzira samo mehaničke karakteristike samog pretvarača.


C) Kalibracija primenom kalibracione jedinice

Primenjuje se za kalibraciju kompletног mernog lanca.

Mreža visoko preciznih otpornika simulira debalans mosta koji stiže sa mernog pretvarača

- Tačnost 0.025% za tip K3607
- Efekti kablova su iskompenzovani

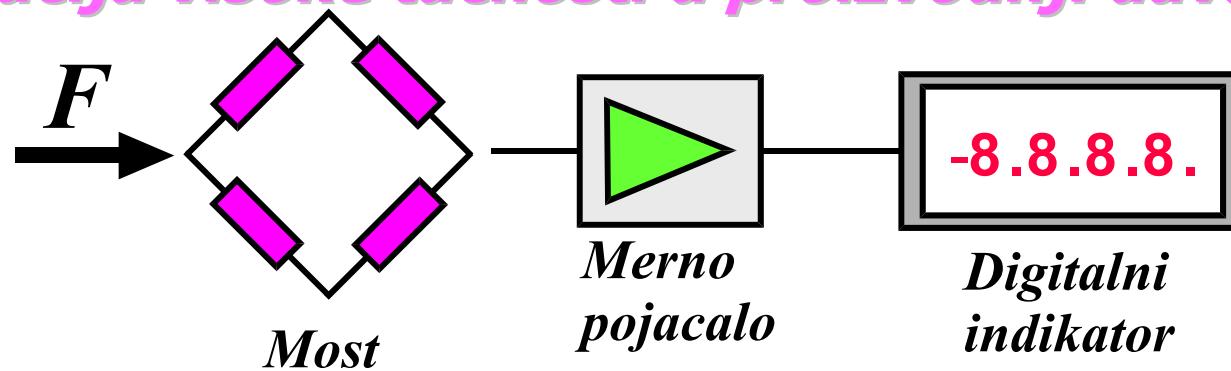d) Kalibracija visoke tačnosti u proizvodnji davača



- Nije adekvatna u eksperimentalnoj analizi naponskog stanja
- Kompenzuje uticaje svih članova mernog lanca, uključujući i merni pretvarač (davač)

I posle 60 godina:

Moderno...

The logo features the word "yosuvex" in a bold, italicized font. The letters are primarily pink, with some grey outlines and shadows. The letter "y" is stylized with a small arrow pointing upwards. To the left of the main text, there is a vertical ruler scale with markings for centimeters (cm) and millimeters (mm). A vertical white bar is positioned between the ruler and the main text.

The image features a large, semi-transparent watermark in the center. The text "nezamenljivo" is written in a flowing, cursive script font, with "nezamenljiv" in pink and "O" in grey. The watermark is tilted diagonally from the bottom-left towards the top-right. The background of the image is a photograph of an interior space, likely a hallway or room, with a floor covered in large square tiles with a subtle grid pattern. In the background, there's a white wall with a dark wooden door or paneling. A few small, colorful dots (pink and grey) are scattered around the text, particularly along the top edge.






MERNA POJAČALA I PRIMENA KOD MERNIH TRAKA

Uloga mernog pojačala

- *Merna traka je pasivan merni sistem*
- *Signal sa mosta je u mV/V*
- *Na pr.: pri napajanju od 5V, pri 2mV/V, signal iznosi 10mV pri punom opsegu (opterećanju)!*
- **POTREBNO je pojačanje!!**
- **POTREBNO JE napajanje pretvarača**
- **POTREBNO JE podešavanje osetljivosti**
- **POTREBNO JE balansiranje mosta**
- **POTREBNA JE interna kalibracija**
- **POTREBNA je kompenzacija u 1/2 i 1/1 mostu**

Blok šema klasičnog analognog pojačala

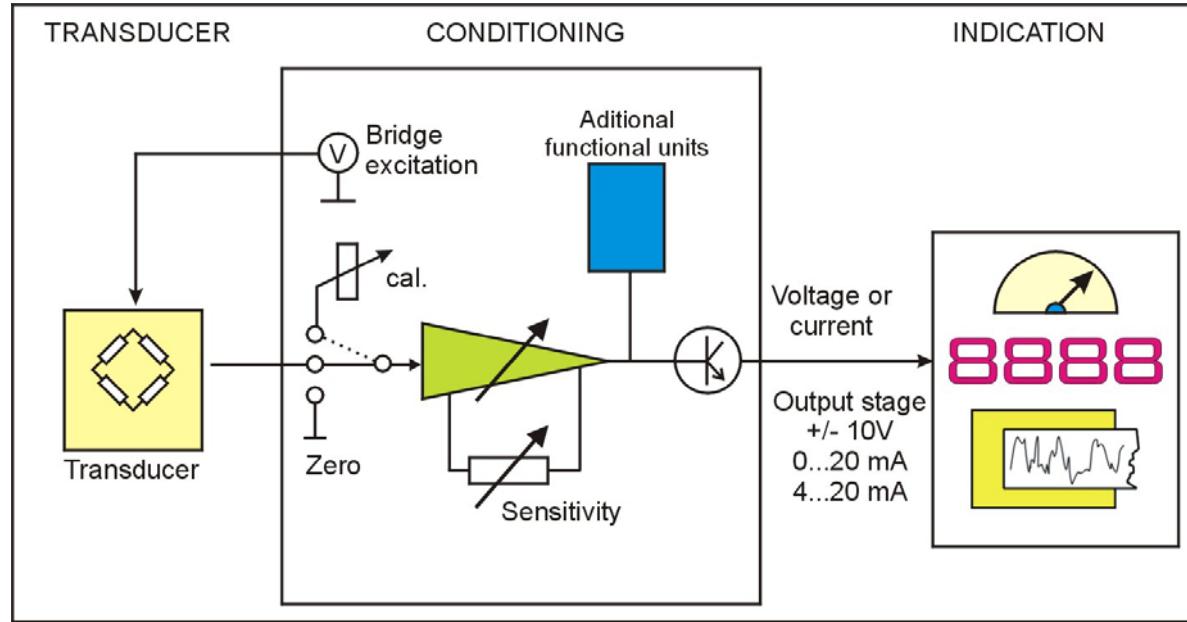


Funkcije pojačala:

- Napajanje mosta
- Podešavanje nule (Balansiranje)
- Podešavanje pojačanja
- Kalibracija

Dodatne funkcije:


- Automatsko tariranje
- Filtriranje
- Memorisanje vršnih vrednosti
- Diferenciranje, integracija ...

NAPAJANJE mosta: DC napon

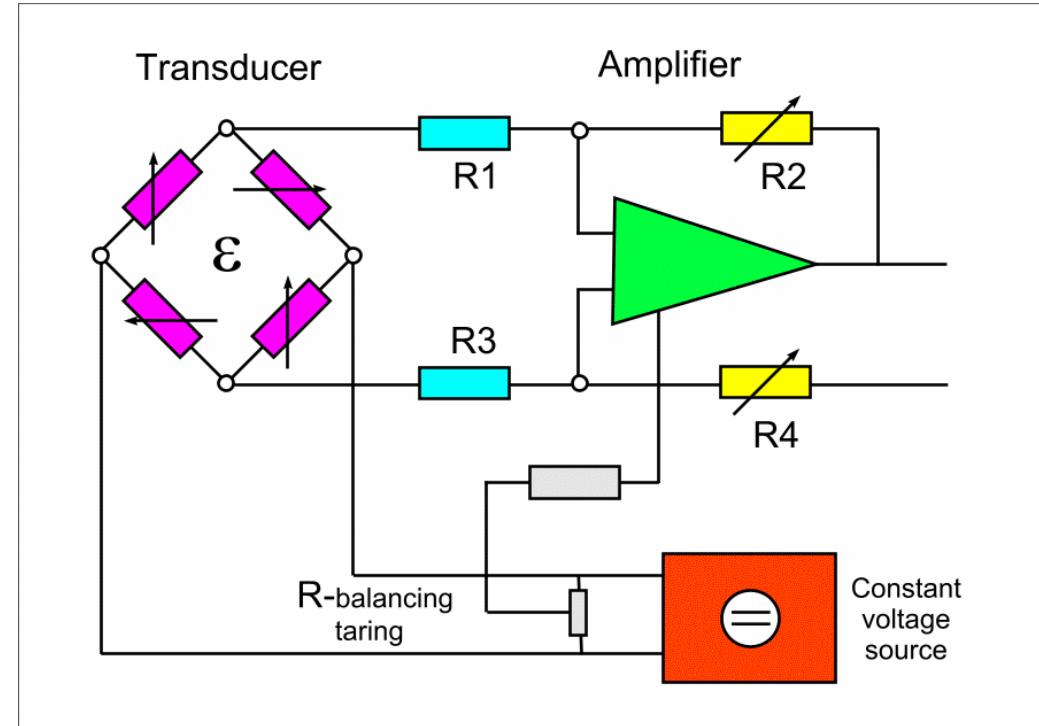

- Uticaj temperature na “drift” nule je značajan
- Diferencijalno kolo za redukciju “drifta” nule
- Primena temperaturno osetljivih otpornika za temperaturne efekte

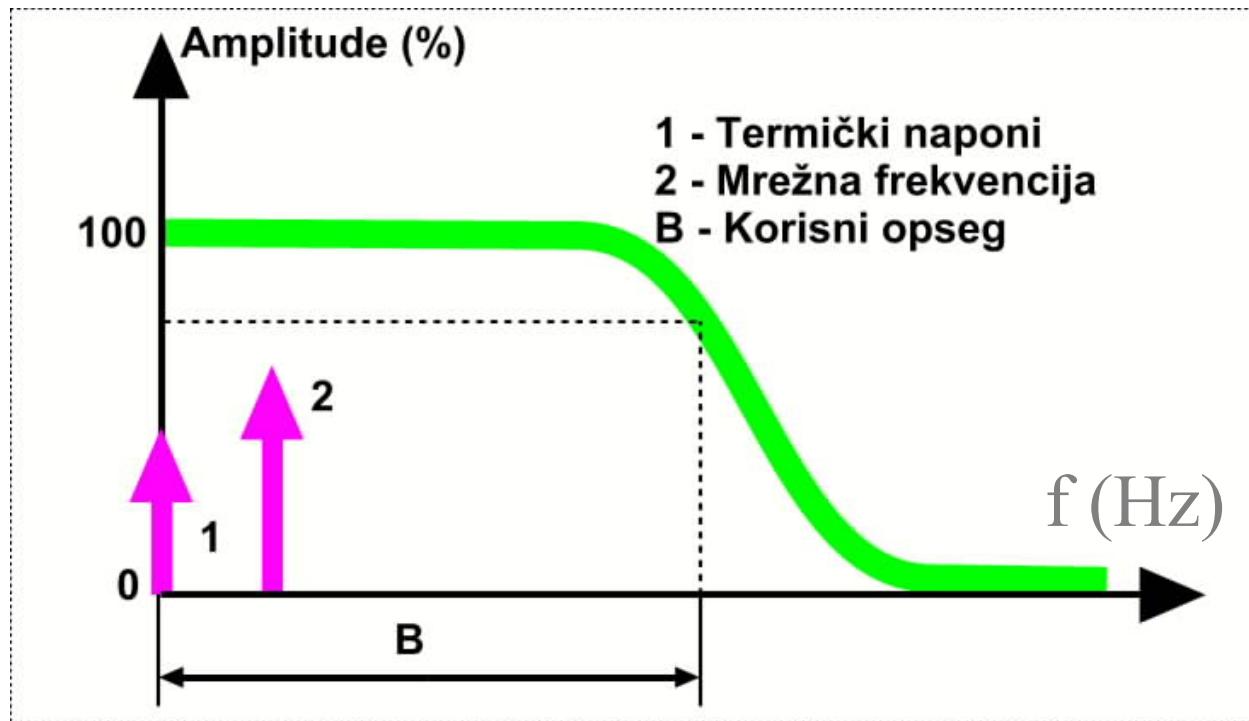Frekventna karakteristika - prenosna funkcija



Prednosti:


- jednostavnost
- široki frekventni opseg

26.05.2007.

Mane:


- osetljivost na smetnje
- primena ograničena na otporničke davače

NAPAJANJE mosta: AC napon

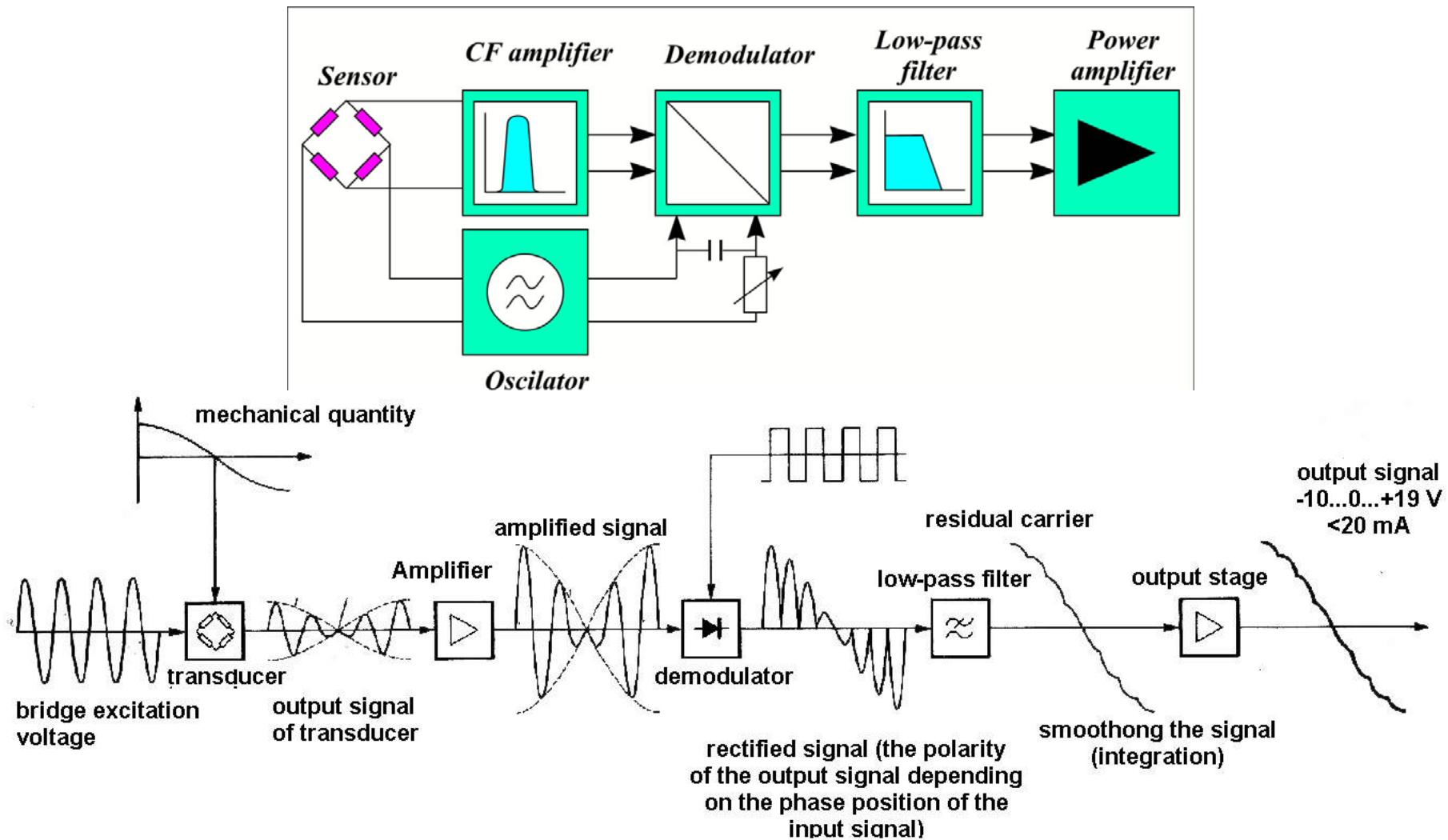


Amplitudna modulacija

Frekventni spektar

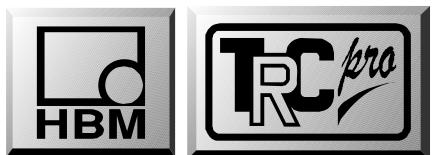

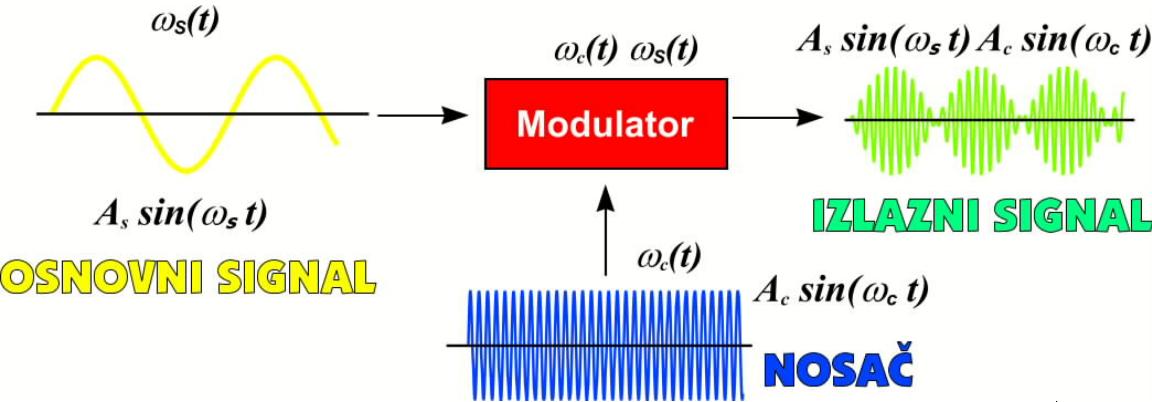Amplitudna modulacija predstavlja množenje osnovnog signala (koji nosi informaciju) sa "nosačem", konstantne amplitude i frekvencije.




$$\begin{aligned} & + \frac{\Im}{\Re \cdot \Im^2} |\sin(\omega^c - \omega^s) \cdot t - \delta_0| \\ & = \frac{\Im}{\Re \cdot \Im^2} |\sin(\omega^c - \omega^s) \cdot t + \delta_0| \\ & - \cos(\omega^c + \omega^s) \cdot t \end{aligned}$$

$$\text{OBLJUBLJ} = \frac{\Im}{\Re \cdot \Im^2} [\cos(\omega^c - \omega^s) \cdot t]$$


Sledi da se kao rezultat modulacije, u frekventnom spektru javljaju tzv. BOČNE KOMPONENTE oko centralne frekvencije:
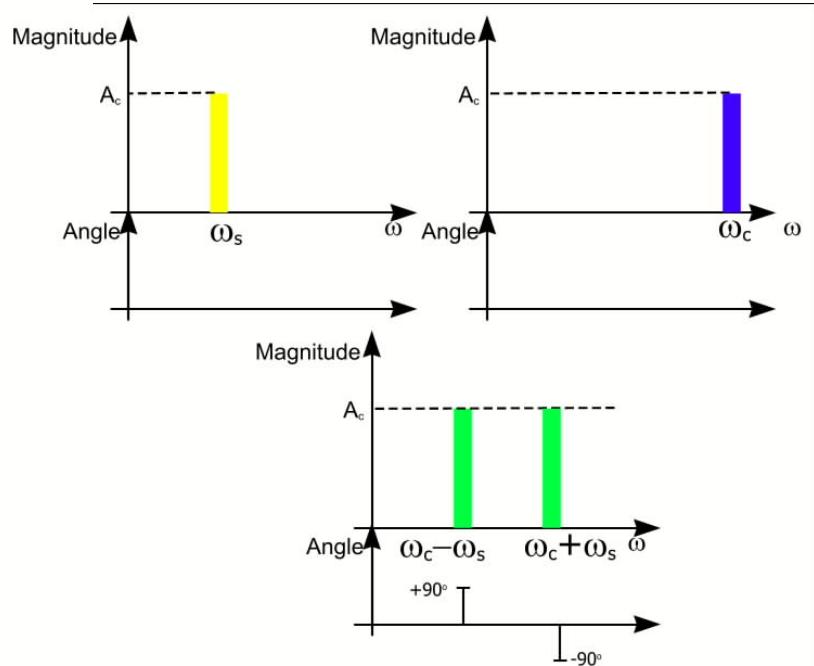
$$\omega_c - \omega_s \text{ i } \omega_c + \omega_s$$




Amplitudna modulacija

Frekventni spektar

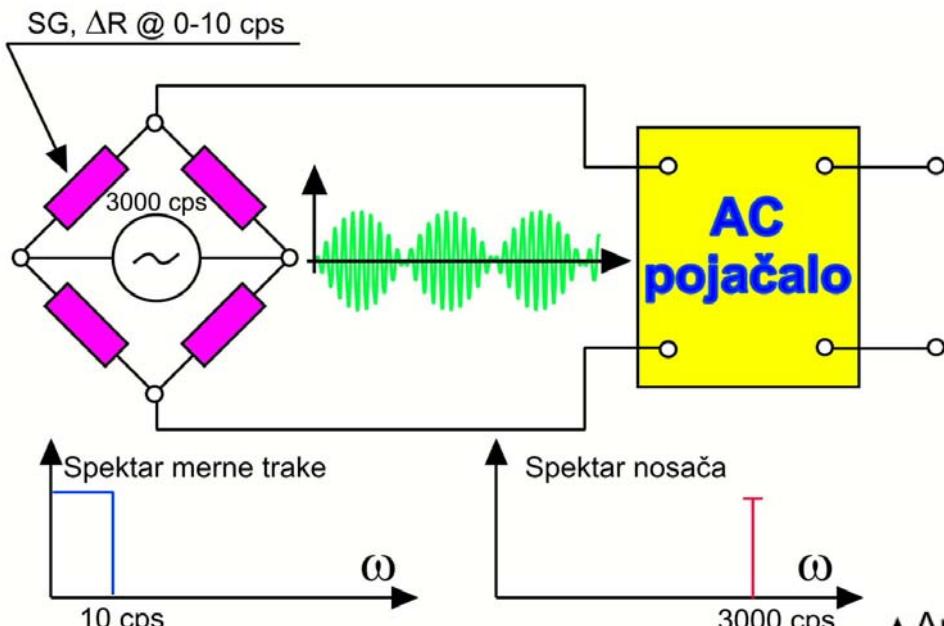

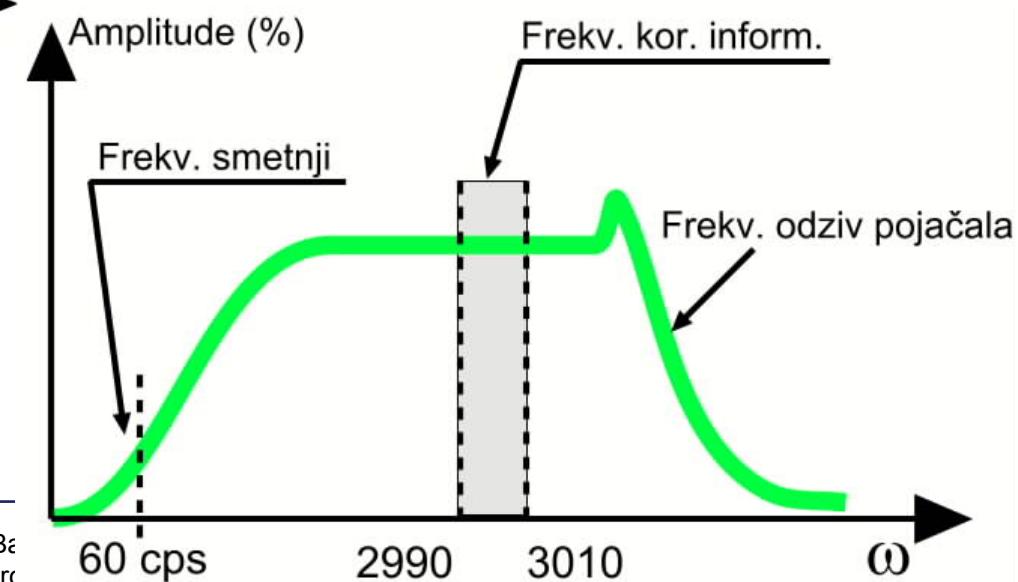Amplitudna modulacija pomera "frekvencije koje nose korisnu informaciju" (0-10 cps) u drugi deo frekventnog opsega. Prenosna funkcija pojačala eliminira niske i visoke frekventne komponente.




Osnovne karakteristike AC pojачala:

Prednosti:

- Odlična “neosetljivost” na visoko i nisko-frekventne smetnje
- Visoka stabilnost
- Univerzalnost u primeni (induktivni sistem)

Mane:

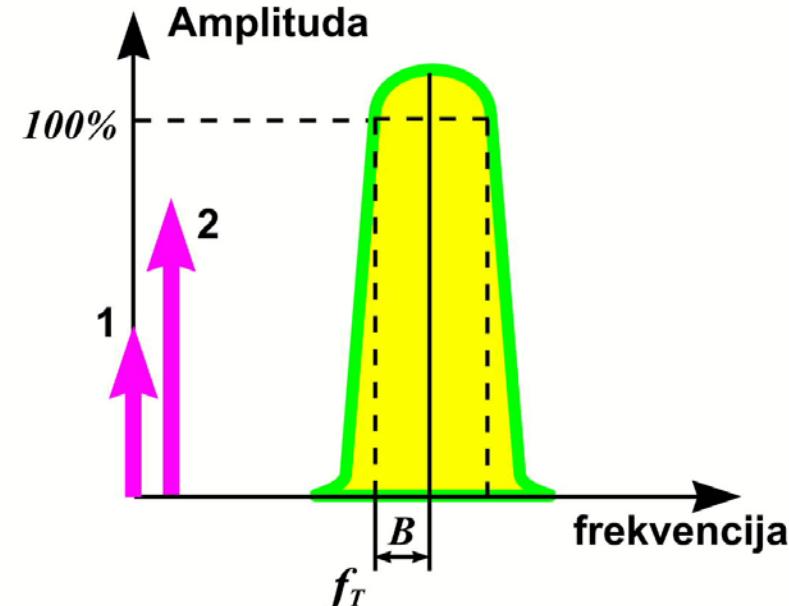- Kompleksnost
- Ograničenje frekventnog opsega (ca 40% od “noseće” frekvencije)




Merne pojačala

Tipovi pojačala - komparacija




	DC	225 Hz	5 kHz	50 kHz
MERNI PRETVARAČ				
Merne trake	+	+	+	+
Induktivni davači	-	-	+	+
Pt 100	+	+	+	+
STATISTIČKI PODACI				
Stabilnost nule	osrednja	vrlo dobra	dobra	osrednja
Stabilnost pojačanja	vrlo dobra	vrlo dobra	dobra	osrednja
Linearnost	vrlo dobra	vrlo dobra	dobra	dobra
Rezolucija	osrednja	vrlo dobra	vrlo dobra	dobra
DINAMIČKI PODACI				
fg – frekventni opseg	>10 kHz	0....9 Hz	0....1000 Hz	0....10 kHz
“Stop” odziv	vrlo dobar	osrednji	vrlo dobar
UTICAJ SMETNJI				
Termo – naponi	da	ne	ne	ne
Pobuda od 50 Hz	da	ne	ne	ne
Nisko – frekventne smetnje	da	niska	ne	ne
TAČNOST	0.2 do 0.05	0.2 do 0.0005	0.2 do 0.1	0.25

Šema kompenzatorskog kola

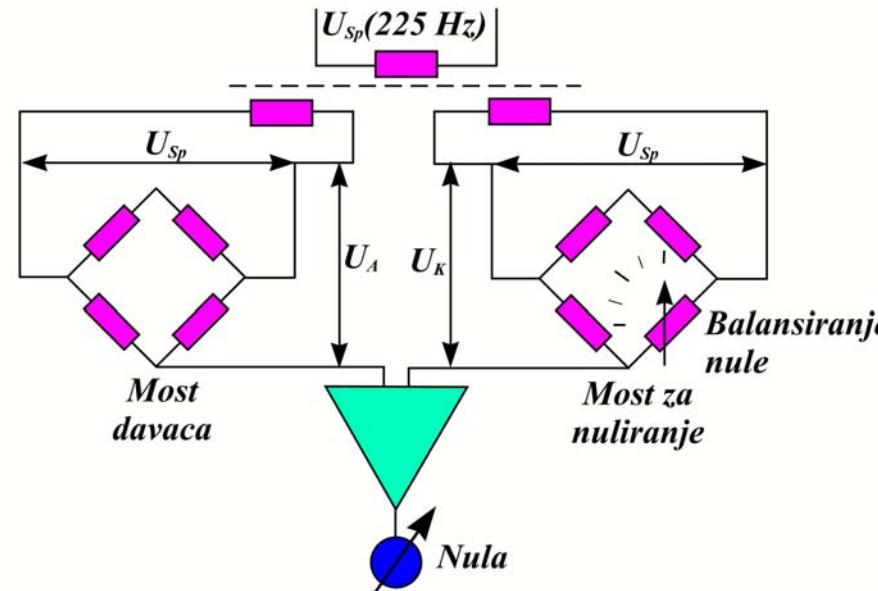

- Promena pojačanja signala, linearnost pojačala i napajanje mernog pretvarača nemaju uticaja na izmerenu vrednost.
- Visoka tačnost pri statickim i "kvazistatickim" merenjima.
- Primena u kalibracione svrhe (**DK38**, tačnost **0.0025%**).
- Instrumenti za nuliranje nemaju naponski (V) ili strujni (A) izlaz.
- Balansiranje se vrši ručno ili automatski.

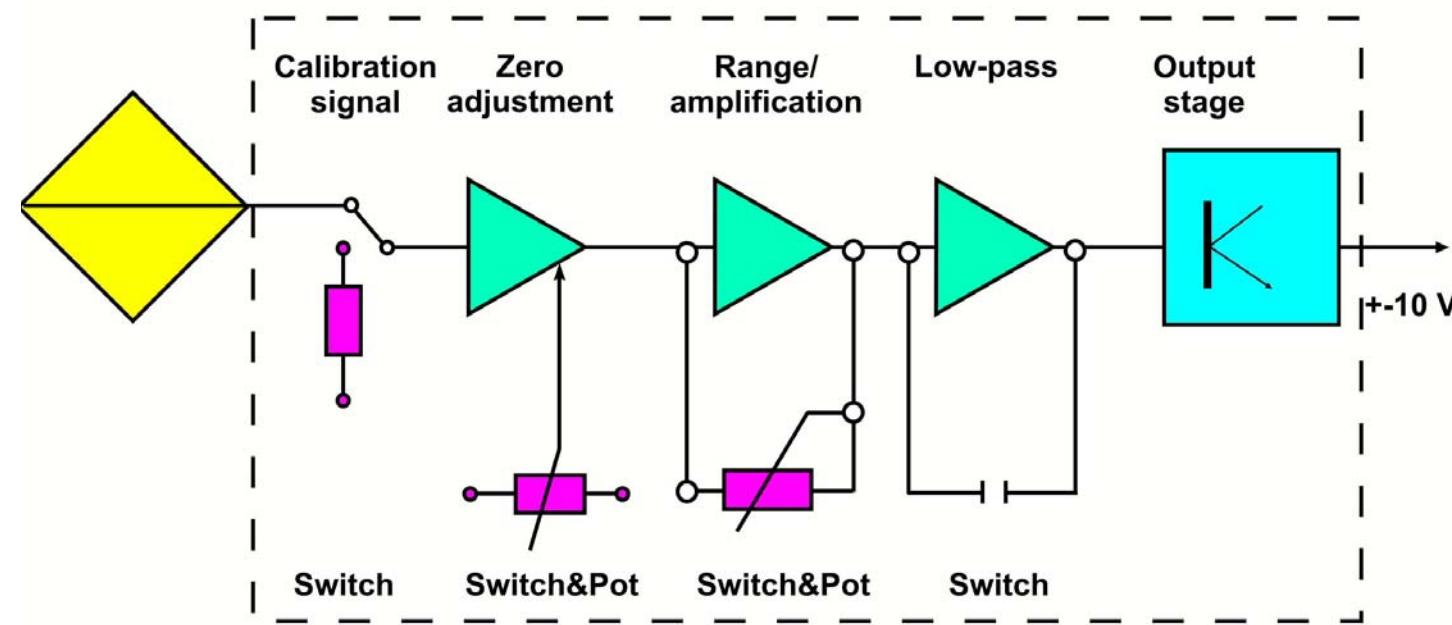Konvencionalna struktura analognog pojaćala




Osnovne karakteristike:

- Nepostojanje kontrole od strane računara
- Jedino je moguće ručno upravljati


Merna pojačala

Računarom kontrolisana pojačala

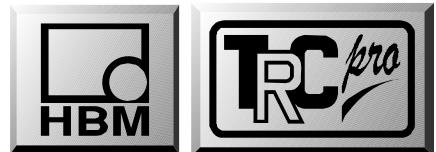

Osnovne karakteristike:

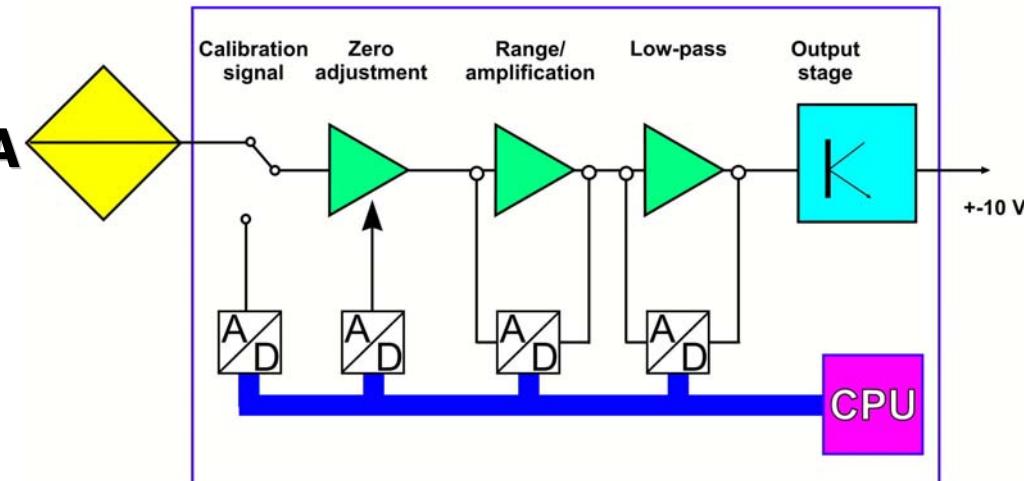- Komplikovana struktura
- Potrebna visoka rezolucija D/A konvertora



Ilustracija potrebne D/A rezolucije

Merni opseg: $\pm 0.1 \text{ mV/V} \dots \pm 2.5 \text{ mV/V}$

Display: 10.000 digita

Balans nule: 100% od max. mernog opsega

Inkrement D/A konvertera:

1 digit prikazane vrednosti za najmanji merni opseg: $0.1 \text{ mV/V} / 10.000 \text{ d} = 10 \text{ nV/V}$

}



**Potrebna D/A rezolucija
5 mV/V / 10 nV/V
500.000 inkremenata
(ca 19 bita!)**

Maksimalni merni opseg:

$$\pm 2.5 \text{ mV/V} = 5 \text{ mV/V (opseg)}$$

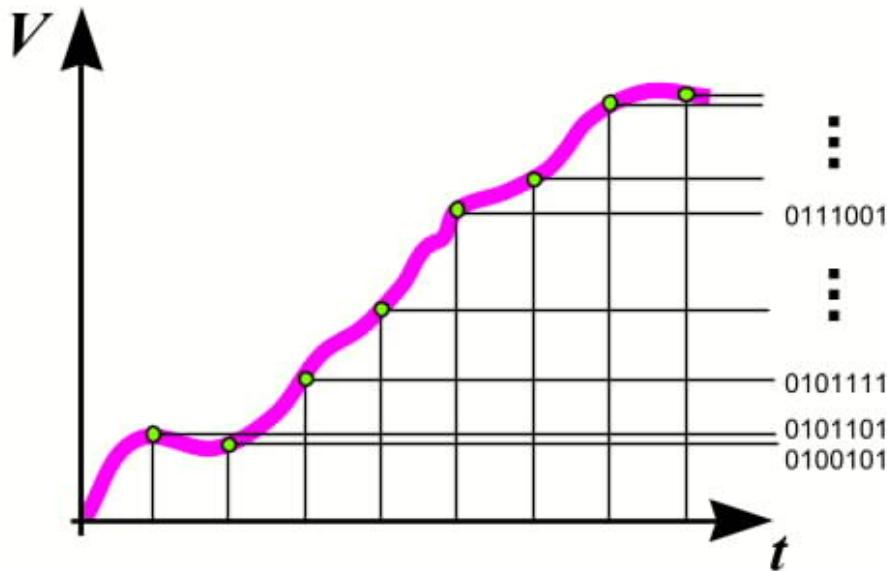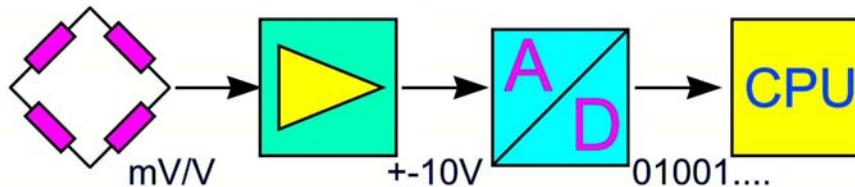26.05.2007


Jednostavna struktura digitalnog pojačala



Osnovne karakteristike



- Umesto signala proporcionalnog naponu, proces je prikazan diskretnim - digitalizovanim vrednostima, što rezultira u gubitku dela informacija.
- Numeričke vrednosti imaju konačnu rezoluciju, koja zavisi od broja bitova.
- Za prenos, memorisanje, procesiranje numeričkih vrednosti potreban je računar određenog kapaciteta - perfomansi. Hotimir Ličen

Klasična struktura akvizicijskog sistema

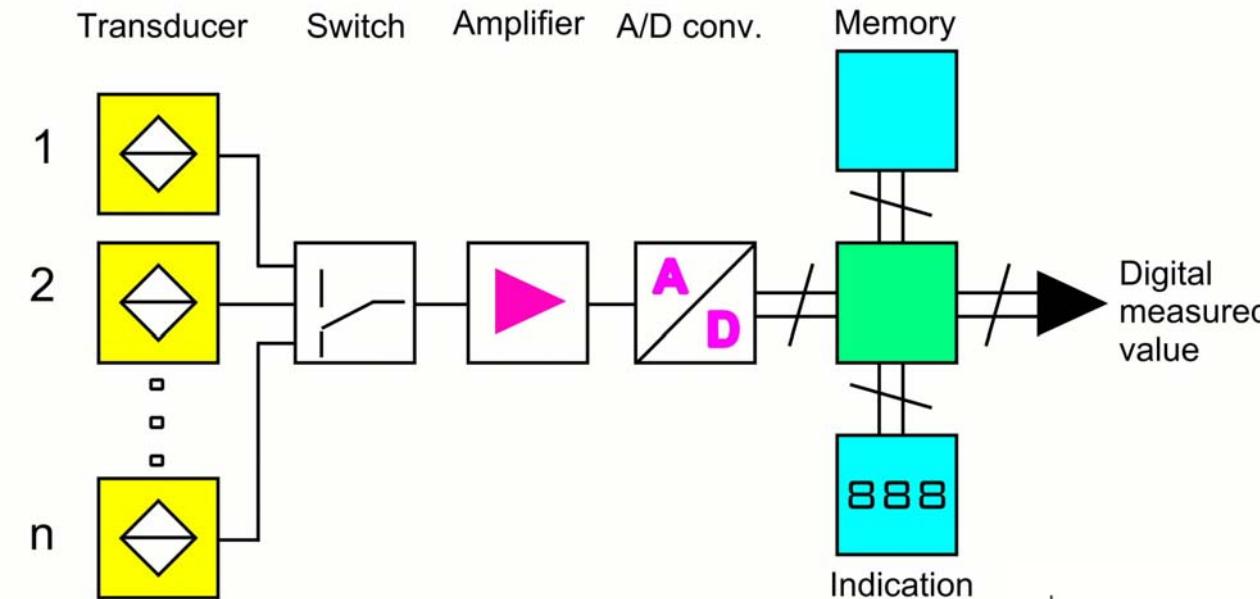


Osnovne karakteristike

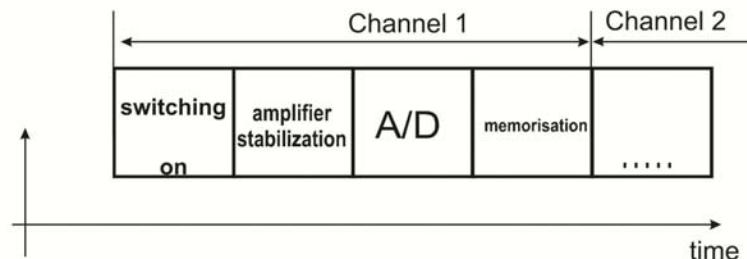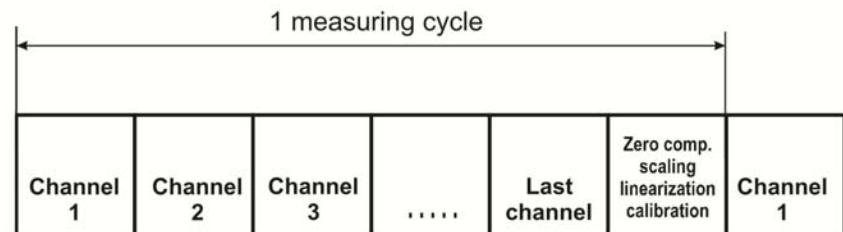- primena za statičke i kvazistatičke procese na većem broju mernih mesta
- brzina merenja zavisna od broja aktivnih mernih kanala
- jeftino rešenje




Merna pojacala

Višekanalni akvizicijski sistemi UPM 100

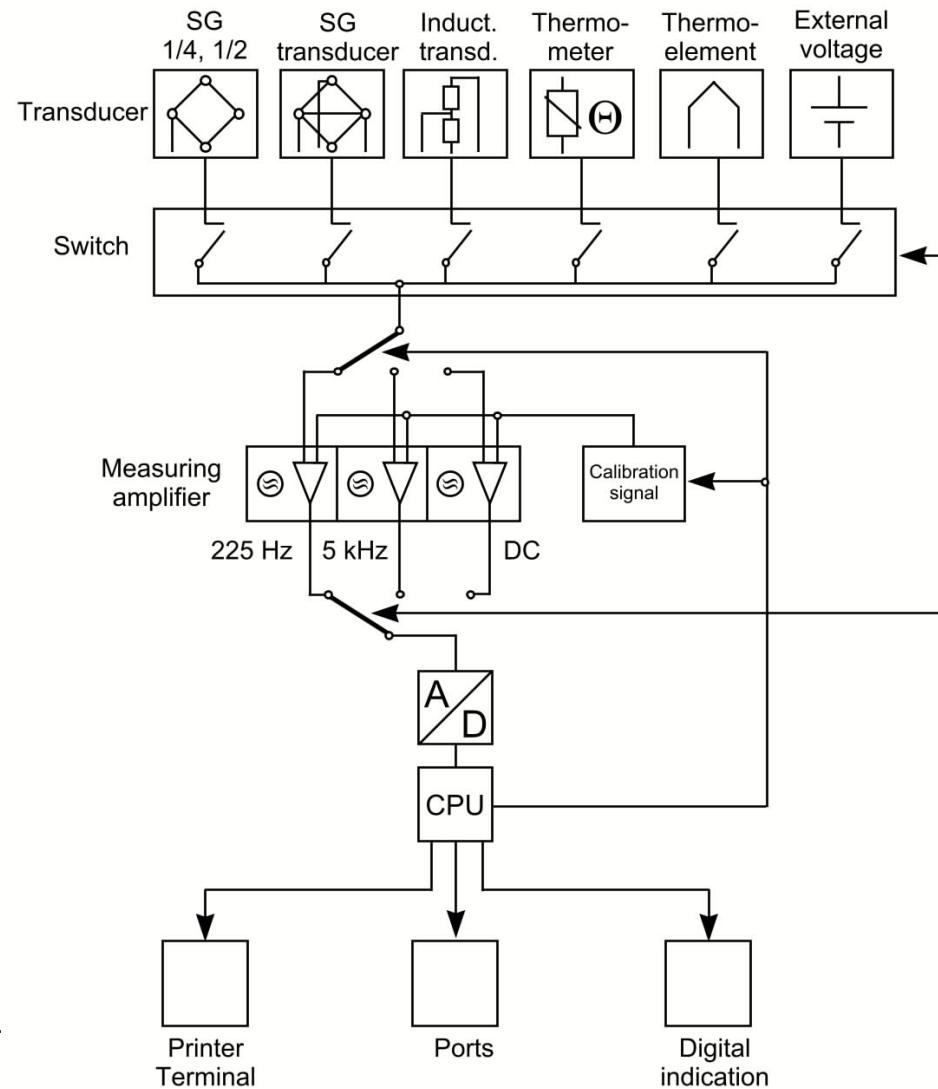


Merna pojačala

Pojačala za merenje dinamičkih procesa

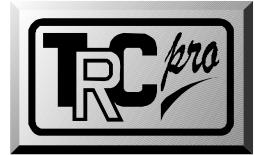


a) Struktura "MULTIPLEX" sistema

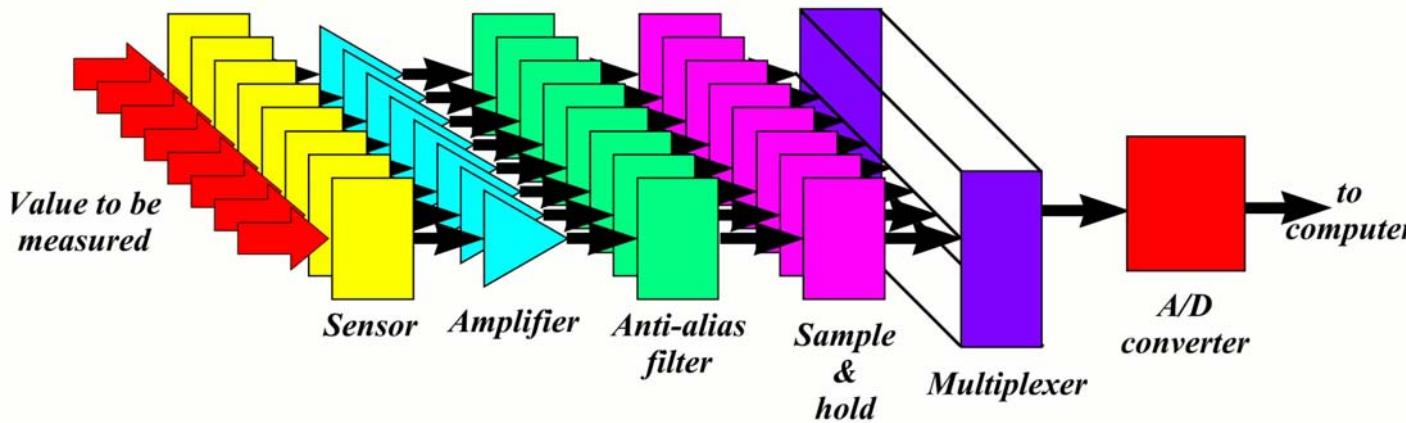

- Potrebni anti-aliasing filtri
- Visoka cena po kanalu

b) Struktura "PARALELNOG" sistema

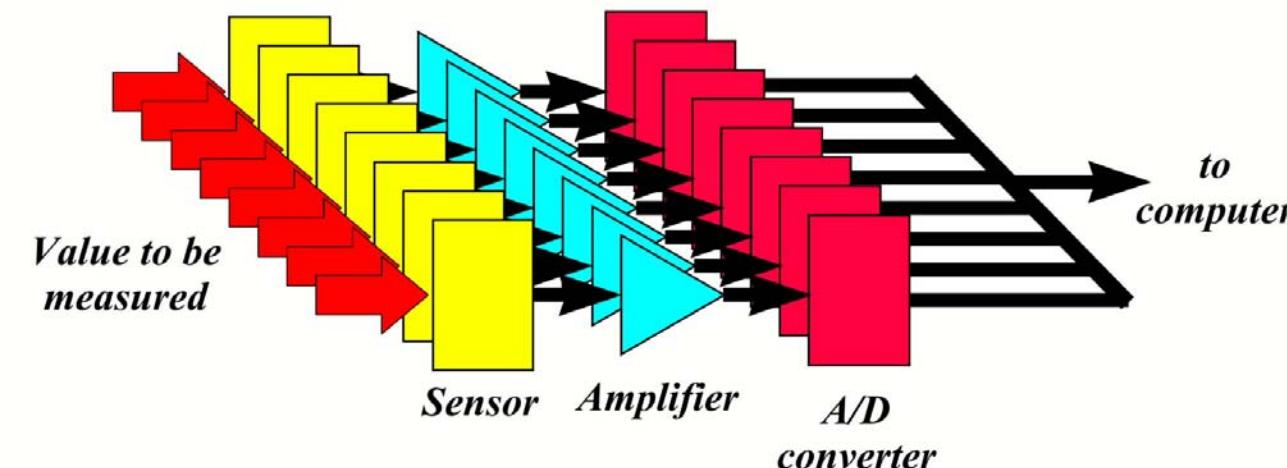

- Nema potrebe za anti-aliasing filtrima
- Sve prednosti A/C pojačala

Pitanje rezolucije:



VISOKA REZOLUCIJA!

2.000.000 KORAKA

za 2 mV/V

Merna pojaćala

Visoka rezolucija: ZAŠTO?

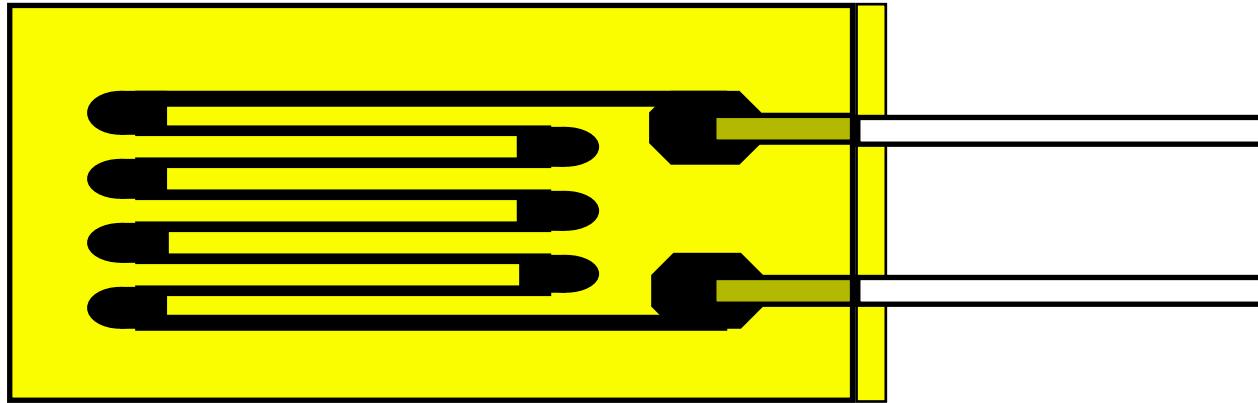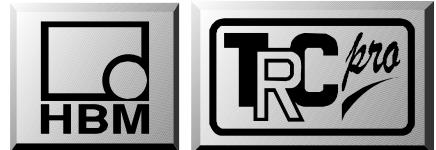

Merno vlakno:

$$x_0 = 3 \text{ mm}$$

Izduženje pri nom. opterećenju:

$$\Delta x = 3 \mu\text{m}$$

Parc. izduženje od 1/2.000.000:

$$\Delta \Delta x = 0.0015 \text{ nm}$$

Adequatno 1% prečnika of atoma Heliuma

Koliko je $\frac{1}{2.000.000}$?

- $50 \mu\text{m}$ trke na 100 m
- $< 5 \text{ cm}$ puta: Ljubljana - Darmstadt
- 0.009 s ove prezentacije
- 0.5 g od 1000 kg


Merna pojacala

Visoka rezolucija





Mamut = 1 t


Leptir = 5 g

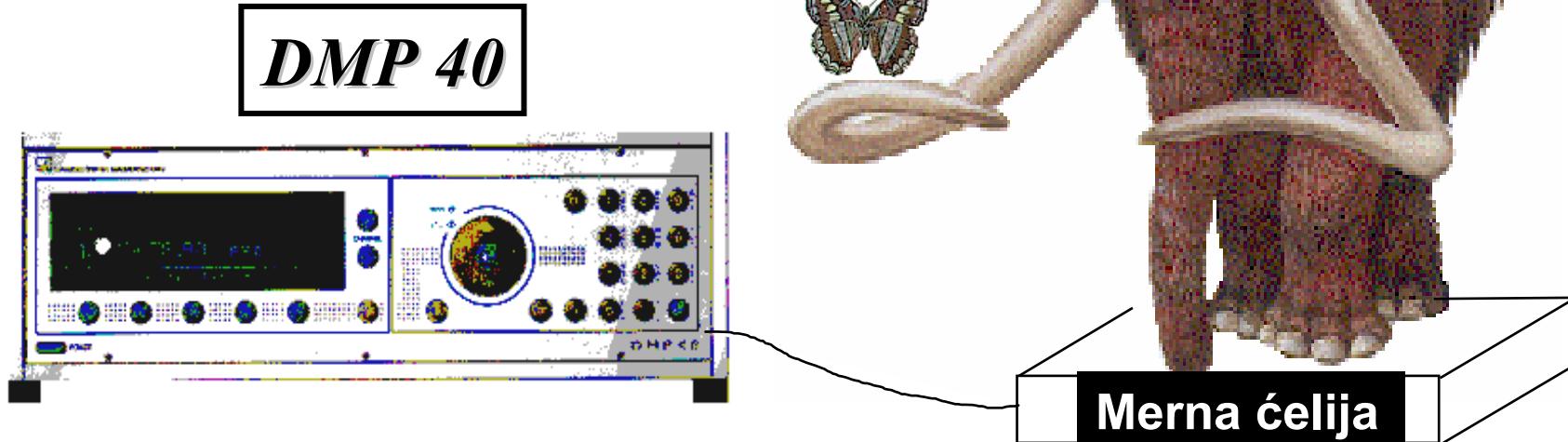

Merni opseg davača

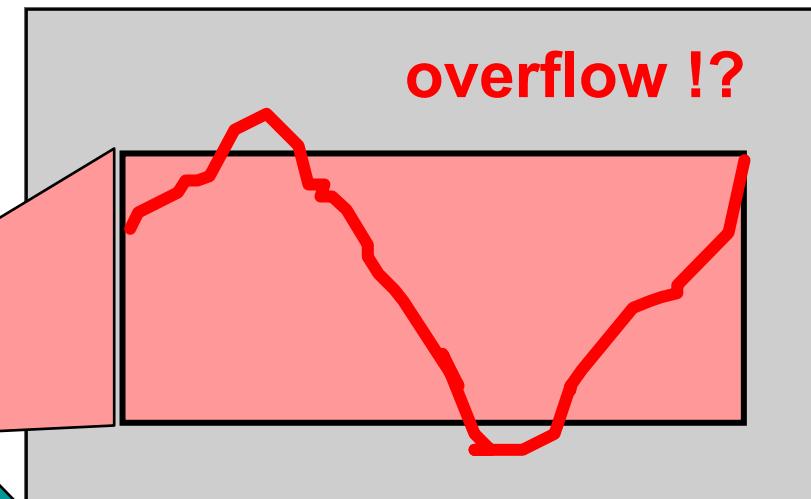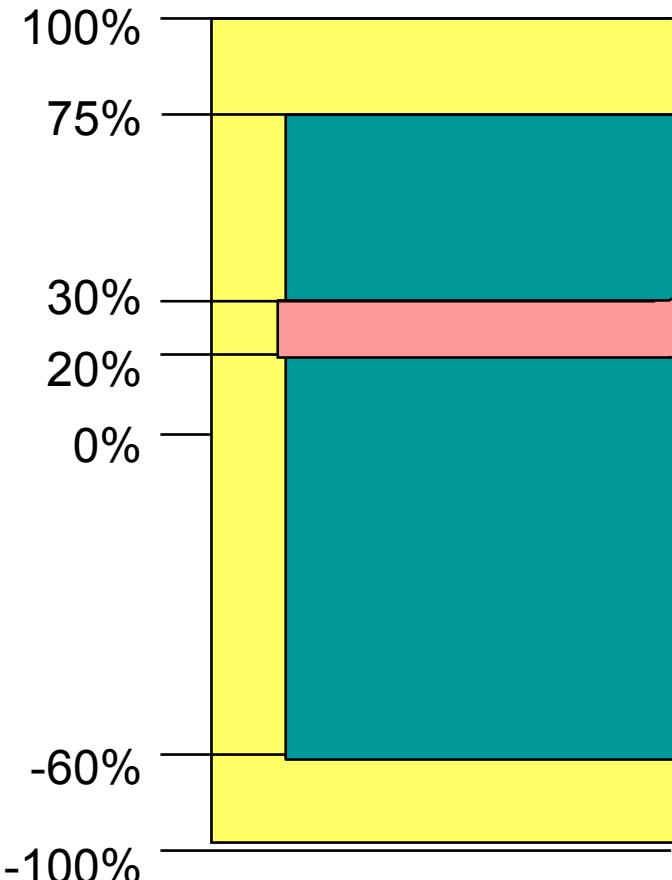

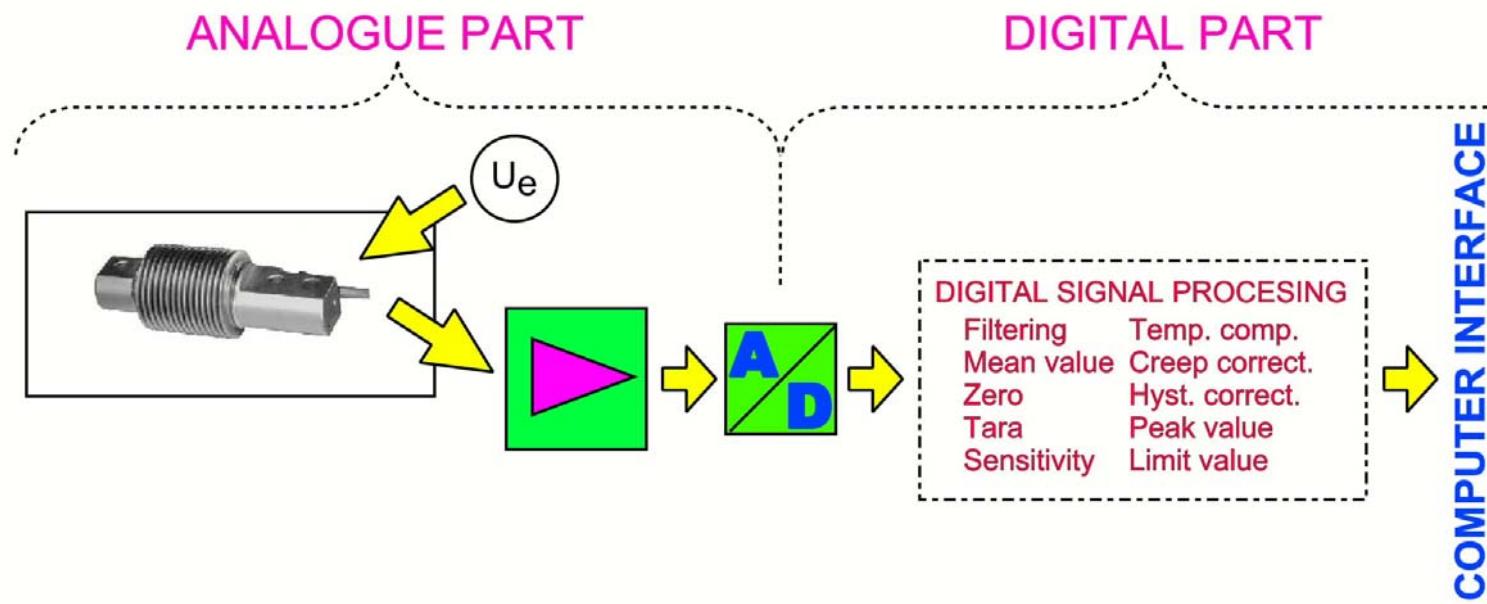
Sa 20 - bitnom rezolucijom uvek možemo koristiti pun opseg!!



Osnovne karakteristike

- Malo pojačanje, nema potrebe za podešavanjem mernog područja
- Nisko-pojasno filtriranje (nema potrebe za anti-aliasing filtrima)
- Digitalno procesiranje podataka: **TOTALNA KONTROLA!!**
- Kontrola primenom računara

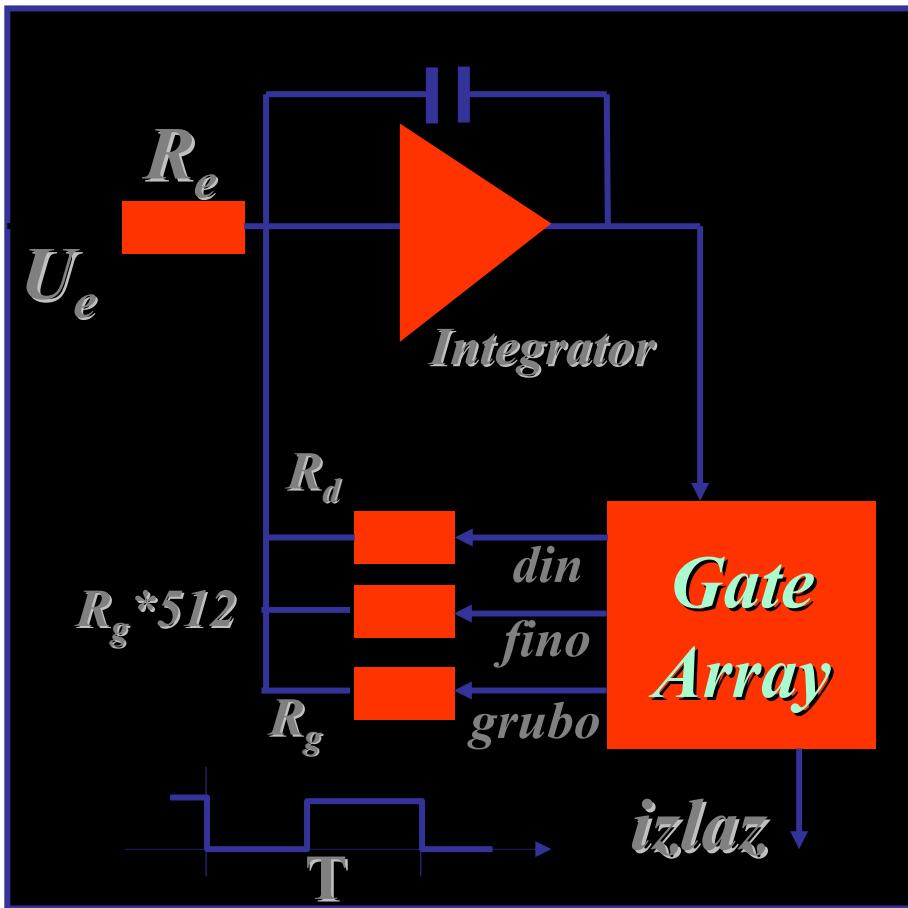MPDM princip od HBM (Multi-Pulse- Dauermodulation)



- Nema gubitka informacija
- Integracioni postupak
- Prigušenje visokih frekvencija
- Rezolucija do max. 24 bita
- Frekvencija konvezije 38400 Hz
- GATE ARAY tehnologija

Merna pojaćala

Tačnost i rezolucija A/D konverzije



Gornja granica za rezoluciju je određena termičkim šumom otpornika (V) (tenzometrijskog pretvarača).

$$V = 8\sqrt{k T R B}$$

k - Boltzmanova konstanta ($1.28 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$)

R - Elektr. otpor davača 350Ω


T - Apsolutna temperatura 293 K

B - Frekventni opseg u Hz

Sa osetljivosti davača $S=2 \text{ mV/v}$ i napajanjem $U=5 \text{ V}$


$$U_n = 10\sqrt{B} \text{ nV}$$

$$U_{\text{sig}} = US = 10 \text{ mV}$$

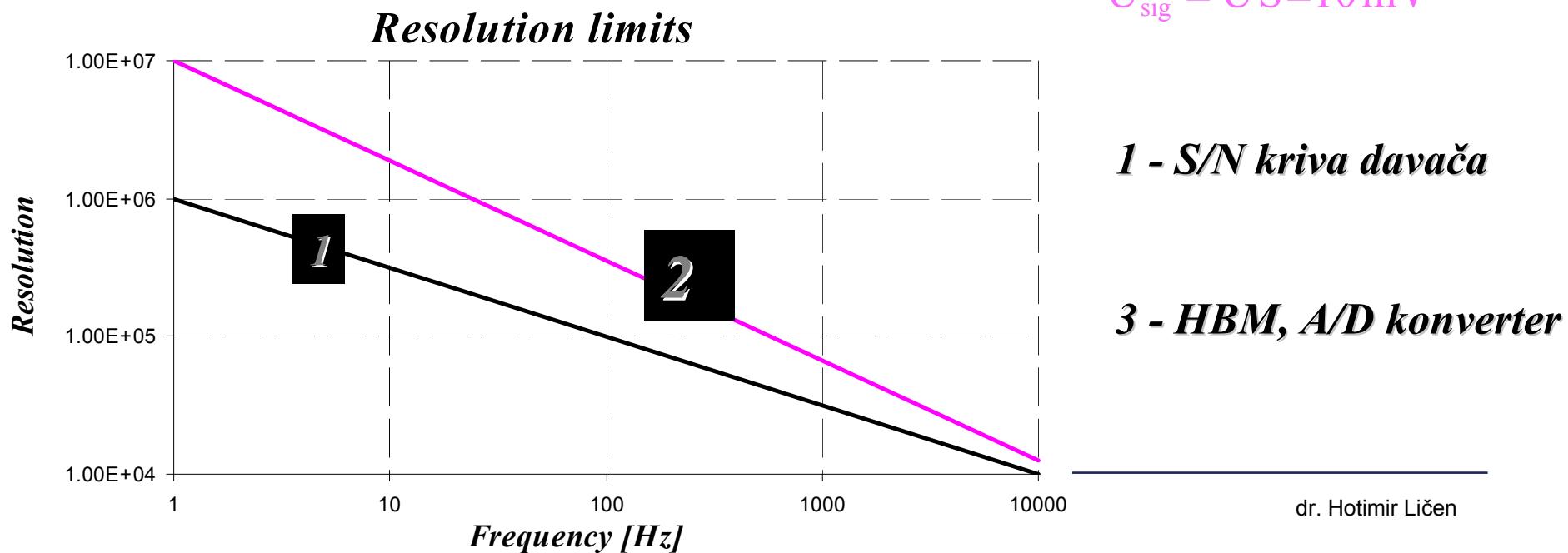



Merna pojčala

Nova tehnika i tehnologija

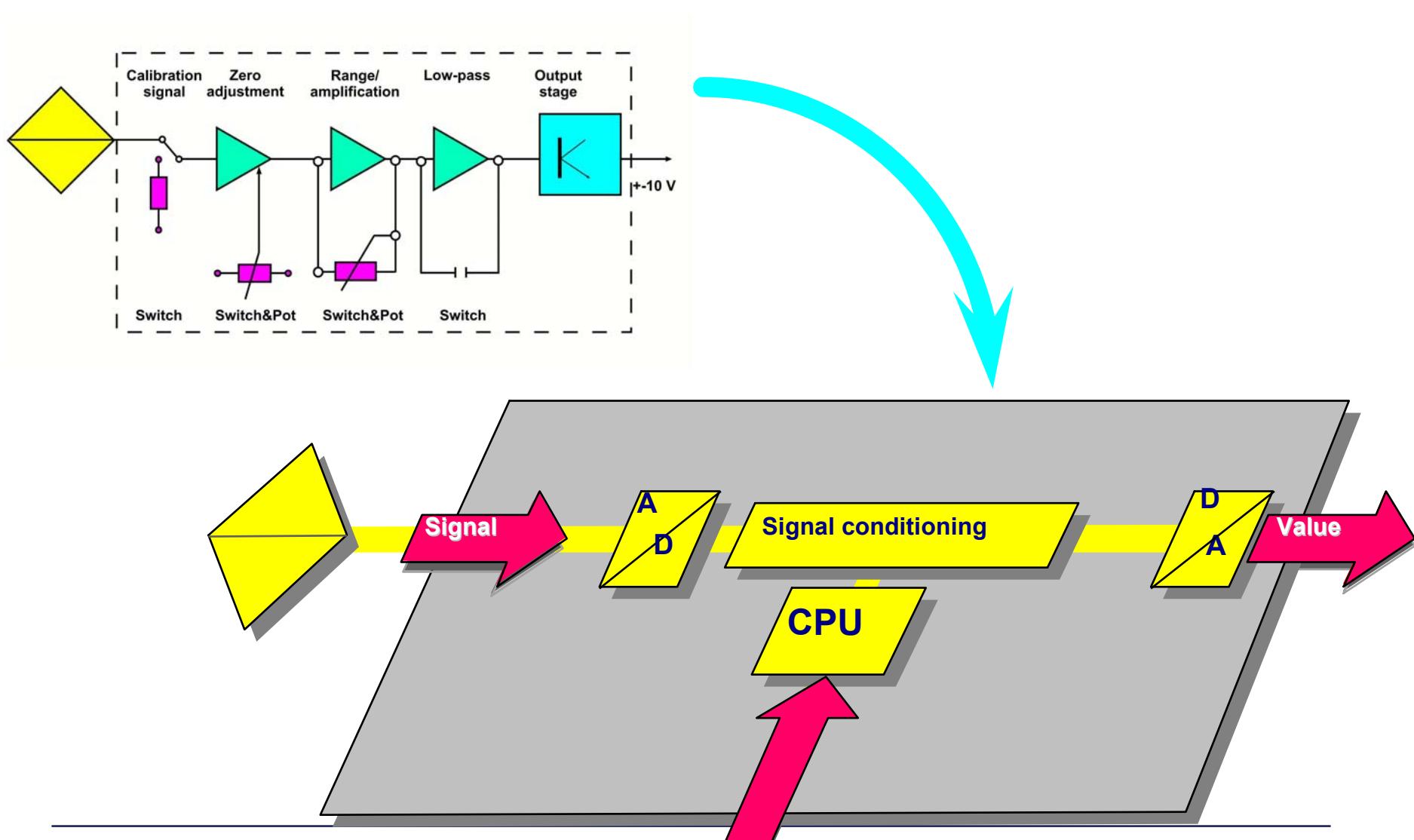


Merna pojáčala

Struktura sistema MGCplus

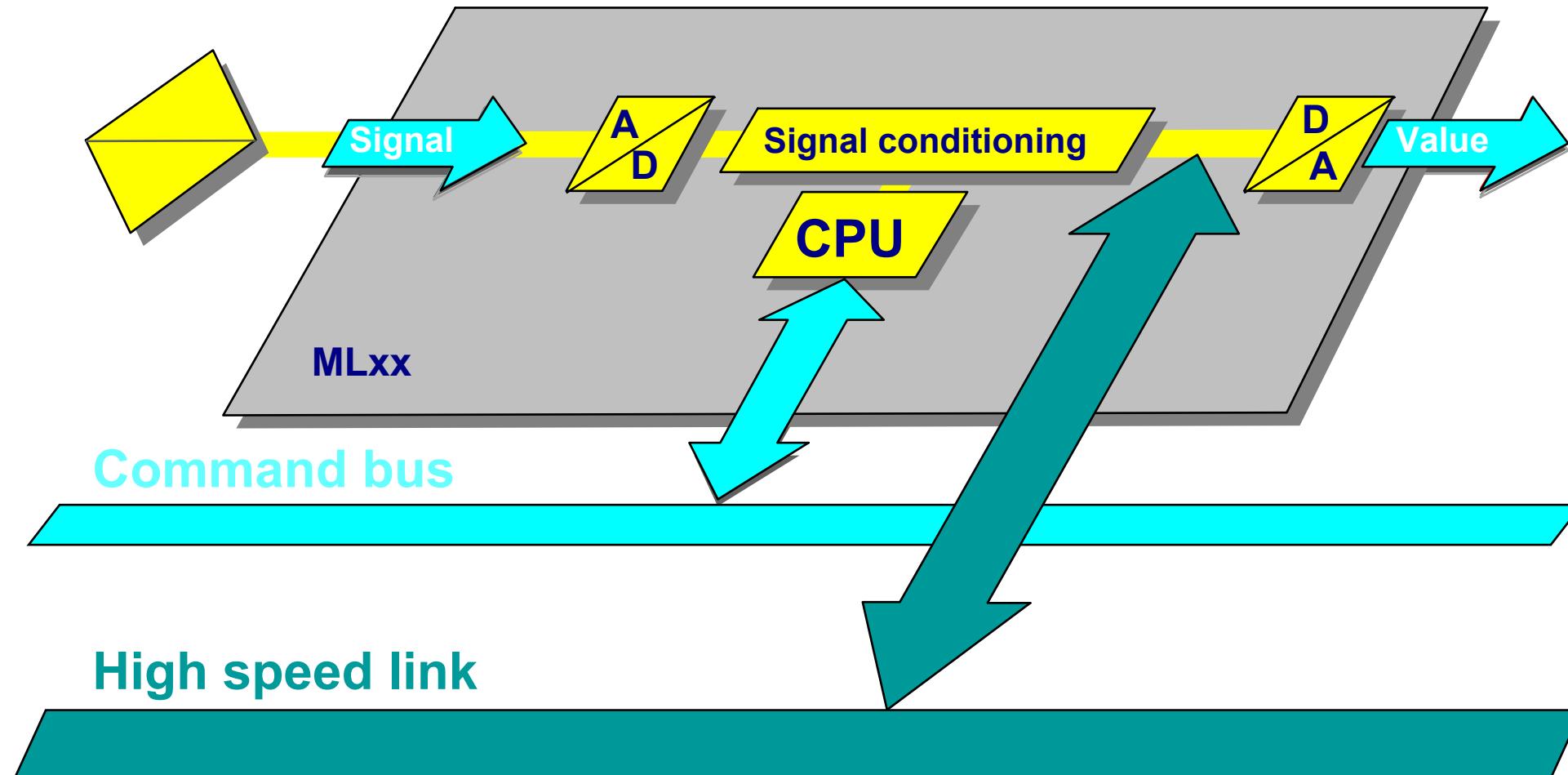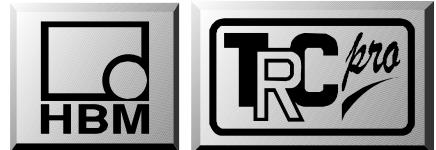


Merna pojacala

Struktura MGCplus sistema

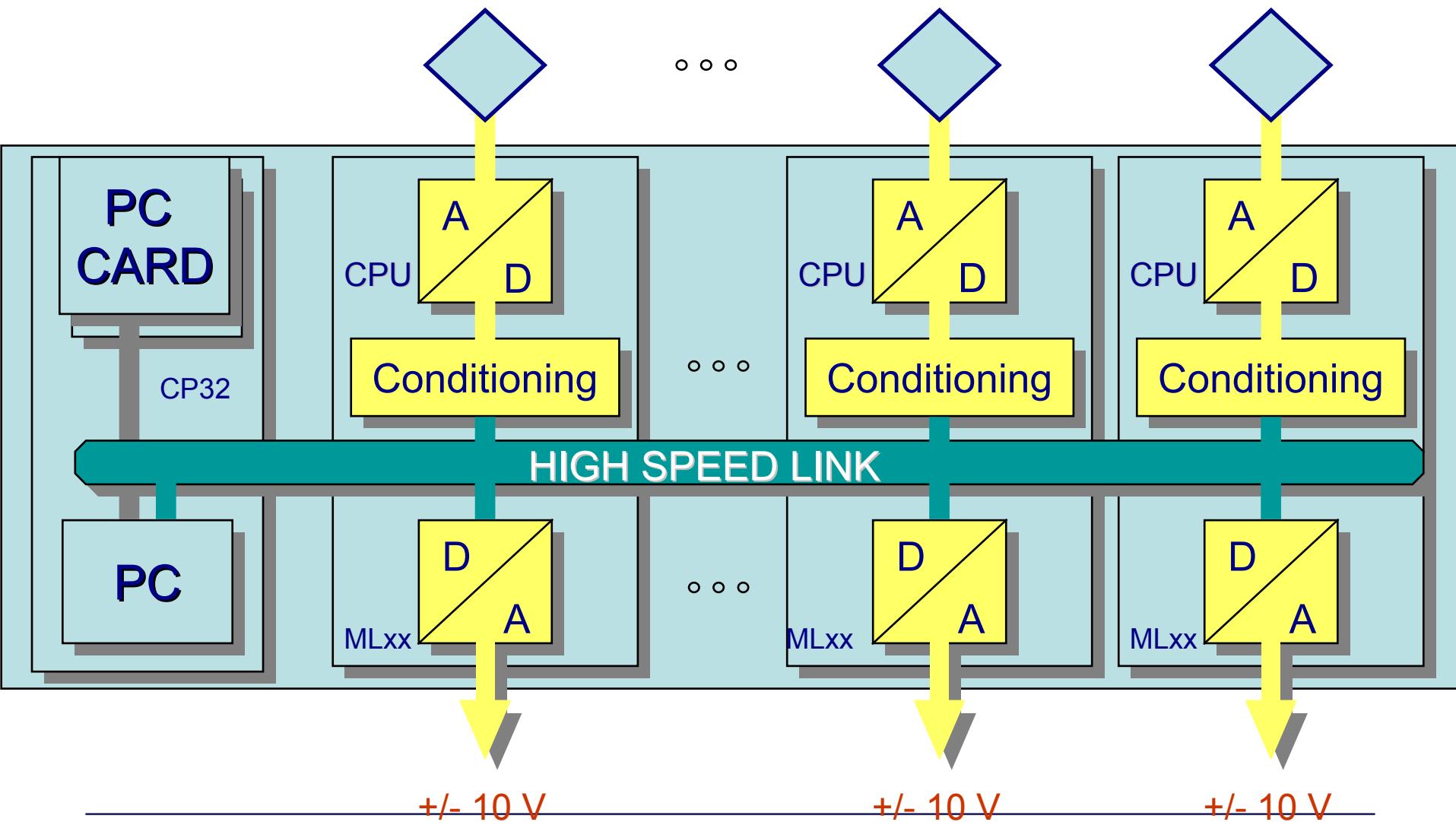

Merna pojačala

MGCplus: Visoka perfekcija

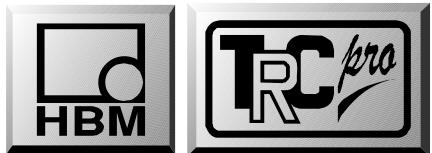


MGC - plus:

- *Modularna arhitektura (pojačivački moduli 2-16 kanala, zavisno od tipa kućišta, AC ili DC napajanje mosta)*
- *Dva +/- 19V za svaki kanal*
- *9600 Hz očitavanje po kanalu, 20-bit rezolucija*
- *RS232C, RS485, IEEE 488*
- *Ugradjen PC može pohraniti 700.000 uzoraka u poseban buffer*



Svi poznati senzori se mogu priključiti na sistem !

SPIDER 8:

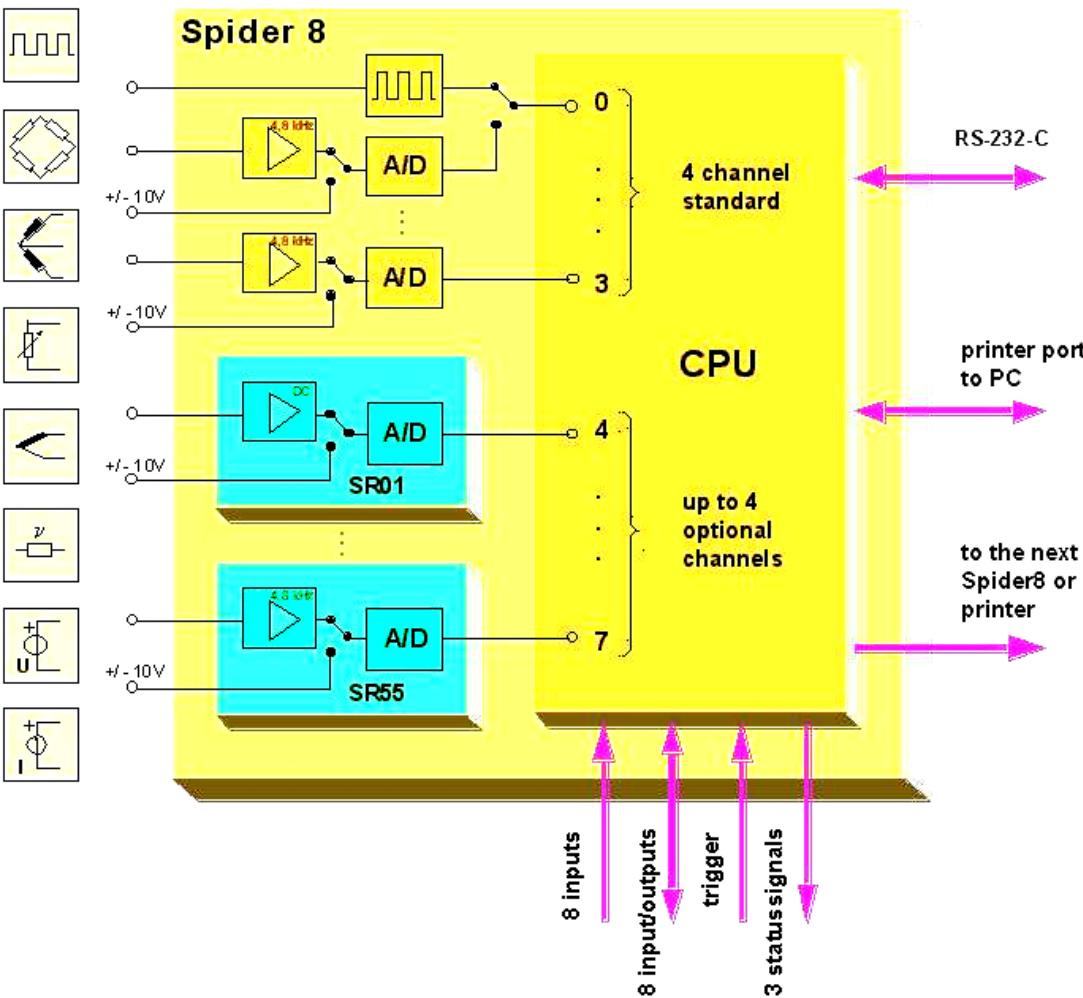

- *9600 Hz sampling rate p.c.,*
- *16-bit rezolucija*



The background of the slide features a large, semi-transparent graphic of a dial gauge. The gauge has three concentric scales. The innermost scale has a central '+' sign and the letter 'M' at the bottom. The middle scale has the letters 'H B M' at the top. The outermost scale has two vertical tick marks on either side. Overlaid on this gauge graphic are the words 'WORKSHOP' and 'ANALIZA GREŠKE' in a large, bold, black sans-serif font.

WORKSHOP

ANALIZA GREŠKE

➤ ***GRUBE GREŠKE:***

- Nekorektno popvezivanje mernih traka,
- Nekorektno rukovanje mernim uređajem
- Nesagledavanje svih uticaja
- Greške u očitavanju

POMOĆ!? Nema pomoći: ili uočavanje ili neupotrebljivi rezultati

➤ ***SISTEMATSKE GREŠKE***

- Netačnost mernog sistema
- Sistematski uticaji okoline

POMOĆ!? Kalibracija mernog sistema; Rekalibracija

➤ **SLUČAJNE GREŠKE:**

- Slučajni uticaji,
- Nepouzdanost merne opreme, nestabilnost
- Slučajni uticaju u mernom procesu
- Uticaj čoveka

POMOĆ!? Povavljanje merenja (eksperimenta), statistika

➤ **DINAMIČKE GREŠKE**

- Inertnost mernog sistema u odnosu na proces
- Amplitudne i fazne greške

POMOĆ!? Analizirati prenosnu funkciju sistema, uskladiti

Analiza greška



Moguća sistematska greška

a1) Greška mernog pretvarača

➤ *Tolerancija k faktora merne trake*

$$f_1 = 1\%$$

a2) Greška mernog pojačala (primer)

$$f_2 = 0.05\%$$

a3) Greška indikacije

➤ *Greška digitalne indikacije*

$$f_3 = \pm 1 \text{ digit} = 0.17\%$$

a4) Greška od opterećenja

➤ *Greška u masi tegova*

$$f_4 = 0.1\%$$

➤ *Greška u napadnoj tački opterećenja*

(150 mm sile i ose merne trake) $\pm 0.5 \text{ mm}$

$$f_5 = 0.33\%$$

a5) Greška električnog povizivanja, kablovi....

$$f_6 = 0.1\%$$

Verovatna sistematska greška merenja

$$f_e = \pm \sqrt{\sum f_i^2} = \pm \sqrt{f_1^2 + f_2^2 + f_3^2 + \dots + f_n^2} = \pm 1.02\%$$

Hartinger Baldwin Messtechnik
 TRC pro Perovaradin

b) Greška koja potiče od uzorka

➤ Greška u širini $b = \pm 0.6 \text{ mm}$ od 20 mm $f_7 = 3\%$

➤ Greška u debljini $h = \pm 0.5 \text{ mm}$ od 2 mm $f_8 = 2.5\%$

Greška u debljini je kvadrirana jer debljina u izrazima za proračun napona savijanja učestvuje sa kvadratom ($W = bh^2/6$).

$$f_{uzorka} = \pm \sqrt{3^2 + 2 \cdot 2.5^2} = \pm 4.46 \%$$

c) Greška koja potiče od materijala (Kod određivanja napona!!)

Vrednosti modula elastičnosti za različite materijale koji se vade iz tablica predstavljaju srednje vrednosti niza izmerenih modula elastičnosti.


➤ Greška od modula elastičnosti $f_E = 3\%$

Analiza greške

Sistematska greška



➤ *Korekcija sistematske greške:*

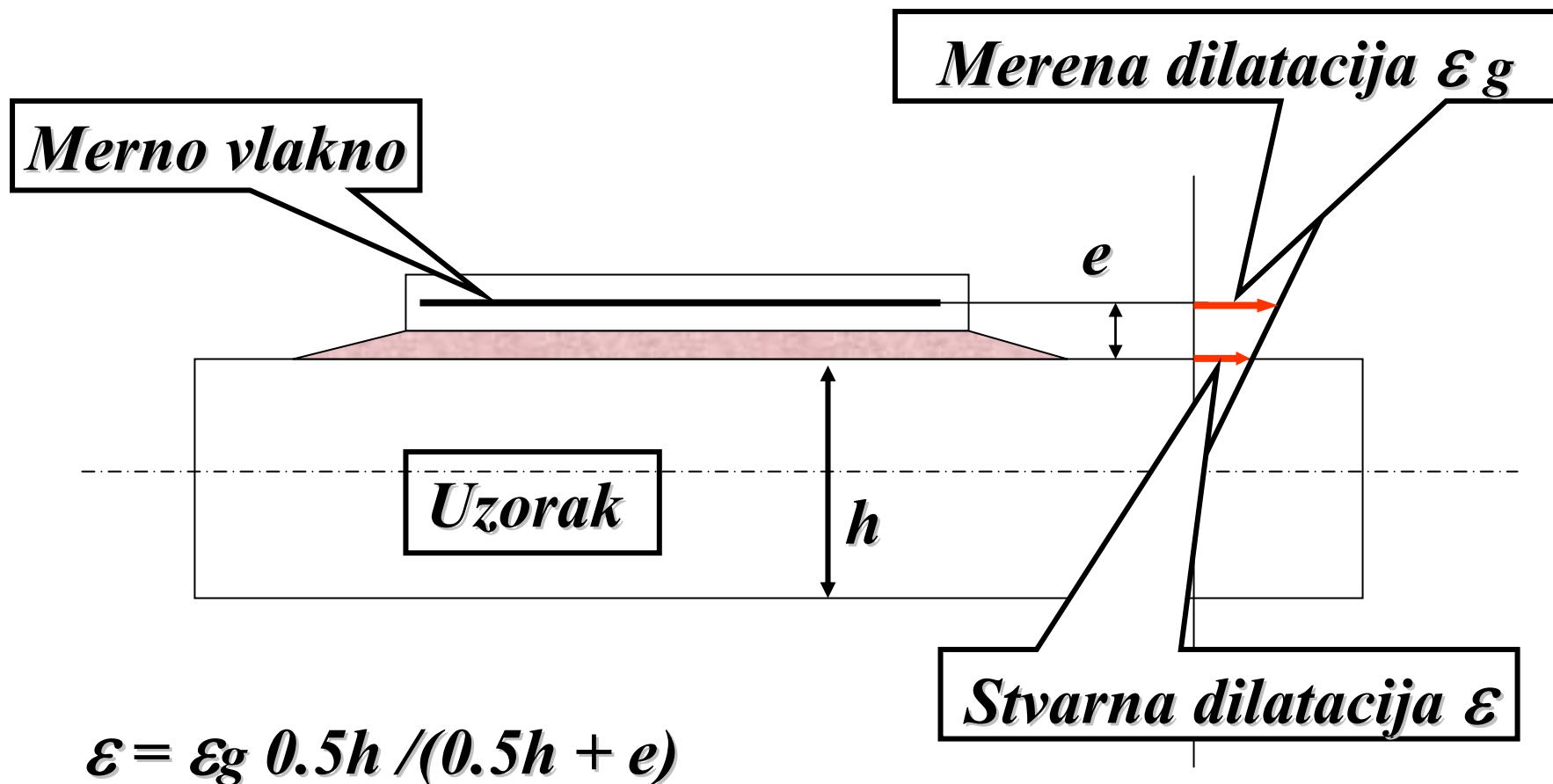

Analiza grešaka

Procenjena sistematska greška

- Greške mernog pretvarača,
- Greške mernog pojačala
- Greške instrumenta (procena 1/10 podeoka)

Kao i:

- greške koje potiču od opterećenja
- greške koje potiču od električnog kola (otpor kablova)

Ukupna sistematska greška se računa kao geometrijska suma individualnih sistematskih grešaka:

$$f = \pm \sqrt{(\sum f_i^2)} = \pm \sqrt{(f_1^2 + f_2^2 + f_3^2 + \dots + f_n^2)}$$

➤ ANALIZIRAMO:


➤ *Klasu tačnosti (K)*

➤ *Izmerenu vrednost dilatacije pri nominalnom opterećenju: ε_{nom}*


➤ **STATISTIČKA ANALIZA izmerenih vrednosti**

Izmerene vrednosti podležu Gaus-ovoj raspodeli pod uslovom da su odstupanja vrednosti čisto slučajnog karaktera!

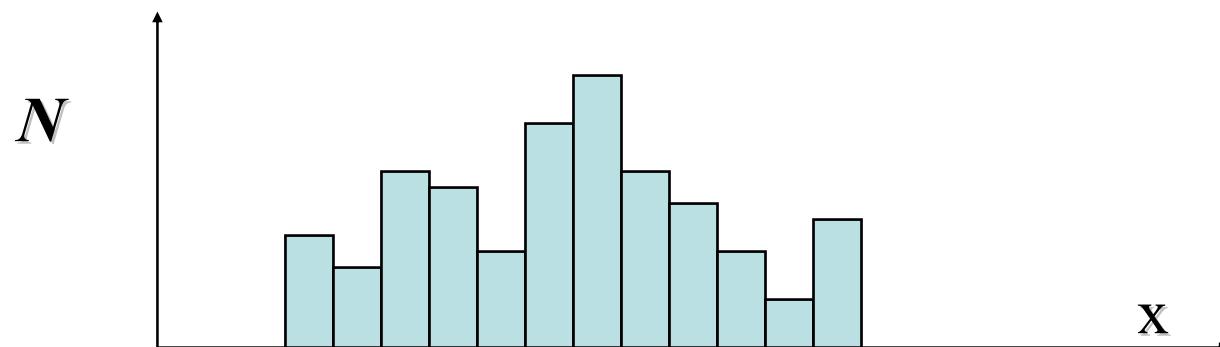Na bazi datog broja uzoraka možemo formirati histogram.



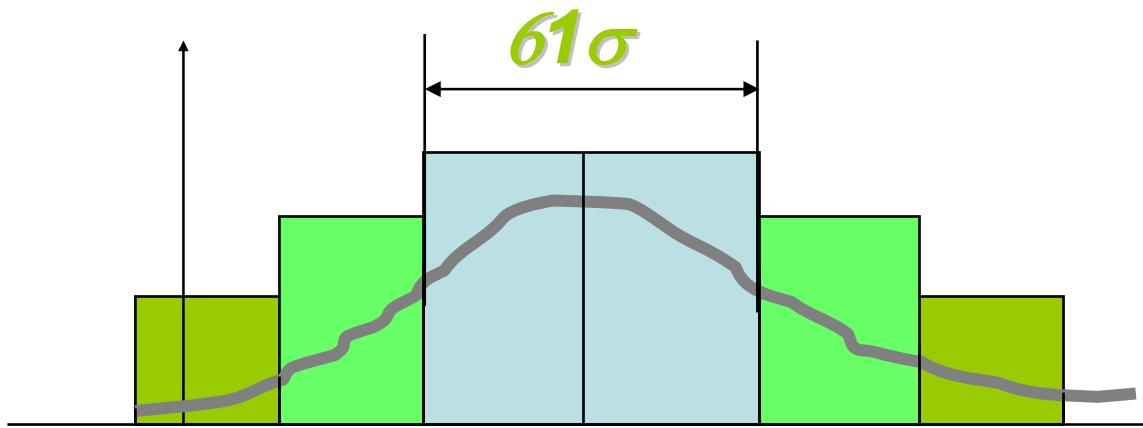- U idealnim uslovima, kada $N \rightarrow \infty$; dobija se Gaus-ova distribucija. Tu važi:***




63,8% vrednosti leži u nutar 61σ

95,4% vrednosti leži unutar 62σ

99,7% vrednosti leži unutar 63σ

Analiza grešaka

Standardna devijacija

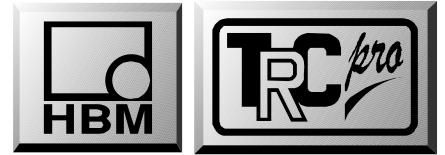

Standardna devijacija je najznačajniji faktor za sračunavanje devijaciјe individualnih, izmerenih veličina od njihove srednje vrednosti.

$$s = \sqrt{\sum (\varepsilon_i - \bar{\varepsilon}_{sr})^2 / (n-1)}$$

- $\varepsilon_{sr} \pm 1\sigma \Leftrightarrow P=68.3\%$
- $\varepsilon_{sr} \pm 2\sigma \Leftrightarrow P=95.4\%$
- $\varepsilon_{sr} \pm 3\sigma \Leftrightarrow P=99.7\%$
- $\varepsilon_{sr} \pm 1.96\sigma \Leftrightarrow P=95\%$
- $\varepsilon_{sr} \pm 2.58\sigma \Leftrightarrow P=99\%$

TO ZNAČI (primer):

**95.4% svih izmerenih
veličina leže unutar područja**

$$\varepsilon_{sr} \pm 2\sigma$$

veličine

- Kao rezultat merenja se često uzima srednja vrednost serije rezultata \bar{e}_{sr} , što nije pravilno osim ako je broj uzoraka beskonačno velik!
- U realnim uslovima govorimo o **STATISTIČKIM PROCENAMA** za određene parametre (sr. vrednost, stand. odstupanje, klasu tačnosti.... itd.), koje zavise od broja uzoraka
- Za te **PROCENE** je moguće je odrediti dve granice: gornju i dolnju, koje definišu tzv. **INTERVAL POVERENJA** u kojem će ležati stvarna veličina sa sa nekom verovatnoćom P .

Granice poverenja se računaju iz **STUDENTOVE raspodele**, sa oznakom t , i standardne devijacije s :

$$\bar{e}_{sr} - t \cdot s/\sqrt{n}$$

Donja granica
poverenja

$$\pm t \cdot s/\sqrt{n}$$

Interval poverenja

$$\bar{e}_{sr} + t \cdot s/\sqrt{n}$$

Gornja granica
poverenja

Analiza grešaka

Interv. poverenja sr. vrednosti merene veličine



Analiza grešaka

Konačan prikaz izmerenih veličina

$$y = \varepsilon_{sr} - F \pm (t/\sqrt{n}) \cdot s + f \text{ za neku verovatnoću } P$$


- y = izmerena veličina
- ε_{sr} = srednja vrednost izmerenih uzoraka $\sum (\varepsilon_i / n)$
- F = poznata sistematska greška
- t/\sqrt{n} = interval poverenja srednje vrednosti
- f = ukupna sistematska greška svih uticaja
- P = verovatnoća

**POSTOJI VEROVATNOĆA OD 95%, DA IZMERENA
DILACIJA ε NE ODSTUPA OD STVARNE DILATACIJE:**

PROBLEM: Realizovati konzolu za merenje opterećenja koja neće biti osetljiva na položaj napadne tačke.



REŠENJE: Diferencijalna konzola:

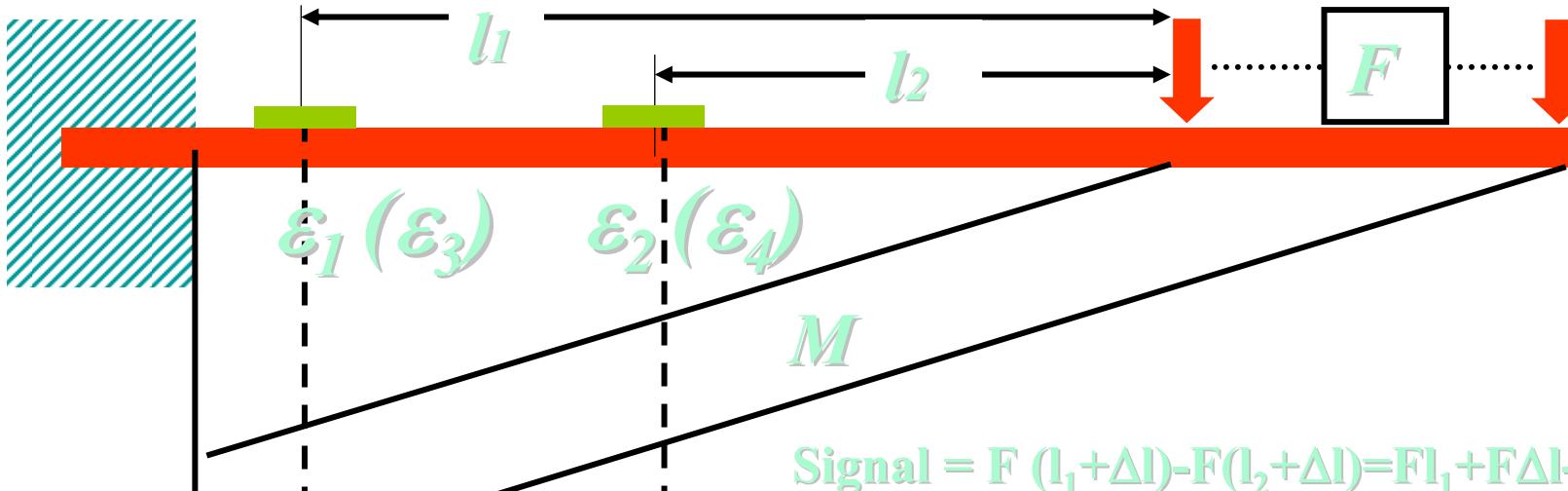


$$\text{Signal} = F(l_1 + \Delta l) - F(l_2 + \Delta l) = Fl_1 + F\Delta l - Fl_2 - F\Delta l$$

$$\text{Signal} = F(l_1 - l_2)$$

Veza u 1/2, (1/1) most:
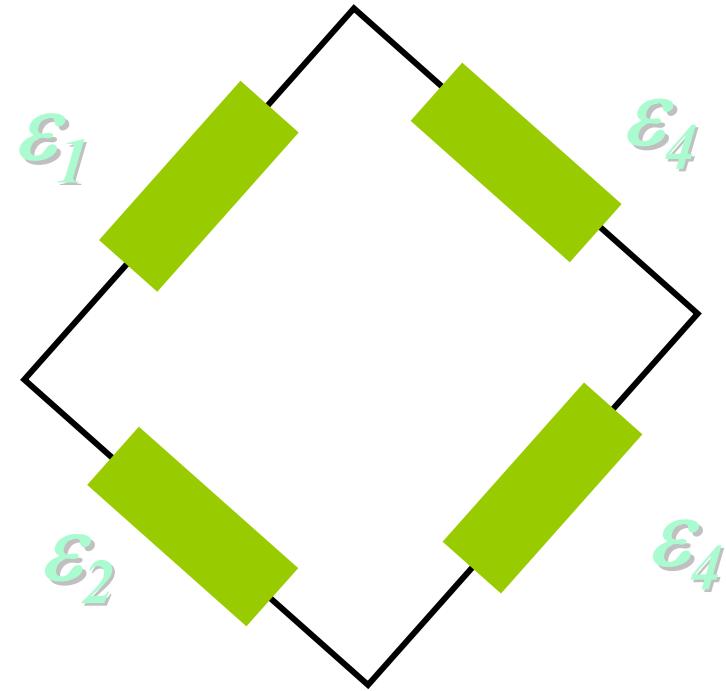
$$\varepsilon_a = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4$$



Nezavisno od položaja napadne tačke sile

$$\varepsilon_1 - \varepsilon_2 = \text{const.}$$

$$\varepsilon_3 - \varepsilon_4 = \text{const.}$$